

# Физика 8 сынып

*САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:*

**§41. Өткізгіштерді  
тізбектей және  
параллель жалғау**



## *Сабақтың мақсаты:*

- 1. Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауды түсіндіру.*
- 2. Ойлау қабілетін, танымын, өткізгіштердің тізбектей және параллель жалғауын күнделікті өмірмен байланыстыра отырып оқушыларға жеткізу.*
- 3. Оқушының ғылымға деген қызығушылығын арттыру; еңбекке, ұжымшылдыққа, халық дәстүрін дәріптеуге тәрбиелеу.*

*Сабақтың көрнекілігі:*

Интерактивті тақта, “өткізгіштер”(слайд),  
электр тізбегінің сызбалары

*Типі:*

Жаңа тақырыпты меңгерту

*Түрі:*

Аралас сабақ

*Әдісі:*

Ауызша түсіндіру, эксперименттік  
жұмыстар, тесттер, есеп шығару

## *Сабақтың барысы:*

I. Ұйымдастыру

II. Жаңа сабақты түсіндіру

III. Жаңа сабақты бекіту

а) эксперименттік жұмыстар

б) есептер шығару

IV. Қорытындылау

V. Үйге тапсырма беру

# I. Ұйымдастыру кезеңі:



Оқушылармен амандасып, сыныпты түгендеп, жаңа сабаққа дайындау

## *II. Жаңа сабақты меңгерту:*

Техника және тұрмыста әр түрлі тұтынушылар: қыздыру шамдары, үтіктер, электр пештері, электрқозғалтқыштары және т. б. қолданылады.

Олай болса оқушылар өткізгіштерді жалғаудың тәсілдерін қарастырайық.

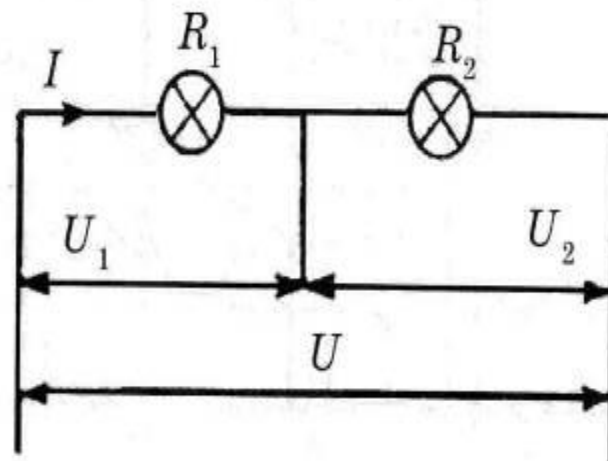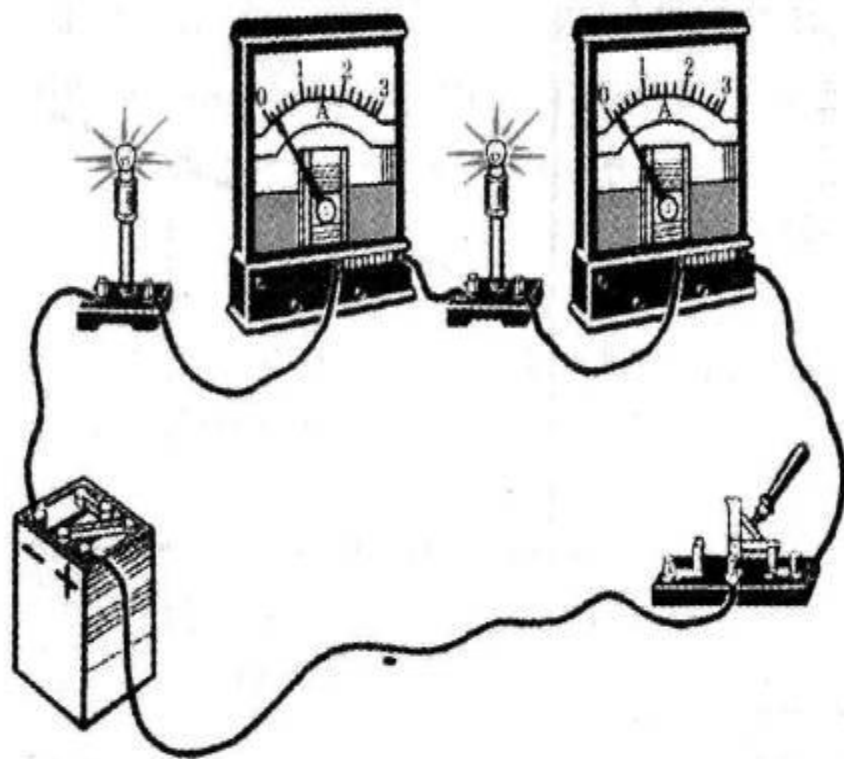Егер бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басымен, екіншінің соңы үшіншінің басымен жалғанса, онда мұндай қосуды **тізбектей жалғау** деп атайды.



Бір секундта өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бірдей мөлшердегі еркін заряд тасушылар өтсе, өткізгіштерді тізбектей жалғағанда, өткізгіштердегі ток күшінің шамасы  $I$  бірдей болады. Алайда өткізгіштің ұштарындағы  $U_1$  және  $U_2$  кернеулері әр түрлі. Тізбектің әрбір бөлігіне Ом заңын қолданамыз. Демек,  $U = IR$ .

$U_1 = IR_1$  ;  $U_2 = IR_2$ ;  $U = U_1 + U_2$  екенін ескере отырып:

$U = IR_1 + IR_2 = I \cdot (R_1 + R_2)$  аламыз.



Егер  $R$  арқылы өткізгіштердің жалпы кедергісін белгілесек, онда  $R = R_1 + R_2$ .


*Тізбектей жалғанған бірнеше өткізгіштен тұратын тізбектің кедергісі жеке өткізгіштер кедергілерінің қосындысына тең.*

Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда ток күштері тең, ал тізбектегі жалпы кернеу оның бөліктеріндегі кернеулердің қосындысына тең болады, ал жалпы кедергі әрбір өткізгіштің кедергілерінің қосындысынан тұрады:  $I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$  ;

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n ;$$

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

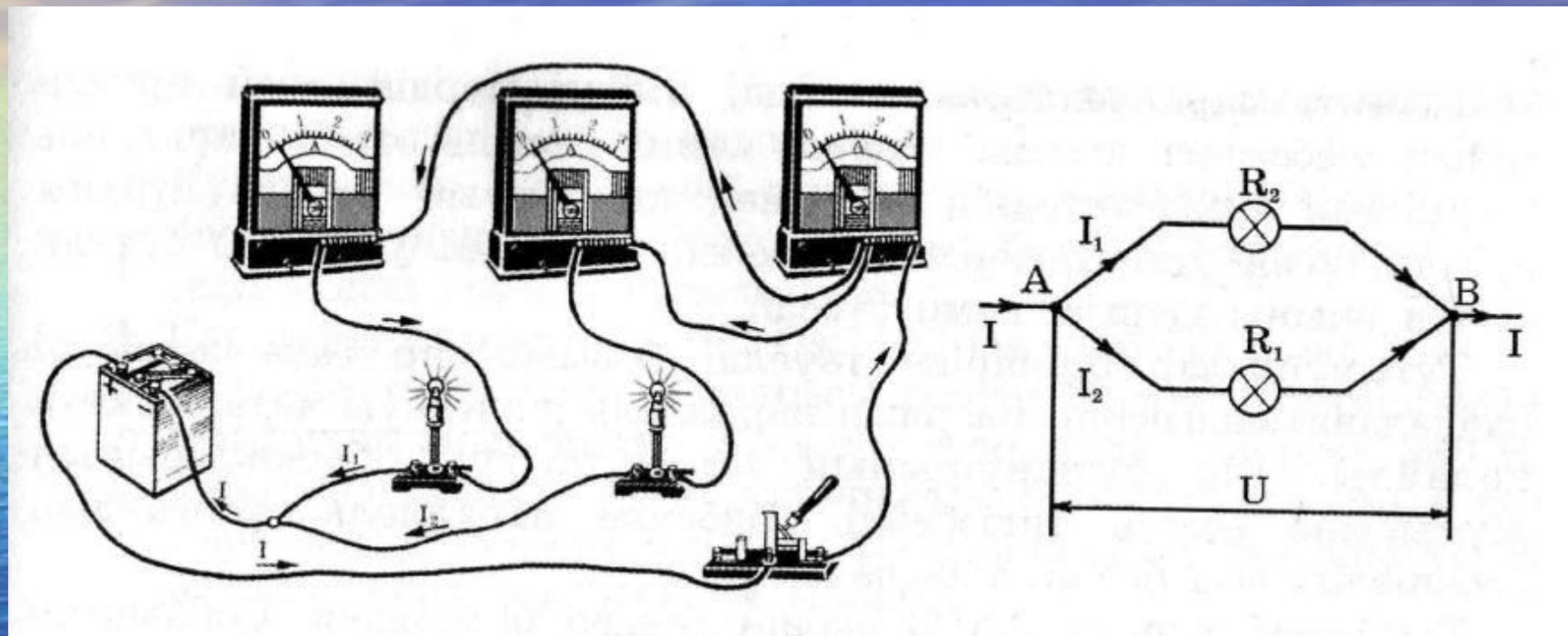Егер өткізгіштердің басын бір ғана А нүктесінде, ал ұштарын екінші бір В нүктесінде жалғасақ, онда мұндай жалғауды өткізгіштердің **параллель жалғау** деп атайды.



Электр тізбегінің екі өткізгіштен артық өткізгіштер түйісетін нүктесін **түйін** (суретте А және В нүктелері) деп атайды.

Тізбекті параллель жалғағанда, екі параллель арнаға тармақталған су ағыны тәрізді, ток өткізгіштер бойымен тармақталады.

$I_1$  және  $I_2$  тармақталған ток күштерінің қосындысы тармақталмаған бөлігіндегі  $I$  токтың шамасына тең, яғни  $I = I_1 + I_2$ .

Ом заңының негізінде бірінші өткізгіштің ұшындағы кернеу:  $U_1 = I_1 \cdot R_1$ , ал екінші өткізгіштің ұшындағы кернеу:  $U_2 = I_2 \cdot R_2$  болады.

$U_1$  және  $U_2$  бір-біріне тең, себебі, олар А және В бір ғана нүктелердің (түйіндердің) арасындағы кернеу болып табылады, осыдан  $U_1 = U_2 = U$  екендігі шығады.

Жоғарыдағыны ескеріп және жалпы кедергіні  $R$  арқылы белгілей отырып, формулаларын аламыз.

$$I_1 = \frac{U}{R_1}, \quad I_2 = \frac{U}{R_2}$$

Бұл формулалардың оң және сол жақ бөліктерін қосамыз, сонда

$$I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} \quad \text{немесе} \quad I = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} .$$

Демек,

$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2}$  немесе  $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$  .  
Өткізгіштерді параллель жалғағанда, тізбектің барлық бөліктерінде кернеу бірдей, ал жалпы ток күші әрбір өткізгіштегі ток күштерінің қосындысына тең, жалпы кедергі әрбір өткізгіштің кедергісінен кем болады.



$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n ;$$

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n ;$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} .$$

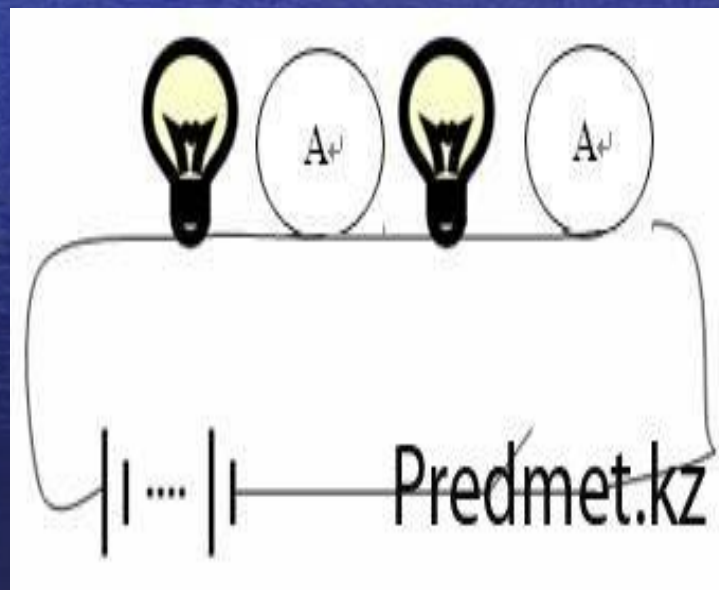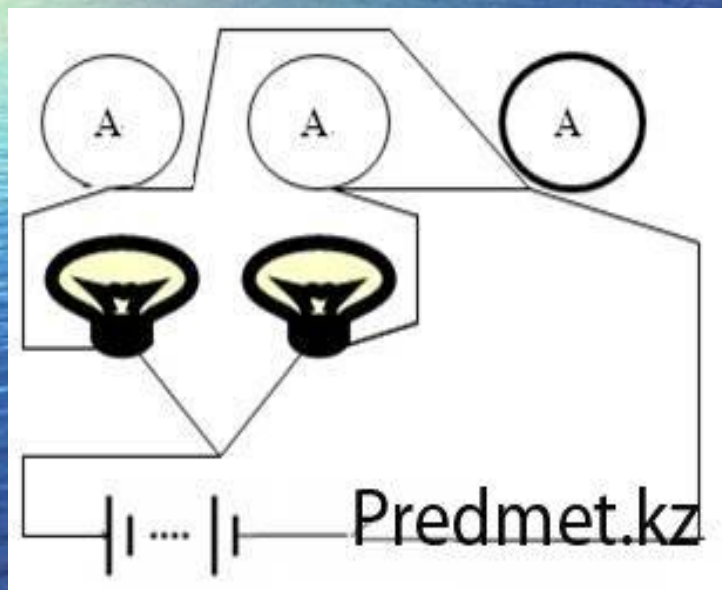
### III. Жаңа сабақты бекіту

Көрсетілген схема бойынша  
тізбек құраңдар!



## 20-жаттығу

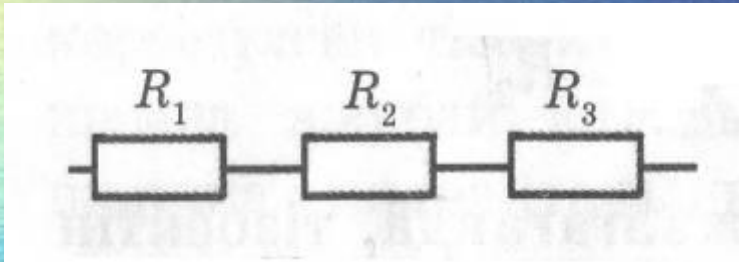
1. Суретте тізбектей жалғанған үш өткізгіштің сұлбасы берілген. Кедергісі  $R_1 = 36 \text{ Ом}$  өткізгіштегі кернеудің төмендеуі  $U_1 = 9 \text{ В}$ . Кедергісі  $R_2 = 64 \text{ Ом}$  болатын өткізгіштің кернеуін және олардың ұштарындағы кернеу  $120 \text{ В}$  болғандағы өткізгіштің  $R_3$  кедергісін анықтаңдар.



Берілгені:	$R_1 = 36 \text{ Ом}$
	$U_1 = 9 \text{ В}$
	$R_2 = 64 \text{ Ом}$
	$U_3 = 120 \text{ В}$
Табу керек:	$R_3 \text{ -?}$

Жауабы:  $16 \text{ В}, 480 \text{ Ом}$

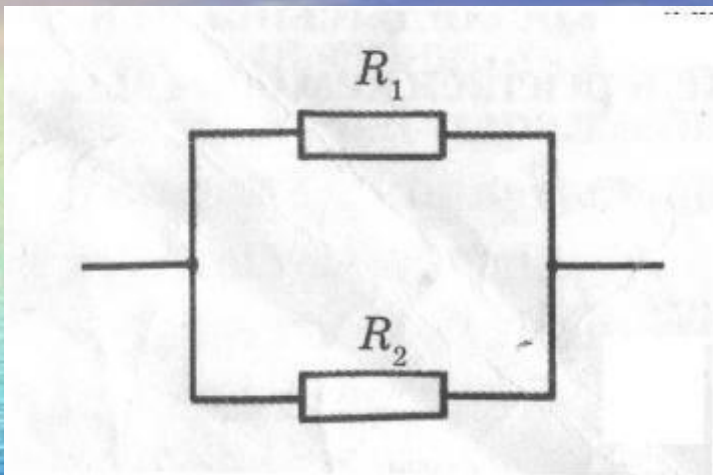2. Суретте параллель жалғанған екі өткізгіштің сұлбасы берілген. Кедергісі  $R_1 = 44 \text{ Ом}$  өткізгіш арқылы  $I_1 = 5 \text{ А}$  ток өтеді.  $I_2 = 0,8 \text{ А}$  ток өткендегі өткізгіштің  $R_2$  кедергісін анықтаңдар.



Берілгені:  $R_1 = 44 \text{ Ом}$

$$I_1 = 5 \text{ А}$$

$$I_2 = 0,8 \text{ А}$$

Табу керек:  $R_2 - ?$

Жауабы: 275 Ом



3. Кедергілері 20 Ом және 30 Ом болатын екі резистор кернеуі 24 В электр тізбегіне жалғанған. Тізбекке екі резисторды тізбектей және параллель жалғағандағы ток күші қандай?

Берілгені:  $R_1 = 20 \text{ Ом}$

$R_2 = 30 \text{ Ом}$

$U = 24 \text{ В}$

Табу керек:  $I_m - ?$   $I_n - ?$

Жауабы: 0,48 А; 2 А.

# Сабақты бекіту сұрақтары:

## Шамалар

Физикалық шамалар	Белгіленуі	Өлшем бірлігі
Ток күші		
Кернеу		
Кедергі		
Меншікті кедергі		

## Формулалар

<b>Шамалардың арасындағы байланыс</b>	<b>Формуласы</b>	<b>Өлшем бірлігі</b>
<b>Ом заңы</b>		
<b>Өткізгіштің кедергісі және оның өлшем бірліктері</b>		
<b>Электр қозғаушы күш</b>		

Тұтынушы	$I, A$	$U, B$	$R = \frac{U}{I}$
Резистор		0,4	
		0,8	
		1,2	
		1,6	
Лампочка	0,05		
	0,10		
	0,15		
	0,20		

## Тест сұрақтары

### 1. Электр тогы дегеніміз не?

- а) зарядтың ретсіз қозғалысы
- б) зарядтардың реттелген бағытталған қозғалысы
- в) екеуі де емес

### 2. Ток көзін ата?

- а) вольтметр
- б) амперметр
- в) аккумулятор, гальвани элементі, генератор

### 3. Ток күші дегеніміз не?

- а) зарядтың уақытқа көбейтіндісі
- б) зарядтың уақытқа қатынасы
- в) заряд пен уақыттың қосындысы

### 4. Ток күшін өлшейтін құрал

- а) манометр
- б) гальванометр
- в) амперметр

### 5. Ток күшін өлшейтін құрал амперметрді тізбекке қалай қосады?

- а) параллель
- б) тізбектей
- в) екеуі де емес

### 6. Ток күшінің өлшем бірліктері

- а) кг, г, мг
- б) Дж, кДж
- в) А, мА, кА, мкА

## Сапалық есептерден сұрақтар

1. Аккумуляторды зарядтау кезінде оның қақпақтарын ашып қояды неге?

Жауабы: аккумуляторды зарядтау кезінде сутегі мен оттегі бөлінеді. Егер қақпақ ашылмаса жиналған газ аккумуляторды жарып жіберуі мүмкін.

2. Қараңғыда қант сындырғанда әлсіз жарқылды байқауға болады. Осыны түсіндіріңдер.

Жауабы: Қант сындырғанда зарядталады.

3. Неге электр сымдарына қонып отырған құс, жоғары кернеуді қосқанда ұшып кетеді?

Жауабы: Электростатикалық өрістен құс қауырсындары өзара әсерлесіп аралары ашыла бастайды. Осы қолайсыз әсер құстың ұшуына себеп болады.

4. Электр желісіне ұшып келіп қонған құсқа токтың әсері неге білінбейді?

Жауабы: Құстың денесі мен оның аяқтары арасындағы өткізгіш бөлігі өзара параллель. Мұндай тізбектегі ток күші кедергіге кері пропорционал құс денесінің кедергісі АВ өткізгіш кедергісінен анағұрлым артық болатын, ондағы ток күші аз. Ол құсқа қауіпті.

## IV.Сабақты қорытындылау

№1. «ӨТКІЗГІШТЕР»

Сөзжұмбағын құрастыру;

№2. Оқушылар біліміне қарай  
бағалау.

## V.Үй тапсырмасы:

1. §41 оқып келу
2. 20 жаттығудағы №4 - №6 есептерді шығарып келу.