


***Последовательное и  
параллельное  
соединение  
проводников***

**8 класс**

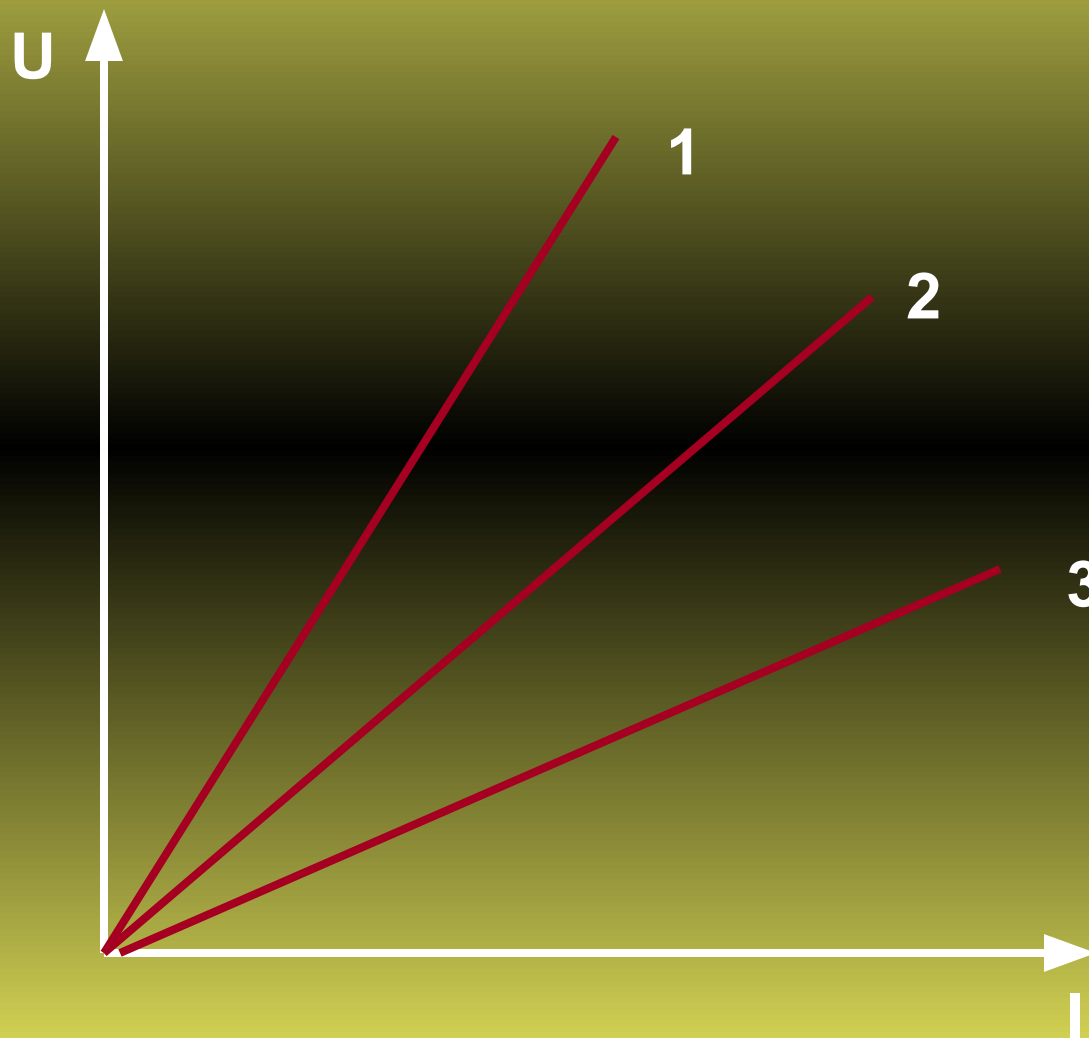
# *Ответьте на вопросы:*

- Что называется сопротивлением?
- От каких параметров зависит сопротивление проводника?
- Сформулируйте закон Ома для участка цепи.
- Силу тока в цепи уменьшили в два раза. Как изменилось сопротивление проводника?
- Напряжение в цепи уменьшили в два раза. Как изменилось сопротивление проводника?

По графику сравните электрическое сопротивление проводников.



# Последовательное соединение

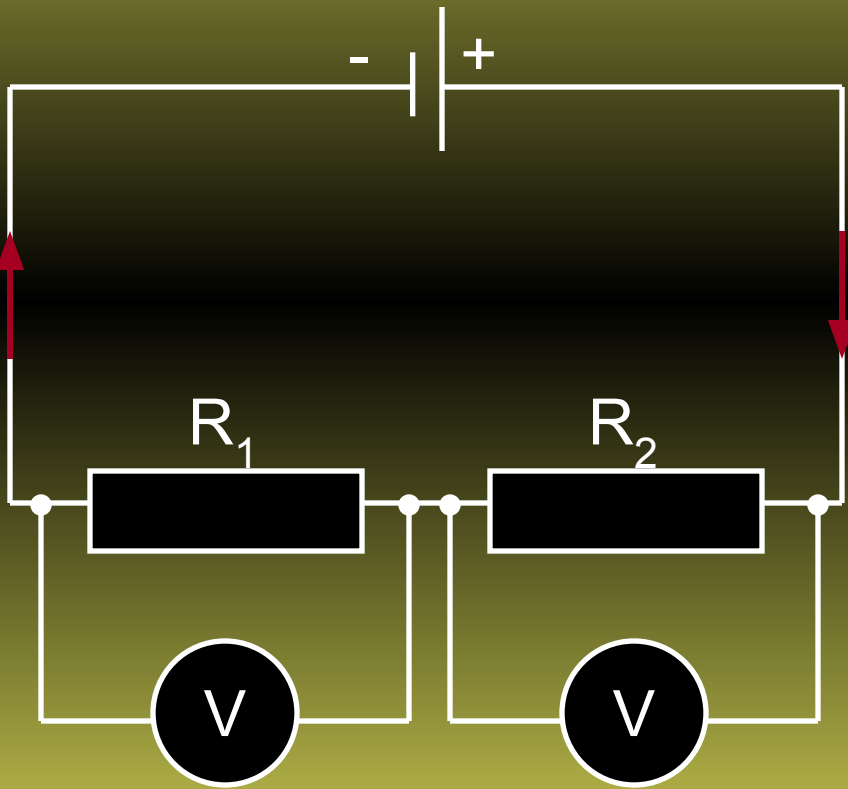

$$I = I_1 = I_2$$

$$U = U_1 + U_2$$


$$R = R_1 + R_2$$

Если  $R_1 = R_2 = R_3 = \dots = R_n$



$$R = nR_1$$

# Параллельное соединение

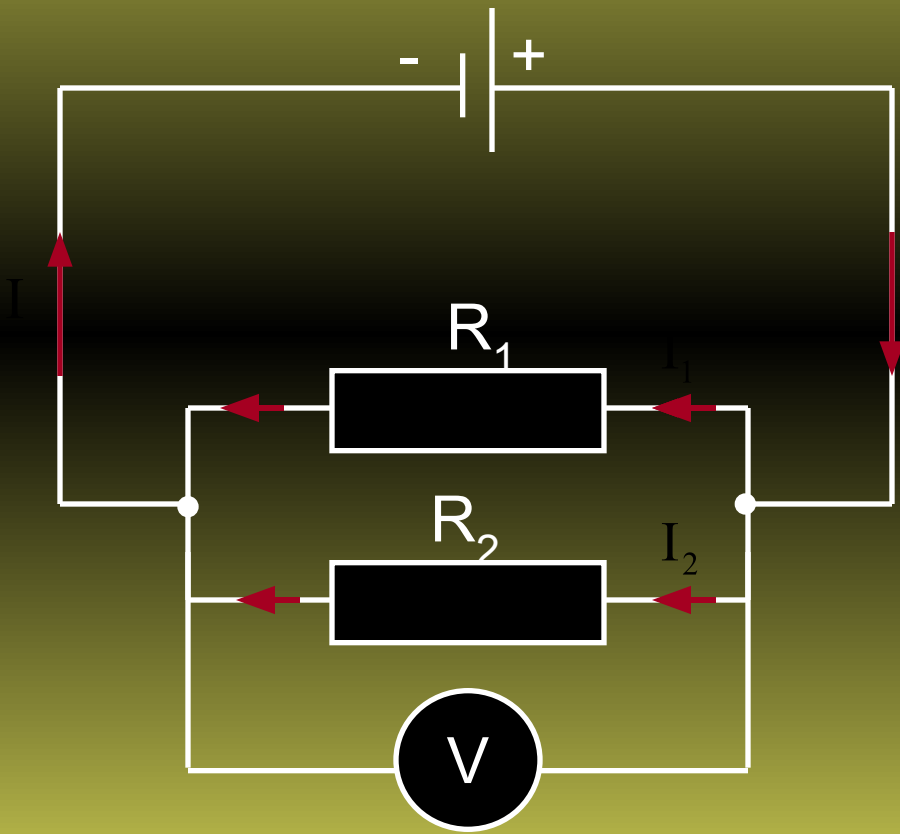


$$I = I_1 + I_2$$

$$U = U_1 = U_2$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Если  $R_1 = R_2 = R_3 = \dots = R_n$


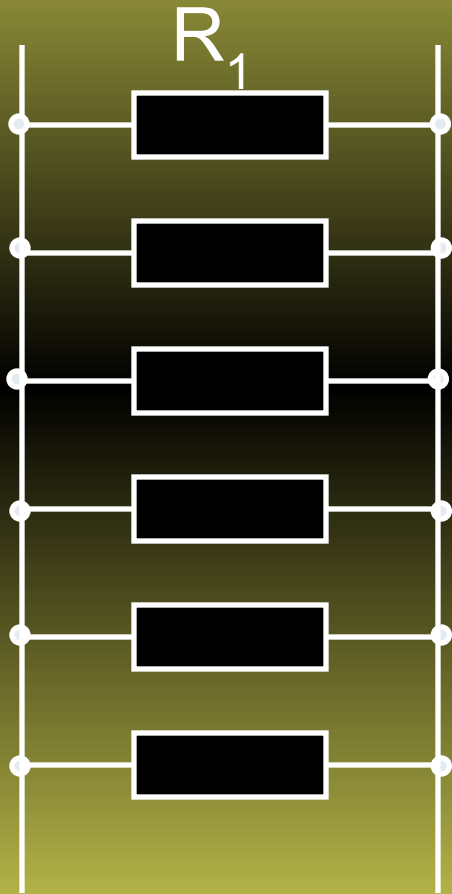


$$R = \frac{R_1}{n}$$

## Последовательное соединение

## Параллельное соединение

Схема

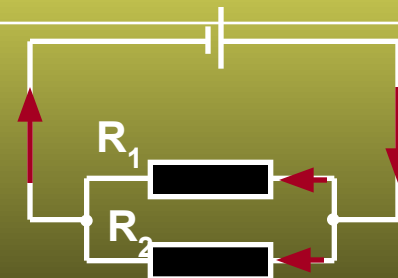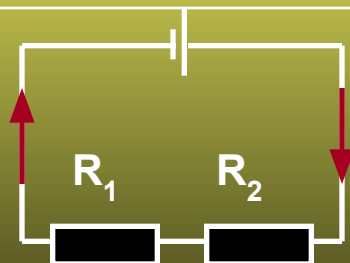

Сила тока

$$I = I_1 = I_2$$

$$I = I_1 + I_2$$

Напряже-  
ние

$$U = U_1 + U_2$$

$$U = U_1 = U_2$$

Сопротив-  
ление

$$R = R_1 + R_2$$

$$R = nR_1$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R = \frac{R_1}{n}$$




# Преимущества и недостатки соединений

- Пример последовательного соединения: **новогодняя гирлянда.**
- Пример параллельного соединения: **потребители в жилых помещениях.**
- **Преимущества и недостатки соединений:**

**Последовательное** – защита цепей от перегрузок: при увеличении силы тока выходит из строя предохранитель, и цепь автоматически отключается. При выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные.

**Параллельное** – при выходе из строя одного из элементов соединения, остальные действуют. При включении элемента с меньшим возможным напряжением в цепь элемент перегорит.

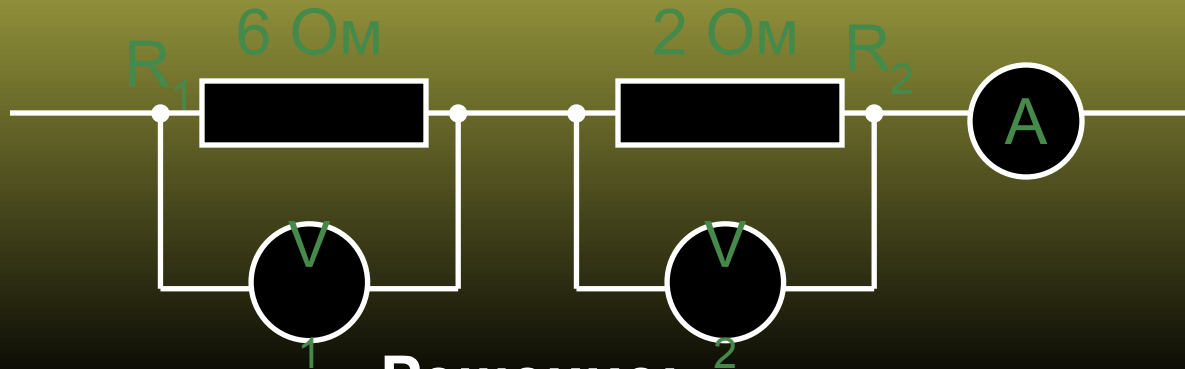Вольтметр  $V_1$  показывает 12 В. каковы показания амперметра и вольтметра  $V_2$ ?



Дано:

$$R_1 = 6 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 2 \text{ Ом}$$

$$U_1 = 12 \text{ В}$$

$I$  - ?

$U_2$  - ?

Решение:


$$I = I_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

$$U_2 = I \cdot R_2$$

$$I = \frac{12 \text{ В}}{6 \text{ Ом}} = 2 \text{ А}$$

$$U_2 = 2 \text{ А} \cdot 2 \text{ Ом} = 4 \text{ В}$$

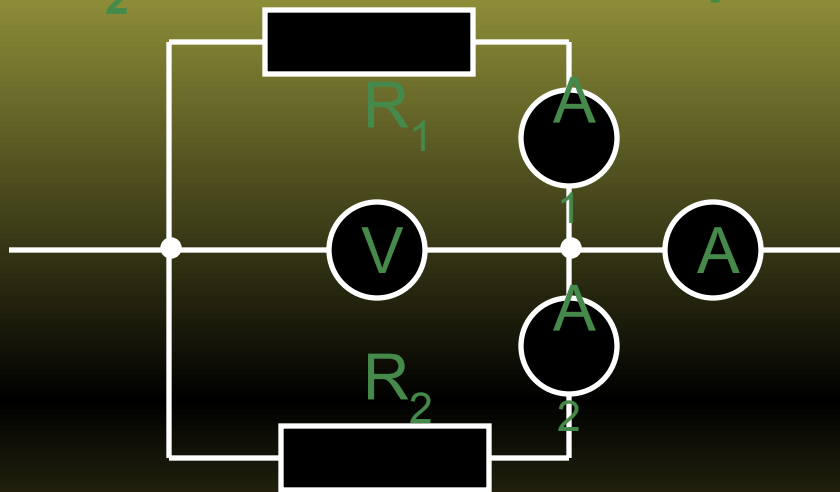Амперметр А показывает силу тока 1,6 А при напряжении 120 В. сопротивление резистора  $R_1 = 100 \text{ Ом}$ . Определите сопротивление резистора  $R_2$  и показания амперметров  $A_1$  и  $A_2$ .



Дано:

$$I = 1,6 \text{ А}$$

$$R_1 = 100 \text{ Ом}$$

$$U = 120 \text{ В}$$

$$I_1 - ? \quad I_2 - ?$$

$$R_2 - ?$$

Решение:

$$I_1 = \frac{U}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{120 \text{ В}}{100 \text{ Ом}} = 1,2 \text{ А}$$

$$I_2 = I - I_1$$

$$I_2 = 1,6 \text{ А} - 1,2 \text{ А} = 0,4 \text{ А}$$

$$R_2 = \frac{U}{I_2}$$

$$R_2 = \frac{120 \text{ В}}{0,4 \text{ А}} = 300 \text{ Ом}$$

Домашнее задание: § 48,49, упр. 22(1), 23(1)

Спасибо за урок!