

Какие элементы  
электрической цепи вы  
знаете?




электрическая  
лампа

электрический  
звонок

резистор

плавкий  
предохранитель

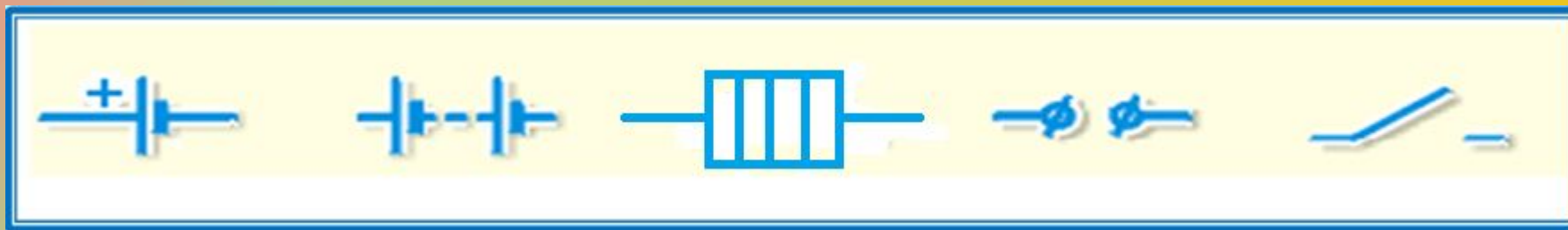

гальванический  
элемент

батарея  
элементов

нагревательный  
элемент

клеммы

выключатель

Ток течёт



Обозначение диода  
на схеме

Диод



Анод



Катод






Ток не течёт






# Светодиод

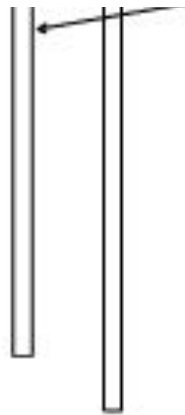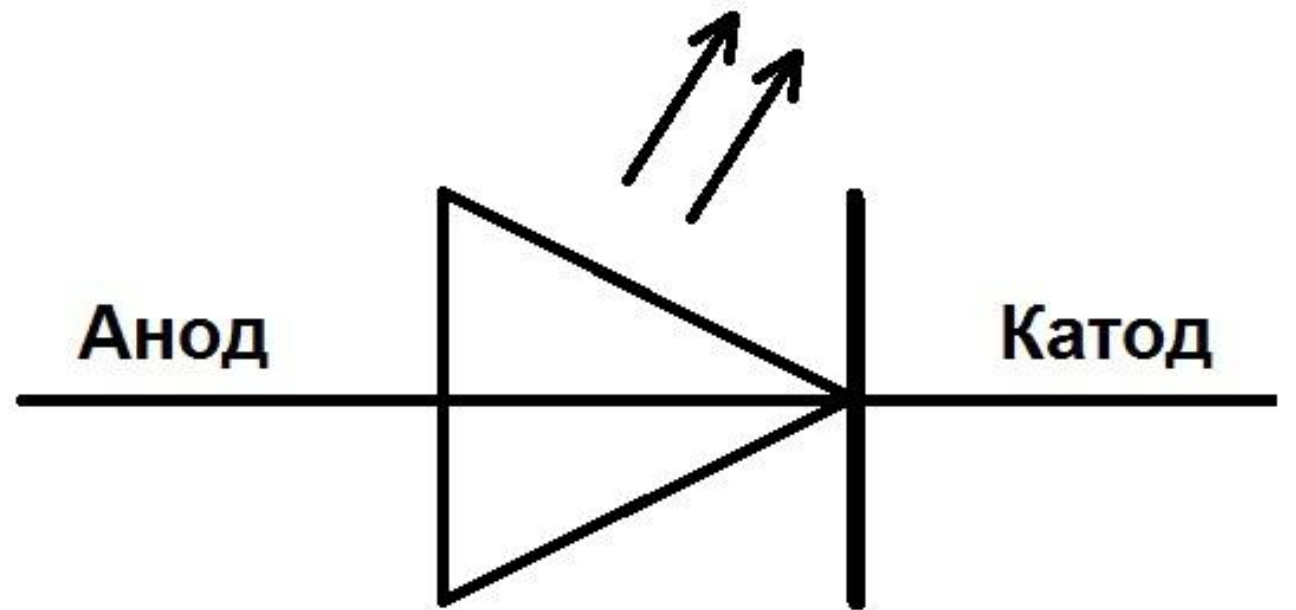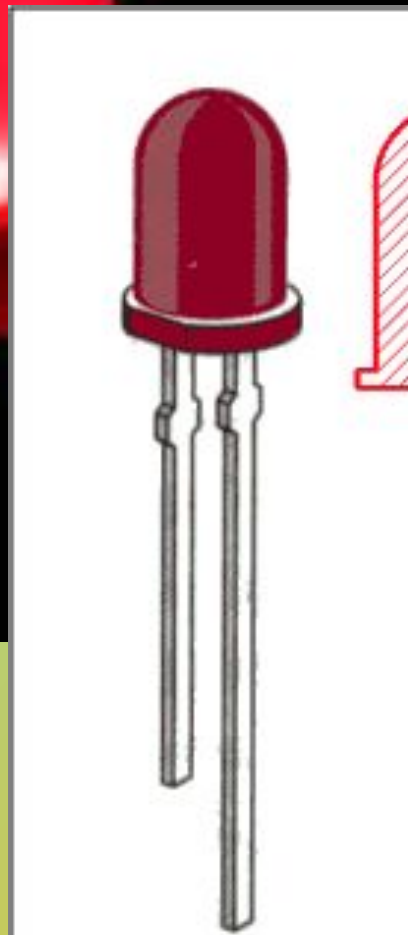

# Конструктор Знаток!

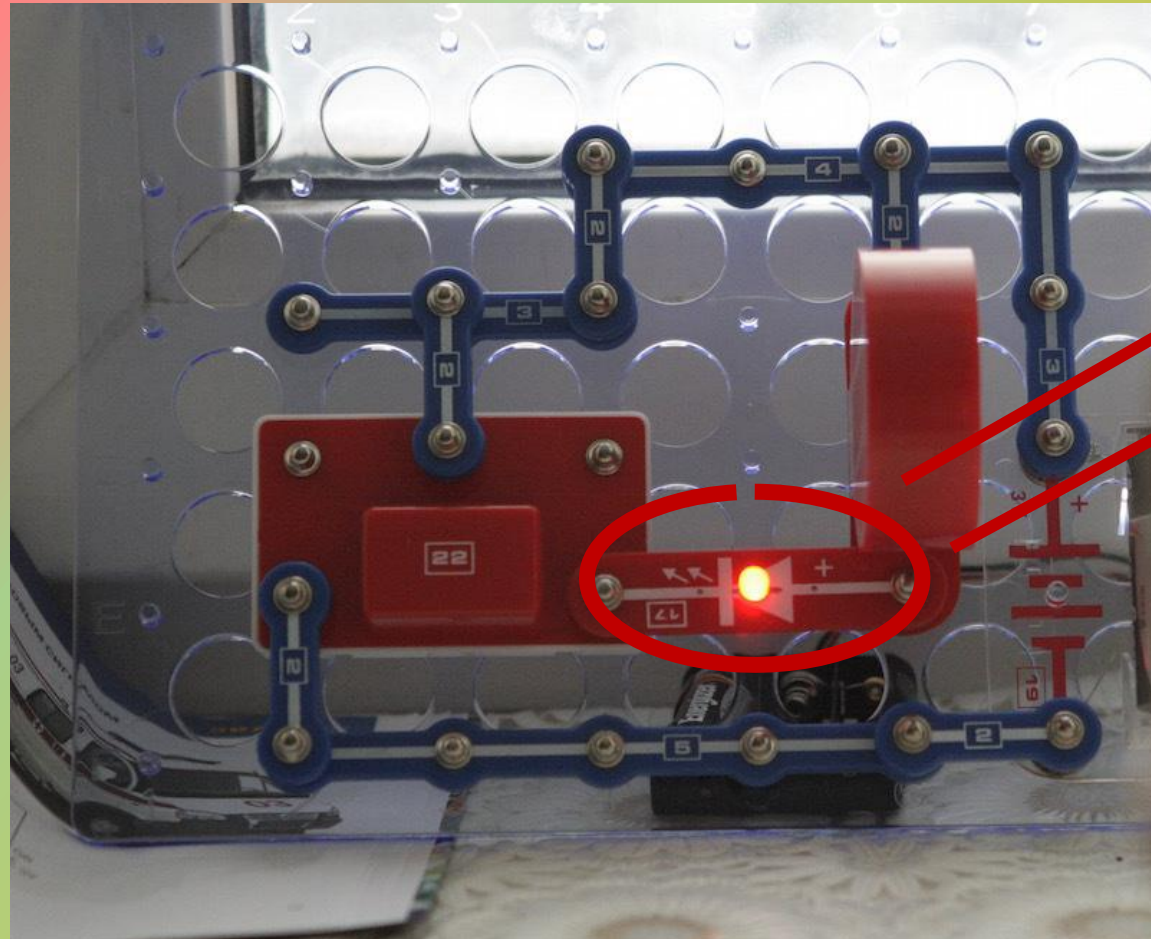

Светодиод



Соберите схему  
Смешанное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя  
(вариант 2)

