

Амперметр,
Вольтметр.

Выполнила Мирабова Ирина



ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА В УЧАСТКЕ ЦЕПИ



- Для измерения силы тока существует измерительный прибор - амперметр.




Условное обозначение
амперметра
на электрической схеме:





- При включении амперметра в электрическую цепь **необходимо ЗНАТЬ :**

1 Амперметр включается в электрическую цепь

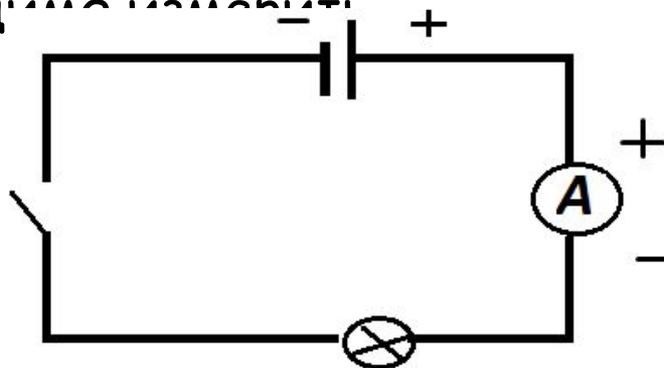последовательно с тем элементом цепи, силу тока в котором необходимо измерить.



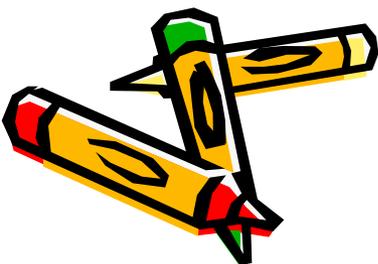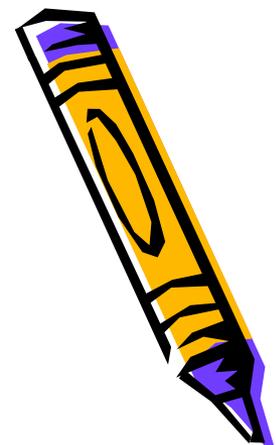2. При подключении надо **соблюдать полярность**: "+" амперметра подключается к "+" источника тока, а "минус" амперметра - к "минусу" источника тока.





ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ



- Для измерения напряжения существуют специальный измерительный прибор — вольтметр.

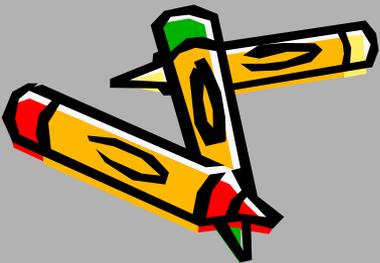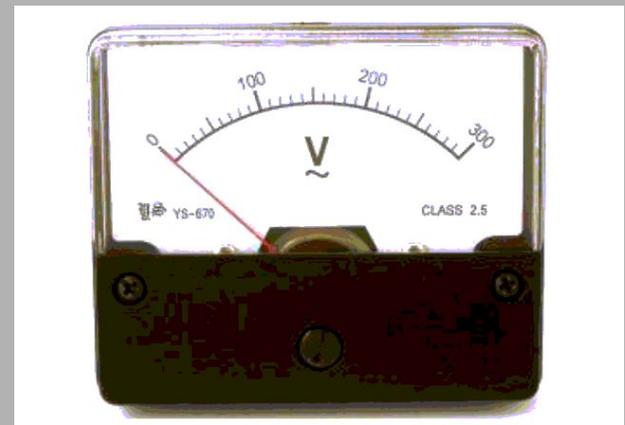
Условное обозначение
вольтметра
на электрической схеме:



При включении вольтметра в электрическую цепь необходимо соблюдать два правила:




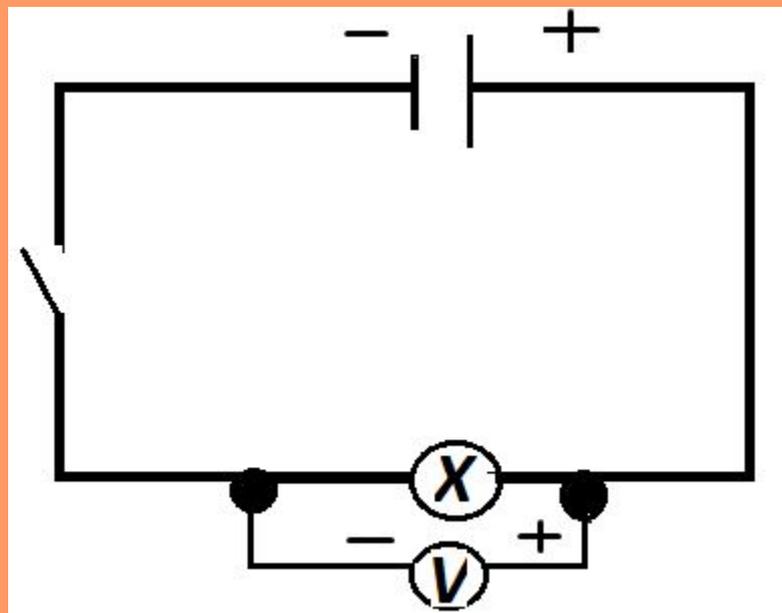- 1. Вольтметр подключается **параллельно** участку цепи, на котором будет измеряться напряжение;



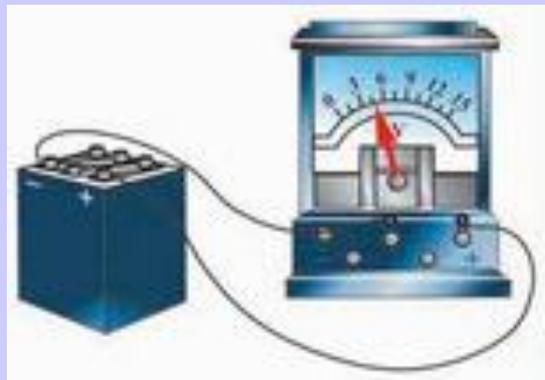- 2. Соблюдаем полярность: "+" вольтметра подключается к "+" источника тока, а "минус" вольтметра - к "минусу" источника тока.

Для измерения напряжения источника питания вольтметр присоединяют непосредственно к его зажимам.





ИЗМЕРЕНИЕ РАБОТЫ И МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- Для определения работы или мощности тока можно использовать специальный измерительный прибор - **ваттметр**.



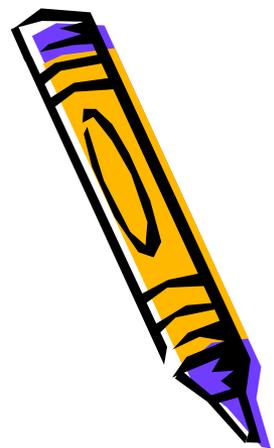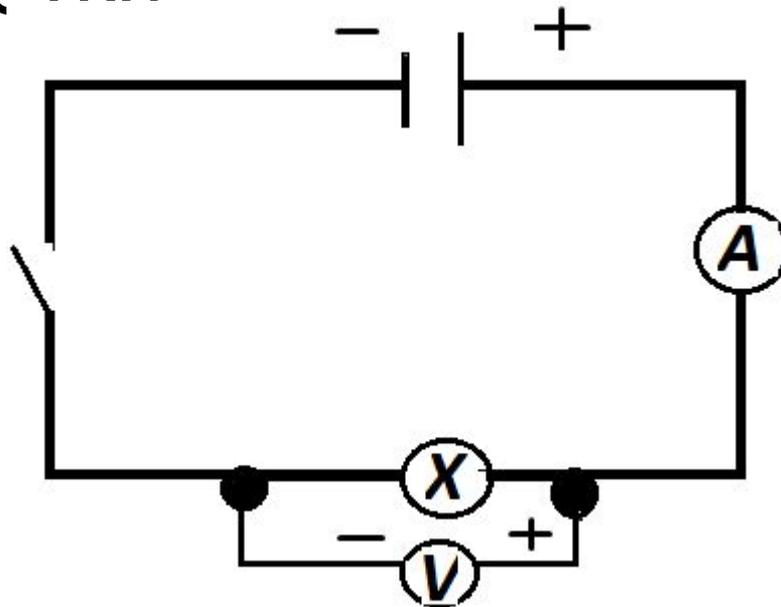- При **отсутствии** ваттметра пользуются **одновременным** подключением двух измерительных приборов к нужному участку цепи: амперметра и вольтметра



- **Далее** проводится **расчет** работы и мощности тока по формулам.
- $P = UI$ и $A = UIt$

