

Электрические цепи и её составляющие



А зачем нам нужна данная тема?

0M1 - BY SOLDATENK09

WWW.TOONDOO.COM




- Совокупность устройств, по которым течет электрический ток, называется **электрической цепью**.


- Электрическая цепь – устройства, используемые для передачи и использования электрической энергии.

Электрические схемы
бывают

простые

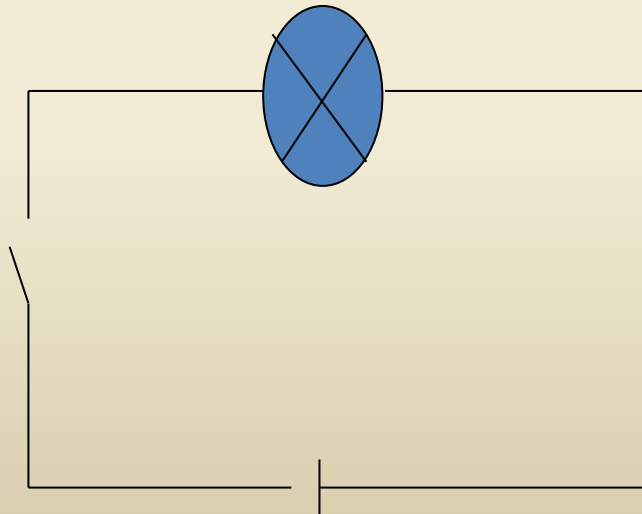

сложные

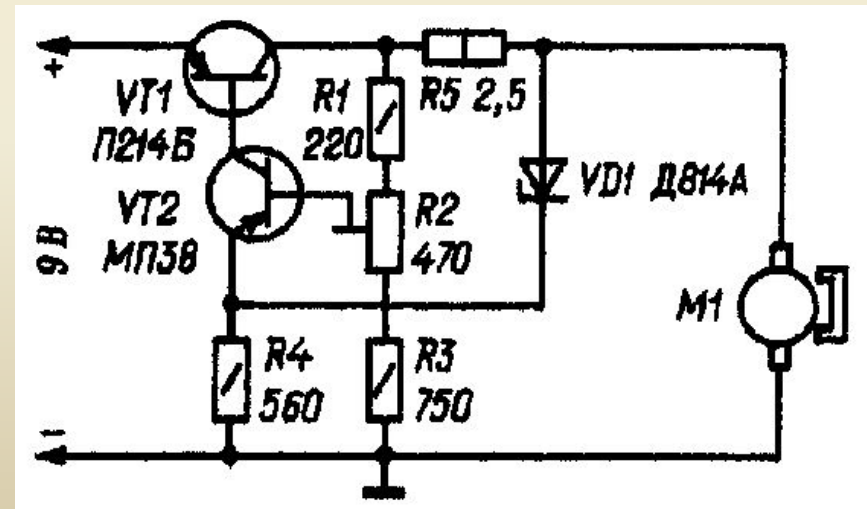


Состав электрической цепи


- источник
- потребитель
- замыкающее устройство

Главное условие существования
цепи – замкнутость!!!!


Лампочка

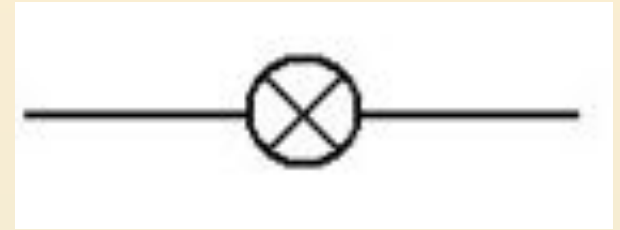


Соединительные провода

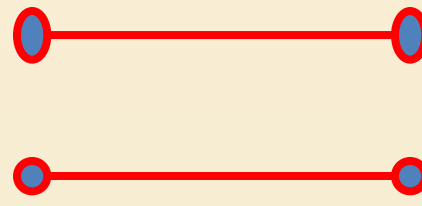


Замыкающее устройство

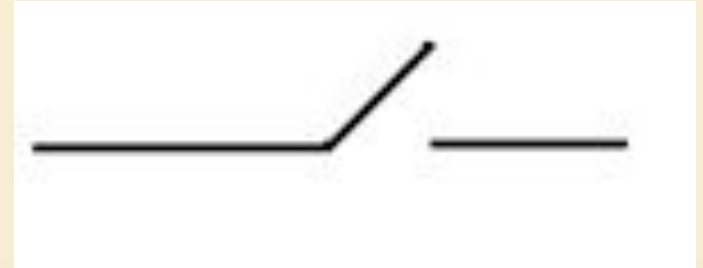

Сопротивление

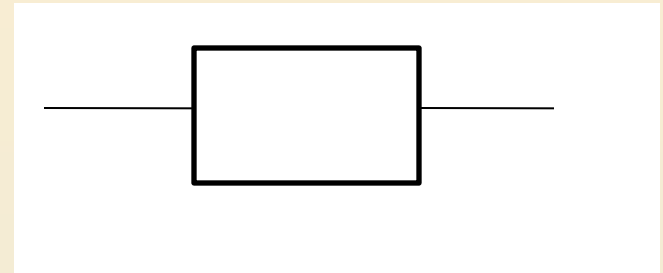

Источник тока

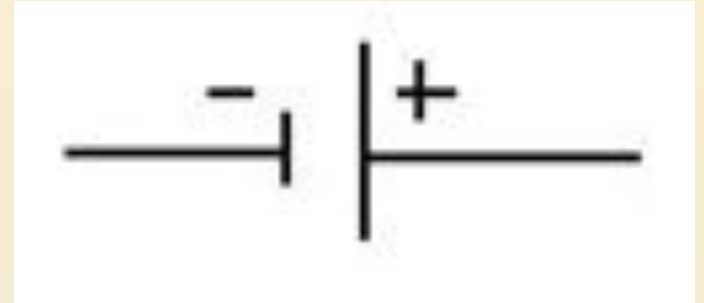




Звонок




Цепь -это



Цепь -это

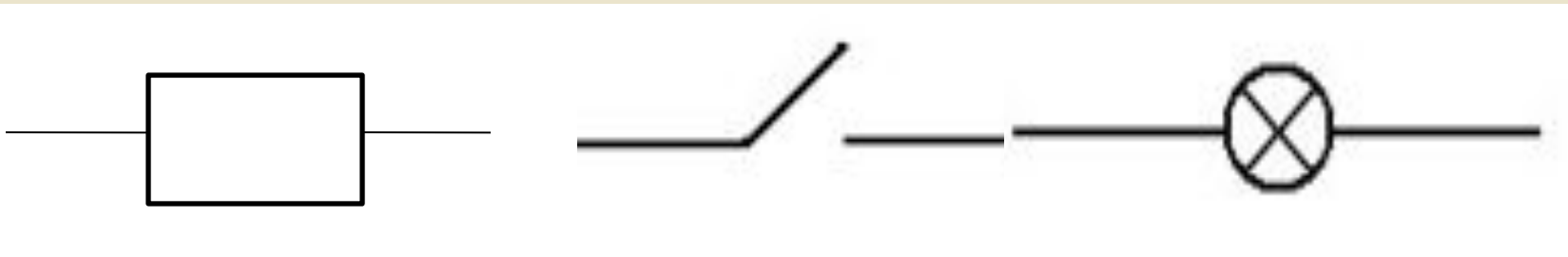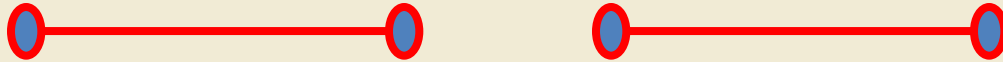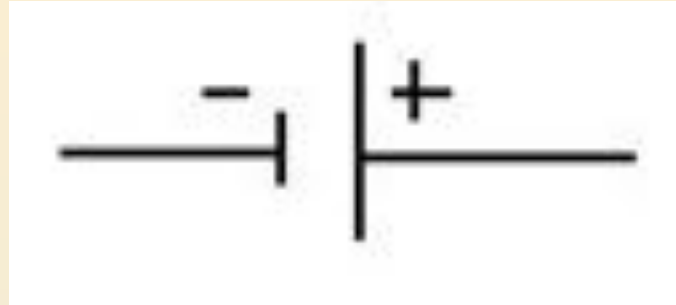

Соберем такую цепь

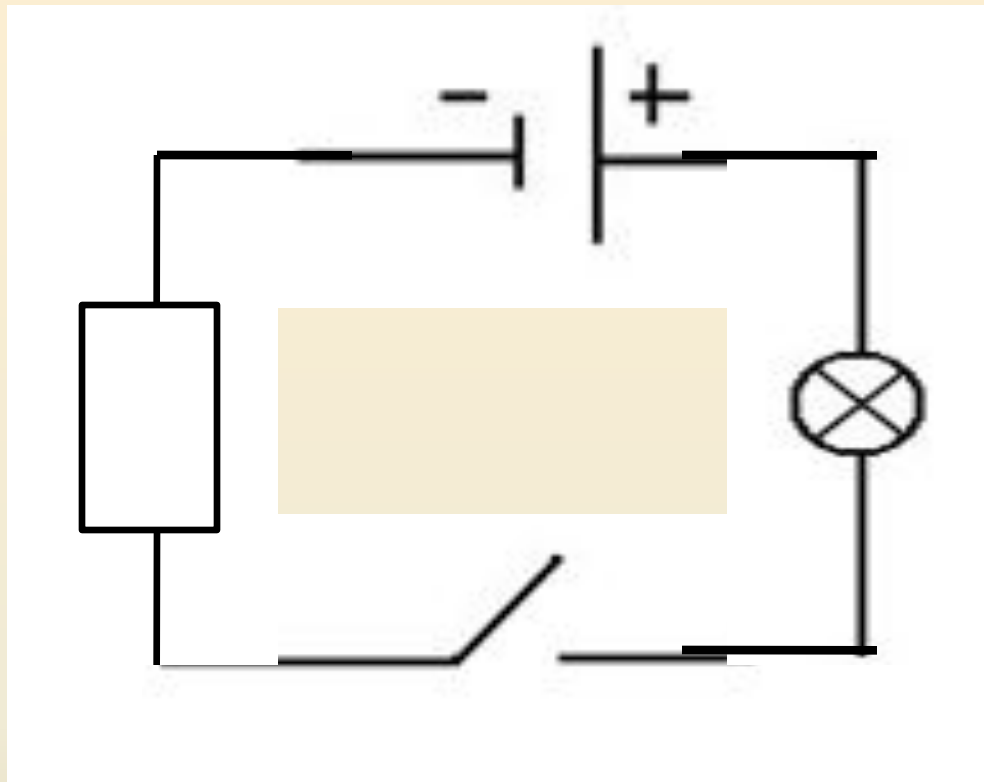

Соберем такую цепь



И замкнем цепь

