


# Электрические цепи и её составляющие



# А зачем нам нужна данная тема?

0M1 - BY SOLDATENK09

WWW.TOONDOO.COM

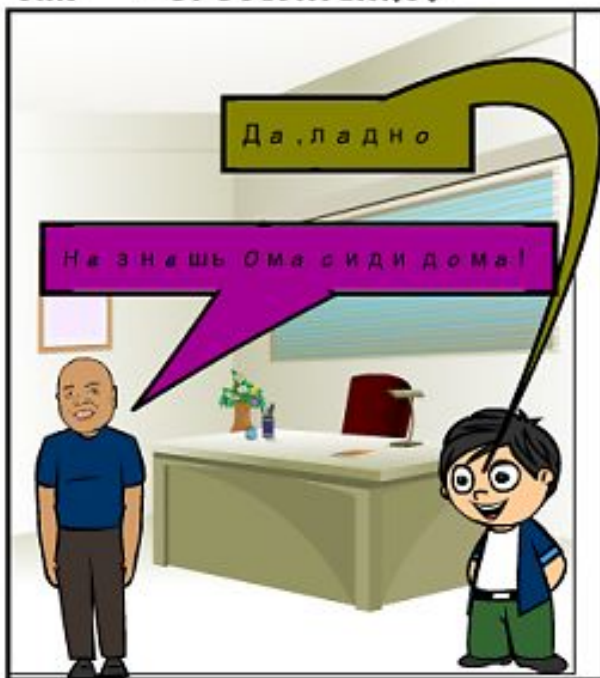


- Совокупность устройств, по которым течет электрический ток, называется **электрической цепью**.


- Электрическая цепь – устройства, используемые для передачи и использования электрической энергии.

Электрические схемы  
бывают

простые

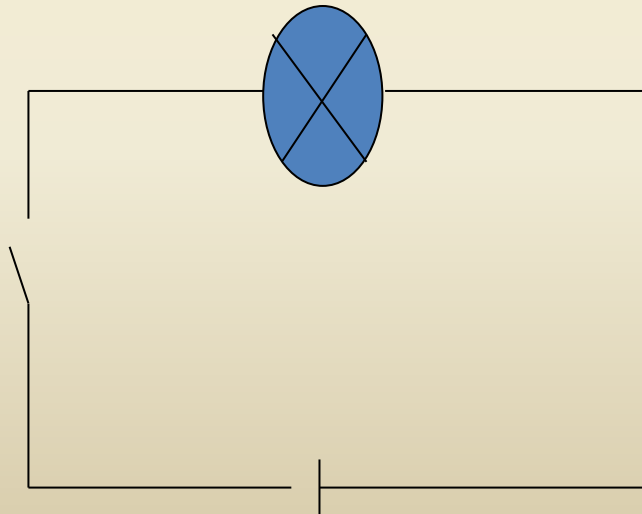

сложные

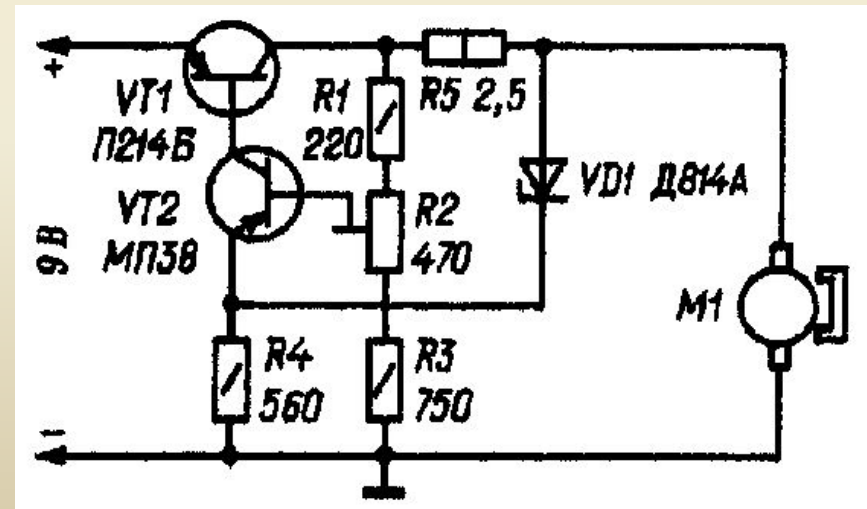


# Состав электрической цепи


- источник
- потребитель
- Замыкающее устройство

Главное условие существования  
цепи – замкнутость!!!!


# Лампочка

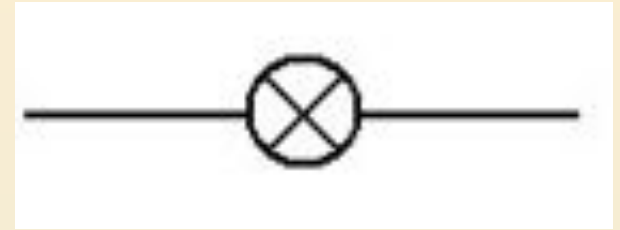


# Соединительные провода

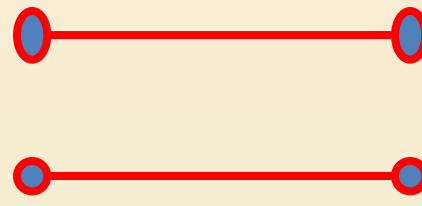

# Замыкающее устройство

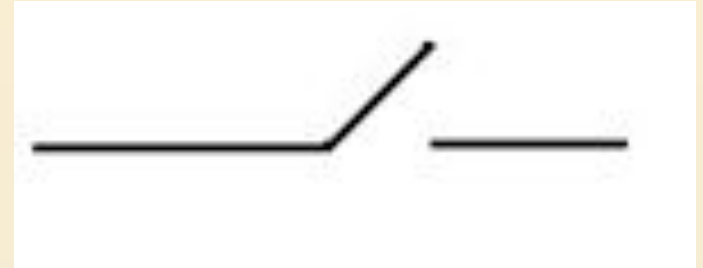


# Сопротивление

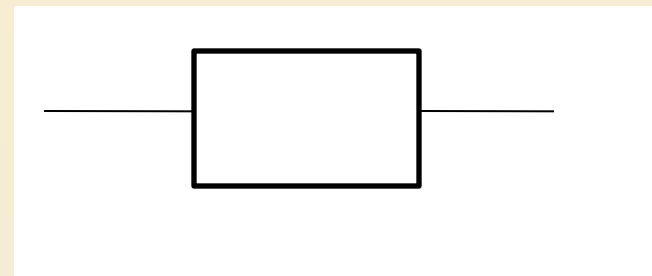



# Источник тока

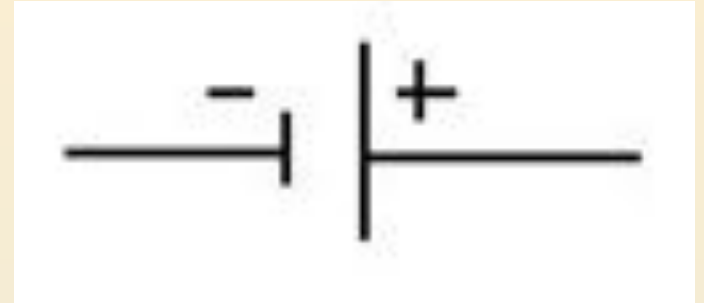




# Звонок




# Цепь -это



# Цепь -это

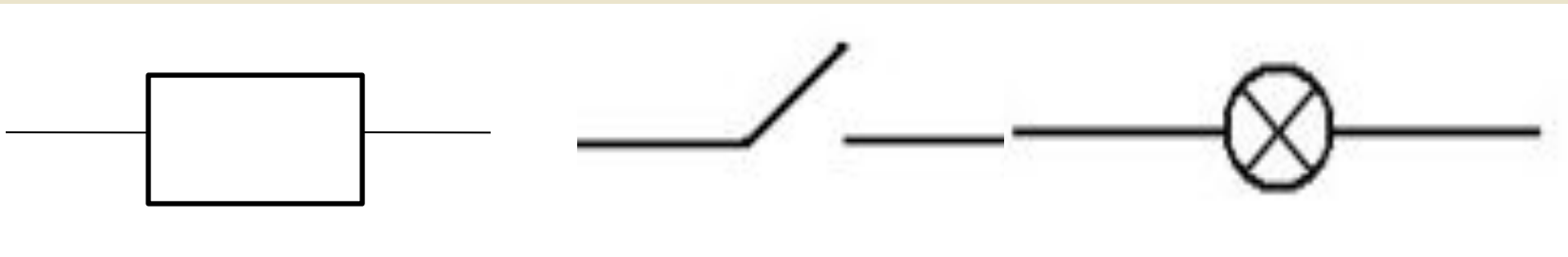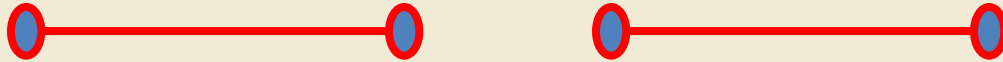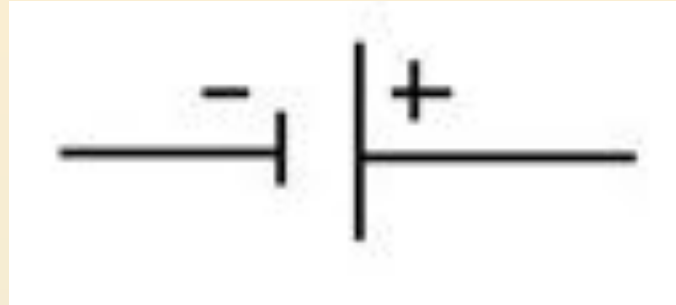

# Соберем такую цепь

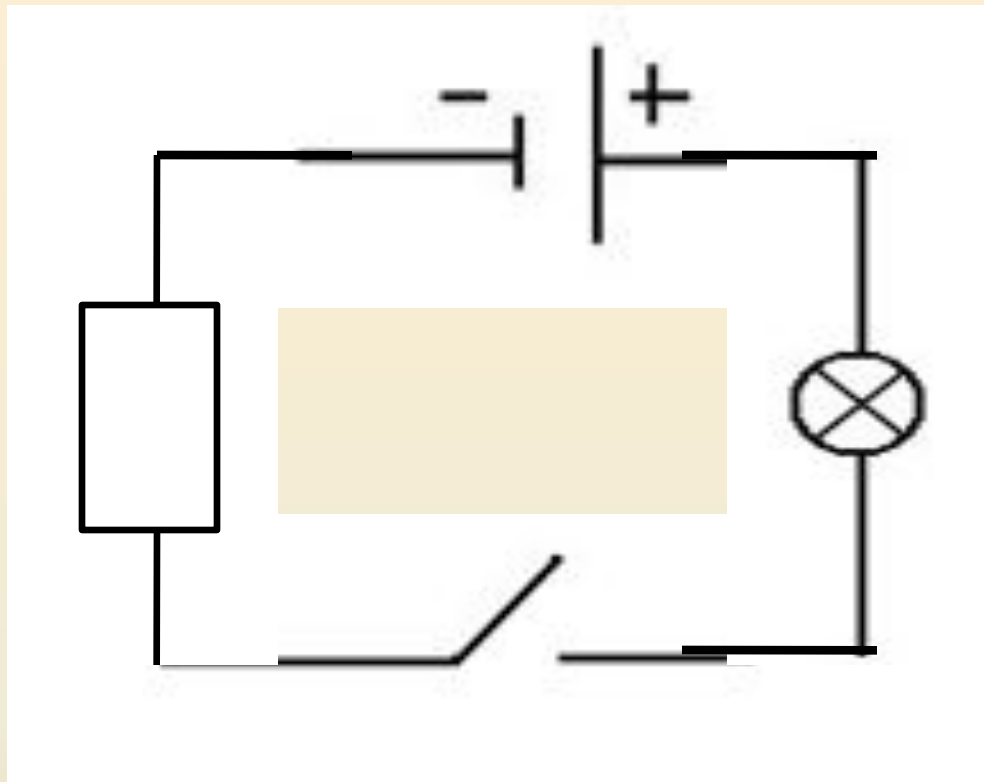

# Соберем такую цепь



# И замкнем цепь

