



Проверь себя!!!



ОТВЕТ 50



Электрическим током называют...

- А. Движение электронов по проводнику
- Б. Упорядоченное движение электронов по проводнику
- В. Упорядоченное движение протонов по проводнику
- Г. Упорядоченное движение заряженных частиц
- Е. Движение заряженных частиц



За направление электрического тока
в цепи принято направление...

- А. От положительного полюса источника
тока к отрицательному
- Б. От отрицательного полюса источника
тока к положительному




Напряжение характеризует...

- А. Электрическое поле, которое создает ток
- Б. Заряд, прошедший по проводнику
- В. Проводник ,по которому идет электрический
ТОК



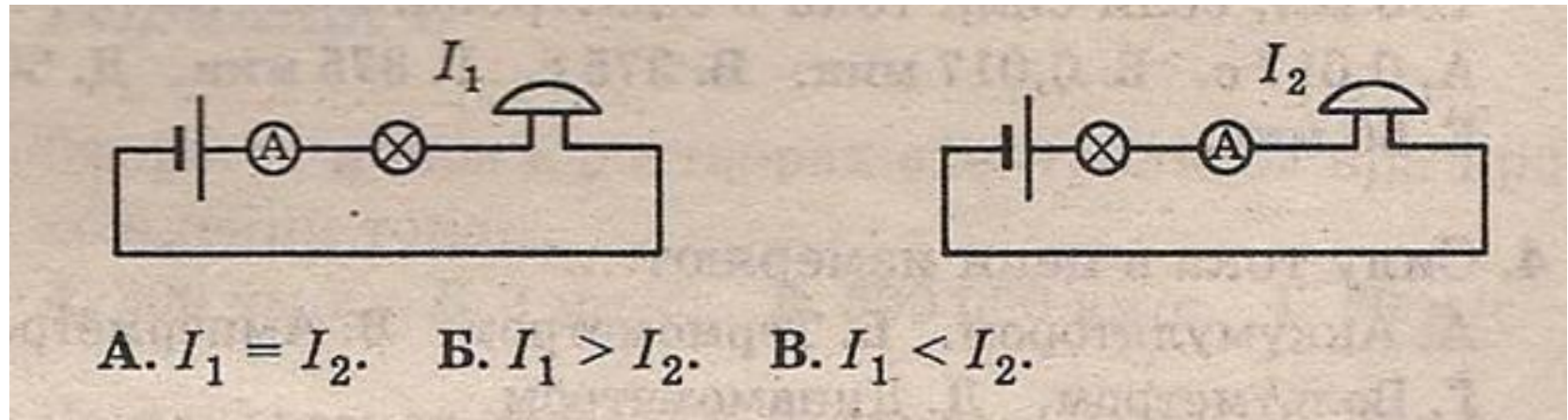Даны две схемы. Одинаковы ли силы тока, проходящего через лампы?




А

Б


В



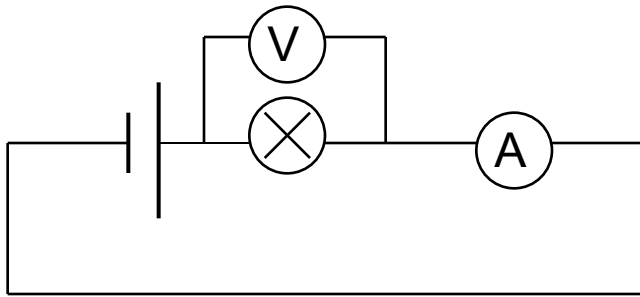На какой схеме амперметр и вольтметр включены правильно?





А

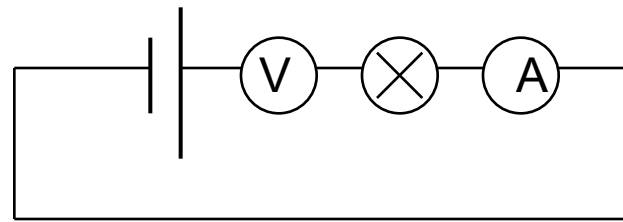



Б



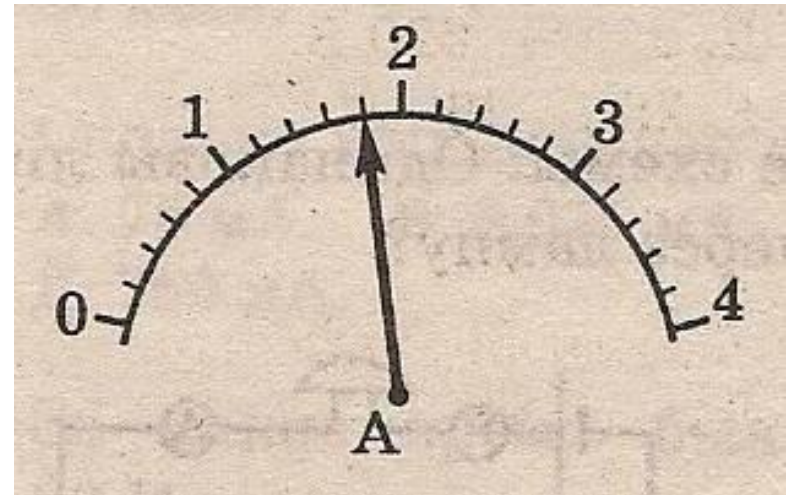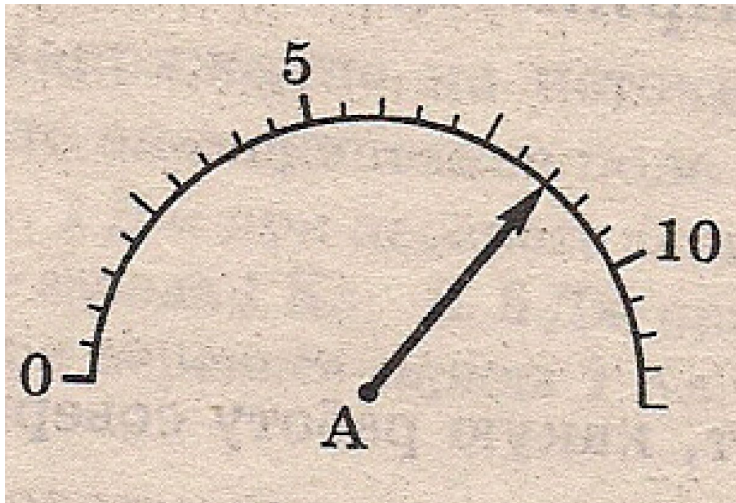Определить цену деления и показания амперметра



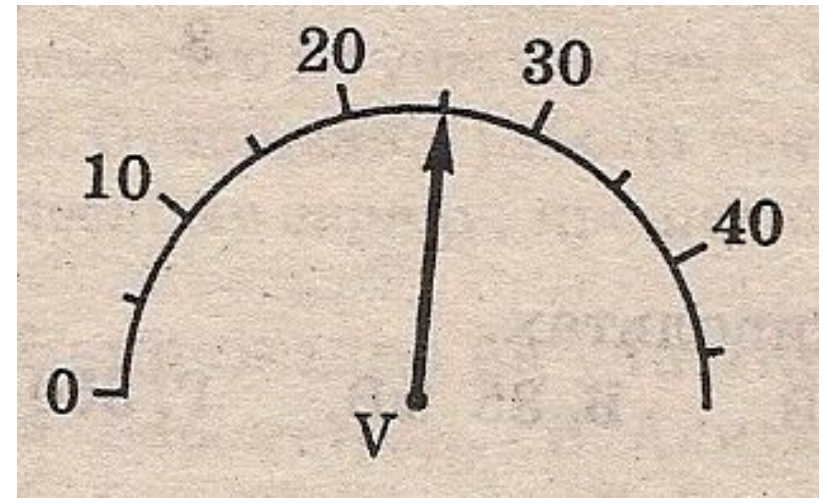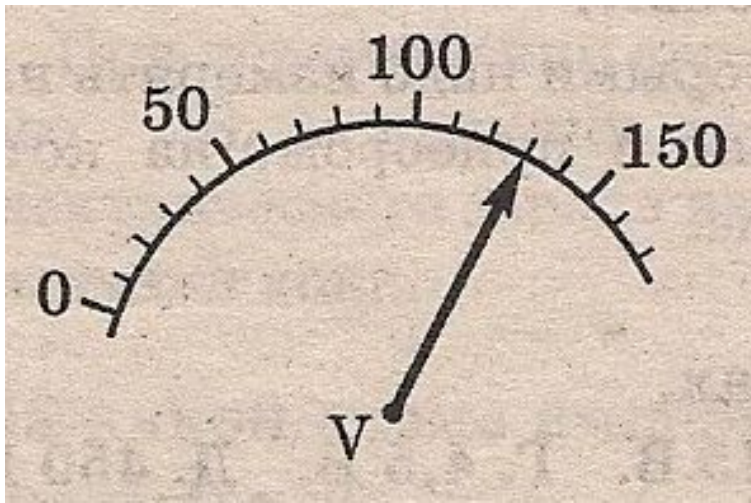Определите показания вольтметра и предел измерения прибора



Напряжение на участке цепи измеряют

- А. Барометром
- Б. Аккумулятором
- В. Динамометром
- Г. Амперметром
- Д. Вольтметром



Амперметр включают в электрическую цепь...

А. Только рядом с тем прибором, в котором измеряют силу тока.

Б. Последовательно, в любое место электрической цепи.

Вольтметр включают в электрическую цепь...

А. К тем точкам, между которыми надо измерять напряжение.

Б. Последовательно с прибором, на котором нужно измерить напряжение

?



Силу тока в цепи измеряют...

- А. Аккумулятором
- Б. Термометром
- В. Амперметром
- Г. Вольтметром
- Д. Динамометром



?





ПРАВИЛЬНО !





НЕБЕРНО !

