
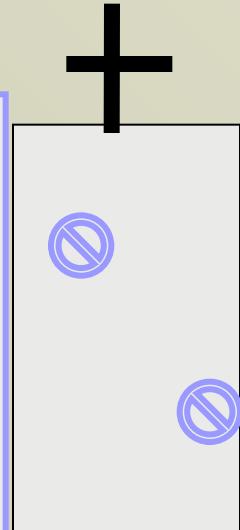
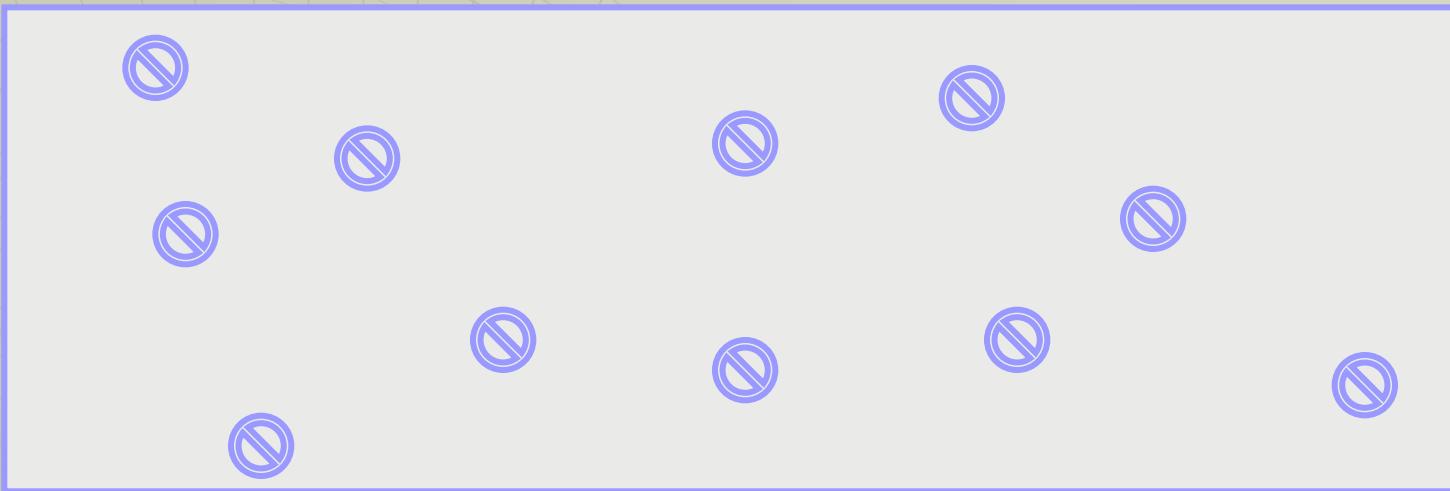


[Самостоятельные работы по теме](#)  
[Закон Ома для полной цепи](#)  
[Контрольные работы по теме](#)  
[Ссылки по теме](#)

# Электрический ток

*Электрический ток – это направленное движение свободных заряженных частиц.*

## Продолжить предложение

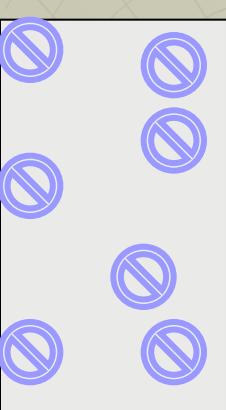

1. Электрический ток в металлах – это направленное движение...  
свободных отрицательных электронов от отрицательного полюса источника тока к положительному.

Продолжить предложение

2. Электрический ток в электролитах –  
это направленное движение ...

положительных и отрицательных ионов,  
возникающих за счет электролитической  
диссоциации.

Продолжить предложение

3. Электрический ток в газах – это  
направленное движение ...  
  
электронов и ионов.

Продолжить предложение


4. Электрический ток в полупроводниках – это направленное движение ...

отрицательных электронов и положительных «дырок» (областей, где наблюдается недостаток электронов).

Продолжить предложение

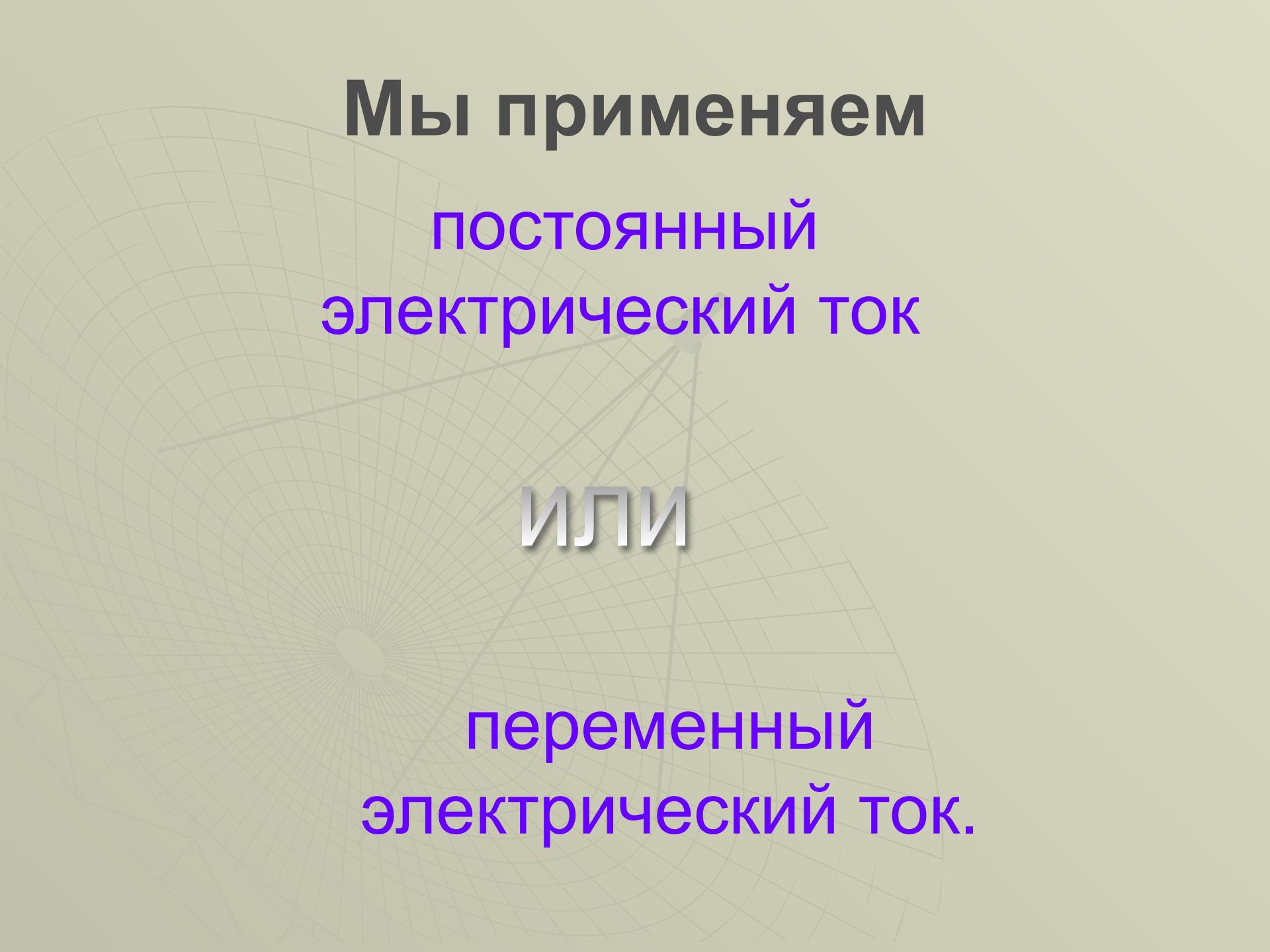5. Электрический ток в вакууме – это направленное движение ...

отрицательных электронов, создаваемых за счет фотоэффекта или термоэлектронной эмиссии.



**Мы применяем**  
**постоянный**  
**электрический ток**  
**или**  
**переменный**  
**электрический ток.**

# Постоянный электрический ток



Кликни по картинке,  
чтобы просмотреть  
демонстрацию.

Снимок установки для демонстрации постоянного электрического тока


Если сила тока в цепи с течением времени не меняется по величине и по направлению (не меняется скорость и направление движения свободных зарядов), то такой электрический ток называют постоянным.

Источники не отключаем. Нажимаем на полученные показания сравнить с показаниями гальванометра в том случае, когда мы используем источник переменного тока.

Схема подключения: клемма «-» и «+» источника тока BC24M подключаем гальванометр от гальванометра. Внимание: регулятор напряжения находится на самом магните.

- Меняем полюса и делаем вывод, что гальванометр показывает только величину силы тока, но и направление тока. Далее обращаем внимание на тот факт, что сила тока может быть даже равна нулю (когда цепь разомкнута).

# Переменный электрический ток

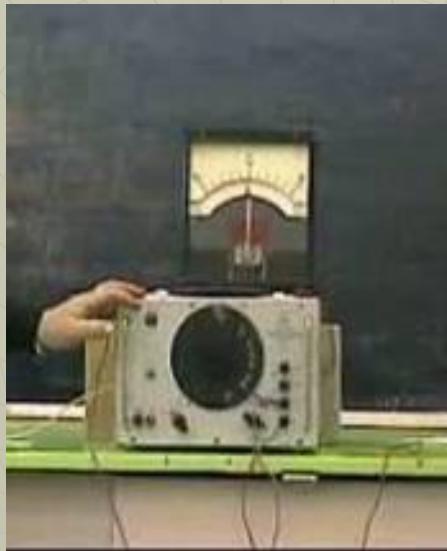

Кликни по картинке,  
чтобы просмотреть  
демонстрацию.

Снимок установки для демонстрации постоянного электрического тока меняется по величине и по направлению (меняется скорость и направление движения свободных зарядов), то такой электрический ток называют переменным.

- ◆ К клеммам 5 Ом звукового генератора подключаем другой гальванометр от вольтметра. Начинаем примерно с амплитуды в 20 герц, сначала на минимуме, затем постепенно увеличиваем и добиваемся наглядности демонстрации.
- ◆ Ученики сравнивают показания первого и второго гальванометра, делают вывод.

В России промышленная частота переменного тока составляет 50 Герц (США – 60 Гц); это значит, что за одну секунду происходит 50 (60) полных колебаний тока, поэтому мы не замечаем мигания электрических лампочек.



И так далее. Всё повторяется до отключения переменного тока.

## Переменный электрический ток

**По способности проводить электрический ток, вещества делятся на:**

- 1) **проводники, в которых имеются свободные заряженные частицы;** Перечислить и охарактеризовать непроводники, в которых все заряженные частицы связаны;
- 2) **полупроводники – вещества, при нагревании или при освещении которых появляются свободные заряженные частицы.**
- 3)


# Чтобы возник электрический ток необходимо:

- 1) **наличие проводника, то есть свободных заряженных частиц (электронов, ионов);**
- 2) **наличие источника тока, внутри которого ток выходит из разделение зарядов и накапливание их на полюсах источника тока;**
- 3) **электрическая цепь должна быть замкнута.**

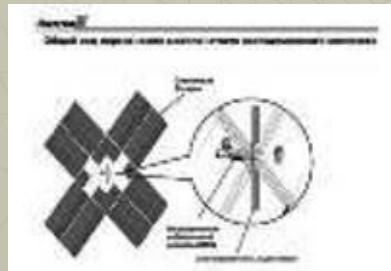
# Источники тока бывают разные, но во каждом из них происходит разделение положительно заряженных и отрицательно заряженных частиц, которые накапливаются на полюсах.



Аккумуляторы и гальванические элементы.  
Разделение зарядов происходит за счет химических реакций.




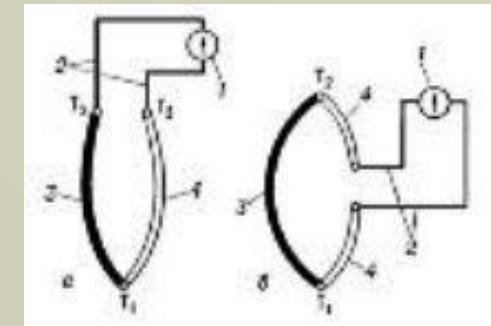Термопара. Если нагревать место спайки двух различных металлов, то создается электрический ток.  
Применяется в датчиках.



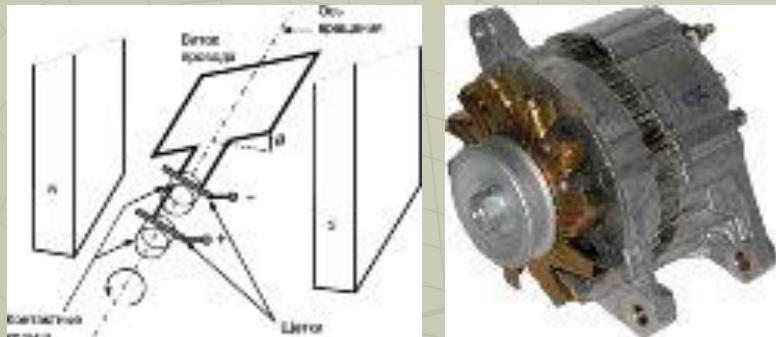Фотоэлементы и солнечные батареи.  
Разделение зарядов происходит под действием света. Основной элемент – полупроводники. Применяется в калькуляторах и бытовых приборах, в космических аппаратах.






Лехепатоппі непемехоро тока, охорхан асчт 3үртпоктахунн. Б нюборюхонн оғомтке, һамтакхонн ғапага (акоп), балдахоннка б ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн оғомтке, һамтакхонн ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн маринтоннан ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

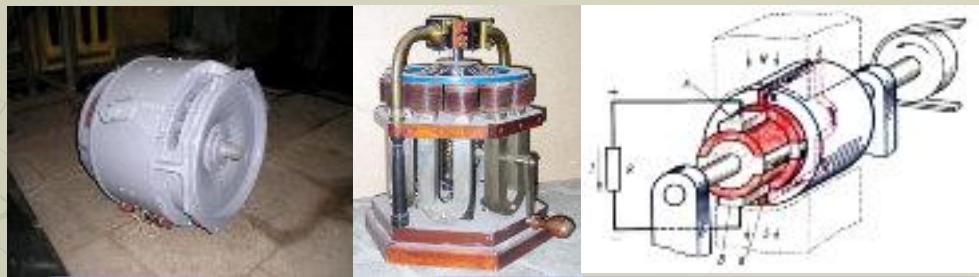Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн маринтоннан ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.



Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн маринтоннан ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн маринтоннан ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн маринтоннан ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн маринтоннан ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

Лехепатоппі непемехоро тока, оғомтакхонн маринтоннан ғапага (акоп), балдахоннка б маринтон нүне, со3датса непемехбин 3үртпакеекин ток, котоппин чимадот ғедес котактхие көнбұла.

# Электростанции (индукционные)

## Ветряные электростанции

Основной элемент –  
индукционный генератор  
переменного тока.

Двигатель – ветряная турбина.

Катушка соединена с турбиной  
(колесо с лопастями),  
вращается внутри магнита.

Катушка и магниты простираются  
за плоскость слайда.

Примечание: в мощных генераторах вращается  
электромагнит внутри неподвижной катушки.



# Электростанции (индукционные)

## Гидроэлектростанции


Основной элемент – индукционный генератор переменного тока.

Двигатель – гидротурбина.

Катушка соединена с турбиной (колесо с лопастями), вращается внутри магнита.

Катушка и магниты простираются за плоскость слайда.

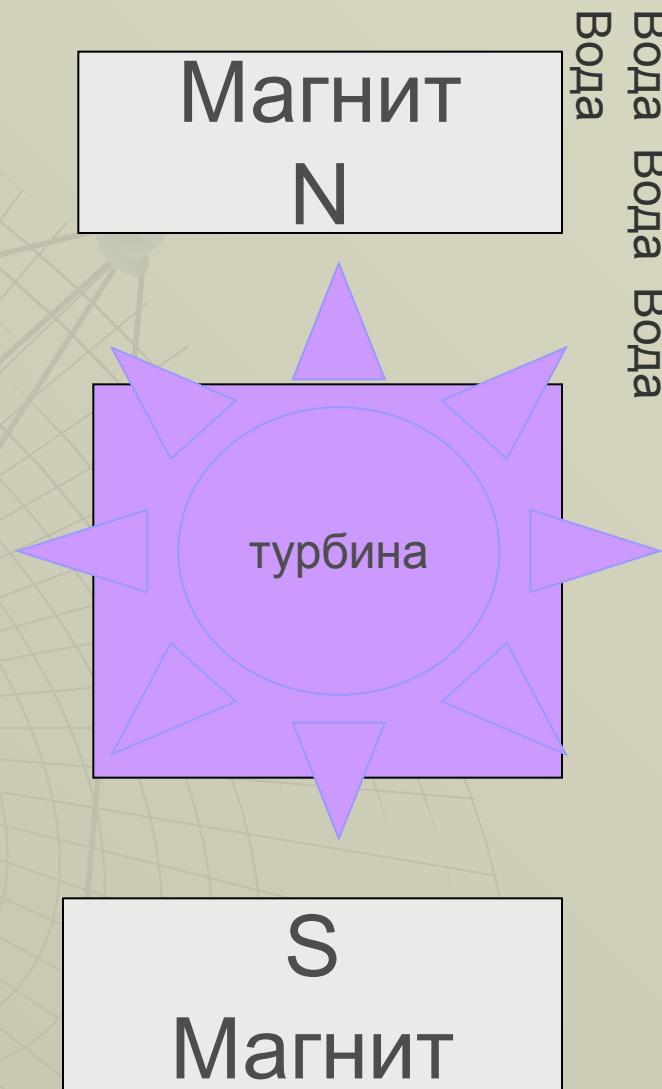Примечание: в мощных генераторах вращается электромагнит внутри неподвижной катушки.



# Электростанции (индукционные)

Тепловые и атомные  
электростанции,  
теплоэлектроцентрали


Основной элемент –  
индукционный генератор  
переменного тока.

Двигатель – паровая турбина.

Катушка соединена с турбиной  
(колесо с лопастями),  
вращается внутри магнита.

Катушка и магниты простираются  
за плоскость слайда.

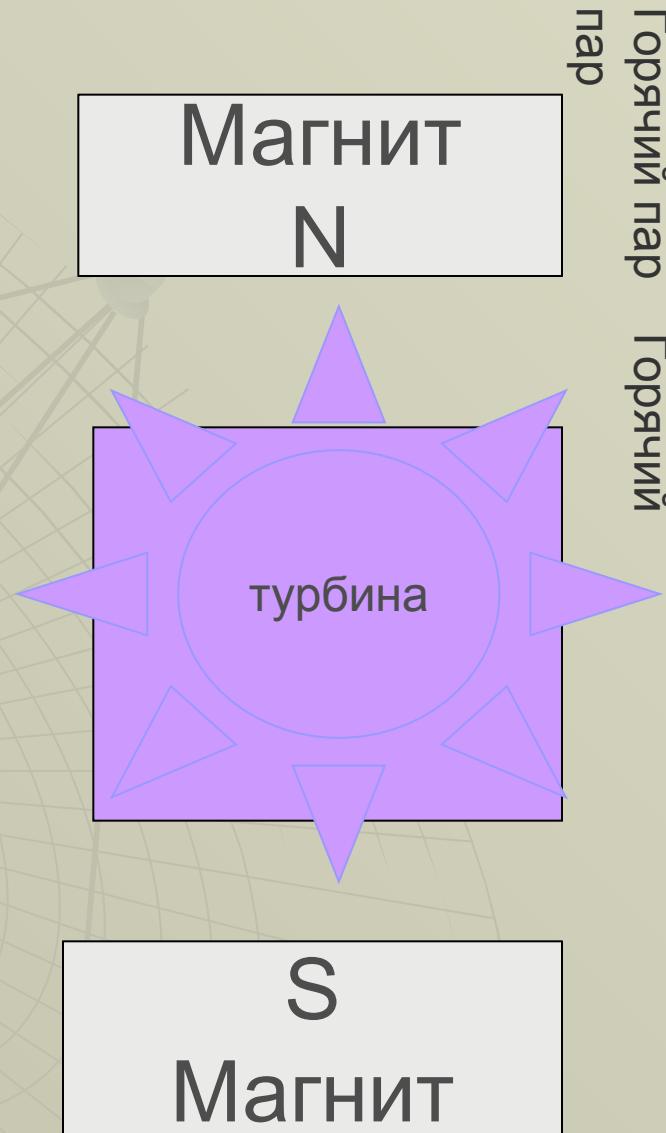Примечание: в мощных генераторах вращается  
электромагнит внутри неподвижной катушки.



**Сила тока** – это отношение заряда, переносимого через поперечное сечение проводника, ко времени его переноса.

**Обозначение – I.**

**Прибор для измерения – амперметр.**

**Единица измерения – 1 ампер (А)**

$$1\text{mA}=0,001\text{A}=10^{-3}\text{A}; 1\text{kA}=1000\text{A}=10^3\text{A}$$

$$I = \frac{q}{t}$$

*сила тока* =  $\frac{\text{заряд}}{\text{время}}$

Электрическое напряжение – это отношение работы поля при перемещении заряда к величине переносимого заряда.

**Обозначение – U.**

**Прибор – вольтметр.**

**Единица измерения – 1 вольт (V)**  
 $1\text{кВ}=1000\text{В}=10^3\text{В}$ ;  $1\text{Мв}=1000000\text{В}=10^6\text{В}$

$$U = \frac{A}{q} \quad \text{эл.напряжение} = \frac{\text{работка}}{\text{заряд}}$$

Электрическое сопротивление проводника характеризует способность проводника проводить электрический ток. Если сопротивление проводника большое, то проводник проводит ток плохо.

**Обозначение – R.**

**Прибор – омметр.**

**Единица измерения – 1 Ом ( $\Omega$ )**

**$1\text{к}\Omega=1000\text{ Ом}=10^3\text{ Ом};$**

**$1\text{М}\Omega=1000000\text{ Ом}=10^6\text{ Ом}$**

Удельное сопротивление проводника – сопротивление проводника длиной 1 метр и площадью поперечного сечения 1  $\text{мм}^2$ .

Единица измерения ( $\text{Ом} \cdot \text{мм}^2$ )/м – это табличное значение. Формула:  $R = \rho \cdot \frac{l}{S}$ .

Формула  
расчета  
сопротивления  
проводника  
( $\text{Ом}$ )

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

Длина  
проводника  
в метрах

– куб, то  $S = \pi \cdot r^2$   
 $\text{мм}^2$ . Единица измерения  
упоряднка в  
единицах  
измерения  
формулы

Перевод  $\text{см}^2$  в  $\text{мм}^2$

$1\text{см}=10\text{мм}; 1\text{см}^2=(10\text{мм})^2=100\text{мм}^2$

# Закон Ома для участка цепи

$$I = \frac{U}{R}$$

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна электрическому напряжению на концах участка и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

# Треугольник формул



# Закон Ома для полной цепи

Сила тока (А)

ЭДС-электродвижущая сила  
источника тока (В)


Сопротивление  
нагрузки (Ом)

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Внутреннее  
сопротивление  
источника тока (Ом)

- ◆ Сила тока в цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника тока и обратно пропорциональна сумме электрических сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи.
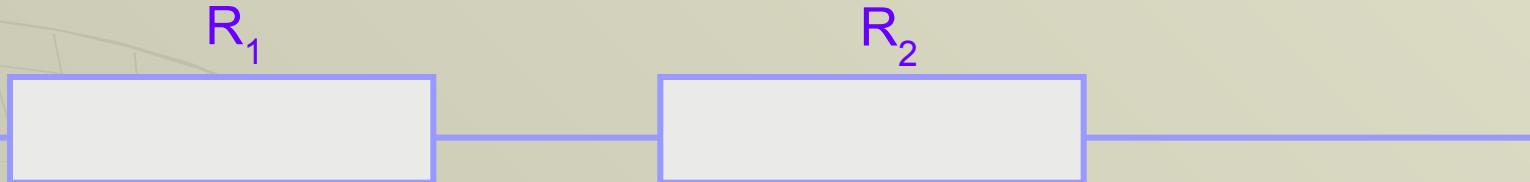
# Последовательное соединение проводников



- ◆ При последовательном соединении сила тока в любых частях цепи одна и та же.

$$I = I_1 = I_2$$

- ◆ Общее сопротивление цепи при последовательном соединении равно сумме сопротивлений отдельных проводников.

$$R = R_1 + R_2$$

- ◆ Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или напряжение на полюсах источника тока, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.

$$U = U_1 + U_2$$

## Параллельное соединение проводников


- ◆ Напряжение на участке цепи и на концах всех параллельно соединенных проводников одно и то же.

$$U = U_1 = U_2$$

- ◆ Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединенных проводниках.

$$I = I_1 + I_2$$
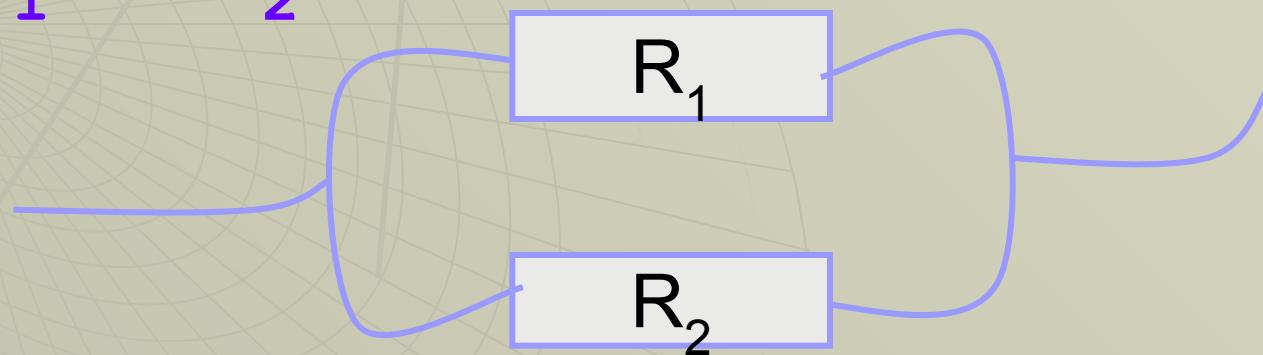
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



# Работа электрического тока

*Работа*  $A$  *Дж – Джоуль*

*Счетчик*  $\text{Дж} = B \cdot A \cdot c = Bm \cdot c$

$$A = q \cdot U \quad A = I \cdot U \cdot t$$

$$A = \frac{U^2}{R} \cdot t \quad A = I^2 \cdot R \cdot t$$

$$A = p \cdot t$$

# Мощность тока

Мощность  $p = Bm - Bam - W$

Ваттметр  $Bm = B \cdot A = \frac{Дж}{с}$

$$p = \frac{A}{t}$$

$$p = I \cdot U$$

$$p = \frac{U^2}{R}$$

$$p = I^2 \cdot R$$

# Закон Джоуля - Ленца

- ◆ Если на участке цепи под действием электрического поля не совершается механическая работа и не происходят химические превращения веществ, то работа электрического поля приводит только к нагреванию проводника. При этом выделяемое количество теплоты равно работе электрического тока.

$$Q = A = I \cdot U \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t = \frac{U^2}{R} \cdot t$$

# Сила тока

В каждом столбце таблицы кликните по верному, на ваш взгляд, ответу.  
При верном ответе услышите аплодисменты.

Обозначение	Единица измерения	Формулы	Прибор
t	Ом	$\frac{U}{R}$	вольтметр
U	A	$\rho \frac{l}{S}$	амперметр
I	КМ	$\frac{q}{t}$	омметр
R	с	$\frac{\varepsilon}{R + r}$	барометр
v	В	$\frac{A}{q}$	микрометр

# Электрическое напряжение

В каждом столбце таблицы кликните по верному, на ваш взгляд, ответу.  
При верном ответе услышите аплодисменты.

Обозначение	Единица измерения	Формулы	Прибор
t	Ом	$\frac{I}{R}$	вольтметр
U	A	$\rho \frac{l}{S}$	амперметр
I	КМ	$\frac{q}{t}$	омметр
R	с	$I \cdot R$	барометр
V	В	$\frac{A}{q}$	микрометр

# Электрическое сопротивление

В каждом столбце таблицы кликните по верному, на ваш взгляд, ответу.  
При верном ответе услышите аплодисменты.

Обозначение	Единица измерения	Формулы	Прибор
t	Ом	$\frac{I}{U}$	вольтметр
U	A	$\rho \frac{l}{S}$	амперметр
I	КМ	$\frac{q}{t}$	омметр
R	с	$I \cdot U$	барометр
v	В	$\frac{U}{I}$	микрометр

Самостоятельные работы по теме

Контрольные работы по теме

Закон Ома для полной цепи

Ссылки по теме