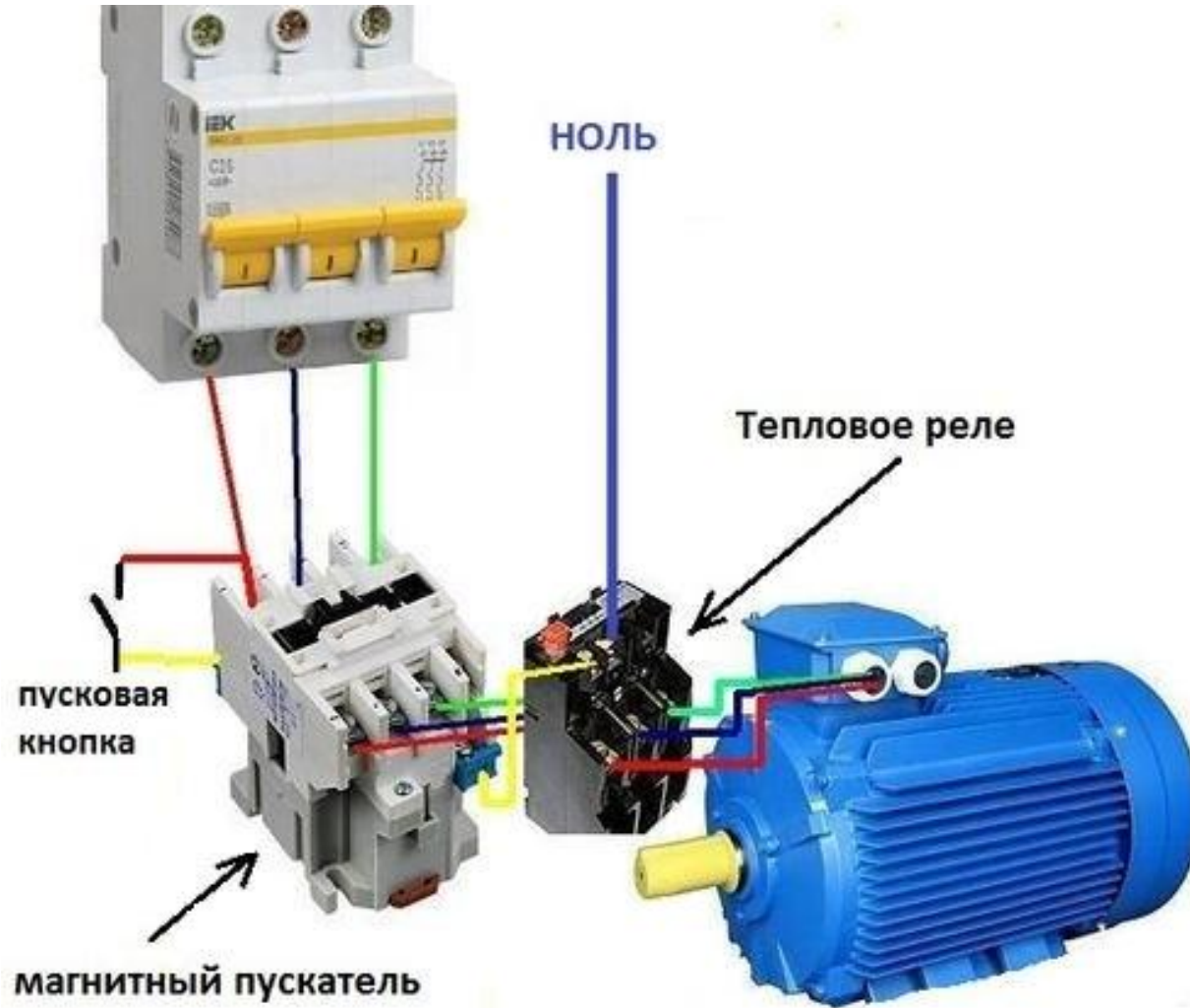


**Лабораторная работа**  
**«Сборка схемы автоматического**  
**управления трехфазным**  
**электродвигателем с индикацией.**  
**Определение неисправности схемы»**


**Преподаватель:**  
**И.В.**







## Внешний вид

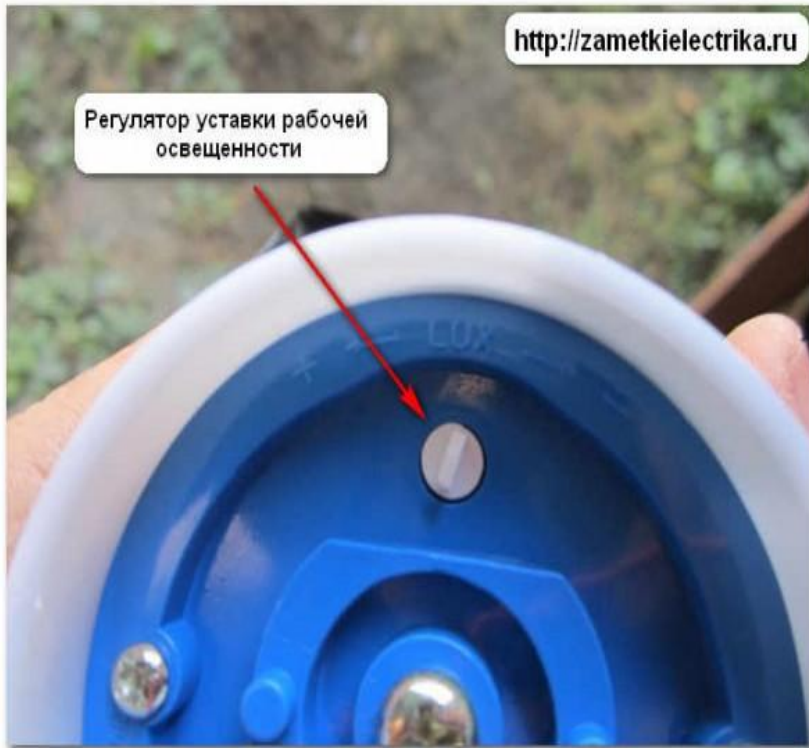

## Принципиальная схема

