

## **Тема №3. Основы построения систем и устройств РЛК (РЛС) РТВ ВВС.**

### **Занятие №5 Регулирование усиления в приёмных устройствах РЛС.**

Вопрос №1. Ручная и автоматическая регулировка усиления (РРУ и АРУ).

Вопрос №2. Временная АРУ (ВАРУ).

Вопрос №3. Мгновенная АРУ (МАРУ)

Вопрос №4. Шумовая АРУ (ШАРУ).

## Литература:

1).Ю.А .Буланов, С.Н.Усов. Усилители и радиоприёмные устройства. Изд.Высшая школа,М.1971г.(стр.289-340)

2).Ю.Н.Седышев.

Приёмные устройства радиолокационных сигналов.Воениздат.М.1977г.Стр.59-108.

## Введение

При работе станции на вход приемника поступают радиоимпульсы различной интенсивности в зависимости от расстояния до цели, ее отражающей поверхности и ряда других причин. Тем не менее необходимо одинаково наблюдать как слабые, так и сильные отраженные сигналы. Эти требования можно выполнить, если быстро изменять усиление приемника. Для этого в приемниках применяются **автоматические регулировки усиления**.

В процессе эксплуатации происходят старение и замена ламп приемника, в результате чего изменяется его коэффициент усиления. На выходе приемника во весь период эксплуатации должен быть сигнал определенной амплитуды при подаче на его вход сигналов определенной интенсивности.

Для обеспечения этого служит **ручная регулировка усиления (РРУ)**.

РРУ также позволяет оператору выбирать усиление в зависимости от интенсивности отраженного сигнала.

Наиболее распространенным способом автоматической и ручной регулировки усиления в радиолокационных приемниках является регулировка за счет изменения крутизны характеристики лампы одного или нескольких каскадов усилителя промежуточной частоты. Иногда применяется регулировка в видеоусилителе.

## Вопрос №1. Ручная и автоматическая регулировка усиления (РРУ и АРУ).

В процессе эксплуатации радиоприемных устройств, для обеспечения наилучших условий приёма сигналов, возникает необходимость в изменении (регулировании) ряда технических параметров приемника: частоты настройки, коэффициента усиления, полосы пропускания и др. В зависимости от вида регулируемого параметра различают: регулировку усиления, регулировку частоты настройки, регулировку полосы пропускания. Возможны регулировки и ряда других параметров приемника.

Регулировки бывают ручные и автоматические.

*Ручные регулировки* служат для установки исходных показателей радиоприемника.

*Автоматические* регулировки поддерживают выбранные показатели приемника на требуемом уровне. В современных радиолокационных приемниках для регулировок, управления и контроля широко используются микропроцессоры.

На вход радиолокационного приемника поступают сигналы, амплитуда которых изменяется в широком диапазоне, т.к. мощность сигналов, отраженных от цели, обратно пропорциональна четвертой степени расстояния до цели, зависит от эффективной поверхности рассеяния цели и изменения условий распространения радиоволн в различных направлениях. Работа РЛС в реальных условиях сопровождается воздействием различного рода активных и пассивных нестационарных помех естественного и искусственного происхождения. Уровень мощности помех может значительно (на 20...60 дБ) превышать уровень полезных сигналов, а параметры помех априорно неизвестны. Воздействие помех еще больше расширяет диапазон изменения амплитуд сигналов, поступающих на вход антенны РЛС

**Динамический диапазон** определяет способность приемника работать без перегрузки при воздействии сильных сигналов и помех. Количественно определяется динамическим диапазоном по входному  $D_{вх}$  и выходному  $D_{вых}$  сигналу.

Динамическим диапазоном по входному сигналу  $D_{вх}$  называют отношение максимального входного напряжения  $D_{вх. макс}$ , при котором отсутствует перегрузка приемника, к минимальному входному напряжению  $D_{вх. мин}$ , соответствующему предельной чувствительности приемника:

$$D_{вх} = \frac{U_{вх. макс}}{U_{вх. мин}} .$$

Аналогично определяется динамический диапазон по выходному сигналу:

$$D_{\text{ВЫХ}} = \frac{U_{\text{ВЫХ. МАКС}}}{U_{\text{ВЫХ. МИН}}}.$$

Иногда определяют  $D_{\text{ВХ}}$  и  $D_{\text{ВЫХ}}$  через мощности:

$$D_{p \text{ ВХ}} = \frac{P_{\text{пр. макс}}}{P_{\text{пр. мин}}};$$

$$D_{p \text{ ВЫХ}} = \frac{P_{\text{ВЫХ. МАКС}}}{P_{\text{ВЫХ. МИН}}}.$$

Измеряется  $D_{\text{ВХ}}$  и  $D_{\text{ВЫХ}}$  в относительных единицах или децибелах

$$D_{\text{дб}} = 20 \lg D; \quad D_{p \text{ дб}} = 10 \lg D_p.$$

В современных приемниках должно быть  $D_{\text{ВХ}} \geq 70 \div 80 \text{ дб.}$ , до 120db.

Зависимость  $U_{\text{ВЫХ}}$  от  $U_{\text{ВХ}}$  называют амплитудной характеристикой приемника.

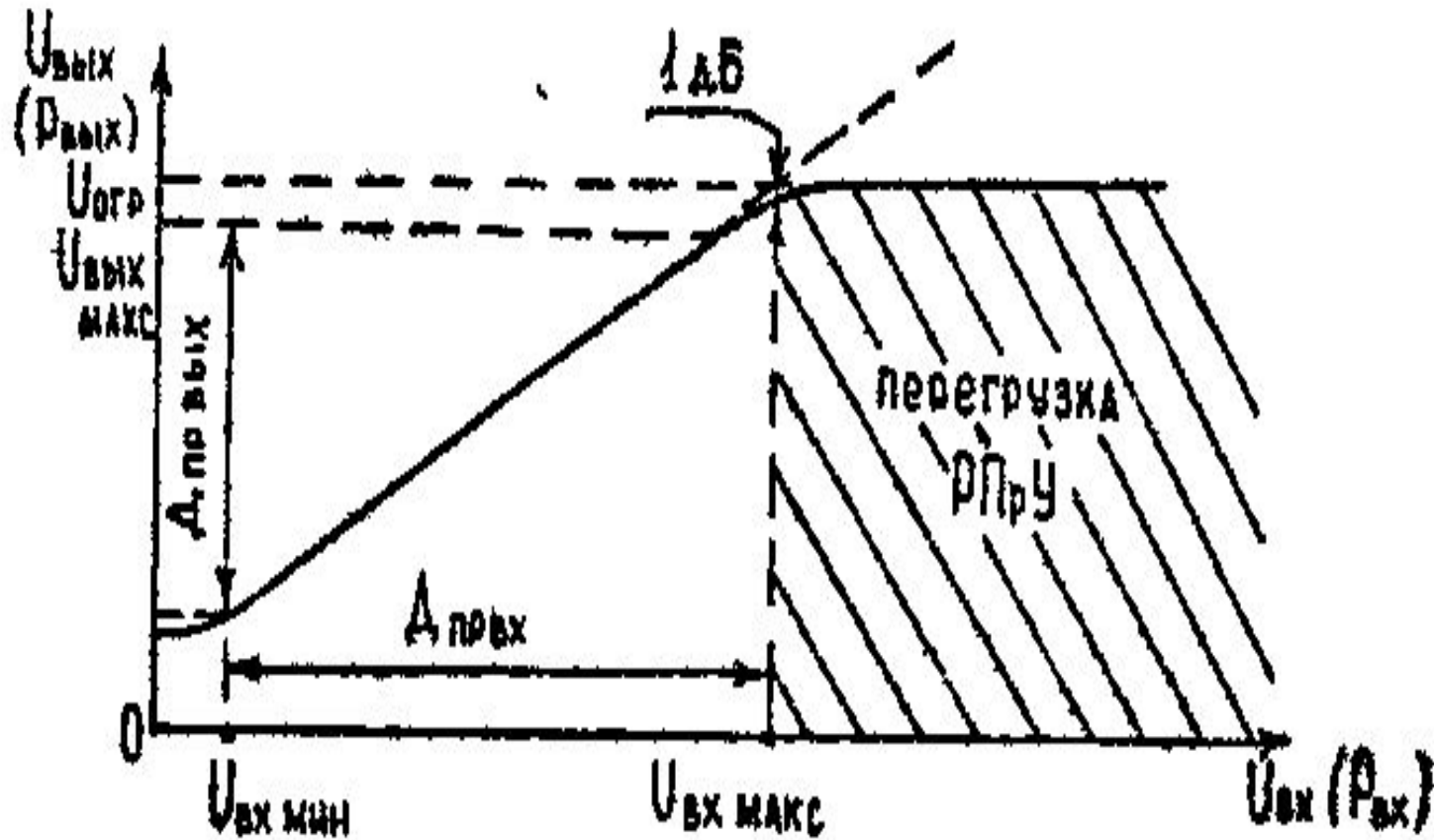


Рис. 8.1.

Амплитудная характеристика приемника (АХ)



Динамический диапазон работы конечных устройств может оказаться еще меньше чем динамический диапазон выходных сигналов приемника  $D_{пр.вых}$ .

Приемники, у которых не приняты специальные меры имеют  $D_{ПР} = 21...30$  дБ. Этого явно недостаточно, т.к.  $D_{свх} = 80...120$  дБ, т.е. большая часть принимаемых сигналов не будет обработана радиоприемником.

Для обеспечения  $D_{ПР} = 80..20$  дБ необходимо, чтобы величина коэффициента усиления приемника определенным образом зависела от уровня принимаемости сигналов. Для этой цели в состав радиоприемника вводятся регулировки усиления, устанавливающие коэффициент усиления ( $K$ ) в соответствии с уровнем принимаемых сигналов.

**Введение регулировок усиления в радиолокационный приемник позволяет поддерживать постоянным уровень выходных сигналов (сжать динамический диапазон приемника по выходу) изменении амплитуды входных сигналов в широких пределах или осуществлять стабилизацию уровня шума на выходе приемника.**

**Выработка регулируемого напряжения и подача его на регулируемые каскады могут осуществляться вручную или автоматически. В соответствии с этим различают:**

**-ручные регулировки усиления;**

**-автоматические регулировки усиления.**

**В свою очередь по скорости срабатывания автоматические регулировки делятся на инерционные (АРУ), быстросрабатывающие (БАРУ), мгновенные (МАРУ).**

# 1.1. Ручная регулировка усиления. Регулировка изменением крутизны S.

Такая регулировка осуществляется изменением режима работы электронного прибора. Для изменения крутизны S необходимо менять напряжение смещения на управляющем электроде электронного прибора: напряжение  $U_{Б30}$  в биполярном транзисторе (рис. 8.2),  $U_{ск}$  на триоде или  $U_{с2}$  на пентоде (рис. 8.3.)

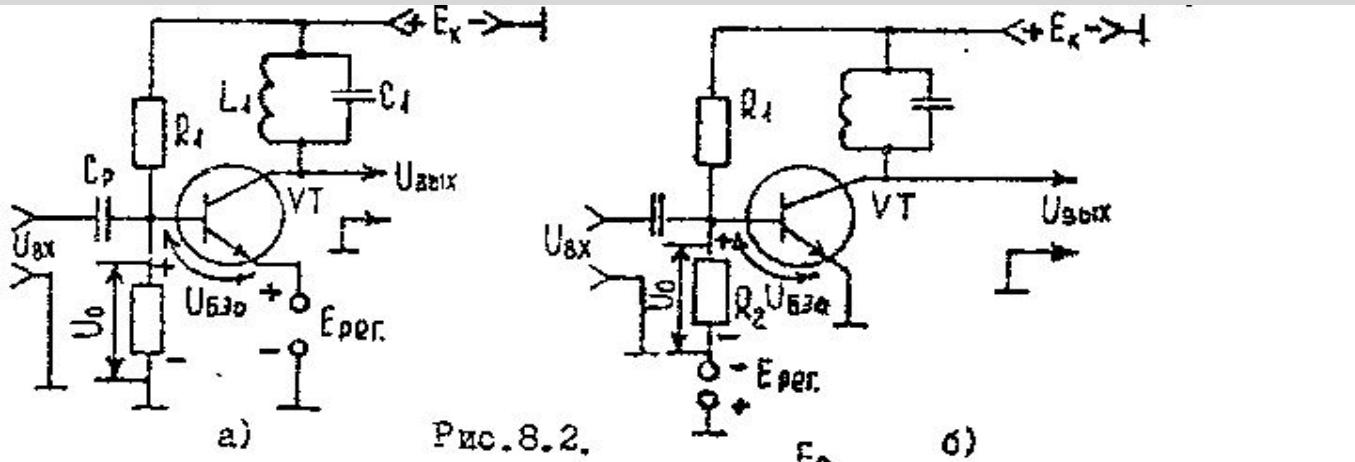


Рис. 8.2.


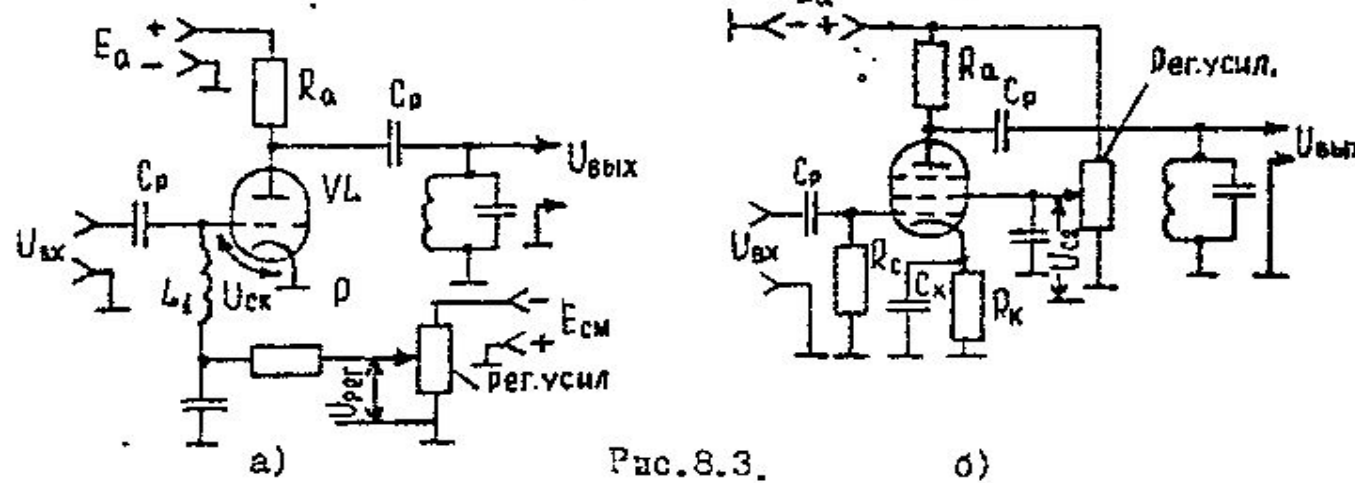


Рис. 8.3.

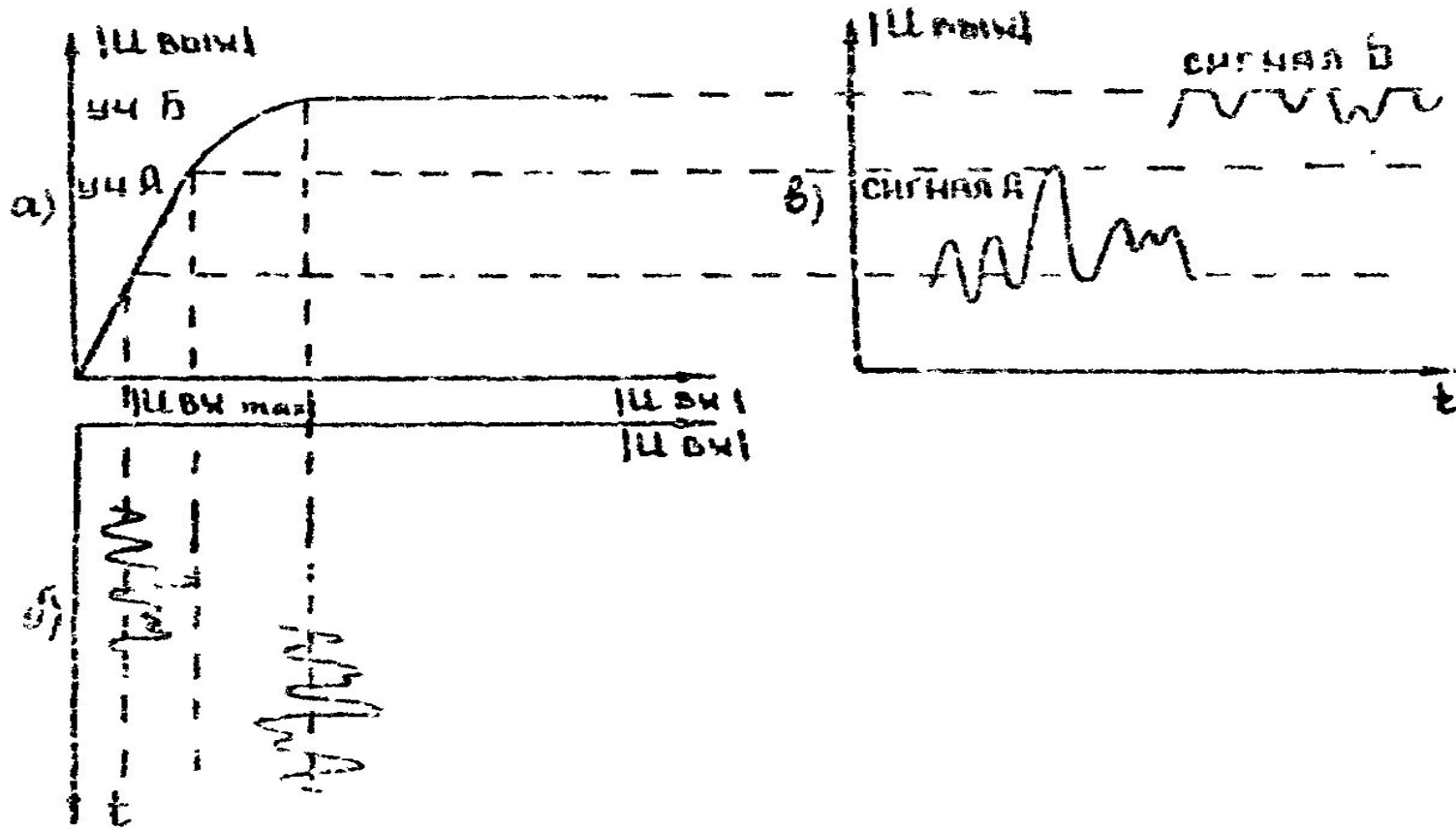

## 1.2. Автоматическая регулировка усиления.

Разнотипности схем АРУ с обратной связью

Система АРУ с обратной связью представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования. Структурная схема регулируемого УПЧ, охваченного простейшей цепью АРУ


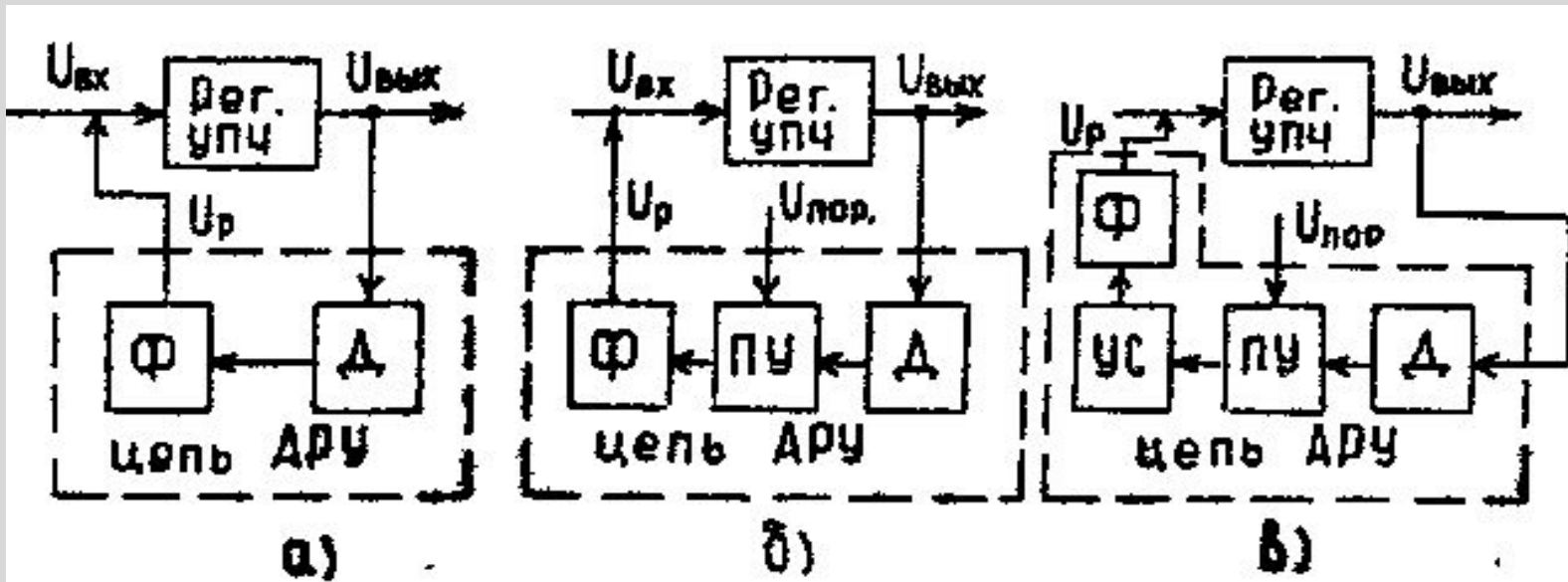


Рис. 8.5.

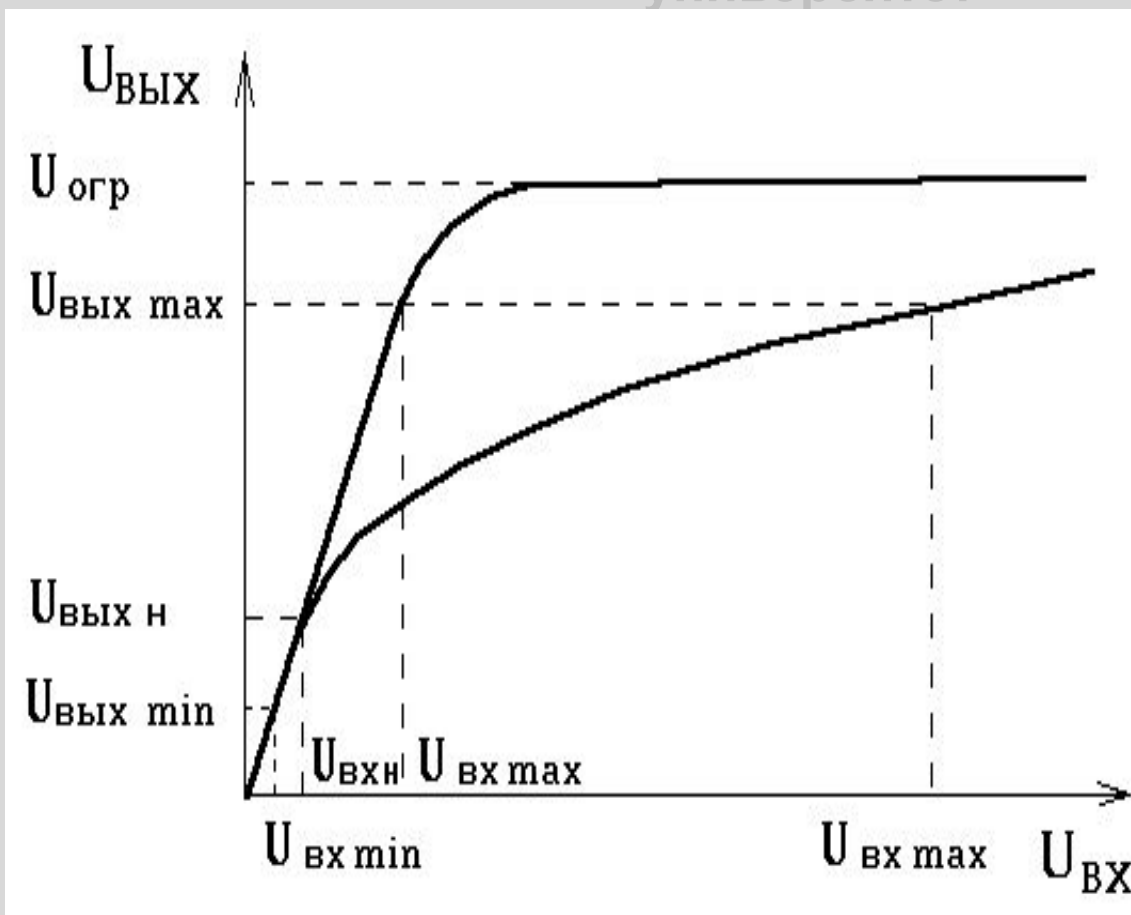

Амплитудная характеристика приемника:  
 1 – без АРУ; 2 - с АРУ

Такая схема АРУ называется простой. На рис. 8.6 приведена амплитудная характеристика приемника без системы АРУ (1) и с простой АРУ (2). Применение простой АРУ позволяет расширить динамический диапазон приемника ( $\Delta_{\text{пр}2} < \Delta_{\text{пр}1}$ ).

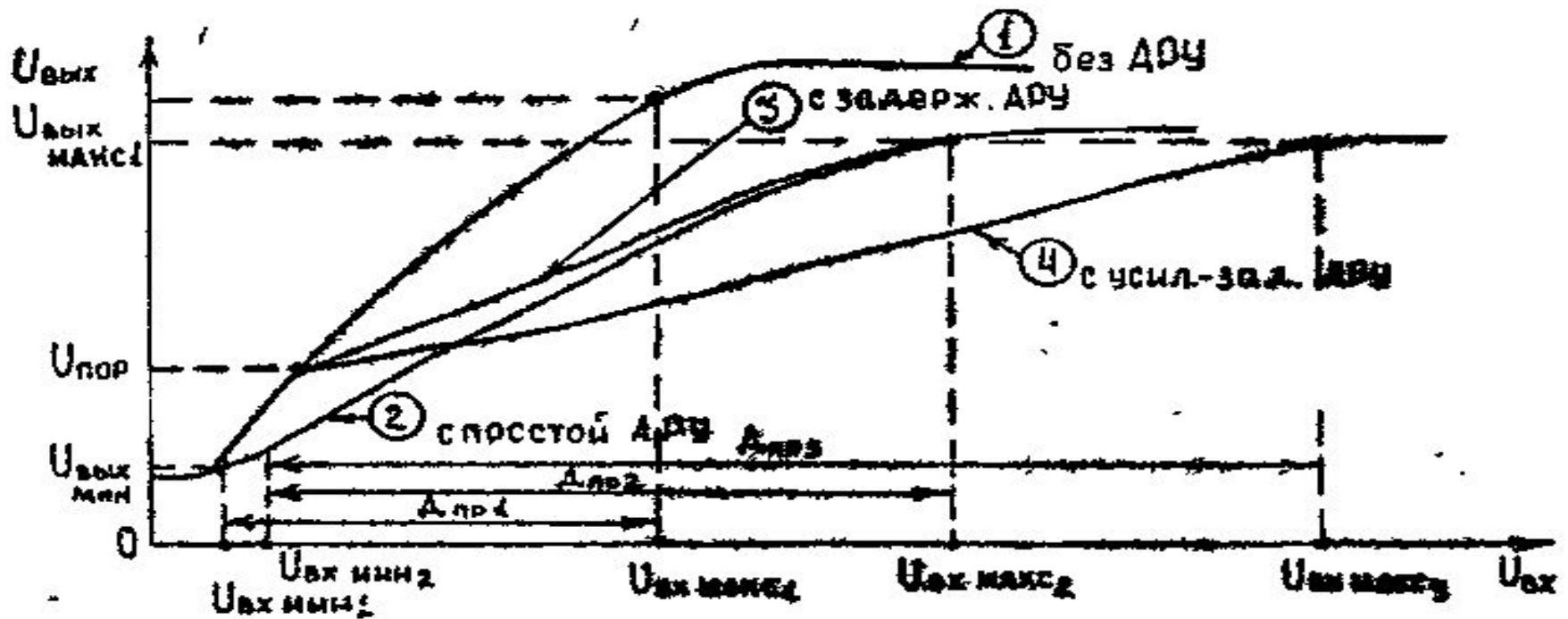


Рис. 8.6.

Рассмотренные схемы АРУ значительно расширяют динамический диапазон по входу, т.е.

$$\Delta_{\text{пр}3} > \Delta_{\text{пр}2} > \Delta_{\text{пр}1} .$$



В состав такой цепи АРУ входит детектор АРУ (Д) и фильтр нижних частот (Ф).


Сигнал с выхода регулируемого УПЧ подается на детектор АРУ. В качестве детектора может применяться пиковый или обычный импульсный детектор. Постоянная составляющая напряжения, выделенного детектором, подается через фильтр низких частот на элемент регулировки в регулируемом УПЧ (на вход УПЧ). Фильтр низких частот позволяет отфильтровать напряжение промежуточной частоты и частоты модуляции, которые имеются на нагрузке детектора. При увеличении амплитуды сигнала на входе регулируемого УПЧ возрастает напряжение на его выходе, что вызывает увеличение напряжения регулирования  $U_p$  цепи АРУ, подаваемого на регулируемый УПЧ. Это напряжение, воздействуя на элемент регулировки, снижает усиление УПЧ. Поэтому, чем больше амплитуда входного сигнала, тем меньше коэффициент усиления регулируемого каскада и в целом всего приемника.




## Вопрос №2. Временная АРУ (ВАРУ).

Схема временного автоматического регулирования усиления (ВАРУ) предназначена для уменьшения усиления мощных сигналов, принятых в начале дистанции, с последующим плавным восстановлением усиления по дистанции. Этим обеспечивается расширение динамического диапазона тракта (исключение перегрузки приемника) и снижение возможности приема сигналов по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны.

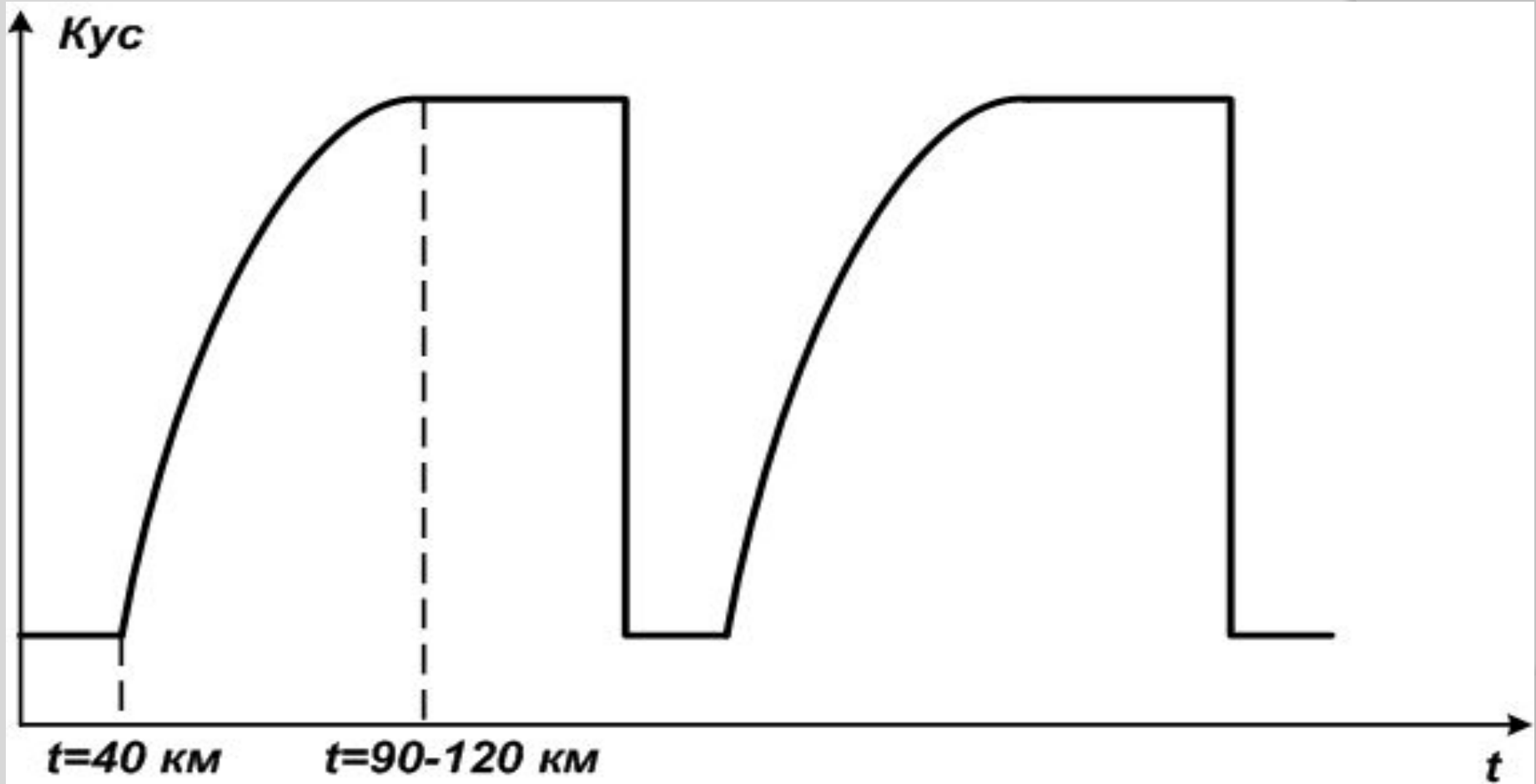Основная задача временной автоматической регулировки усиления (ВАРУ) состоит в том, чтобы исключить перегрузку радиоприемного устройства сигналами отраженными от объектов, находящихся на небольшой дальности.  $K = br^2$




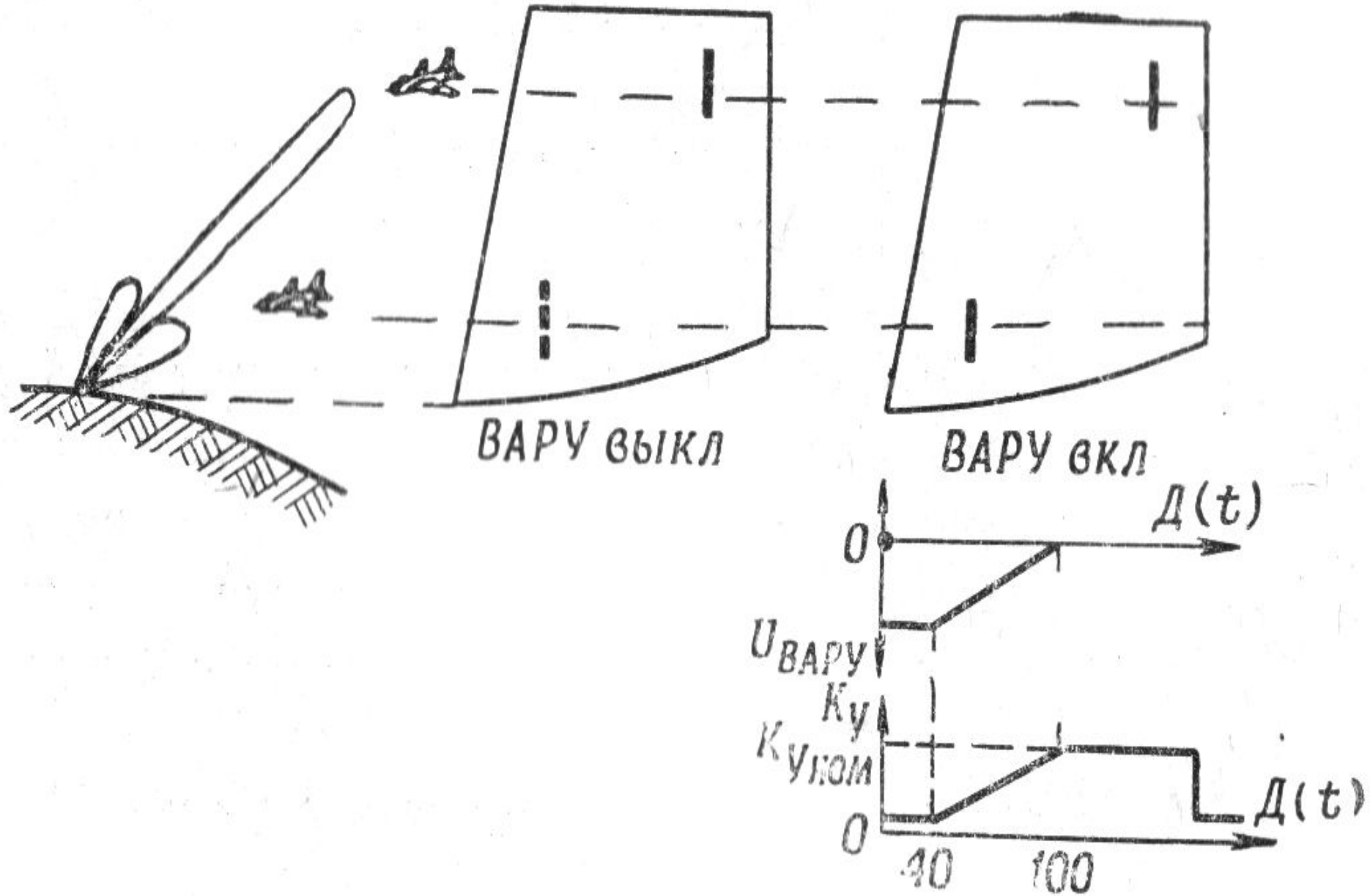Зависимость коэффициента усиления приемника при работе схемы ВАРУ



Принцип работы ВАРУ

Схема ВАРУ состоит из регулируемого усилителя или управляемого аттенюатора включенного в линейную часть приемника и генератора регулирующего напряжение  $U_p$ , запускаемого импульсами синхронизации (рис.8.17.)

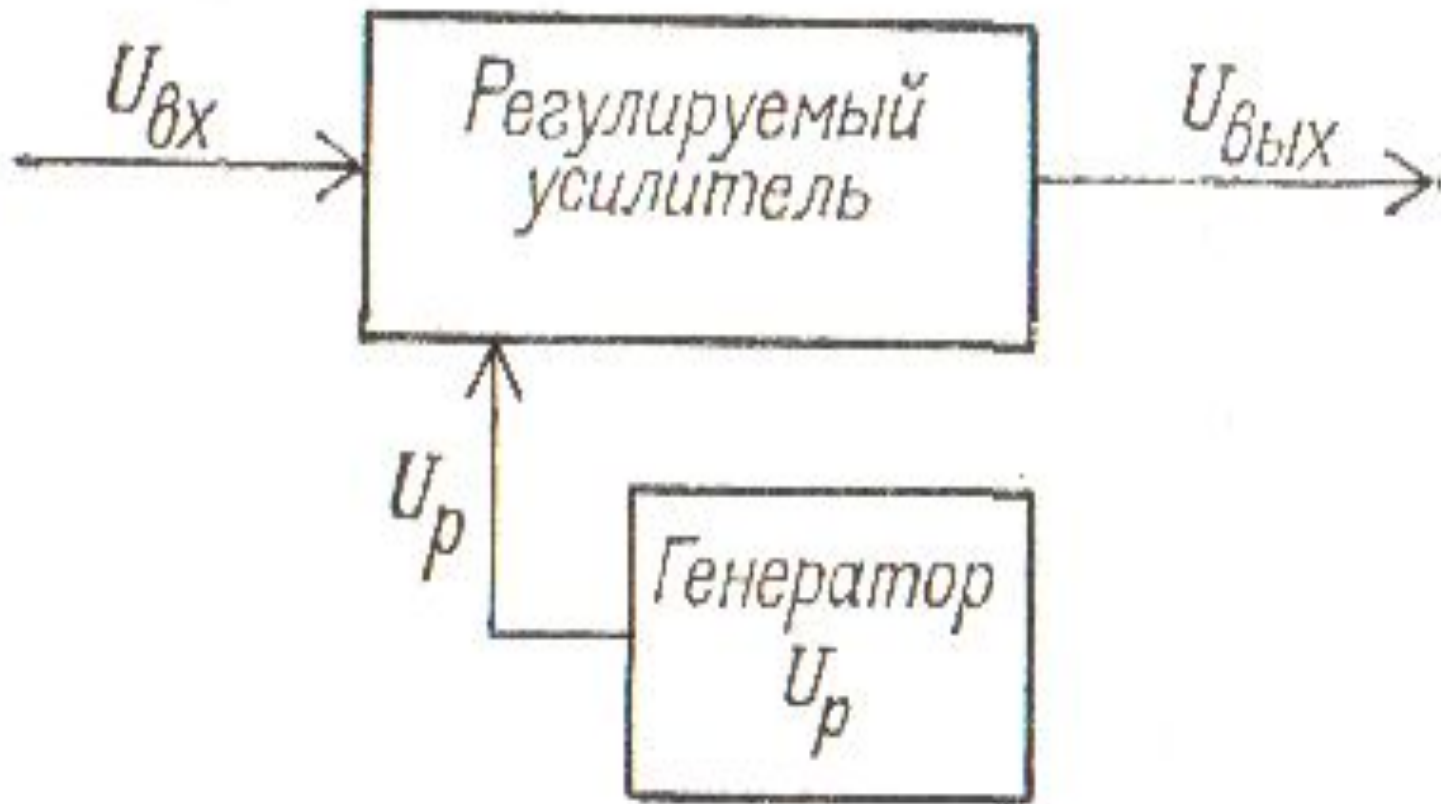

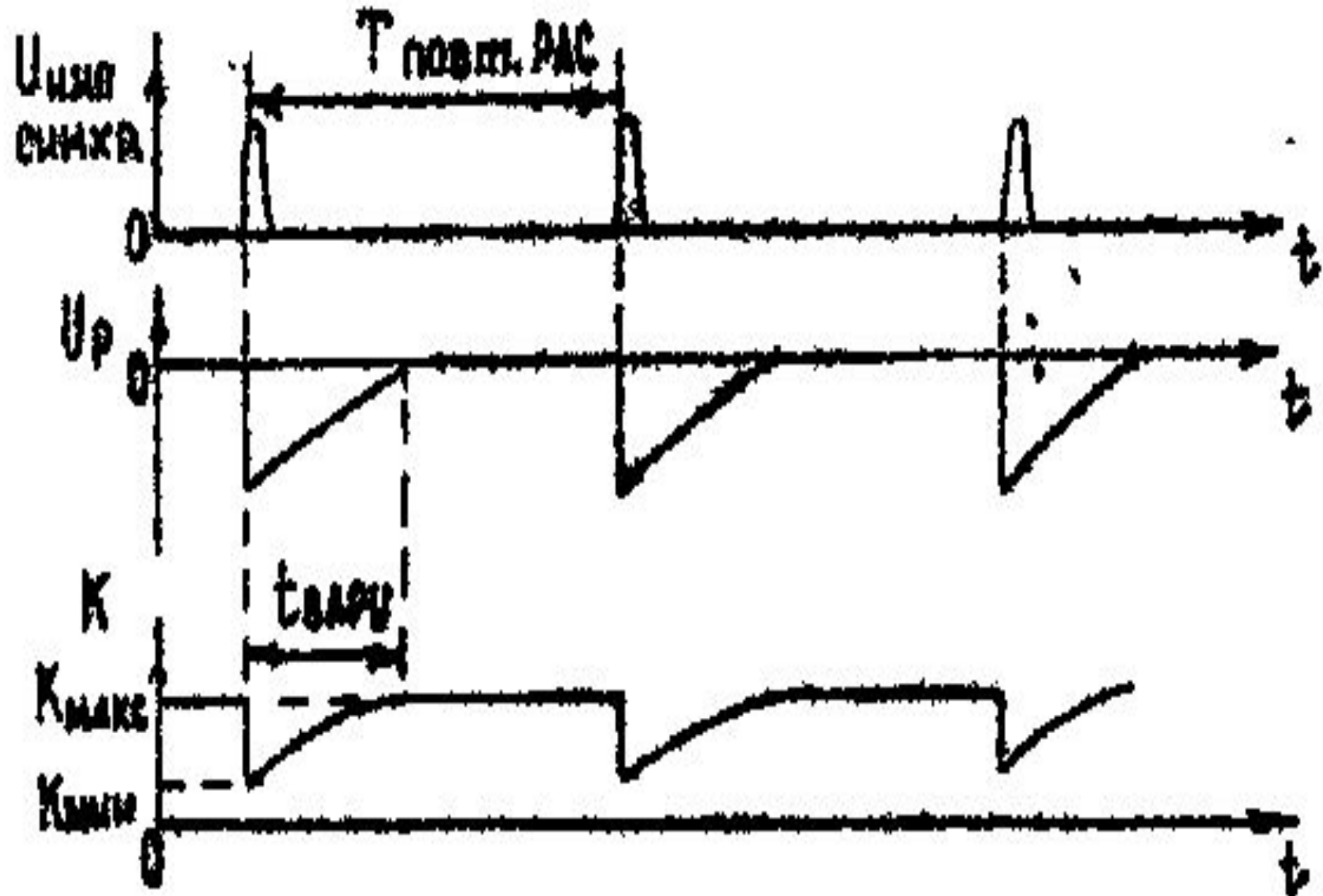


Рис. 8.16

### **Вопрос №3. Мгновенная АРУ (МАРУ)**

Схема МАРУ служит для защиты УПЧ от перегрузки помехами большой амплитуды и длительности, превышающей длительность полезного сигнала. Схема МАРУ позволяет автоматически снижать усиление УПЧ при наличии на его входе длительной помехи, не ослабляя при этом сигналы, принимаемые вслед за помехой. Для того, чтобы при действии схемы МАРУ не подавлялись полезные сигналы, она срабатывает с задержкой, равной длительности полезного сигнала.

Мгновенная автоматическая регулировка усиления является универсальной, работающей по любым полезным и помеховым сигналам, в том числе и по сигналам, характер которых подобен шуму.

Практически регулировка осуществляется путем мгновенной установки дифференциального коэффициента усиления специальных УПЧ, имеющих логарифмическую амплитудную характеристику.

В усилителях с логарифмической амплитудной характеристикой (ЛАХ) дифференциальный коэффициент усиления  $K_{\text{ЛАХ}}$  обратно пропорционален амплитуде входного сигнала. Эти усилители обладают весьма широким динамическим диапазоном.

Дифференциальный коэффициент усиления усилителя с ЛАХ равен отношению бесконечно малого приращения выходного напряжения  $dU_{\text{ВЫХ}}$  к бесконечно малому приращению входного напряжения  $dU_{\text{ВХ}}$  и выражается формулой

$$K_{\text{ЛАХ}} = dU_{\text{ВЫХ}} / dU_{\text{ВХ}} = a / dU_{\text{ВХ}}, \quad (1)$$

где  $a$  - коэффициент пропорциональности. Из выражения (1) (после интегрирования) следует, что  $U_{\text{ВЫХ}} = a \ln U_{\text{ВХ}} + c$ , где  $c$  - постоянная интегрирования.

*Нетрудно получить, что*

$$U_{\text{ВЫХ}} = K_0 U_{\text{ВХ}} [\ln (U_{\text{ВХ}} / U_{\text{ВХ Н}} + 1)], \quad (2)$$

где  $U_{\text{ВХ Н}}$  - входное напряжение, соответствующее переходу от линейного участка амплитудной характеристики к логарифмическому,  $K_0$  - коэффициент усиления в линейном режиме (при  $U_{\text{ВХ}} < U_{\text{ВХ Н}}$ ).

Из выражения (2) следует, что для того, чтобы дифференциальный коэффициент усиления был обратно пропорционален амплитуде входного сигнала, АХ УПЧ должна быть логарифмической (рис.3).



Приемник с ЛАХ обеспечивает практически безинерционную нормировку входных сигналов, не теряет чувствительности после прихода сильных сигналов и имеет собственные шумы, незначительно превышающие шумы обычного приемника.


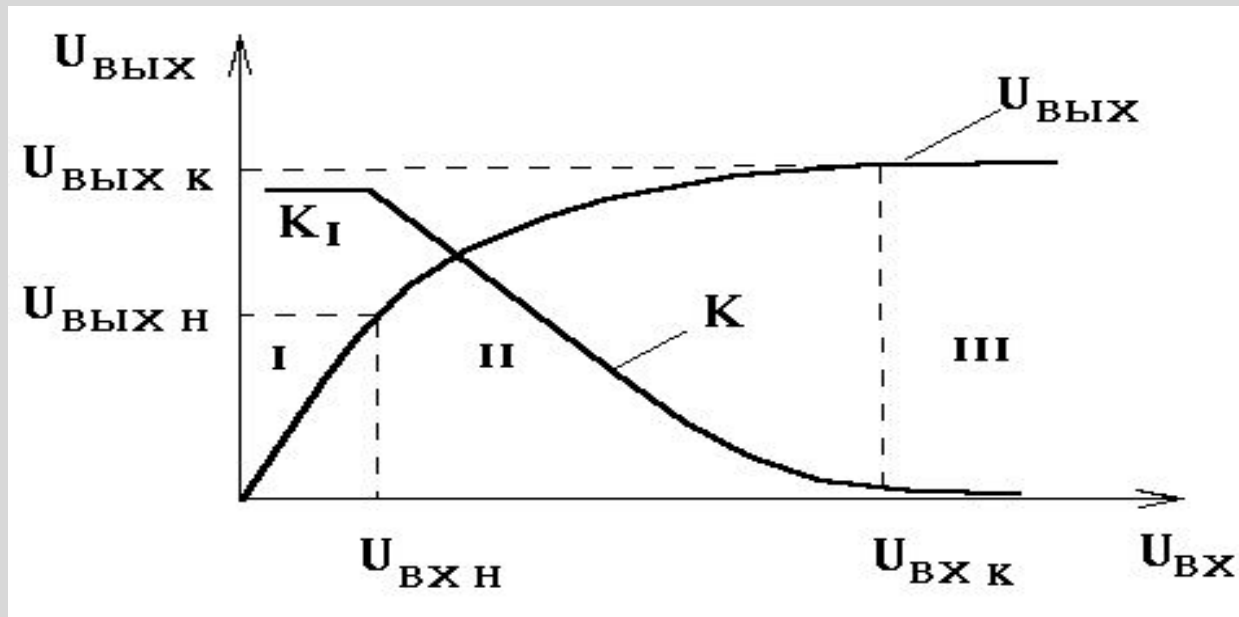



Рис.3. Логарифмическая амплитудная характеристика УПЧ

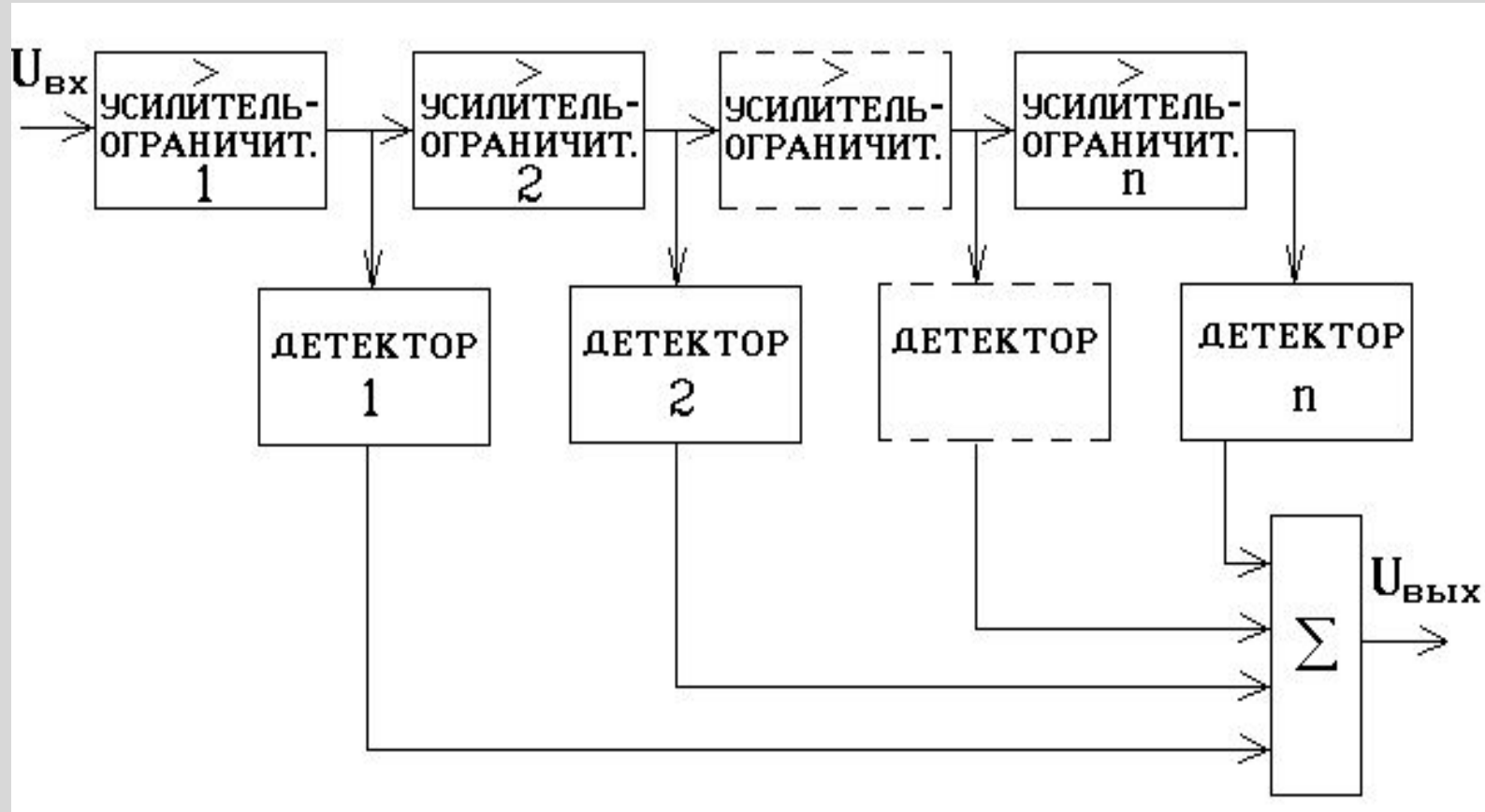Приемник с ЛАХ обеспечивает практически безинерционную нормировку входных сигналов, не теряет чувствительности после прихода сильных сигналов и имеет собственные шумы, незначительно превышающие шумы обычного приемника.



Логарифмический усилитель с последовательным детектированием

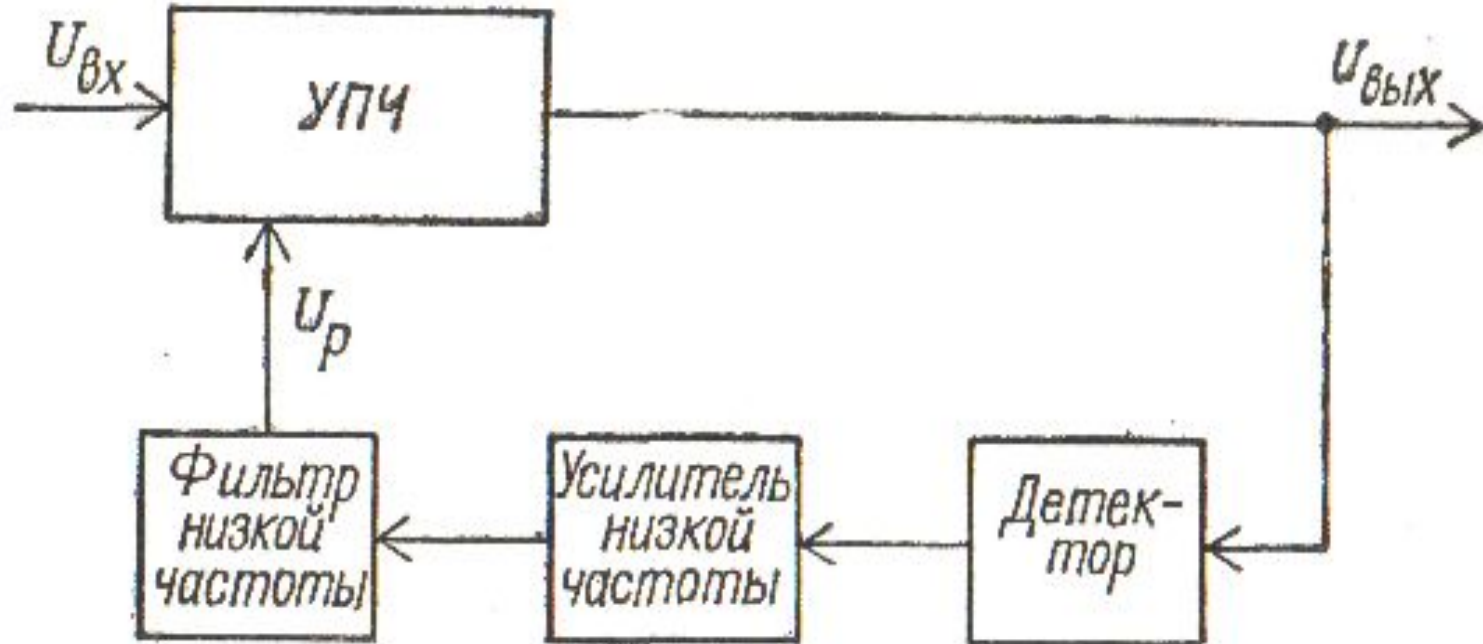**Быстродействующая автоматическая регулировка усиления (БАРУ) предназначена для повышения эффективности приема слабых сигналов на фоне отражений от местных предметов большой протяженности**



**Структурная схема БАРУ**

Цепь БАРУ должна воздействовать лишь на один, максимум два каскада УПЧ. Требуемый диапазон регулировок обеспечивается за счет охвата отдельными цепями БАРУ нескольких каскадов УПЧ. Подводя итог, следует отметить, что рассмотренные устройства не подавляют полностью длинноимпульсную помеху, а лишь укорачивают ее до длительности полезного сигнала, уменьшая тем самым ее мешающее действие.

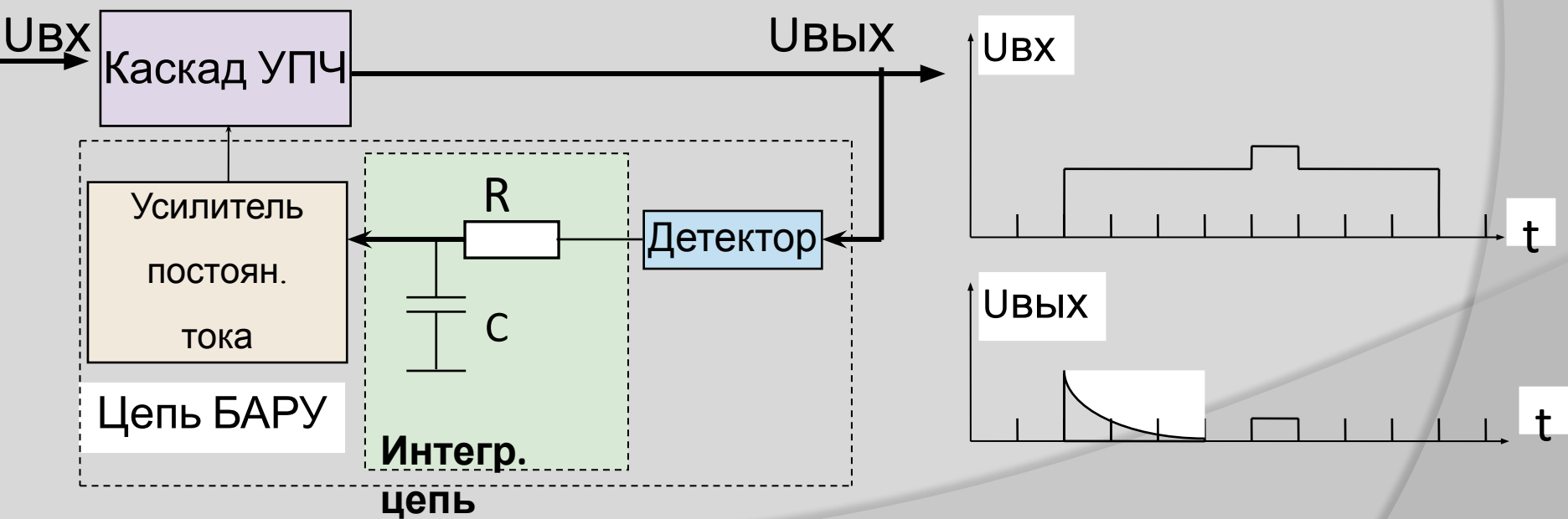


Рис. 3. Структурная схема и принцип работы усилителя с БАРУ

Принцип работы БАРУ аналогичен принципу работы инерционной АРУ. *Разница между ними состоит в скорости срабатывания.*

Скорость изменения усиления системы БАРУ должна соответствовать скорости изменения амплитуды помехи. Вместе с тем БАРУ не должна реагировать на полезные сигналы. Очевидно, это можно обеспечить только в том случае, если спектр сигнала шире спектра помехи, т. е. в случае узкополосной помехи. В этом смысле БАРУ эквивалентна фильтру верхних частот, который обеспечивает подавление частот от нуля до некоторой граничной частоты.

***Короткие импульсы*** сигнала, имеющие спектр частот, значительно выходящий за граничную полосу фильтра, *проходят с некоторым ослаблением*, в то время как ***длительная помеха***, обладающая более узким спектром, *будет в значительной мере подавлена.*

Система БАРУ (рис.5) состоит из следующих элементов: детектора, усилителя и фильтра низких частот.

**Принцип работы системы заключается в следующем.** При воздействии на вход приемника мощных и сравнительно длительных отражений от местных предметов или облачности схема БАРУ вырабатывает постоянное напряжение, которое поступает на вход регулируемого каскада УПЧ в виде добавочного смещения. При этом смещение подается автоматически с запаздыванием на время, соизмеримое с длительностью зондирующего импульса. Для того чтобы исключить потерю полезного сигнала, рабочая точка  $A$  на характеристике лампы регулируемого каскада (рис. 6) должна быть смещена на величину  $U_p$ , равную амплитуде помехи на входе регулируемого каскада. После прекращения помехи рабочая точка  $B$  автоматически возвращается в исходное положение  $A$ .

Малая постоянная времени цепи обратной работы связи накладывает существенный отпечаток на схемное решение системы БАРУ. По соображениям устойчивости не представляется возможным охватить

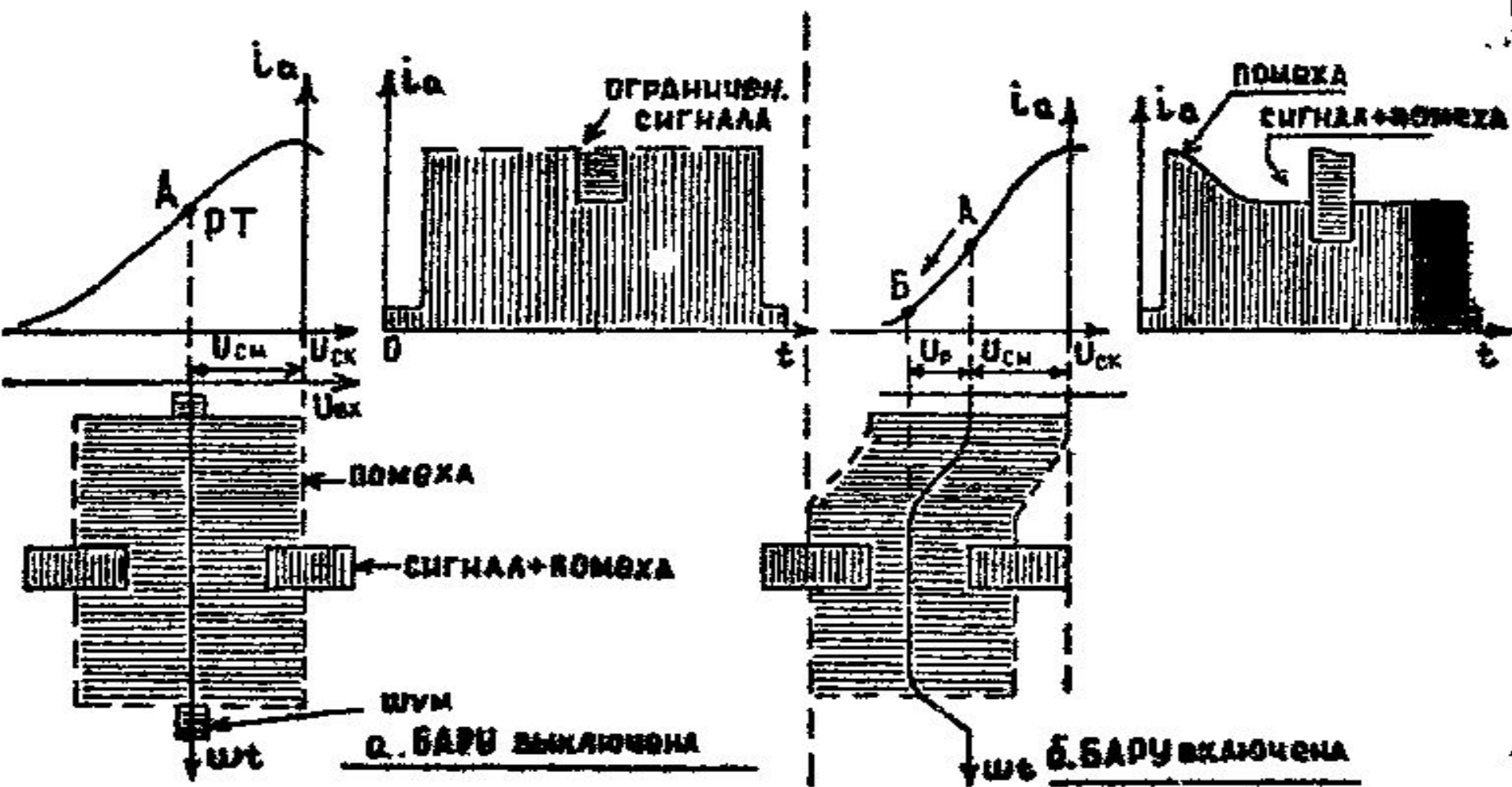


Рис. 8.8.


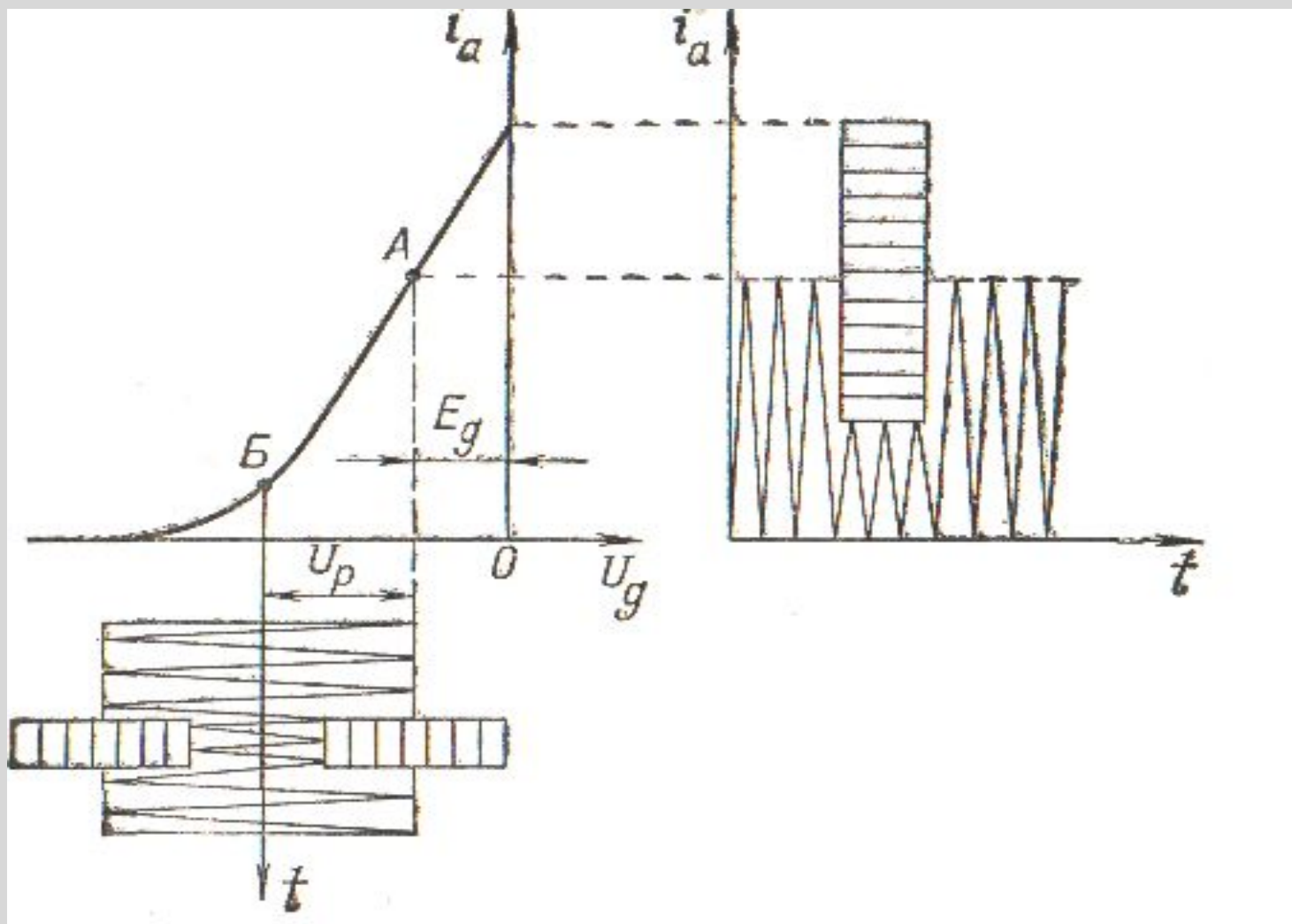


Рис6 Принцип действия ВРУ

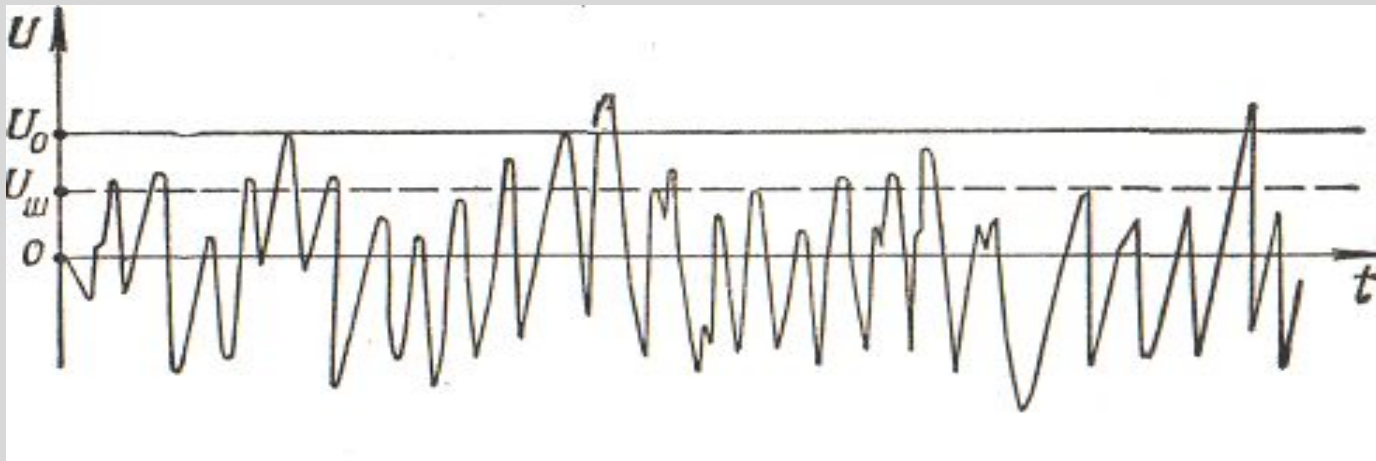

## Вопрос №4 Шумовая АРУ (ШАРУ).



Средний уровень шумового напряжения на выходе приемного устройства определяет величину напряжения срабатывания порогового устройства  $U_0$  при заданной вероятности ложной тревоги  $F$ .




Осциллограмма шумового напряжения

ШАРУ является разновидностью инерционной автоматической регулировки усиления непрерывного действия. Особенность ее состоит в том, что входным возмущением цепи ШАРУ является не сигнал, а шум. Поэтому в цепь ШАРУ включается селектор шума, обеспечивающий подачу на ее вход выборки шума.

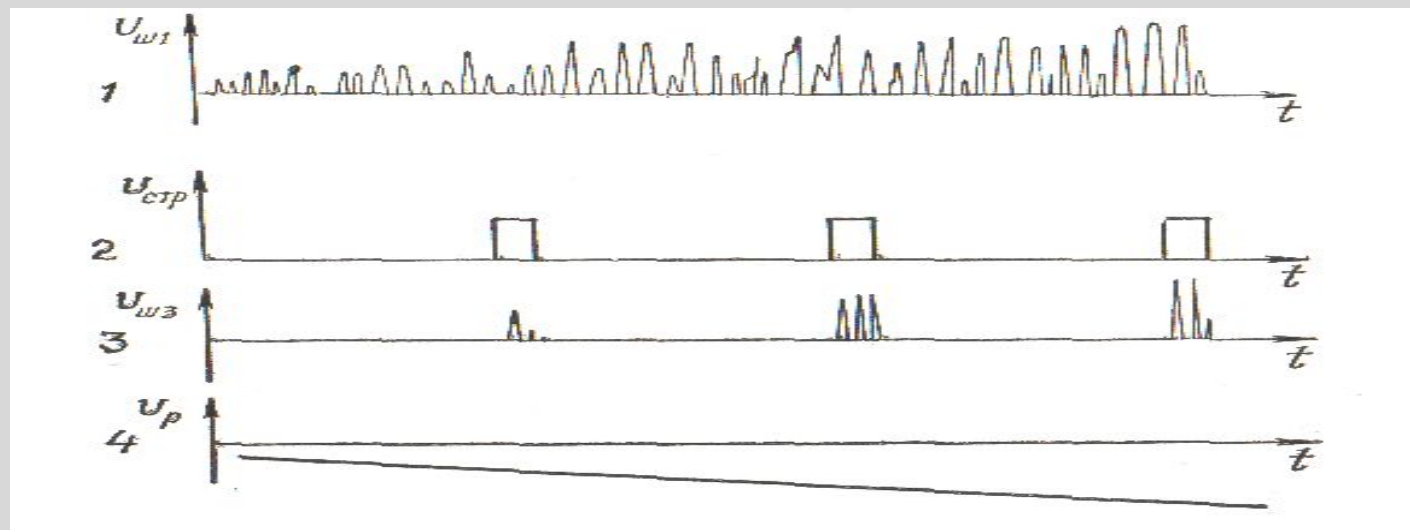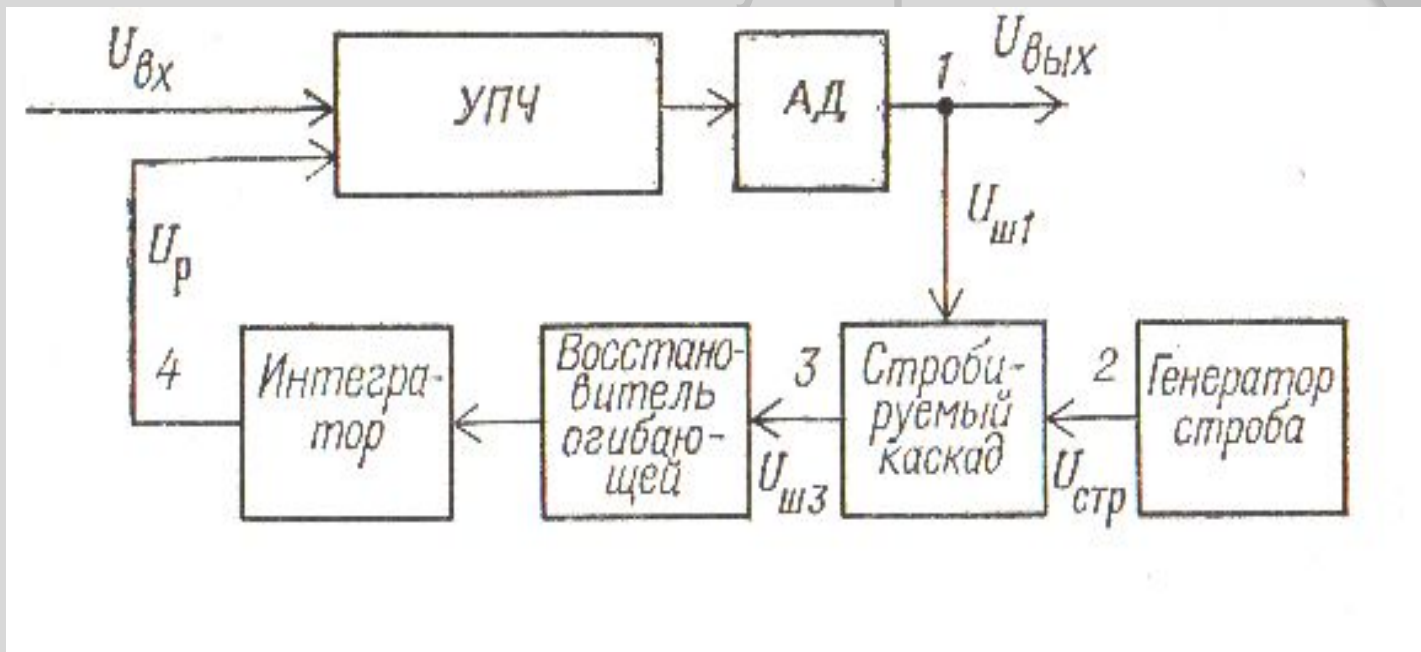В частности, таким селектором может служить стробируемый каскад, открываемый в момент отсутствия сигналов, например на участке дальности, превосходящей максимальную.



Структурная схема ЦАРУ

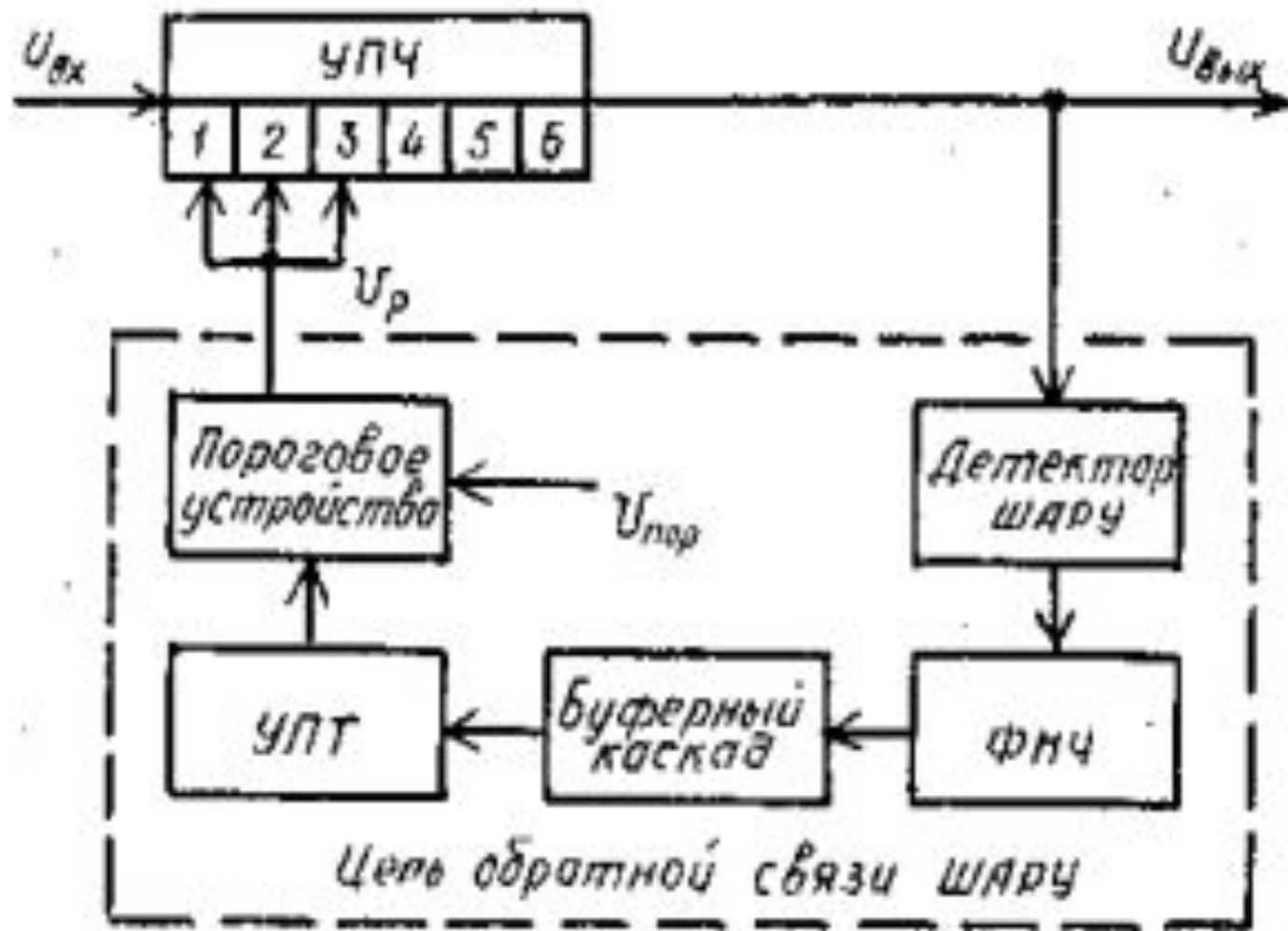

а)

Схема ШАРУ представляет собой статическую систему автоматического регулирования коэффициента усиления УПЧ. Продетектированный (детектором ШАРУ) выходной шум УПЧ сглаживается узкополосным фильтром, благодаря чему на выходе фильтра выделяется напряжение, пропорциональное среднему уровню шума. Это напряжение усиливается в УПТ и подается на первые 2...3 каскада УПЧ для регулировки их коэффициента усиления. Чем больше уровень помехи на выходе УПЧ, тем больше величина регулируемого напряжения на выходе схемы ШАРУ и тем меньше коэффициент усиления УПЧ.. Быстродействие, однако, не должно быть очень высоким, чтобы схема не срабатывала по полезному сигналу и не ухудшала отношение сигнал-помеха.

Динамический диапазон приемно-индикаторного тракта при введении схемы ШАРУ или применении УПЧ с ЛАХ расширяется до 50...60дБ.

**Применение схемы ШАРУ и УПЧ с ЛАХ не приводит к улучшению отношения сигнал-помеха.** Положительный эффект этих схем состоит в том, что они стабилизируют шумовую помеху на выходе УПЧ на уровне, значительно меньшем уровня ограничения в последующих элементах приемно-индикаторного тракта, и тем самым способствуют обнаружению сигнала в том случае, когда отношение сигнал - помеха больше единицы ( $2\mathcal{E}_{\text{пр}}/(N_o+N_{\text{п}}) > 1$ ). Отличие между приемниками с ЛАХ и с ШАРУ заключается в следующем. Схема ШАРУ, постоянную времени которой выбирают равной  $t_{\text{шару}} = (10 \dots 20) \cdot \tau_{\text{и}}$ , не реагирует на полезные сигналы и отдельные выбросы помехи, благодаря чему обеспечивается линейная обработка сигналов (полезные сигналы не ограничиваются, структура помехи в установившемся режиме не изменяется). Но вследствие инерционности схемы ШАРУ изменение коэффициента усиления приемника происходит с некоторым запаздыванием относительно моментов изменения интенсивности помехи на входе приемника. В результате, если например, уровень помехи на входе быстро возрастает, то вследствие того, что коэффициент усиления приемника еще в течение некоторого времени ( $t_{\text{шару}}$ ) будет оставаться прежним, возрастает уровень помехи и на выходе приемника. На экране индикатора появляется кратковременный засвет (передняя кромка помехи). Если же, наоборот, уровень помехи на входе резко уменьшится, то на экране появится темное пятно. Приемник с ЛАХ на изменения интенсивности помехи реагирует практически мгновенно и указанных явлений на экране индикатора наблюдаться не будет. Однако он реагирует и на отдельные выбросы помехи, из-за чего обработка сигналов становится нелинейной (структура помехи нарушается, сигнал частично ограничивается).

Примером реализации такого метода расширения динамического диапазона приемника (точнее сжатия динамического диапазона помехи) являются схема ШОУ (широкополосный усилитель - ограничитель -узкополосный усилитель) в РЛС с длинными простыми импульсами (рис.4.9). Ограничение помехи обеспечивает стабилизацию интенсивности помехи на таком уровне, чтобы не происходило ограничения в последующих элементах приемника, где ограничение уже недопустимо.

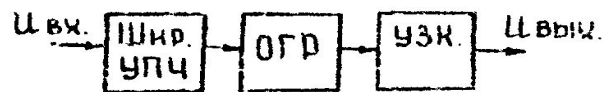


Рис 4.9

В схеме ШОУ узкополосный фильтр является оптимальным (квазиоптимальным) фильтром для простого импульса, т.е. ширина его полосы пропускания выбирается из условия  $\Delta f_{\text{узк}} = 1/\tau_{\text{и}}$ .


Ширина же полосы пропускания широкополосного УПЧ выбирается в 50...100 раз больше:  $\Delta f_{\text{шупч}} = (50...100)\Delta f_{\text{узк}}$ .

В результате на выходе широкополосного УПЧ и ограничителя средняя длительность шумовых выбросов  $\tau_{\text{ш}} = 1/\Delta f_{\text{шупч}}$  в (50...100) раз меньше длительности полезного сигнала. Шумовые выбросы воздействуют на узкополосный фильтр короткое время, и их амплитуда на выходе фильтра оказывается небольшой. За время же длительности полезного сигнала его амплитуда на выходе узкополосного фильтра достигает большей величины. В результате полезный сигнал на выходе фильтра может быть выделен из шумовой помехи, хотя на входе фильтра амплитуда полезного сигнала и выбросов помехи из-за жесткого ограничения может быть одинаковой.

Конечно, ограничение приводит к некоторому ухудшению отношения сигнал-шум, однако при этом достаточно простым способом стабилизируется уровень помехи на выходе и предотвращается полная потеря сигнала, которая могла бы иметь место из-за возможного ограничения в последующих цепях приемника.


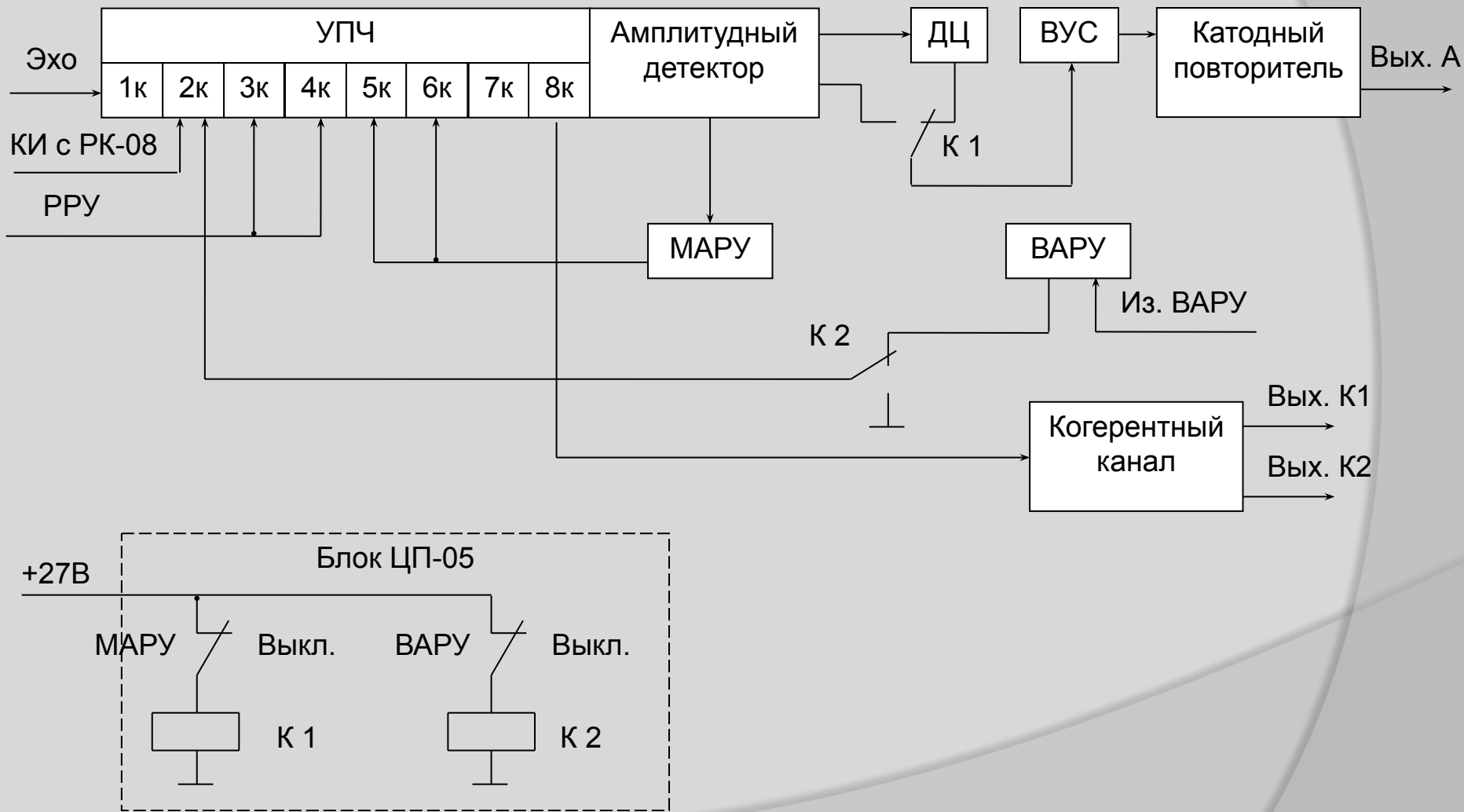
# Функциональная схема амплитудного канала приёмника блока РП-07 ПРВ-13





## Задание на самоподготовку

1. Изучить принцип работы схем автоматической регулировки усиления.
2. Изучить принцип построения УПЧ с логарифмической характеристикой.
3. Изучить принцип работы схемы ШОУ.

1. Ю.А.Мельник; Г.В.Стогов. Основы радиотехники и радиотехнические устройства. Москва «Советское радио» ,1973.

2. Е.А.Москатов. Электронная техника. Издание 2. Таганрог, 2005

3. В.Г.Левичев. Радиопередающие и радиоприемные устройства. Москва. Воениздат, 1973.