

Соединение проводников



Решение задач

Кочкина Е.Г., МАОУ «МСОШ №20», Миасс



Соединение проводников

Последовательное

  Параллельное



Соединение проводников

Последовательное	Параллельное
Если перегорает один прибор, не рабочей является вся цепь	Выход одного прибора из строя не отражается на работе остальных
Позволяет защитить цепь от перегрузки	С увеличением числа проводников общее сопротивление становится меньше
	

1

2

3

Каким способом (последовательно или параллельно) включены лампа и резистор ?

Найдите общее сопротивление цепи,
если сопротивление каждой лампы
равно 2 Ом

Найти общее сопротивление участка
цепи.

$$R_1 = 0 \text{ М}$$

Найти общее сопротивление цепи

Через участок цепи течет постоянный ток
 $I = 6 \text{ A}$.

Что показывает амперметр?

Найдите общее сопротивление цепи

Схема участка цепи из резисторов по 2Ома	Сопротивление участка
<p>A) <input data-bbox="233 396 691 558" type="text"/></p> <p>Б) <input data-bbox="233 608 631 733" type="text"/></p> <p>В) <input data-bbox="249 801 631 918" type="text"/></p>	<p>1) 1,5 Ома 2) 3,3 Ома 3) 5 Ом</p>

А	Б	В

Использованные ресурсы:

1. Последовательное и параллельное соединение ламп.

-<http://class-fizika.narod.ru/8...>