

Тема урока:


Работа и мощность электрического тока. Решение задач.



Последовательное и параллельное соединение проводников.

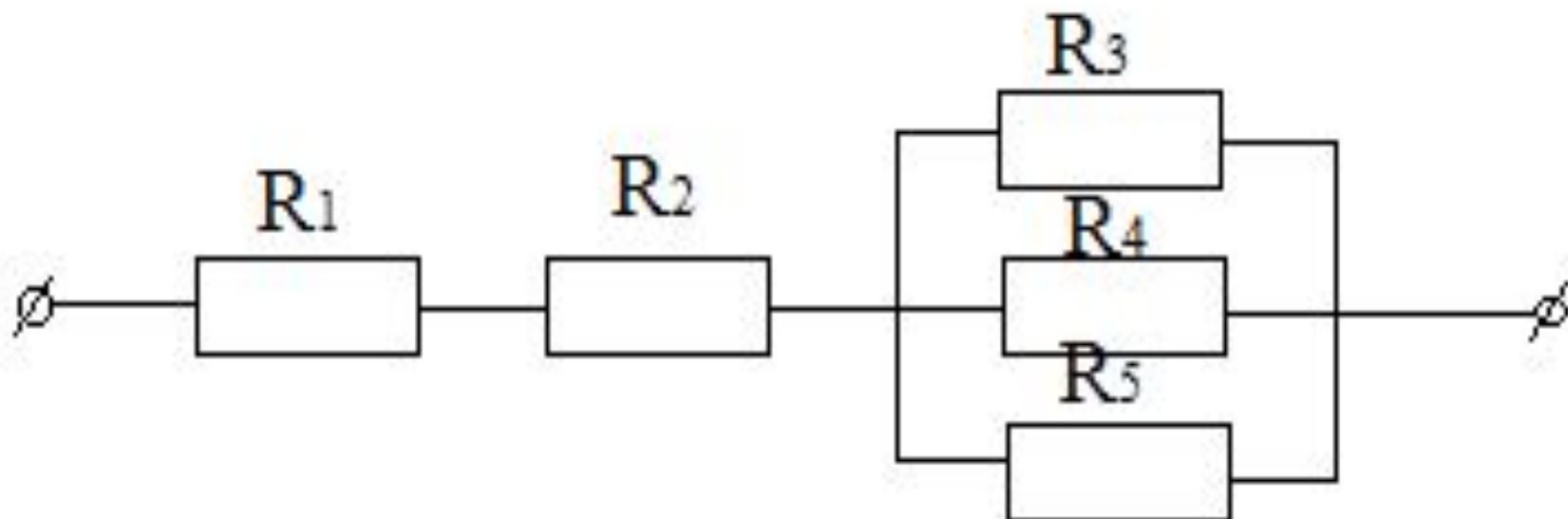Задача.

На рисунке изображена схема смешанного соединения проводников, сопротивления которых следующие: $R_1=3$ Ом, $R_2=4$ Ом, $R_3=5$ Ом, $R_4=10$ Ом, $R_5=5$ Ом. Определить общее сопротивление на участке цепи.



Решение задачи:

Решение:

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 4 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 5 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 10 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 5 \text{ Ом}$$

Найти:

$R_{общ.}$ - ?

$$R_{1-2} = R_1 + R_2 \text{ (последовательное соединение)}$$

$$R_{1-2} = 3 \text{ Ом} + 4 \text{ Ом} = 7 \text{ Ом}$$

$$\frac{1}{R_{3-5}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \quad \text{(параллельное соединение)}$$

$$\frac{1}{R_{3-5}} = \frac{1}{5 \text{ Ом}} + \frac{1}{10 \text{ Ом}} + \frac{1}{5 \text{ Ом}} = \frac{1}{2 \text{ Ом}}$$

$$R_{3-5} = 2 \text{ Ом}$$

$$R_{общ.} = R_{1-2} + R_{3-5}$$

$$R_{общ.} = 7 \text{ Ом} + 2 \text{ Ом} = 9 \text{ Ом}$$

Ответ: $R_{общ.} = 9 \text{ Ом}$

Работа электрического тока

Чтобы определить работу электрического тока на каком-либо участке цепи, надо напряжение на концах этого участка цепи умножить на электрический заряд, прошедший по нему.

$$A = U * q$$


А – Работа,

U – Напряжение,

q – Электрический заряд.



Схема электрической цепи

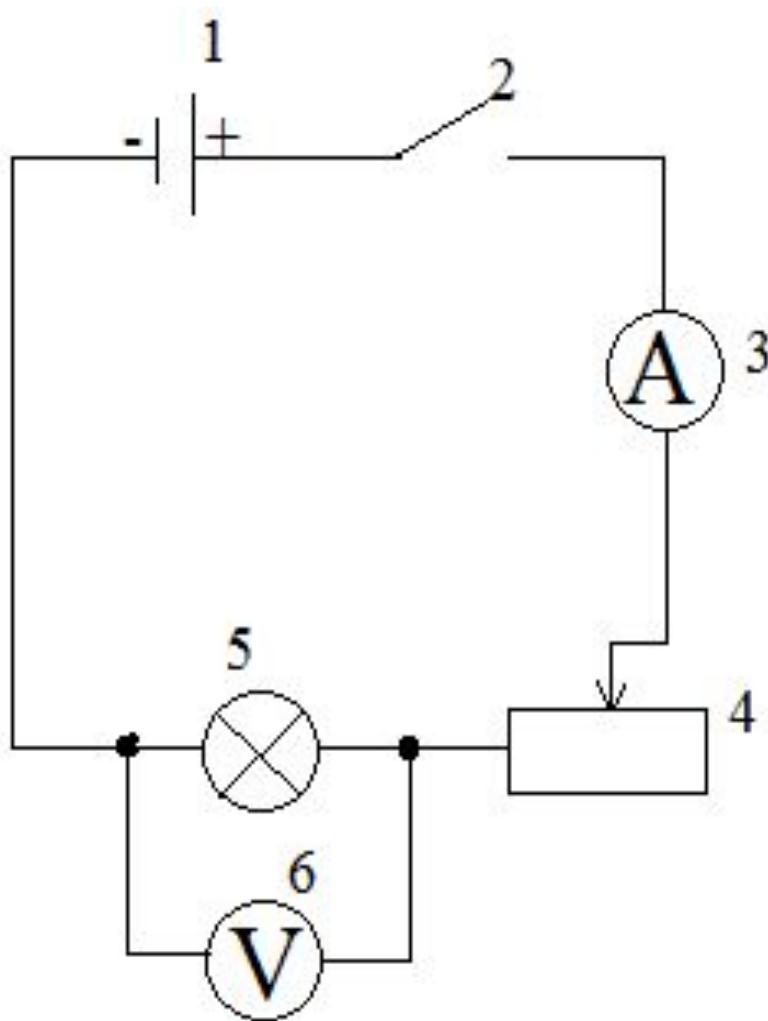

1. Аккумулятор
2. Ключ
3. Амперметр
4. Реостат
5. Электрическая лампочка
6. Вольтметр

Работа электрического тока
пропорциональна силе тока,
напряжению и времени
прохождения тока.

$$A = I * U * t$$

A – Работа электрического тока,

I – Сила тока,

U – Напряжение,

t – Время прохождения тока

Работа электрического тока

Единица измерения работы: Джоуль
(Дж)

$| \text{Джоуль} = | \text{Вольт} * | \text{Ампер} * | \text{секунду}$

$| \text{Дж} = | \text{В} * | \text{А} * | \text{с}$



Единицы работы, кратные
Джоулю: гектоджоуль,
килоджоуль, мегаджоуль.

Выразите в Джоулях работу, равную

2гДж=

52кДж=

0,3МДж=

40гДж=

2,3кДж=

0,06МДж=

Приборы, необходимые для измерения работы тока в цепи:

Вольтметр



Амперметр



Мощность

Мощность численно равна работе совершённой в единицу времени.

$$P = \frac{A}{t} = \frac{U * I * t}{t} = U * I$$

$$P = U * I$$


P – Мощность

Мощность

Единица измерения мощности: Ватт (Вт)

$$1 \text{ Ватт} = 1 \text{ Вольт} * 1 \text{ Ампер}$$
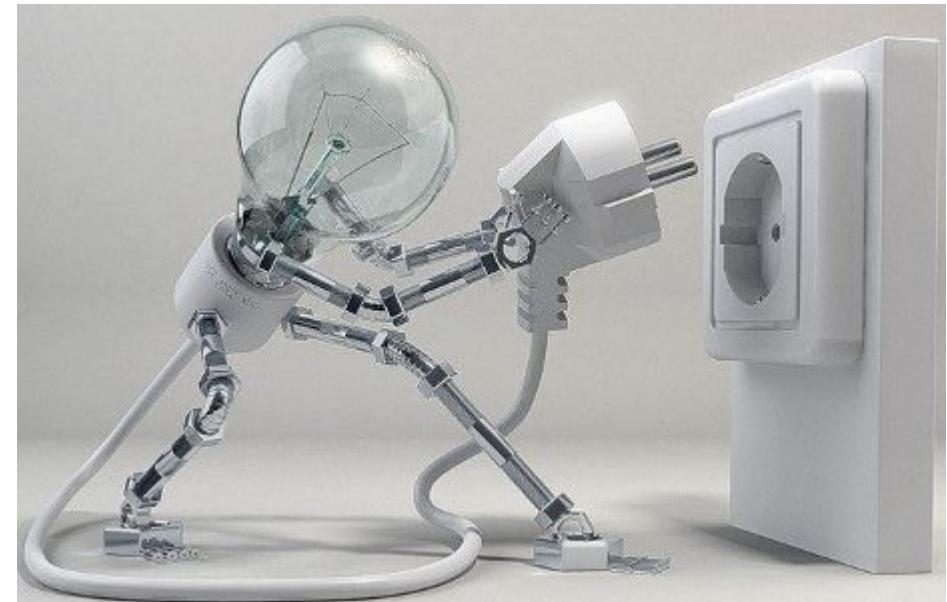
$$1 \text{ Вт} = 1 \text{ В} * 1 \text{ А}$$



Единицы мощности, кратные
Ватту: гектоватт, киловатт,
мегаватт.

Выразите в Ваттах мощность, равную:

4гВт=

62кВт=


0,8МВт=

50гВт=

8,6кВт=

0,09МВт=

Работа в группах.

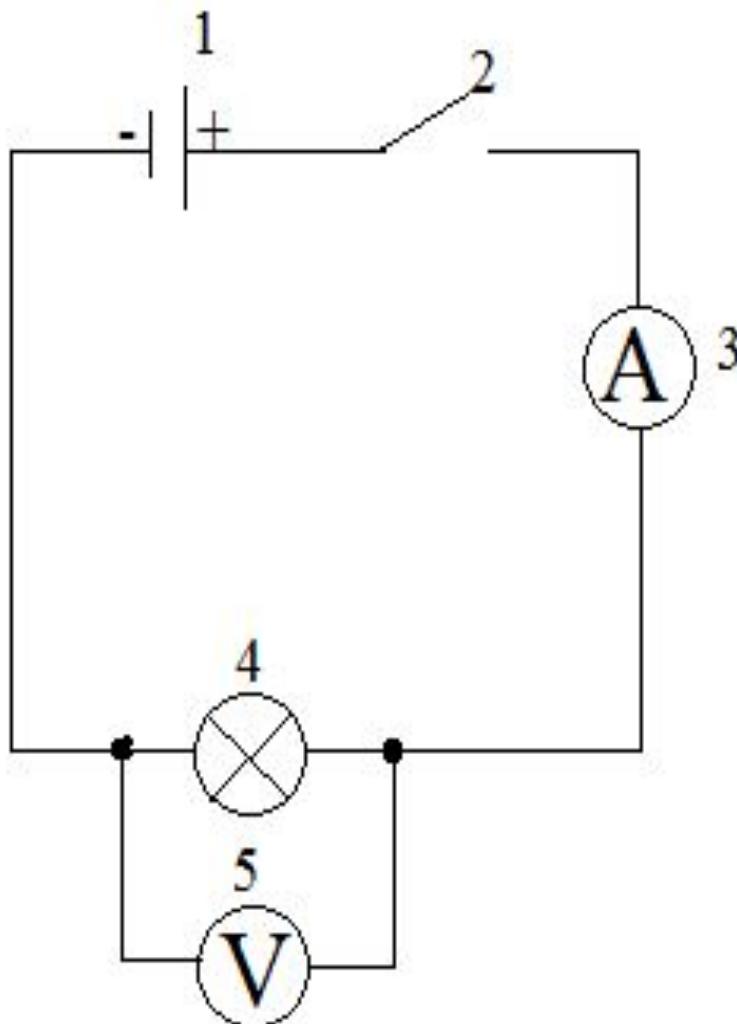

1. Аккумулятор
2. Ключ
3. Амперметр
4. Электрическая лампочка
5. Вольтметр

Задание:

Какую работу совершают электрический ток в электрической лампочке за 3 минуты. Рассчитайте мощность электрического тока.

Дано:

$$t = 3 \text{ мин} = 180 \text{ с}$$

$$U_{\text{эксп.}} = \dots$$

$$I_{\text{эксп.}} = \dots$$

Найти:

$$A, P$$

Решение:

$$A = U * I * t$$

$$A = \dots$$

$$P = U * I$$

$$P = \dots$$

Ответ: $A = \dots \text{ Дж}$, $P = \dots \text{ Вт}$

Домашнее задание.

§50, §51 – читать, учить определения и формулы, заполнить таблицу.



Название	Буквенное обозначение	Единица измерения	Основная формула	Определение
Время			-	-
Электрический заряд				
Сила тока				
Напряжение				
Сопротивление				
Работа электрического тока				
Мощность				

Спасибо за внимание 😊

