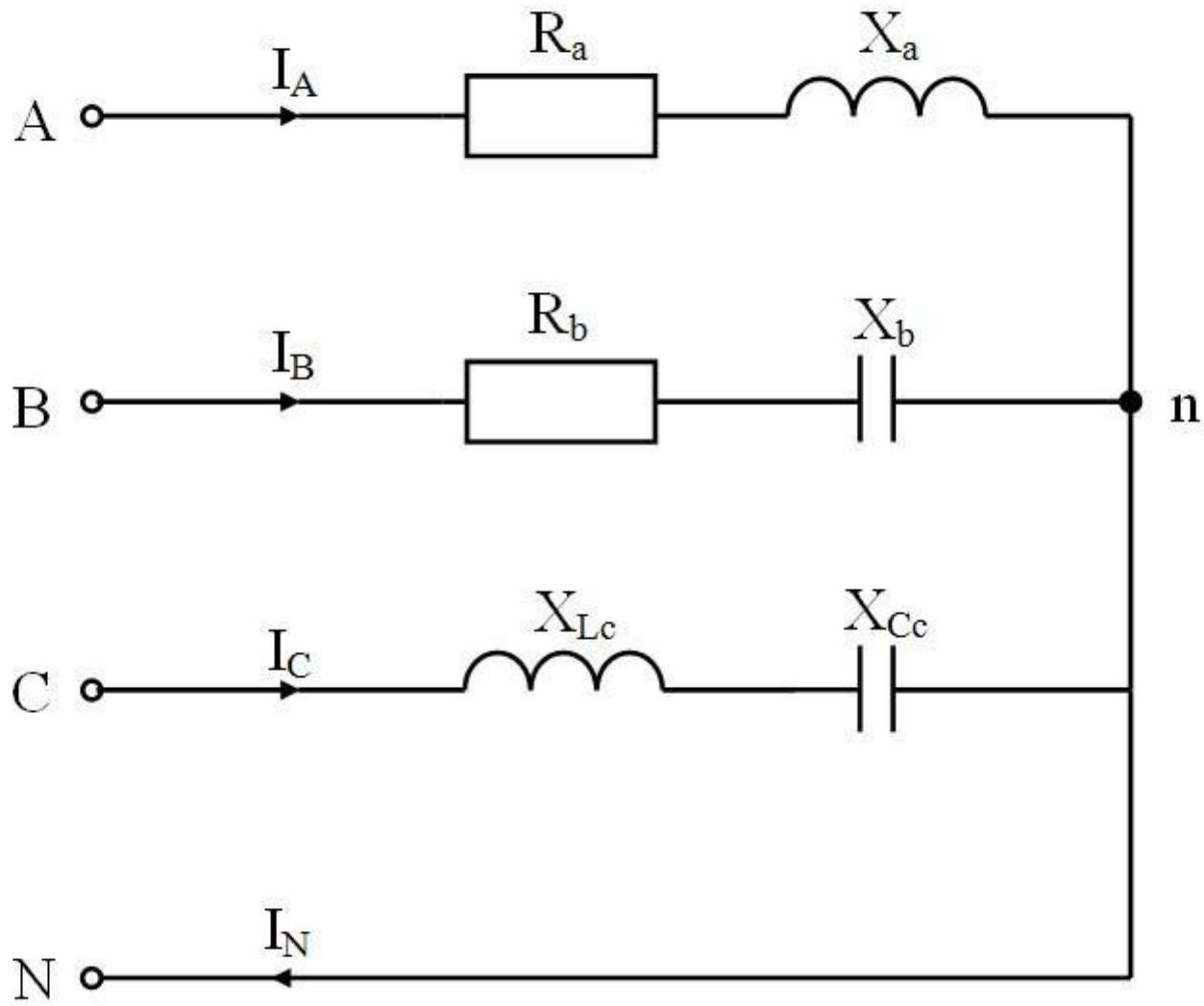


Трехфазные цепи типа «звезда» с нулевым проводом. Пример расчета

Работу следует выполнять двумя методами, классическим и символическим (комплексным).

Дано: U_L – линейное напряжение, $Z_a(R_a, X_a)$ – активное и реактивное сопротивление фазы а, $Z_b(R_b, X_b)$ – активное и реактивное сопротивление фазы б, $Z_c(R_{Lc}, X_{Cc})$ – активное и реактивное сопротивление фазы с, $X_{Lc} > X_{Cc}$. Требуется найти: $I_{A,B,C}$ – фазные токи, I_N - ток в нулевом проводе, $P_{a,b,c}$ - активные фазные мощности, $Q_{a,b,c}$ - реактивные фазные мощности, $S_{a,b,c}$ - полные фазные мощности. Также, для проверки полученных данных, необходимо составить уравнения баланса мощностей и векторные диаграммы.

Первоначальные данные и искомые величины могут отличаться в зависимости от варианта задания.



Классический метод

1) Находим величину фазного напряжения:

$U_{\phi} = \frac{U_{\text{Л}}}{\sqrt{3}} = U_{a,b,c}$. Значения напряжений в фазах равны между собой,

т.к. есть нулевой провод.

2) Найдем фазные токи:

$$I_a = \frac{U_a}{Z_a} = \frac{U_{\phi}}{\sqrt{R_a^2 + X_a^2}}, I_b = \frac{U_b}{Z_b} = \frac{U_{\phi}}{\sqrt{R_b^2 + X_b^2}}, I_c = \frac{U_c}{Z_c} = \frac{U_{\phi}}{X_{Lc} - X_{Cc}}$$

3) Из треугольников сопротивлений найдем углы между векторами токов и напряжений в соответствующих фазах:

$$\varphi_a = \arctg \frac{X_a}{R_a}, \varphi_b = \arctg \frac{X_b}{R_b}, \varphi_c = \arctg \frac{X_{Lc} - X_{Cc}}{R_c} = \arctg \infty = \frac{\pi}{2}$$

4) Активная мощность цепи находится следующим образом:

$$P_{a,b,c} = U_\phi I_{a,b,c} \cos \varphi_{a,b,c}$$

$$P = P_a + P_b + P_c$$

Реактивная мощность:

$$Q_{a,b,c} = U_\phi I_{a,b,c} \sin \varphi_{a,b,c}$$

$$Q = Q_a + Q_b + Q_c$$


Полная мощность фаз (полную мощность всей цепи простым сложением мощностей фаз найти нельзя):

$$S_{a,b,c} = \sqrt{P_{a,b,c}^2 + Q_{a,b,c}^2}$$

5) Уравнения баланса мощностей:

$$P \approx P' = I_a^2 R_a + I_b^2 R_b, Q \approx Q' = I_a^2 X_a - I_b^2 X_b + I_c^2 (X_{Lc} - X_{Cc})$$

6) Векторная диаграмма:

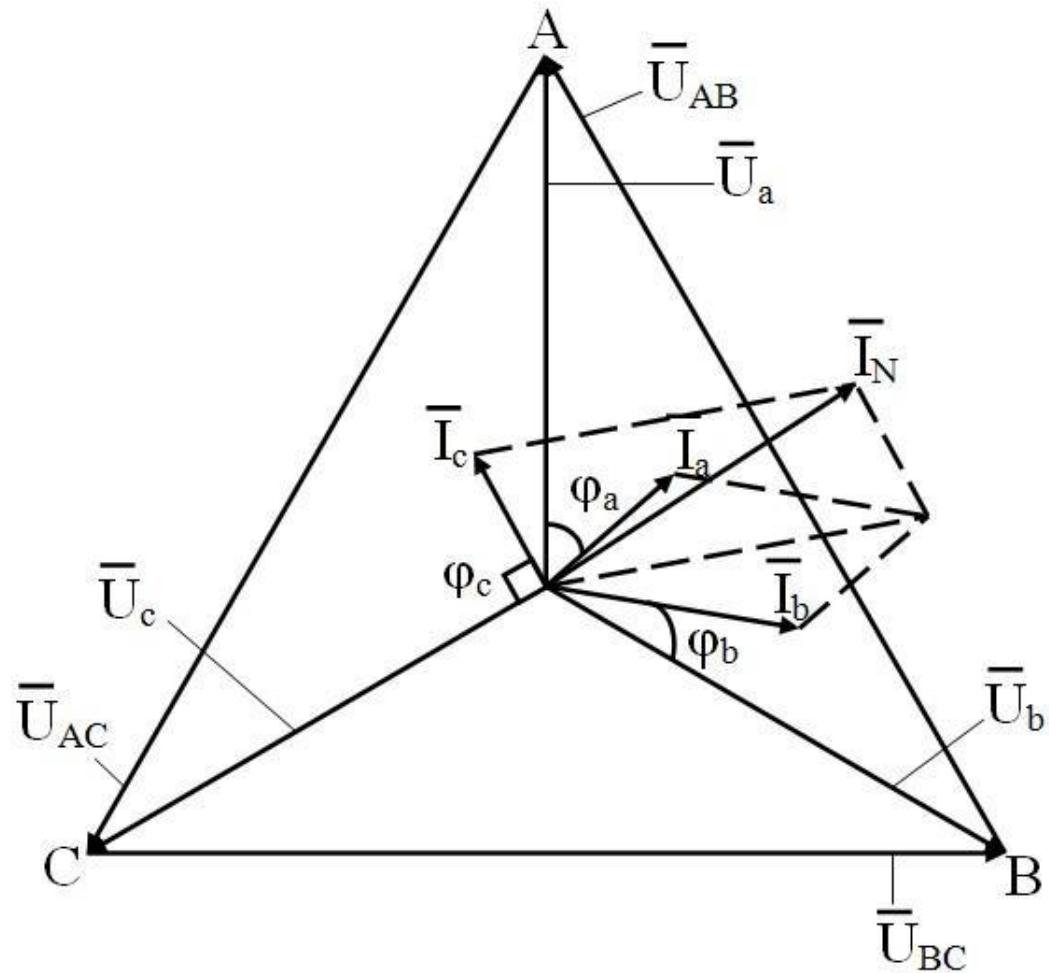

Символический метод

1) Фазные напряжения:

Зададим действительное значение напряжения на фазе а:

$$\underline{U}_a = U_\phi = \frac{\underline{U}_\Phi}{\sqrt{3}}$$

Тогда $\underline{U}_b = U_\phi e^{-j120^\circ}$, $\underline{U}_c = U_\phi e^{+j120^\circ}$

2) Фазные токи:

$$\underline{I}_a = \frac{\underline{U}_a}{\underline{Z}_a} = \frac{U_\phi}{R_a + jX_a} = I_{ad} + jI_{am} \Rightarrow I_a = \sqrt{I_{ad}^2 + I_{am}^2}$$

$$\underline{I}_b = \frac{\underline{U}_b}{\underline{Z}_b} = \frac{U_\phi e^{-j120^\circ}}{R_b - jX_b} = I_{bd} + jI_{bm} \Rightarrow I_b = \sqrt{I_{bd}^2 + I_{bm}^2}$$

$$\underline{I}_c = \frac{\underline{U}_c}{\underline{Z}_c} = \frac{U_\phi e^{+j120^\circ}}{j(X_{Lc} - X_{Cc})} = I_{cd} + jI_{cm} \Rightarrow I_c = \sqrt{I_{cd}^2 + I_{cm}^2}$$

3) Ток в нейтральном проводе I_N находится аналитически:

$$I_N = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = I_{N\partial} + jI_{Nm} \Rightarrow I_N = \sqrt{I_{N\partial}^2 + I_{Nm}^2}$$

4) Полная энергия цепи:

$$\tilde{S} = \tilde{S}_a + \tilde{S}_b + \tilde{S}_c = \underline{U}_a \underline{I}_a^* + \underline{U}_b \underline{I}_b^* + \underline{U}_c \underline{I}_c^* = P \pm jQ$$

5) Уравнения баланса мощностей:

$$P \approx P' = I_a^2 R_a + I_b^2 R_b, Q \approx Q' = I_a^2 X_a - I_b^2 X_b + I_c^2 (X_{Lc} - X_{Cc})$$

$P_{a,b,c} = \text{Re}[\underline{U}_a \underline{I}_a^*]$ - действительная часть

$Q_{a,b,c} \text{ Im ag}[\underline{U}_{a,b,c} \underline{I}_{a,b,c}^*]$ - мнимая часть

6) Векторная диаграмма:

