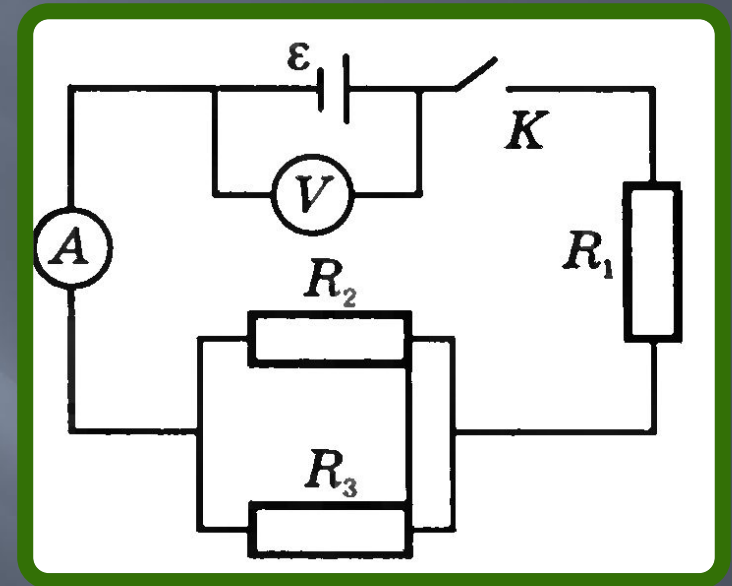


# Закон Ома для замкнутого кола

Виконала:  
Сушко Анастасія  
учениця 10-А

# Електричне коло. Електрична схема

- Електричне коло складається з джерела струму, споживачів струму, з'єднувальних проводів, ключа для розмикання чи замикання кола.
- Електричні схеми – рисунки на яких зображено способи під'єднання приладів в електричному колі



# Джерело струму

- Для постійної різниці потенціалів (струму в колі)
- Рух зарядів від А до В супроводжується зменшенням різниці потенціалів
- Рух від В до А рух проти сил електричного поля – виконують сторонні сили



# Розподіл зарядів за рахунок сторонніх сил

- Діють в середині джерела струму
- Можуть бути спричинені:
  - Хімічними реакціями (аккумулятори, гальванічні елементи)
  - Дією світла (фотоелементи “сонячні батареї”)
  - Змінними магнітними полями (генератори)

# Електрорушійна сила – енергетична характеристика джерела струму



- ЕРС – фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи електричного поля до величини заряду, що перенесено цим полем

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{стор}}}{q}$$

$$[\mathcal{E}] = \text{В (Вольт)}$$

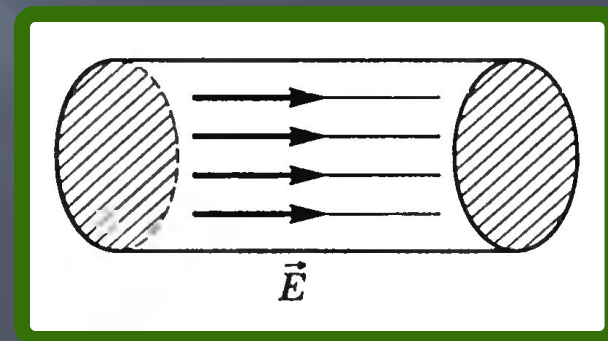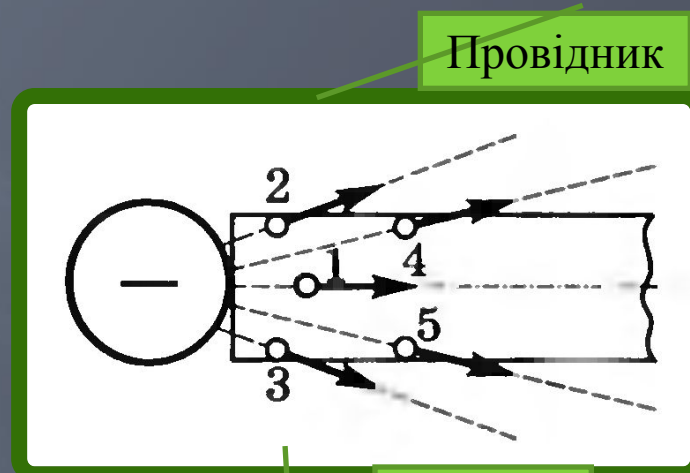
# Процес виникнення струму

- Заряджені частинки накопичуються на полюсах джерела струму (клеммах)
- Один полюс позитивний, інший негативний
- Якщо полюси з'єднати – виникає в провіднику електричне поле (швидкість поширення  $c=3 \cdot 10^8$  м/с)
- Вільні носії зарядів, що наявні в провіднику поширюються починають рух під дією сили електричного поля – виникає струм


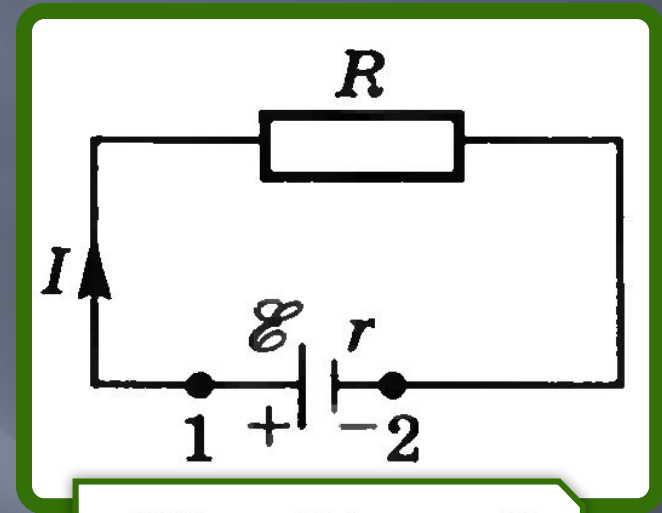
# Закон Ома для замкнутого кола

- Замкнуте коло складається з двох частин – внутрішньої та зовнішньої
- Внутрішня – джерело струму, зовнішня – споживачі провідники, тощо
- *Сила струму прямо пропорційна ЕРС і обернено пропорційна повному опору кола*



$$\mathcal{E} = IR + Ir$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

# Аналіз деяких режимів роботи

- При розімкненому колі  $R \rightarrow \infty$

$$U = \mathcal{E}$$


- При  $R \ll r$  – коротке замикання

$$I_{\text{к.з}} = \frac{\mathcal{E}}{r}$$



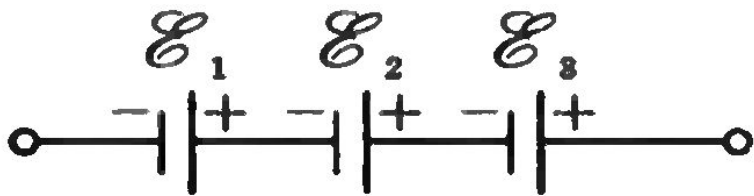
# З'єднання джерел струму

- Послідовне: для більшого значення струму в  $n$  раз ( $n$  – кількість джерел струму)
- Паралельне: для створення більшого струму, ніж допустимий для 1 джерела



$$I = \frac{n\mathcal{E}_1}{R}$$

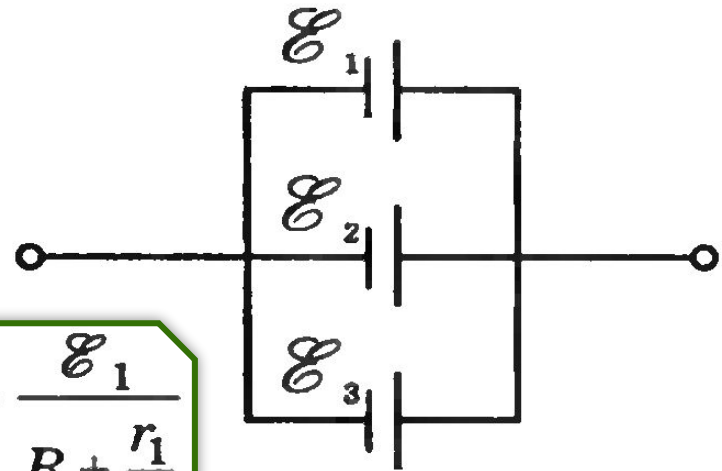

$$I = \frac{\mathcal{E}_1}{R + \frac{r_1}{n}}$$