 


# Логические основы ЭВМ

Логические элементы и логические  
схемы

# ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА


**Логическая схема** – некоторое устройство (имеет вид «черного ящика»), реализующее функции математической логики, в котором вход – набор булевых переменных, а выход – булева функция.



Логические схемы состоят из **логических элементов**, осуществляющих логические операции.

Логические элементы подразделяются и по типу использованных в них электронных элементов. Наибольшее применение в настоящее время находят следующие логические элементы:

 - РТЛ (резисторно-транзисторная логика)
- ДТЛ (диодно-транзисторная логика)
- ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика)



Упрощённая схема двухвходового элемента И-НЕ ТТЛ

 


Схема простейшего логического инвертора

# ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

**Логический элемент**— это устройство, реализующее ту или иную логическую функцию.

При этом логические сигналы 0 и 1 задаются разными уровнями напряжения. Сигнал логического нуля обычно представляется низким уровнем напряжения, логической единицы — высоким.

Для изображения логических схем используются условные графические обозначения элементов, описывающие выполняемую элементами функцию.

# Стандарты условных обозначений

В настоящее время в мире существует несколько общепринятых стандартов условных обозначений. Наиболее распространенными являются *американский* стандарт **milspec 806B** и стандарт **МЭК 117-15 А**, созданный *Международной Электротехнической Комиссией*. Часто в литературе используются также обозначения в *европейской* системе **DIN 4070**. В *отечественной* литературе условные обозначения элементов в основном соответствуют **ГОСТ 2.743-82**.

# Основные логические элементы

- 1. Инвертор** – логический элемент, выполняющий функцию отрицания (инверсию). У этого элемента один вход и один выход.

Если на вход поступает сигнал, соответствующий 1, то на выходе будет 0. И наоборот.

 


Рис 1. Условные обозначения логического элемента НЕ:  
а) по ГОСТ и стандарту МЭК, б) по стандарту DIN, в) по стандарту milspec

# Основные логические элементы

2. Логический элемент, выполняющий логическое умножение, называется *конъюнктор*. Он имеет, как минимум, два входа.

На выходе этого элемента будет сигнал 1 только в том случае, когда на все входы поступает сигнал 1. Если хотя бы на одном входе будет ноль, на выходе также будет ноль.

 


Рис. 2. Условные обозначения логического элемента И:  
а) по ГОСТ и стандарту МЭК, б) по стандарту DIN, в) по стандарту milspec

# Основные логические элементы

3. Логический элемент, выполняющий логическое сложение, называется *дизъюнктор*. Он имеет, как минимум, два входа.

Если хотя бы на один вход поступает сигнал 1, то на выходе будет сигнал 1.


 


Рис. 3. Условные обозначения логического элемента ИЛИ:  
а) по ГОСТ, б) по стандарту МЭК, в) по стандарту DIN, г) по стандарту milspec

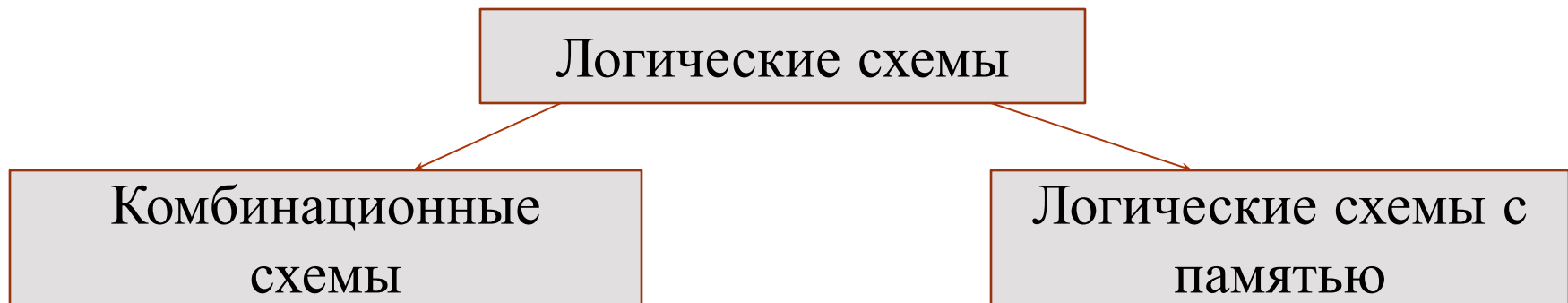




**Комбинационная схема** – это логическая схема, в которой значения выходных переменных в данный момент времени полностью определяются значениями входных переменных.

**Логическая схема с памятью** - это логическая схема значения выходных сигналов которой зависят как от входных сигналов в данный момент времени, так и от сигналов, поступивших ранее.

Построить логическую схему соответствующую логическому выражению:

$$F = A^2 + B^1 \& A$$

 

$$F = 1 + 0 \& 1 = 1$$

# Этапы построения функциональной схемы устройства.


1. Построение таблицы истинности по заданным условиям работы проектируемого узла (т.е. по соответствию его входных и выходных сигналов).
2. Конструирование логической функции данного узла по таблице истинности, ее преобразование (упрощение), если это возможно и необходимо.
3. Составление функциональной схемы проектируемого узла по формуле логической функции.
4. Проверка правильности работы схемы.

Построить логическую схему соответствующую  
логическому выражению:

$$f = a \overset{3}{\&} b \overset{4}{+} \overset{1}{\overline{b+a}} \overset{2}{}$$

Построить логическую схему соответствующую логическому выражению:
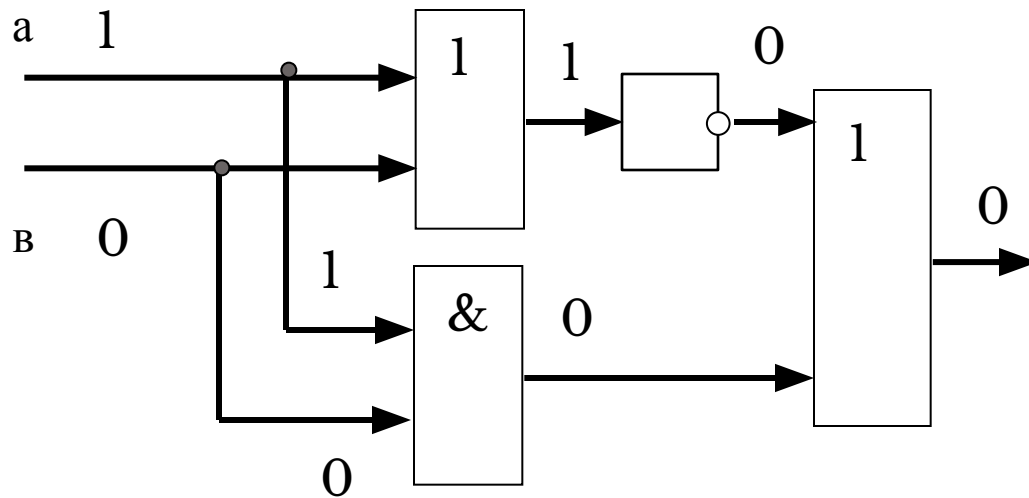
$$f = a \overset{3}{\&} b \overset{4}{+} \overline{\overset{1}{b} \overset{2}{+} \overset{1}{a}}$$




$$F = 1 \& 0 \vee (\overline{0 \vee 1}) 0$$

=

## Задание 1.

Постройте логические схемы, соответствующие логическим выражениям и выполните проверку:

 
1.  $f = a \vee \overline{b \& c}$ , если  $a=1$ ,  $b=1$ ,  $c=1$ .



$$f = 1 \vee \overline{1 \& 1} = 1$$

$F = \overline{(a \vee b \& c)}$ , если  $a=0$ ,  $b=1$ ,  $c=1$ .

 
$f = \overline{(a \vee b \& c)}$ , если  $a=0$ ,  $b=1$ ,  $c=1$ .




$$F = \overline{(0 \vee 1 \& 1)} = 0$$



 Составить логическое выражение по соответствующей логической схеме



$$F = \overline{(a \& b \vee b \& c)}$$

 

$$F = \overline{b \& (a \vee c)}$$

# Домашнее задание

Построить логические схемы по формулам:


$F = (\overline{a \vee b}) \& c$ , если  $a=1, b=0, c=1$ ;

$f = (a \vee b) \& (c \vee b)$ , если  $a=0, b=1, c=0$ ;


$f = (a \& \overline{b} \& \overline{c})$ , если  $a=0, b=0, c=1$ .

Составить логические выражения по схемам:

а)

 

б)

 


Построить логическую схему для функции  $f(x,y,z,t)$

| $x$ | $y$ | $z$ | $t$ | $f$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| 0   | 0   | 0   | 1   |     |
| 0   | 0   | 1   | 0   |     |
| 0   | 0   | 1   | 1   |     |
| 0   | 1   | 0   | 0   |     |
| 0   | 1   | 0   | 1   |     |
| 0   | 1   | 1   | 0   |     |
| 0   | 1   | 1   | 1   |     |
| 1   | 0   | 0   | 0   |     |
| 1   | 0   | 0   | 1   |     |
| 1   | 0   | 1   | 0   |     |
| 1   | 0   | 1   | 1   |     |
| 1   | 1   | 0   | 0   |     |
| 1   | 1   | 0   | 1   |     |
| 1   | 1   | 1   | 0   |     |
| 1   | 1   | 1   | 1   |     |



$$f(x,y,z,t) =$$

$$\bar{x}\bar{y} \quad \bar{x}y \quad xy \quad x\bar{y}$$

|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
| $\bar{z}$ |  |  |  |  |
| $t$       |  |  |  |  |
| $z$       |  |  |  |  |
| $t$       |  |  |  |  |
| $z$       |  |  |  |  |
| $t$       |  |  |  |  |
| $z$       |  |  |  |  |
| $t$       |  |  |  |  |

 

| $x$ | $y$ | $z$ | $t$ | $f$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| 0   | 0   | 0   | 1   |     |
| 0   | 0   | 1   | 0   |     |
| 0   | 0   | 1   | 1   |     |
| 0   | 1   | 0   | 0   |     |
| 0   | 1   | 0   | 1   |     |
| 0   | 1   | 1   | 0   |     |
| 0   | 1   | 1   | 1   |     |
| 1   | 0   | 0   | 0   |     |
| 1   | 0   | 0   | 1   |     |
| 1   | 0   | 1   | 0   |     |
| 1   | 0   | 1   | 1   |     |
| 1   | 1   | 0   | 0   |     |
| 1   | 1   | 0   | 1   |     |
| 1   | 1   | 1   | 0   |     |
| 1   | 1   | 1   | 1   |     |

  

# Элемент Пирса

Логический элемент, реализующий логическую функцию «стрелка Пирса», называется *элемент Пирса*. Он имеет, как минимум, два входа.

Если хотя бы на один вход поступает сигнал 1, то на выходе будет сигнал 0.

 


Рис . Условные обозначения логического элемента ИЛИ-НЕ

# Реализация конъюнкции, дизъюнкции, отрицания




| $x_1$ | $x_2$ | $x_1 \downarrow x_2$ |
|-------|-------|----------------------|
| 0     | 0     | 1                    |
| 0     | 1     | 0                    |
| 1     | 0     | 0                    |
| 1     | 1     | 0                    |

на элементах Пирса  $x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 \& x_2}$  или  $\overline{x_1 \downarrow x_2} = x_1 \& x_2$

$$\overline{x_1} = \overline{x_1 + x_1} = x_1 \downarrow x_1$$

$$x_1 \& x_2 = \overline{\overline{x_1 \& x_2}} = \overline{\overline{x_1} + x_2} = (x_1 \downarrow x_1) \downarrow (x_2 \downarrow x_2)$$
   
$$x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{\overline{x_1} \downarrow \overline{x_2}} = (x_1 \downarrow x_2) \downarrow (x_1 \downarrow x_2)$$



# Элемент Шеффера

Логический элемент, реализующий логическую функцию «штрих Шеффера», называется *элемент Шеффера*. Он имеет, как минимум, два входа.

Если хотя бы на один вход поступает сигнал 0, то на выходе будет сигнал 1.

 


Рис . Условные обозначения логического элемента И-НЕ

# Реализация конъюнкции, дизъюнкции, отрицания

на элементах Шеффера




| $x_1$ | $x_2$ | $x_1   x_2$ |
|-------|-------|-------------|
| 0     | 0     | 1           |
| 0     | 1     | 1           |
| 1     | 0     | 1           |
| 1     | 1     | 0           |

$$x_1 | x_2 = x_1 + x_2 \quad \text{или} \quad x_1 | x_2 = x_1$$

$$\overline{x_1} = \overline{x_1} \& x_1 = x_1 | x_1$$

$$x_1 \& x_2 = \overline{\overline{x_1} \& \overline{x_2}} = (x_1 | x_2) | (x_1 | x_2)$$

$$x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{\overline{x_1} \& \overline{x_2}} = (x_1 | x_1) | (x_2 | x_2)$$

   



# Логический элемент ИСКЛ-ИЛИ

- Логический элемент, реализующий логическую функцию **Сложение по модулю 2 (Исключающее ИЛИ, неравнозначность)** называется *элемент Исключающее ИЛИ*. Он имеет, как минимум, два входа.
- Если сигнал 1 поступает на четное количество входов, то на выходе будет сигнал 0.
- Если сигнал 1 поступает на нечетное количество входов, то на выходе будет сигнал 1.

 


Рис . Условные обозначения логического элемента ИЛИ-НЕ

# Логические основы ЭВМ

Функциональные схемы основных  
узлов ЭВМ.

# Функциональные схемы основных узлов ЭВМ.

---

Сумматор

# Сумматор

**Двоичными сумматорами** называют логические устройства, выполняющие операцию сложения двух чисел, представленных в двоичном коде.

В цифровых устройствах применяются одноразрядные суммирующие схемы на два и три входа, причем первую называют **полусумматором**, вторую - **полным одноразрядным сумматором**.

Полусумматор применяется для выполнения сложения только в разряде с весом  $2^0$  (в разряде единиц).

# Полусумматор

Таблицу истинности полусумматора можно получить из правил суммирования двоичных чисел.

Обозначения:

- Входы  $A$  и  $B$  - одноразрядные числа, стоящие в разряде единиц;
- Выходы:  $S$  – сумма;  $P$  - перенос в следующий разряд;

| $A$ | $B$ | $S$ | $P$ |
|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 1   | 0   |
| 1   | 1   | 0   | 1   |

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$P = AB$$

# Полусумматор

Построим схему полусумматора на инверторах, конъюнкторах, дизъюнкторах.

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$P = A \oplus B$$


 


Схема полусумматора

 

Условное графическое изображение полусумматора

# Полный одноразрядный сумматор

Для суммирования во всех двоичных разрядах (за исключением разряда единиц) используются полные одноразрядные сумматоры.

Они имеют три входа:

- $A$  и  $B$  - одноразрядные числа;
- $P_1$  - перенос из предыдущего разряда ( $I$  - сокращение от input - вход).

И два выхода:

- $S$  - сумма;
- $P_0$  - перенос в следующий разряд ( $O$  - сокращение от output - выход).

# Полный одноразрядный сумматор

| A | B | P <sub>I</sub> | S | P <sub>o</sub> |
|---|---|----------------|---|----------------|
| 0 | 0 | 0              | 0 | 0              |
| 0 | 0 | 1              | 1 | 0              |
| 0 | 1 | 0              | 1 | 0              |
| 0 | 1 | 1              | 0 | 1              |
| 1 | 0 | 0              | 1 | 0              |
| 1 | 0 | 1              | 0 | 1              |
| 1 | 1 | 0              | 0 | 1              |
| 1 | 1 | 1              | 1 | 1              |

$$S = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + ABP_I$$

$$= BP_I$$

$$P_o = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + ABP_I$$

$$= \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + ABP_I$$

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| P |   |   | 1 |  |
| I | 1 | 1 | 1 |  |
| P |   |   |   |  |

$$P_o = \bar{A}\bar{B} + AP_I + BP_I$$

Построим схему полного одноразрядного сумматора на инверторах, конъюнкторах, дизъюнкторах.




# Полный одноразрядный сумматор

$$S = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + AB$$


$$P =$$

$$AB + AP_I + BP_I$$

 

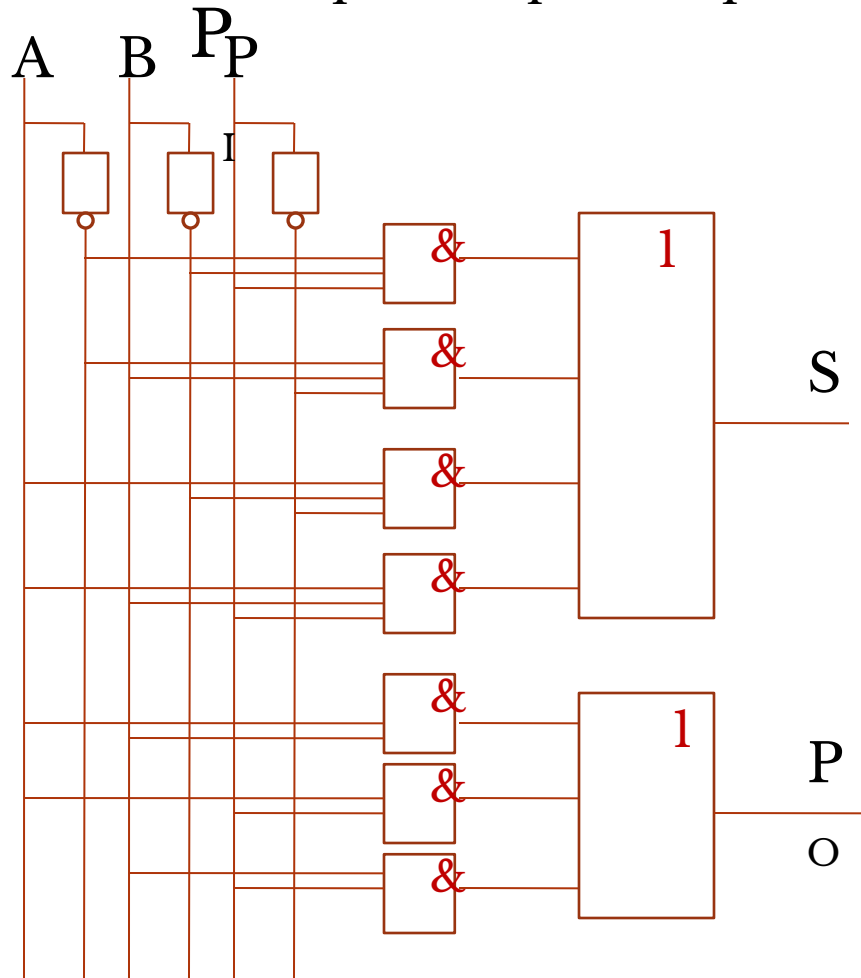
# Полный одноразрядный сумматор


$$S = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}B\bar{P}_I + A\bar{B}P_I + AB$$



$$P = AB + AP_I + BP_I$$

 


 Условное графическое изображение одноразрядного сумматора



Одноразрядный сумматор на основе полусумматоров


# Многоразрядный сумматор

 

Определенным образом соединяя полусумматоры и полные одноразрядные сумматоры друг с другом, получают устройства, одновременно выполняющие сложение нескольких двоичных разрядов — **многоразрядные сумматоры.**

Полный двоичный  $n$ -разрядный сумматор

# Многоразрядный сумматор

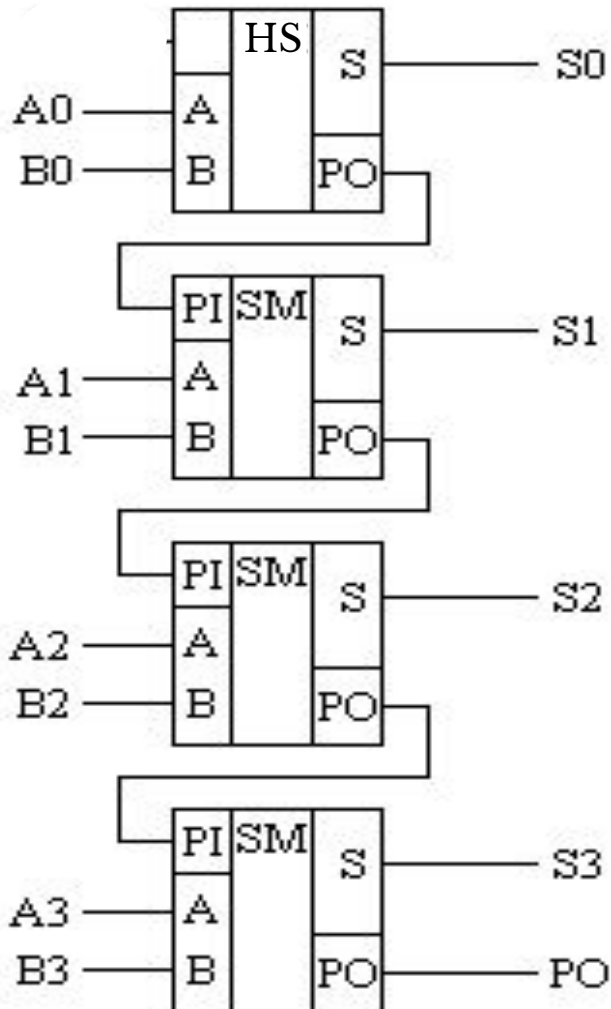

Определенным образом соединяя полусумматоры и полные одноразрядные сумматоры друг с другом, получают устройства, одновременно выполняющие сложение нескольких двоичных разрядов — **многоразрядные сумматоры.**

Полный двоичный четырехразрядный сумматор

# Функциональные схемы основных узлов ЭВМ.

---

Шифраторы и дешифраторы

# Дешифратор

| Десятичная | Двоичная | Восьмеричная | Шестнадцатеричная |
|------------|----------|--------------|-------------------|
| 0          | 0000     | 0            | 0                 |
| 1          | 0001     | 1            | 1                 |
| 2          | 0010     | 2            | 2                 |
| 3          | 0011     | 3            | 3                 |
| 4          | 0100     | 4            | 4                 |
| 5          | 0101     | 5            | 5                 |
| 6          | 0110     | 6            | 6                 |
| 7          | 0111     | 7            | 7                 |
| 8          | 1000     | 10           | 8                 |
| 9          | 1001     | 11           | 9                 |
| 10         | 1010     | 12           | A                 |
| 11         | 1011     | 13           | B                 |
| 12         | 1100     | 14           | C                 |
| 13         | 1101     | 15           | D                 |
| 14         | 1110     | 16           | E                 |
| 15         | 1111     | 17           | F                 |

# Дешифратор

$$y_0 = \bar{x}_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$y_1 = x_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$y_2 = \bar{x}_0 x_1 \bar{x}_2$$


$$y_3 = x_0 x_1 \bar{x}_2$$

$$y_4 = \bar{x}_0 \bar{x}_1 x_2$$

$$y_5 = x_0 \bar{x}_1 x_2$$

$$y_6 = \bar{x}_0 x_1 x_2$$

$$y_7 = x_0 x_1 x_2$$

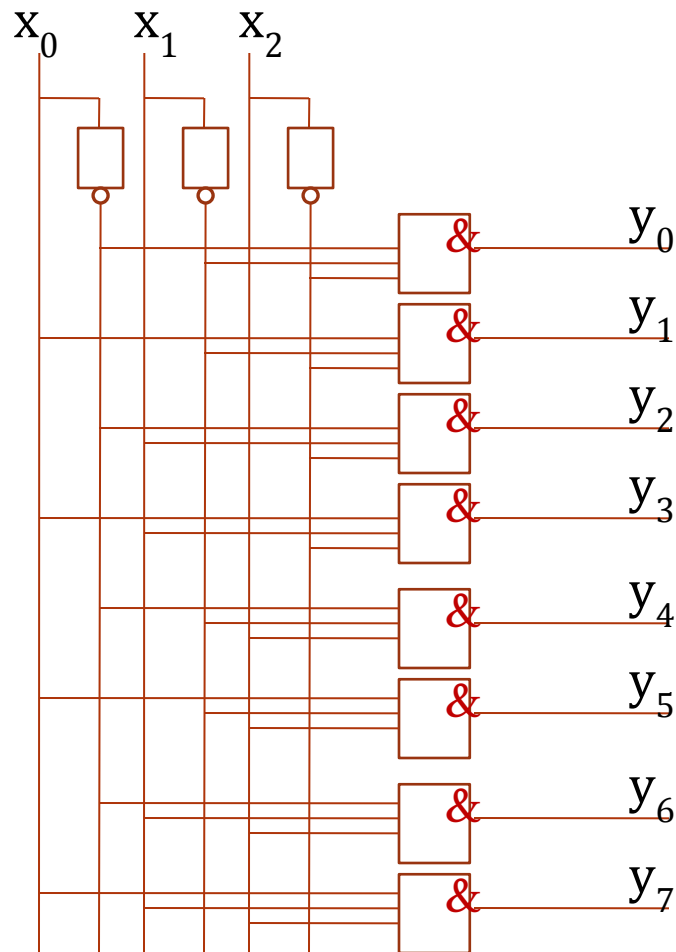

# Функциональные схемы основных узлов ЭВМ.

---

Триггер



# Триггеры

Триггер – логическая схема с памятью.

Термин «триггер» происходит от английского слова trigger – защелка, спусковой крючок.

**Триггер** – электронное устройство, с помощью которого можно записывать, хранить и считывать двоичную информацию.

Триггер широко применяется в регистрах компьютера для запоминания одного разряда двоичного кода.

# Триггеры

Триггер имеет **два устойчивых состояния**, одно из которых соответствует логической единице, а другое – логическому нулю.

Под воздействием сигналов, подаваемых на входы, триггер **скачкообразно** переходит из одного устойчивого состояния в другое.


# Триггеры

Если хотя бы с одного входа информация в триггер заносится принудительно под воздействием синхронизирующего сигнала, то триггер называется **синхронизируемым**.

Если занесение информации в триггер с любого входа производится без синхронизирующего сигнала, то триггер называется **асинхронным**.


# Асинхронный RS-триггер

| $x_1$ | $x_2$ | $x_1 \downarrow x_2$ |
|-------|-------|----------------------|
| 0     | 0     | 1                    |
| 0     | 1     | 0                    |
| 1     | 0     | 0                    |
| 1     | 1     | 0                    |

 

S- (Set) - установка  
R- (Reset) - сброс  
Q- прямой выход  
 $\bar{Q}$ - инверсный выход


| Вход |   | Выход |           | Режим работы          |
|------|---|-------|-----------|-----------------------|
| S    | R | Q     | $\bar{Q}$ |                       |
| 0    | 0 | Q     | $\bar{Q}$ | Хранение              |
| 1    | 0 | 1     | 0         | Запись 1              |
| 0    | 1 | 0     | 1         | Запись 0              |
| 1    | 1 | -     | -         | Запрещенное состояние |

 

Условное графическое изображение


# Однотактный синхронизируемый RS-триггер

На элементах Пирса

 

| x | y | $x \downarrow y$ |
|---|---|------------------|
| 0 | 0 | 1                |
| 0 | 1 | 0                |
| 1 | 0 | 0                |
| 1 | 1 | 0                |


| C | S         | R         | Q | $\bar{Q}$ | Режим работы                   |
|---|-----------|-----------|---|-----------|--------------------------------|
| 0 | $\forall$ | $\forall$ | Q | $\bar{Q}$ | Хранение предыдущего состояния |
| 1 | 1         | 0         | 1 | 0         | Запись 1                       |
| 1 | 0         | 1         | 0 | 1         | Запись 0                       |
| 1 | 1         | 1         | - | -         | Запрещенное состояние          |

 

Условное графическое изображение

# Однотактный синхронизируемый RS-триггер


На элементах Шеффера

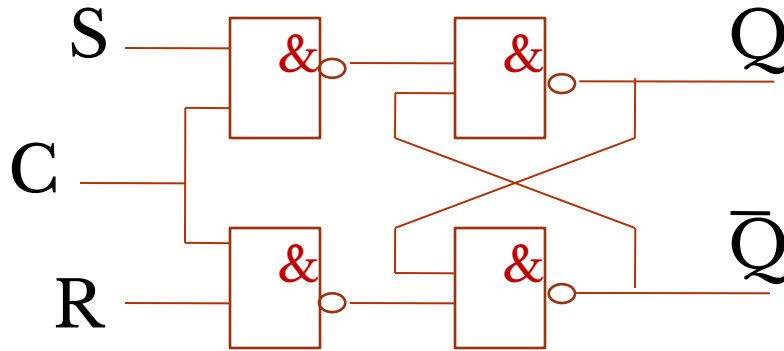

| <b>x</b> | <b>y</b> | <b>x'y</b> |
|----------|----------|------------|
| 0        | 0        | 1          |
| 0        | 1        | 1          |
| 1        | 0        | 1          |
| 1        | 1        | 0          |

| <b>C</b> | <b>S</b> | <b>R</b> | <b>Q</b> | <b><math>\bar{Q}</math></b> | Режим работы                   |
|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 0        | $\nabla$ | $\nabla$ | Q        | $\bar{Q}$                   | Хранение предыдущего состояния |
| 1        | 1        | 0        | 1        | 0                           | Запись 1                       |
| 1        | 0        | 1        | 0        | 1                           | Запись 0                       |
| 1        | 1        | 1        | -        | -                           | Запрещенное состояние          |

 
# Двухтактный синхронизируемый RS-триггер




| C | S | R | Q' | $\bar{C}$ | Q | Режим работы |
|---|---|---|----|-----------|---|--------------|
| 1 | 1 | 0 | 1  | 0         | Q | Хранение     |
| 0 | 1 | 0 | 1  | 1         | 1 | Запись 1     |
| 1 | 0 | 1 | 0  | 0         | 1 | Хранение 1   |
| 0 | 0 | 1 | 0  | 1         | 0 | Запись 0     |
|   |   |   |    |           |   |              |

1 такт

2 такт

 
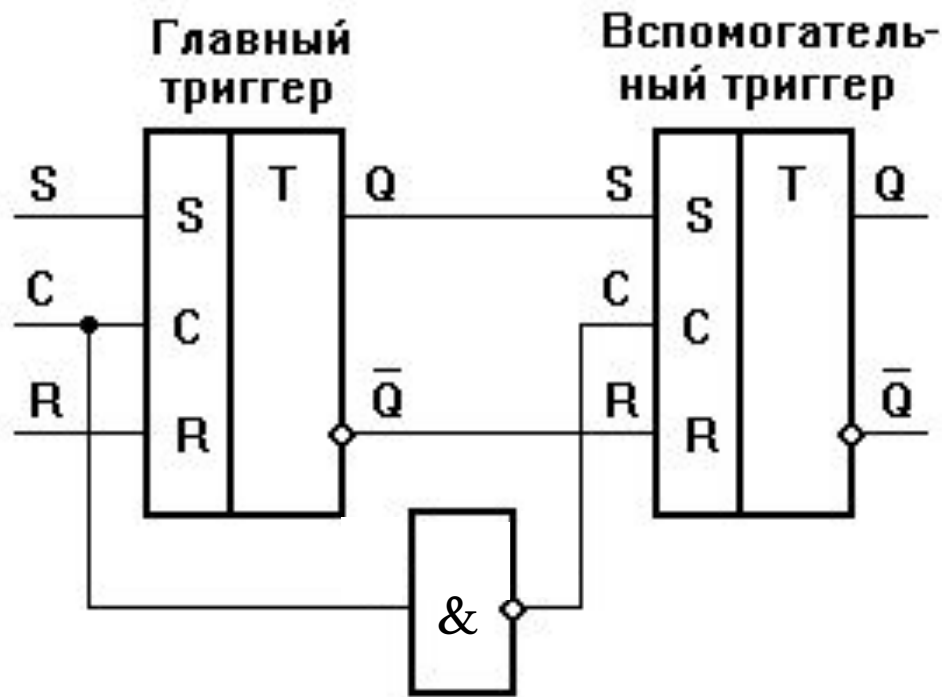
# Двухтактный синхронизируемый RS-триггер



Двухтактный RS-триггер состоит из двух триггеров: главного и вспомогательного.


По окончании синхронизирующего (тактового) импульса вспомогательный триггер переписывает информацию с выхода главного триггера.



# Другие виды триггеров


На основе  $RS$ -триггеров можно построить другие триггеры, например,  $D$ -триггер,  $JK$ -триггер,  $T$ -триггер.

## $D$ -триггер

 

Соответствует  $RS$ -триггеру, работающему только в режиме установки, т.е. с комбинациями сигналов  $R=0, S=1$ , либо  $R=1, S=0$ . Для организации хранения используется вход  $C$  (при  $C=0$ ).


# JK-триггер

 

Входы  $J$  и  $K$  соответствуют входам  $S$  и  $R$   $RS$ -триггера. Но в отличие от  $RS$ -триггера в  $JK$ -триггере сигналы  $1$  могут прийти одновременно на все входы ( $C$ ,  $J$  и  $K$ ). При этом состояние триггера изменится на противоположное.

| $C$ | $S$       | $R$       | $Q$ | $\bar{Q}$ | Режим работы             |
|-----|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------------|
| 0   | $\forall$ | $\forall$ | $Q$ | $\bar{Q}$ | Хранение пред. состояния |
| 1   | 1         | 0         | 1   | 0         | Запись 1                 |
| 1   | 0         | 1         | 0   | 1         | Запись 0                 |
| 1   | 1         | 1         | -   | -         | Инверсия пред. состояния |

# JK-триггер

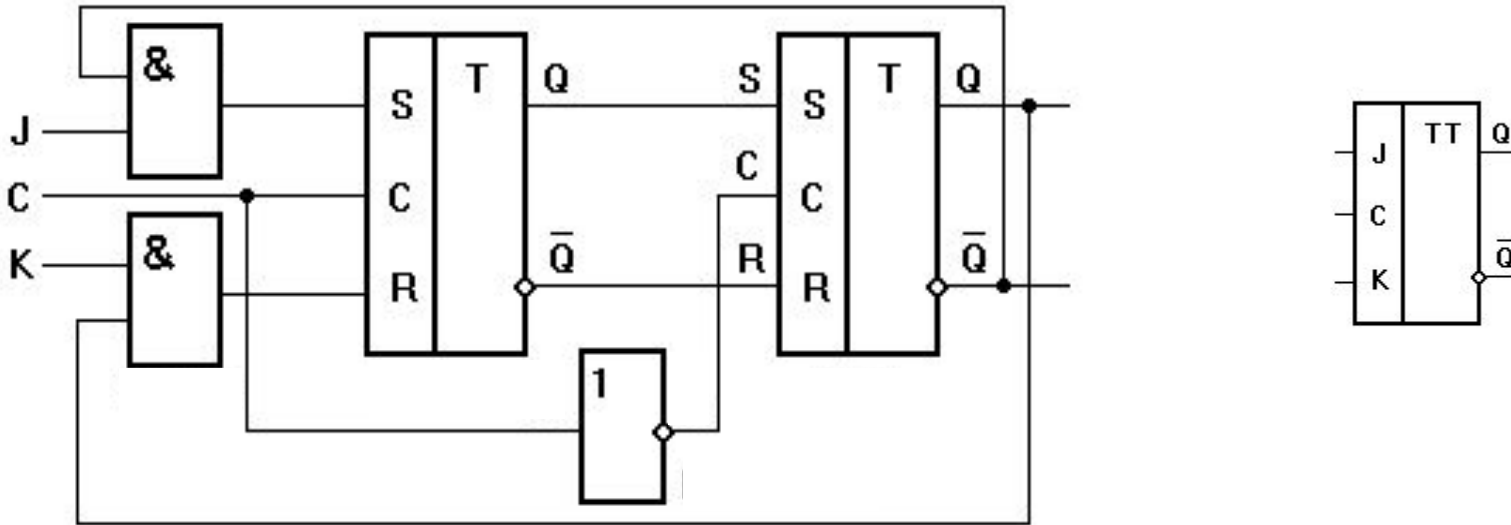

| C | S | R | Q | Q | Режим работы             |
|---|---|---|---|---|--------------------------|
| 0 |   |   | Q |   | Хранение пред. состояния |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Запись 1                 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Запись 0                 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Инверсия пред. состояния |


# Регистры

- Регистры предназначены для хранения и преобразования многоразрядных двоичных чисел. Для запоминания отдельных разрядов числа могут применяться триггеры различных типов. Одиночный триггер можно считать одноразрядным регистром.
- Занесение информации в регистр называется операцией записи. Операция выдачи информации из регистра – считывание.
- Перед записью информации в регистр, его необходимо обнулить.

# Классификация регистров по способу ввода/вывода информации

- параллельные (регистры хранения) – информация вводится и выводится одновременно по всем разрядам;
- последовательные (регистры сдвига) – информация бит за битом «проталкивается» через регистр и выводится также последовательно;
- комбинированные – параллельный ввод и последовательный вывод (и наоборот).

# Параллельный регистр

 



Для записи информации в регистр на его входных выводах (**D0-D3**) нужно установить логические уровни, после чего на вход синхронизации (**C**) подать разрешающий импульс — логическую единицу.

После этого на выходах **Q0-Q3** появится записанное слово.

Регистры запоминают входные сигналы только в момент времени, определяемый сигналом синхронизации.

Схема параллельного регистра
  
# Регистр с последовательным вводом информации



По приходу синхроимпульса  $C$  в первый триггер записывается код (0 или 1), находящийся в этот момент на его  $D$ -входе. Каждый следующий триггер по этому же синхроимпульсу переключается в состояние, в котором в этот момент находился предыдущий триггер.

Это происходит потому, что выходное состояние триггера изменяется с некоторой задержкой относительно фронта синхроимпульса, равной времени срабатывания триггера. Следовательно, при последовательном соединении триггеров каждый синхроимпульс сдвигает код числа в регистре на один разряд, и поэтому для записи  $n$ -разрядного кода требуется  $n$  синхроимпульсов.

# Самостоятельная работа

1. Упростить функцию аналитически и построить для нее логическую схему на элементах

## Вариант 1

Шеффера

$$f(x,y,z)=(y\sim\bar{x})\rightarrow\bar{y}\downarrow z.$$

## Вариант 2

Пирса

$$f(x,y,z)=(x+y)\sim(\bar{x}+z)$$

## Вариант 3

Шеффера

$$f(x,y,z)=(y\oplus\bar{x})\rightarrow\bar{y}\cdot z.$$

2. Для функции 4-х переменных найти СДНФ, упростить с помощью карт Карно и построить логическую схему на элементах «И», «ИЛИ», «НЕ»

3. Начертить схему и описать работу

## Вариант 1

RS-триггера на  
элементах Пирса

## Вариант 2

RS-триггера на  
эл-тах Шеффера

## Вариант 3

Асинхронного RS-  
триггера



# Самостоятельная работа

1. Упростить функцию аналитически и построить для нее логическую схему на элементах. Построить СДНФ.

## Вариант 1

Шеффера

$$f(x,y,z) = (y \oplus \bar{x}) \rightarrow (\bar{y} \cdot z)$$

$$f(x,y,z) = \bar{x}y\bar{z}$$

$$xz$$

## Вариант 2

Пирса

$$f(x,y,z) = (x+y) \sim (\bar{x}+z)$$

$$f(x,y,z) = \bar{x}y + xz$$

$$yz$$

## Вариант 3

Шеффера

$$f(x,y,z) = (y \sim \bar{x}) \rightarrow (\bar{y} \downarrow z)$$

$$f(x,y,z) = \bar{y}z\bar{x}$$

$$xz$$

2. Для функции 4-х переменных найти СДНФ, упростить с помощью карт Карно и построить логическую схему на элементах «И», «ИЛИ», «НЕ»

3. Построить СПНФ и схему на элементах «исключающее ИЛИ» для данной функции. Построить СКНФ.

## Вариант 1

$$f(x,y,z) = (x+y) \sim (\bar{x}+z)$$

$$f(x,y,z) = \bar{x}y\bar{z}$$

$$xz$$

## Вариант 2

$$f(x,y,z) = (y \oplus \bar{x}) \rightarrow (\bar{y} \cdot z)$$

$$f(x,y,z) = \bar{x}y + xz$$

$$yz$$

## Вариант 3

$$f(x,y,z) = (y \sim \bar{x}) \rightarrow (\bar{y} \downarrow z)$$

$$f(x,y,z) = \bar{y}z\bar{x}$$

$$xz$$

## Вариант 1

| $x$ | $y$ | $z$ | $t$ | $f(x,y,z,t)$ |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 1            |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 0            |
| 0   | 0   | 1   | 0   | 0            |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 0            |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 1            |
| 0   | 1   | 0   | 1   | 0            |
| 0   | 1   | 1   | 0   | 0            |
| 0   | 1   | 1   | 1   | 0            |
| 1   | 0   | 0   | 0   | 1            |
| 1   | 0   | 0   | 1   | 1            |
| 1   | 0   | 1   | 0   | 1            |
| 1   | 0   | 1   | 1   | 0            |
| 1   | 1   | 0   | 0   | 1            |
| 1   | 1   | 0   | 1   | 0            |
| 1   | 1   | 1   | 0   | 1            |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 1            |

## Вариант 2

| $x$ | $y$ | $z$ | $t$ | $f(x,y,z,t)$ |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0            |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 1            |
| 0   | 0   | 1   | 0   | 1            |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 1            |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 0            |
| 0   | 1   | 0   | 1   | 0            |
| 0   | 1   | 1   | 0   | 1            |
| 0   | 1   | 1   | 1   | 1            |
| 1   | 0   | 0   | 0   | 0            |
| 1   | 0   | 0   | 1   | 0            |
| 1   | 0   | 1   | 0   | 0            |
| 1   | 0   | 1   | 1   | 1            |
| 1   | 1   | 0   | 0   | 0            |
| 1   | 1   | 0   | 1   | 1            |
| 1   | 1   | 1   | 0   | 1            |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 0            |

## Вариант 3

| $x$ | $y$ | $z$ | $t$ | $f(x,y,z,t)$ |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 1            |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 1            |
| 0   | 0   | 1   | 0   | 0            |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 0            |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 0            |
| 0   | 1   | 0   | 1   | 1            |
| 0   | 1   | 1   | 0   | 1            |
| 0   | 1   | 1   | 1   | 0            |
| 1   | 0   | 0   | 0   | 0            |
| 1   | 0   | 0   | 1   | 1            |
| 1   | 0   | 1   | 0   | 0            |
| 1   | 0   | 1   | 1   | 1            |
| 1   | 1   | 0   | 0   | 1            |
| 1   | 1   | 0   | 1   | 0            |
| 1   | 1   | 1   | 0   | 0            |
| 1   | 1   | 1   | 1   | 0            |

# Использованные источники

- Спирина М. С., Спирин П. А. Дискретная математика: Учебник для студентов учр. Среднего проф. Образования.- М.:Издат. Центр «Академия», 2014.
- Москинова Г. И. Дискретная математика: Учебное пособие,-М.:Логос, 2012
- Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. – М.: Издательский центр “Академия”, 2013.
- Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский центр “Академия”, 2013.
- Чащина Е.А. Комплект КОС учебной дисциплины ЕН.02. Элементы математической логики основной образовательной программы (ОПОП). – ГБОУ СПО «Прокопьевский политехнический техникум»
- И.А. Каверина. Курс лекций по элементам математической логики
- [window.edu.ru>resource/315/24315](http://window.edu.ru/resource/315/24315)
- [edu.ru>modules.php](http://edu.ru/modules.php)
- [alleng.ru>d/math/math163.htm](http://alleng.ru/d/math/math163.htm)