 


Логические основы ЭВМ

Логические элементы и логические
схемы

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА


Логическая схема – некоторое устройство (имеет вид «черного ящика»), реализующее функции математической логики, в котором вход – набор булевых переменных, а выход – булева функция.



Логические схемы состоят из **логических элементов**, осуществляющих логические операции.

Логические элементы подразделяются и по типу использованных в них электронных элементов. Наибольшее применение в настоящее время находят следующие логические элементы:

 - **РТЛ** (резисторно-транзисторная логика)
- **ДТЛ** (диодно-транзисторная логика)
- **ТТЛ** (транзисторно-транзисторная логика)



Упрощённая схема двухвходового элемента **И-НЕ** ТТЛ

 


Схема простейшего логического инвертора

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Логический элемент— это устройство, реализующее ту или иную логическую функцию.

При этом логические сигналы 0 и 1 задаются разными уровнями напряжения. Сигнал логического нуля обычно представляется низким уровнем напряжения, логической единицы — высоким.

Для изображения логических схем используются условные графические обозначения элементов, описывающие выполняемую элементами функцию.

Стандарты условных обозначений

В настоящее время в мире существует несколько общепринятых стандартов условных обозначений. Наиболее распространенными являются *американский* стандарт **milspec 806B** и стандарт **МЭК 117-15 А**, созданный *Международной Электротехнической Комиссией*. Часто в литературе используются также обозначения в *европейской* системе **DIN 4070**. В *отечественной* литературе условные обозначения элементов в основном соответствуют **ГОСТ 2.743-82**.

Основные логические элементы

- 1. Инвертор** – логический элемент, выполняющий функцию отрицания (инверсию). У этого элемента один вход и один выход.

Если на вход поступает сигнал, соответствующий 1, то на выходе будет 0. И наоборот.

 


Рис 1. Условные обозначения логического элемента НЕ:
а) по ГОСТ и стандарту МЭК, б) по стандарту DIN, в) по стандарту milspec

Основные логические элементы

2. Логический элемент, выполняющий логическое умножение, называется *конъюнктор*. Он имеет, как минимум, два входа.

На выходе этого элемента будет сигнал 1 только в том случае, когда на все входы поступает сигнал 1. Если хотя бы на одном входе будет ноль, на выходе также будет ноль.

 


Рис. 2. Условные обозначения логического элемента И:
а) по ГОСТ и стандарту МЭК, б) по стандарту DIN, в) по стандарту milspec

Основные логические элементы

3. Логический элемент, выполняющий логическое сложение, называется *дизъюнктор*. Он имеет, как минимум, два входа.

Если хотя бы на один вход поступает сигнал 1, то на выходе будет сигнал 1.


 


Рис. 3. Условные обозначения логического элемента ИЛИ:
а) по ГОСТ, б) по стандарту МЭК, в) по стандарту DIN, г) по стандарту milspec

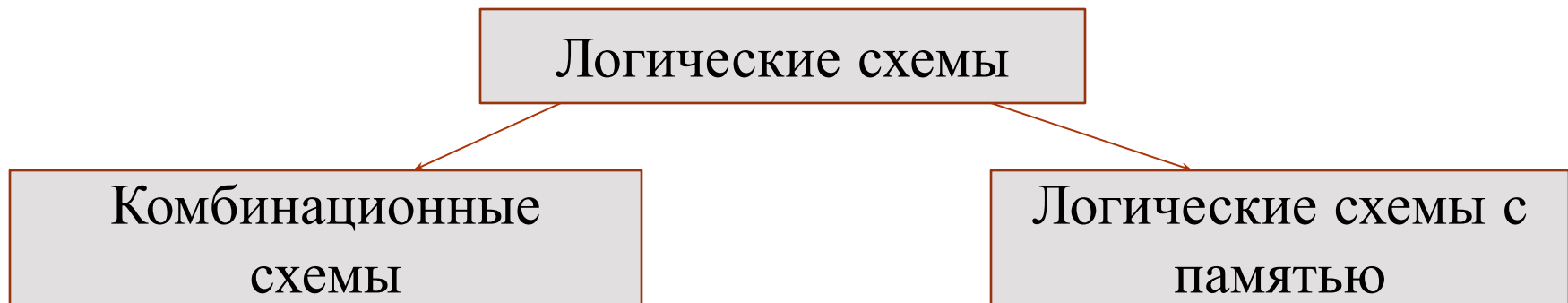


Комбинационная схема – это логическая схема, в которой значения выходных переменных в данный момент времени полностью определяются значениями входных переменных.

Логическая схема с памятью - это логическая схема значения выходных сигналов которой зависят как от входных сигналов в данный момент времени, так и от сигналов, поступивших ранее.

Построить логическую схему соответствующую логическому выражению:

$$F = A^2 + B^1 \& A$$

 

$$F = 1 + 0 \& 1 = 1$$

Этапы построения функциональной схемы устройства.


1. Построение таблицы истинности по заданным условиям работы проектируемого узла (т.е. по соответствию его входных и выходных сигналов).
2. Конструирование логической функции данного узла по таблице истинности, ее преобразование (упрощение), если это возможно и необходимо.
3. Составление функциональной схемы проектируемого узла по формуле логической функции.
4. Проверка правильности работы схемы.

Построить логическую схему соответствующую
логическому выражению:

$$f = a \overset{3}{\&} b \overset{4}{+} \overset{1}{\overline{b+a}} \overset{2}{}$$

Построить логическую схему соответствующую логическому выражению:
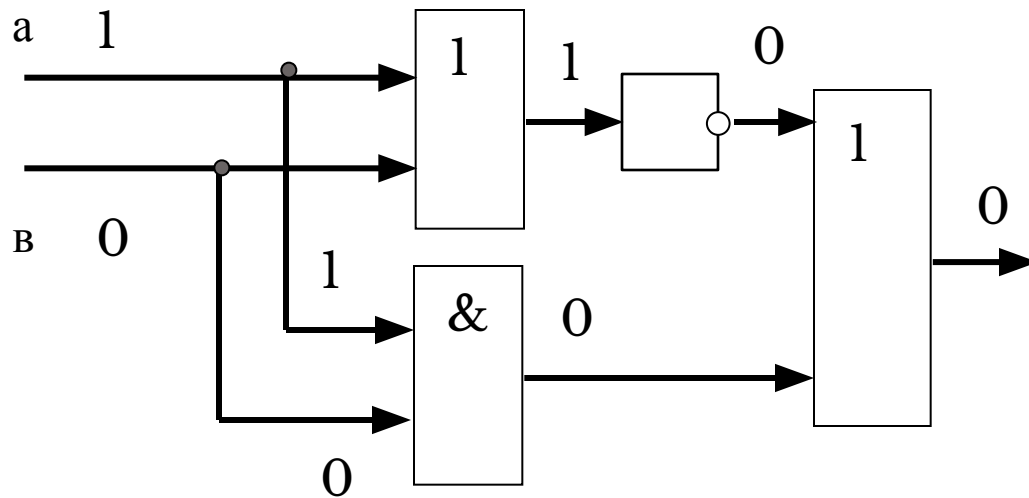
$$f = a \overset{3}{\&} b \overset{4}{+} \overline{\overset{1}{b} \overset{2}{+} \overset{1}{a}}$$




$$F = 1 \& 0 \vee (\overline{0 \vee 1}) 0$$

=

Задание 1.

Постройте логические схемы, соответствующие логическим выражениям и выполните проверку:

 
1. $f = a \vee \overline{b \& c}$, если $a=1$, $b=1$, $c=1$.



$$f = 1 \vee \overline{1 \& 1} = 1$$


$F = \overline{(a \vee b \& c)}$, если $a=0$, $b=1$, $c=1$.

 $f = \overline{(a \vee b \& c)}$, если $a=0$, $b=1$, $c=1$.




$$F = \overline{(0 \vee 1 \& 1)} = 0$$

 Составить логическое выражение по соответствующей логической схеме



$$F = \overline{(a \& b \vee b \& c)}$$

 

$$F = \overline{b \& (a \vee c)}$$

Домашнее задание

Построить логические схемы по формулам:


$F = (\overline{a \vee b}) \& c$, если $a=1, b=0, c=1$;

$f = (a \vee b) \& (c \vee b)$, если $a=0, b=1, c=0$;


$f = (a \& \overline{b} \& \overline{c})$, если $a=0, b=0, c=1$.

Составить логические выражения по схемам:

а)

 

б)

 


Построить логическую схему для функции $f(x,y,z,t)$

x	y	z	t	f
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	



$$f(x,y,z,t) =$$

$$\bar{x}\bar{y} \quad \bar{x}y \quad xy \quad x\bar{y}$$

\bar{z}				
t				
z				
t				
z				
t				
z				
t				

 

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>t</i>	<i>f</i>
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

  

Элемент Пирса

Логический элемент, реализующий логическую функцию «стрелка Пирса», называется *элемент Пирса*. Он имеет, как минимум, два входа.

Если хотя бы на один вход поступает сигнал 1, то на выходе будет сигнал 0.

 


Рис . Условные обозначения логического элемента ИЛИ-НЕ

Реализация конъюнкции, дизъюнкции, отрицания




x_1	x_2	$x_1 \downarrow x_2$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

на элементах Пирса

$$\overline{x_1} = \overline{x_1 + x_1} = x_1 \downarrow x_1$$

$$x_1 \& x_2 = \overline{\overline{x_1} \& \overline{x_2}} = \overline{\overline{x_1} + x_2} = (x_1 \downarrow x_1) \downarrow (x_2 \downarrow x_2)$$
   
$$x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{\overline{x_1} \downarrow \overline{x_2}} = (x_1 \downarrow x_2) \downarrow (x_1 \downarrow x_2)$$



Элемент Шеффера

Логический элемент, реализующий логическую функцию «штрих Шеффера», называется *элемент Шеффера*. Он имеет, как минимум, два входа.

Если хотя бы на один вход поступает сигнал 0, то на выходе будет сигнал 1.

 


Рис . Условные обозначения логического элемента И-НЕ

Реализация конъюнкции, дизъюнкции, отрицания

на элементах Шеффера




x_1	x_2	$x_1 x_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$x_1 | x_2 = x_1 + x_2 \quad \text{или} \quad x_1 | x_2 = x_1$$

$$\overline{x_1} = \overline{x_1} \& x_1 = x_1 | x_1$$

$$x_1 \& x_2 = \overline{\overline{x_1} \& x_2} = (x_1 | x_2) | (x_1 | x_2)$$

$$x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{(x_1 | x_1) | (x_2 | x_2)}$$

   

Логический элемент ИСКЛ-ИЛИ

- Логический элемент, реализующий логическую функцию **Сложение по модулю 2 (Исключающее ИЛИ, неравнозначность)** называется *элемент Исключающее ИЛИ*. Он имеет, как минимум, два входа.
- Если сигнал 1 поступает на четное количество входов, то на выходе будет сигнал 0.
- Если сигнал 1 поступает на нечетное количество входов, то на выходе будет сигнал 1.



Рис . Условные обозначения логического элемента ИЛИ-НЕ

Логические основы ЭВМ

Функциональные схемы основных
узлов ЭВМ.

Функциональные схемы основных узлов ЭВМ.

Сумматор

Сумматор

Двоичными сумматорами называют логические устройства, выполняющие операцию сложения двух чисел, представленных в двоичном коде.

В цифровых устройствах применяются одноразрядные суммирующие схемы на два и три входа, причем первую называют **полусумматором**, вторую - **полным одноразрядным сумматором**.

Полусумматор применяется для выполнения сложения только в разряде с весом 2^0 (в разряде единиц).

Полусумматор

Таблицу истинности полусумматора можно получить из правил суммирования двоичных чисел.

Обозначения:

- Входы A и B - одноразрядные числа, стоящие в разряде единиц;
- Выходы: S – сумма; P - перенос в следующий разряд;

A	B	S	P
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$P = AB$$

Полусумматор

Построим схему полусумматора на инверторах, конъюнкторах, дизъюнкторах.

$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$P = A \oplus B$$


 


Схема полусумматора

 

Условное графическое изображение полусумматора

Полный одноразрядный сумматор

Для суммирования во всех двоичных разрядах (за исключением разряда единиц) используются полные одноразрядные сумматоры.

Они имеют три входа:

- A и B - одноразрядные числа;
- P_1 - перенос из предыдущего разряда (I - сокращение от input - вход).

И два выхода:

- S - сумма;
- P_0 - перенос в следующий разряд (O - сокращение от output - выход).

Полный одноразрядный сумматор

A	B	P _I	S	P _o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + ABP_I$$

$$= BP_I$$

$$P_o = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + ABP_I$$

$$= \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + ABP_I$$

\bar{P}_I

		1	
1	1	1	1

P_I

$$P_o = \bar{A}\bar{B} + AP_I + BP_I$$


Построим схему полного одноразрядного сумматора на инверторах, конъюнкторах, дизъюнкторах.

Полный одноразрядный сумматор

$$S = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}BP_I + A\bar{B}P_I + AB$$


$$P =$$

$$AB + AP_I + BP_I$$

 


Полный одноразрядный сумматор

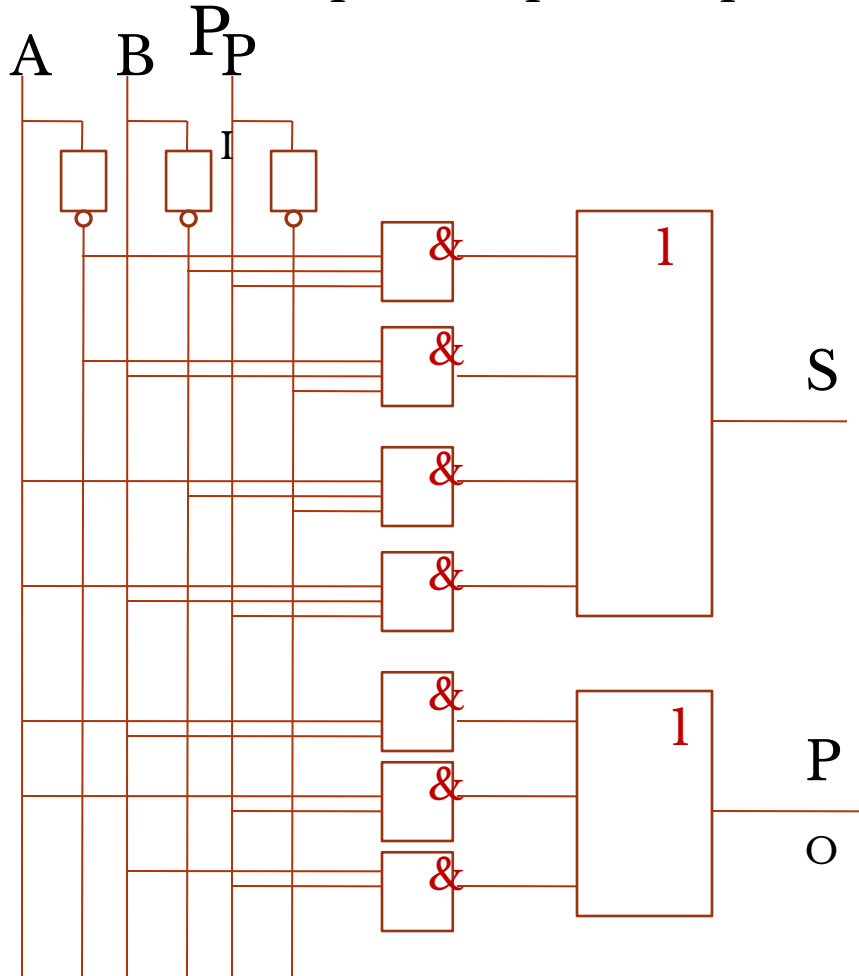
$$S = \bar{A}\bar{B}P_I + \bar{A}B\bar{P}_I + A\bar{B}P_I + AB$$



$$P = AB + AP_I + BP_I$$

 


 Условное графическое изображение одноразрядного сумматора



Одноразрядный сумматор на основе полусумматоров


Многоразрядный сумматор

 

Определенным образом соединяя полусумматоры и полные одноразрядные сумматоры друг с другом, получают устройства, одновременно выполняющие сложение нескольких двоичных разрядов — **многоразрядные сумматоры.**

Полный двоичный n -разрядный сумматор

Многоразрядный сумматор

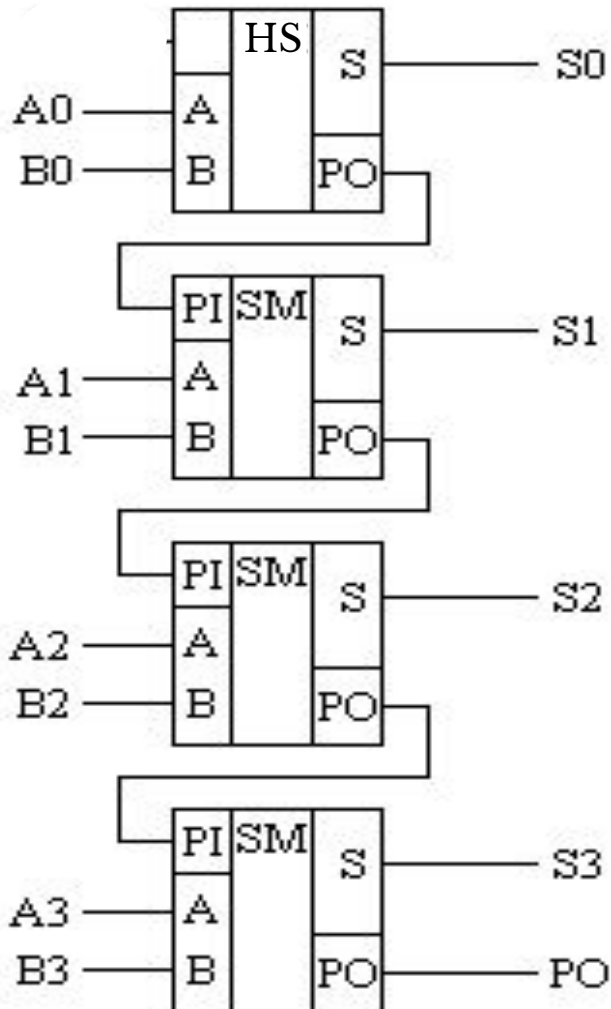

Определенным образом соединяя полусумматоры и полные одноразрядные сумматоры друг с другом, получают устройства, одновременно выполняющие сложение нескольких двоичных разрядов — **многоразрядные сумматоры.**

Полный двоичный четырехразрядный сумматор

Функциональные схемы основных узлов ЭВМ.

Шифраторы и дешифраторы

Дешифратор

Десятичная	Двоичная	Восьмеричная	Шестнадцатеричная
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Дешифратор

$$y_0 = \bar{x}_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$y_1 = x_0 \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$y_2 = \bar{x}_0 x_1 \bar{x}_2$$


$$y_3 = x_0 x_1 \bar{x}_2$$

$$y_4 = \bar{x}_0 \bar{x}_1 x_2$$

$$y_5 = x_0 \bar{x}_1 x_2$$

$$y_6 = \bar{x}_0 x_1 x_2$$

$$y_7 = x_0 x_1 x_2$$

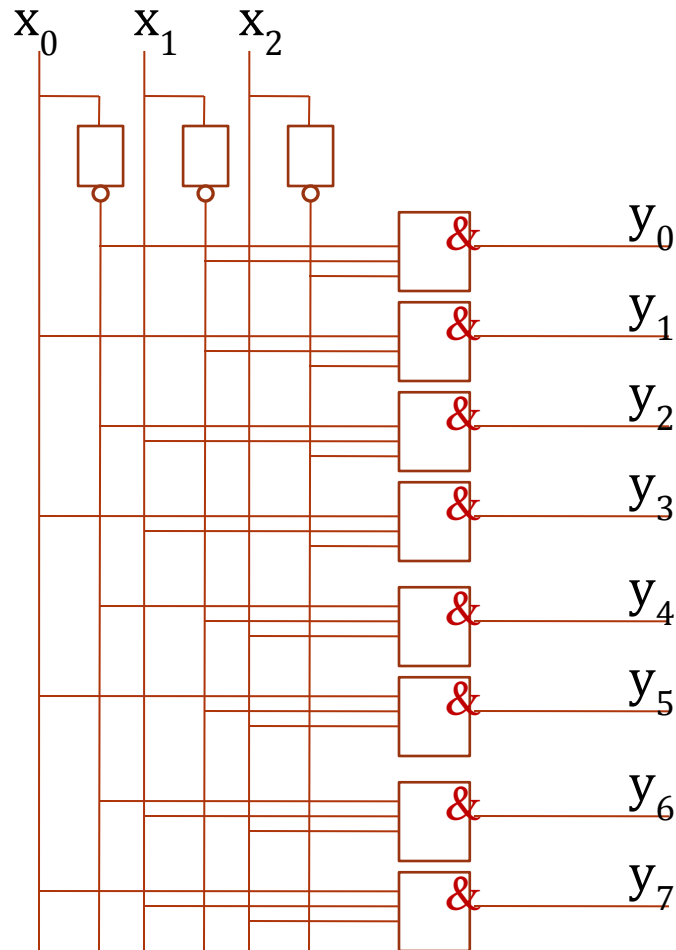

Функциональные схемы основных узлов ЭВМ.

Триггер

Триггеры

Триггер – логическая схема с памятью.

Термин «триггер» происходит от английского слова trigger – защелка, спусковой крючок.

Триггер – электронное устройство, с помощью которого можно записывать, хранить и считывать двоичную информацию.

Триггер широко применяется в регистрах компьютера для запоминания одного разряда двоичного кода.

Триггеры

Триггер имеет **два устойчивых состояния**, одно из которых соответствует логической единице, а другое – логическому нулю.

Под воздействием сигналов, подаваемых на входы, триггер **скачкообразно** переходит из одного устойчивого состояния в другое.


Триггеры

Если хотя бы с одного входа информация в триггер заносится принудительно под воздействием синхронизирующего сигнала, то триггер называется **синхронизируемым**.

Если занесение информации в триггер с любого входа производится без синхронизирующего сигнала, то триггер называется **асинхронным**.


Асинхронный RS-триггер

x_1	x_2	$x_1 \downarrow x_2$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

S- (Set) - установка
R- (Reset) - сброс
Q- прямой выход
 \bar{Q} - инверсный выход


Вход		Выход		Режим работы
S	R	Q	\bar{Q}	
0	0	Q	\bar{Q}	Хранение
1	0	1	0	Запись 1
0	1	0	1	Запись 0
1	1	-	-	Запрещенное состояние

 

Условное графическое изображение


Однотактный синхронизируемый RS-триггер

На элементах Пирса

 

x	y	$x \downarrow y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


C	S	R	Q	\bar{Q}	Режим работы
0	\forall	\forall	Q	\bar{Q}	Хранение предыдущего состояния
1	1	0	1	0	Запись 1
1	0	1	0	1	Запись 0
1	1	1	-	-	Запрещенное состояние

 

Условное графическое изображение

Однотактный синхронизируемый RS-триггер


На элементах Шеффера

 

x	y	x'y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

C	S	R	Q	\bar{Q}	Режим работы
0	\forall	\forall	Q	\bar{Q}	Хранение предыдущего состояния
1	1	0	1	0	Запись 1
1	0	1	0	1	Запись 0
1	1	1	-	-	Запрещенное состояние


Двухтактный синхронизируемый RS-триггер

 


C	S	R	Q'	\bar{C}	Q	Режим работы
1	1	0	1	0	Q	Хранение
0	1	0	1	1	1	Запись 1
1	0	1	0	0	1	Хранение 1
0	0	1	0	1	0	Запись 0

1 ТАКТ

2 ТАКТ

 

Двухтактный синхронизируемый RS-триггер

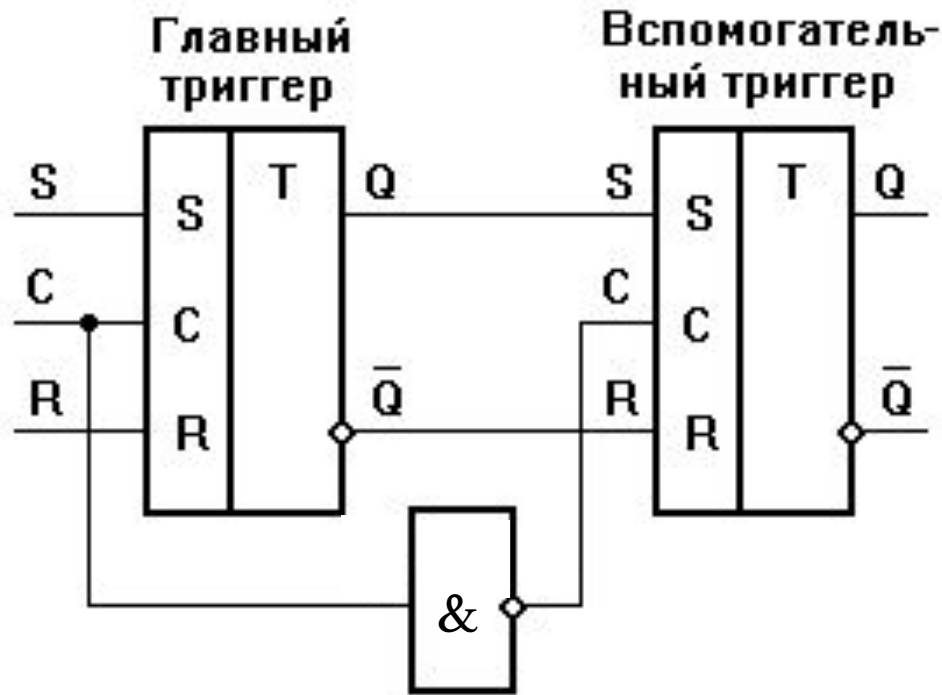


Двухтактный RS-триггер состоит из двух триггеров: главного и вспомогательного.

По окончании синхронизирующего (тактового) импульса вспомогательный триггер переписывает информацию с выхода главного триггера.

Другие виды триггеров


На основе RS -триггеров можно построить другие триггеры, например, D -триггер, JK -триггер, T -триггер.

D -триггер

 

Соответствует RS -триггеру, работающему только в режиме установки, т.е. с комбинациями сигналов $R=0, S=1$, либо $R=1, S=0$. Для организации хранения используется вход C (при $C=0$).


JK-триггер

 

Входы J и K соответствуют входам S и R RS -триггера. Но в отличие от RS -триггера в JK -триггере сигналы 1 могут прийти одновременно на все входы (C , J и K). При этом состояние триггера изменится на противоположное.

C	S	R	Q	\bar{Q}	Режим работы
0	\forall	\forall	Q	\bar{Q}	Хранение пред. состояния
1	1	0	1	0	Запись 1
1	0	1	0	1	Запись 0
1	1	1	-	-	Инверсия пред. состояния

JK-триггер

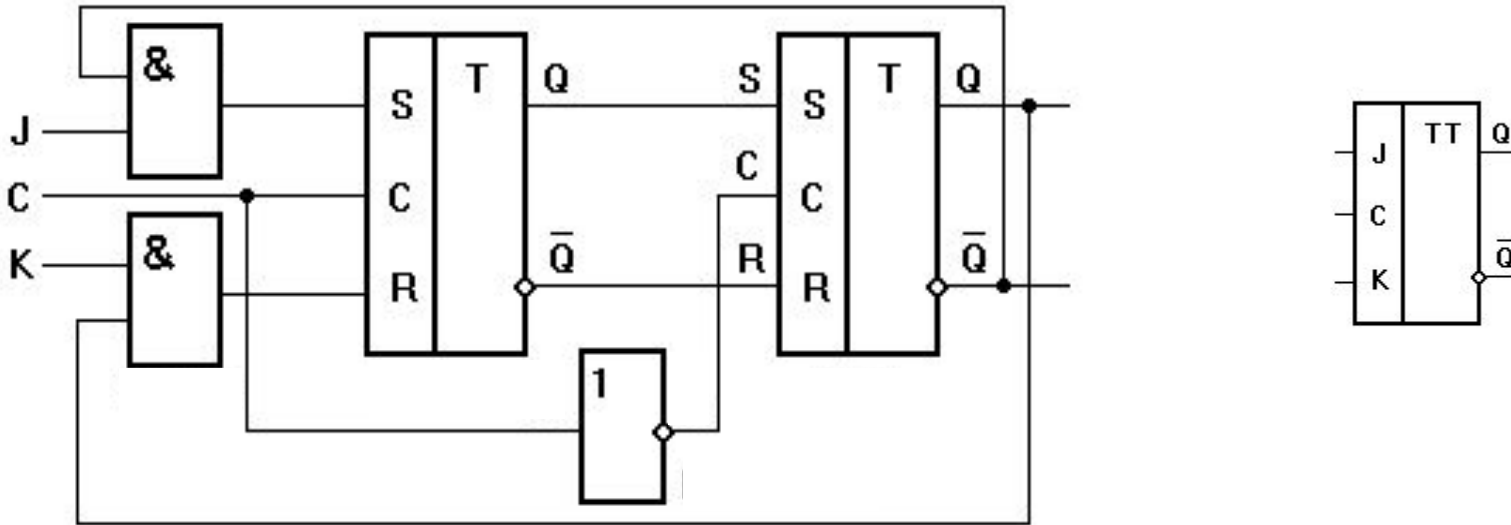

C	S	R	Q	Q	Режим работы
0			Q		Хранение пред. состояния
1	1	0	1	0	Запись 1
1	0	1	0	1	Запись 0
1	1	1	-	-	Инверсия пред. состояния


Регистры

- Регистры предназначены для хранения и преобразования многоразрядных двоичных чисел. Для запоминания отдельных разрядов числа могут применяться триггеры различных типов. Одиночный триггер можно считать одноразрядным регистром.
- Занесение информации в регистр называется операцией записи. Операция выдачи информации из регистра – считывание.
- Перед записью информации в регистр, его необходимо обнулить.

Классификация регистров по способу ввода/вывода информации

- параллельные (регистры хранения) – информация вводится и выводится одновременно по всем разрядам;
- последовательные (регистры сдвига) – информация бит за битом «проталкивается» через регистр и выводится также последовательно;
- комбинированные – параллельный ввод и последовательный вывод (и наоборот).

Параллельный регистр

 



Для записи информации в регистр на его входных выводах (**D0-D3**) нужно установить логические уровни, после чего на вход синхронизации (**C**) подать разрешающий импульс — логическую единицу.

После этого на выходах **Q0-Q3** появится записанное слово.

Регистры запоминают входные сигналы только в момент времени, определяемый сигналом синхронизации.

Схема параллельного регистра

  Регистр с последовательным вводом информации



По приходу синхроимпульса C в первый триггер записывается код (0 или 1), находящийся в этот момент на его D -входе. Каждый следующий триггер по этому же синхроимпульсу переключается в состояние, в котором в этот момент находился предыдущий триггер.

Это происходит потому, что выходное состояние триггера изменяется с некоторой задержкой относительно фронта синхроимпульса, равной времени срабатывания триггера. Следовательно, при последовательном соединении триггеров каждый синхроимпульс сдвигает код числа в регистре на один разряд, и поэтому для записи n -разрядного кода требуется n синхроимпульсов.

Самостоятельная работа

1. Упростить функцию аналитически и построить для нее логическую схему на элементах

Вариант 1

Шеффера

$$f(x,y,z)=(y\sim\bar{x})\rightarrow\bar{y}\downarrow z.$$

Вариант 2

Пирса

$$f(x,y,z)=(x+y)\sim(\bar{x}+z)$$

Вариант 3

Шеффера

$$f(x,y,z)=(y\oplus\bar{x})\rightarrow\bar{y}\cdot z.$$

2. Для функции 4-х переменных найти СДНФ, упростить с помощью карт Карно и построить логическую схему на элементах «И», «ИЛИ», «НЕ»

3. Начертить схему и описать работу

Вариант 1

RS-триггера на элементах Пирса

Вариант 2

RS-триггера на эл-тах Шеффера

Вариант 3

Асинхронного RS-триггера

Самостоятельная работа

1. Упростить функцию аналитически и построить для нее логическую схему на элементах. Построить СДНФ.

Вариант 1

Шеффера

$$f(x,y,z)=(y\oplus\bar{x})\rightarrow(\bar{y}\cdot z)$$

$$f(x,y,z)=\bar{x}y\bar{z}$$

$$xz$$

Вариант 2

Пирса

$$f(x,y,z)=(x+y)\sim(\bar{x}+z)$$

$$f(x,y,z)=\bar{x}y+x$$

$$yz$$

Вариант 3

Шеффера

$$f(x,y,z)=(y\sim\bar{x})\rightarrow(\bar{y}\downarrow z)$$

$$f(x,y,z)=\bar{y}z\bar{x}$$

$$xz$$

2. Для функции 4-х переменных найти СДНФ, упростить с помощью карт Карно и построить логическую схему на элементах «И», «ИЛИ», «НЕ»

3. Построить СПНФ и схему на элементах «исключающее ИЛИ» для данной функции. Построить СКНФ.

Вариант 1

$$f(x,y,z)=(x+y)\sim(\bar{x}+z)$$

$$f(x,y,z)=\bar{x}y\bar{z}$$

$$xz$$

Вариант 2

$$f(x,y,z)=(y\oplus\bar{x})\rightarrow(\bar{y}\cdot z)$$

$$f(x,y,z)=\bar{x}y+x$$

$$yz$$

Вариант 3

$$f(x,y,z)=(y\sim\bar{x})\rightarrow(\bar{y}\downarrow z)$$

$$f(x,y,z)=\bar{y}z\bar{x}$$

$$xz$$

Вариант 1

x	y	z	t	$f(x,y,z,t)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Вариант 2

x	y	z	t	$f(x,y,z,t)$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Вариант 3

x	y	z	t	$f(x,y,z,t)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Использованные источники

- Спирина М. С., Спирин П. А. Дискретная математика: Учебник для студентов учр. Среднего проф. Образования.- М.:Издат. Центр «Академия», 2014.
- Москинова Г. И. Дискретная математика: Учебное пособие,-М.:Логос, 2012
- Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. – М.: Издательский центр “Академия”, 2013.
- Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский центр “Академия”, 2013.
- Чащина Е.А. Комплект КОС учебной дисциплины ЕН.02. Элементы математической логики основной образовательной программы (ОПОП). – ГБОУ СПО «Прокопьевский политехнический техникум»
- И.А. Каверина. Курс лекций по элементам математической логики
- [window.edu.ru>resource/315/24315](http://window.edu.ru/resource/315/24315)
- [edu.ru>modules.php](http://edu.ru/modules.php)
- [alleng.ru>d/math/math163.htm](http://alleng.ru/d/math/math163.htm)