

Логические схемы


Выполнила Баранова Н.

311 группа




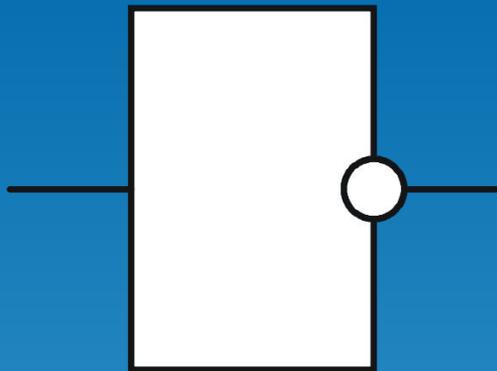- ❖ **Перечислите основные логические операции.**
- ❖ **Что такое логическое умножение?**
- ❖ **Что такое логическое сложение?**
- ❖ **Что такое инверсия?**
- ❖ **Что такое таблица истинности?**
- ❖ **Что такое эквивалентность?**






Инверсия

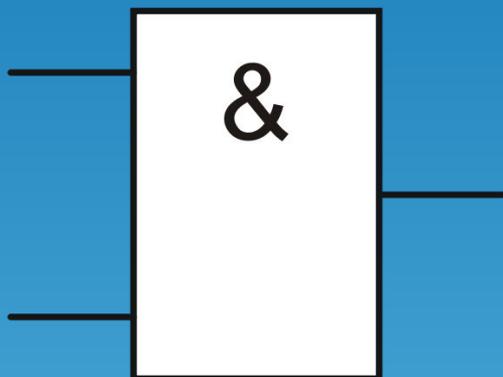

**Логическое
умножение**

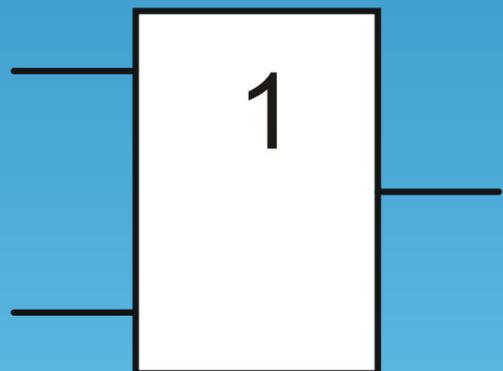

**Логическое
сложение**



1. По заданной логической функции построить логическую схему: $A \wedge B \vee \bar{C}$

2. По заданной логической схеме построить логическую функцию:

