

ЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ЭВМ

## Таблицы истинности

Конъюнкция

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>A &amp; B</b> |
|----------|----------|------------------|
| 0        | 0        | 0                |
| 1        | 0        | 0                |
| 0        | 1        | 0                |
| 1        | 1        | 1                |

Дизъюнкция

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>A    B</b> |
|----------|----------|---------------|
| 0        | 0        | 0             |
| 1        | 0        | 1             |
| 0        | 1        | 1             |
| 1        | 1        | 1             |

Отрицание

| <b>A</b> | <b>¬A</b> |
|----------|-----------|
| 0        | 1         |
| 1        | 0         |

При конъюнкции (логическом И) истина (1) бывает только в случае, если все простые выражения истинны.

При дизъюнкции (логическом ИЛИ) ложь (0) бывает только в случае, если все простые выражения ложны.

При логическом НЕ (отрицании) истина возникает тогда, когда значение исходного выражения ложно.

## Таблица истинности для сумматора

| Входы |   |       | Выходы |           |
|-------|---|-------|--------|-----------|
| a     | b | $P_i$ | S      | $P_{i+1}$ |
| 0     | 0 | 0     | 0      | 0         |
| 0     | 0 | 1     | 1      | 0         |
| 0     | 1 | 0     | 1      | 0         |
| 1     | 0 | 0     | 1      | 0         |
| 0     | 1 | 1     | 0      | 1         |
| 1     | 0 | 1     | 0      | 1         |
| 1     | 1 | 0     | 0      | 1         |
| 1     | 1 | 1     | 1      | 1         |

a - первое слагаемое

b - второе слагаемое


S - сумма разряда

$P_i$  - перенос из младшего разряда


$P_{i+1}$  - перенос в старший разряд

Таблица истинности отражает, при каких входных значениях a и b, а также переноса из предыдущего разряда ( $P$ ), будут получены те или иные значения суммы (S) и переноса ( $P$ ) текущего разряда.


## Схема RS-триггера на вентилях ИЛИ-НЕ

 

Хранение нуля

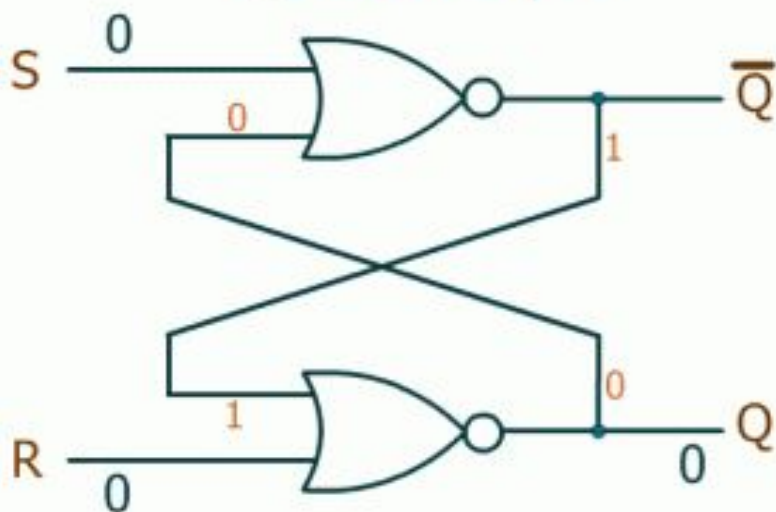

Хранение единицы

 

# Основные вентили: НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ

Обозначения


Таблицы истинности

НЕ



| a | X |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

ИЛИ-НЕ

 


| a | b | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

И-НЕ



| a | b | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |


## Схема сумматора

 

$a$  - первое слагаемое  
 $b$  - второе слагаемое  
 $S$  - сумма разряда  
 $P_i$  - перенос из младшего разряда  
 $P_{i+1}$  - перенос в старший разряд

Сумматор является составной частью АЛУ. Осуществляет операции сложения  $n$ -разрядных двоичных чисел. На схеме изображен сумматор, реализующий суммирование одного разряда. Полный сумматор состоит из серии таких элементов (количество зависит от разрядности обрабатываемых слов).

# Схема полусумматора

 

a - первое слагаемое



b - второе слагаемое

S - сумма разряда

P - перенос в следующий разряд

**Полусумматор** - составная часть сумматора. На схеме изображен полусумматор, состоящий из вентилях ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и И. S (сумма) равна единицы, если только одно значение (a или b) равно единице. Если значения обоих входных переменных совпадают, то сумма текущего разряда равна нулю. P (перенос) равен единице, если оба входных значения равны единицы. Во всех остальных случаях значение переноса равно нулю.

# Примеры работы полусумматора

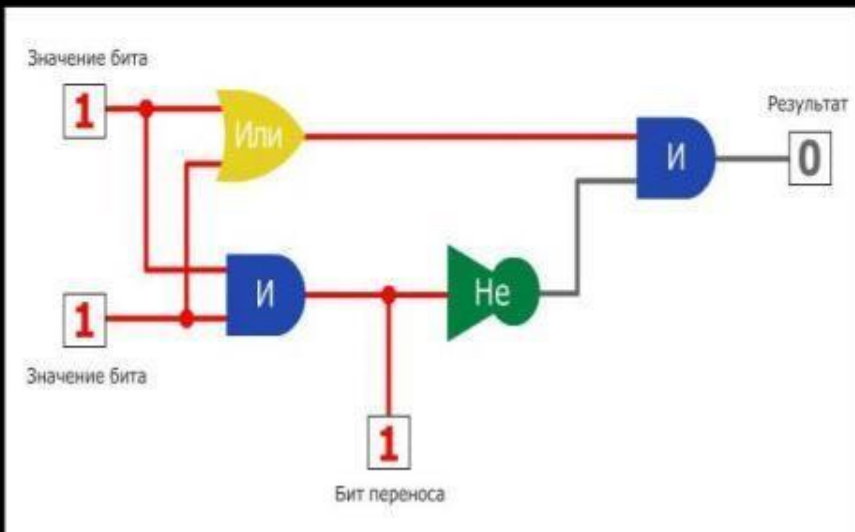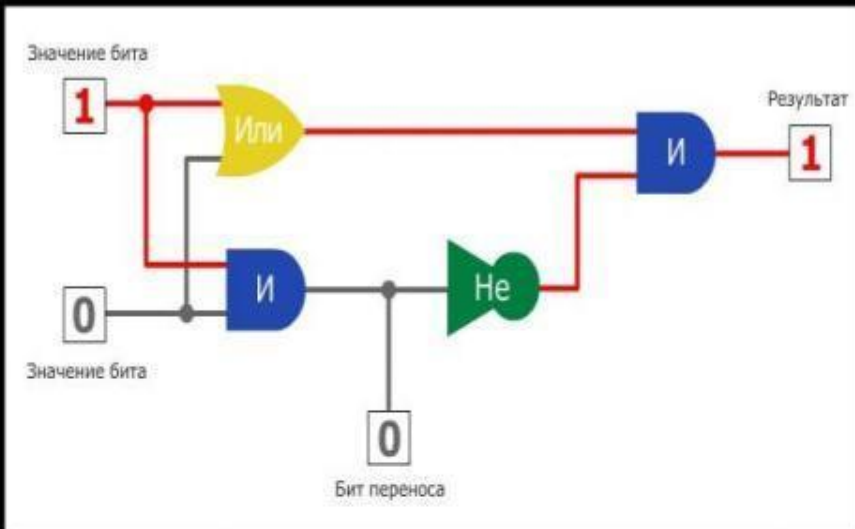

Показанный здесь полусумматор состоит из вентиля ИЛИ, вентиля НЕ и двух вентилях И, складывает два одноразрядных двоичных числа.

Ток с двух входов направляется на вентили ИЛИ и И. В первом случае направляются 1 и 0. Вентиль ИЛИ дает 1, а вентиль И - 0. Затем вентиль НЕ инвертирует 0 на 1, которая вместе с другой 1 от вентиля ИЛИ поступает на второй вентиль И. В результате получается 1, а бит переноса отсутствует.

Во втором случае складываются 1 и 1. Возникает бит переноса, а НЕ инвертирует 1 на 0, в результате чего на выходе получается 0.