

*Логические основы устройства  
компьютера*

# Ответьте на вопросы:

- 1) Что такое составное высказывание?
- 2) Перечислите логические операции.
- 3) Что такое таблица истинности и как её заполнить?
- 4) Какие логические выражения называются равносильными?
- 5) Упростите выражения, если  $A$  – простое высказывание:

$A \& 1 = ?$	$A \vee 0 = ?$
$A \& 0 = ?$	$A \vee A \vee A \vee A \vee \dots = ?$
$A \vee 1 = ?$	$A \& A \& A \& A \& \dots = ?$

# *Логика и микросхемы*

*Логические элементы – это электронные схемы с одним или несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электрические сигналы, представляющие цифры 0 или 1.*

*Обычно в микросхемах современных ЭВМ логическому нулю соответствует напряжение 0 – 0,5 В, а логической единице – 2,5 – 5 В.*


*Принцип работы логических элементов наглядно изображает таблица истинности.*

# Принцип работы логических элементов:

## 1) Логический элемент НЕ (NO)

Выражение  $Y = \overline{X}$

*Таблица истинности*

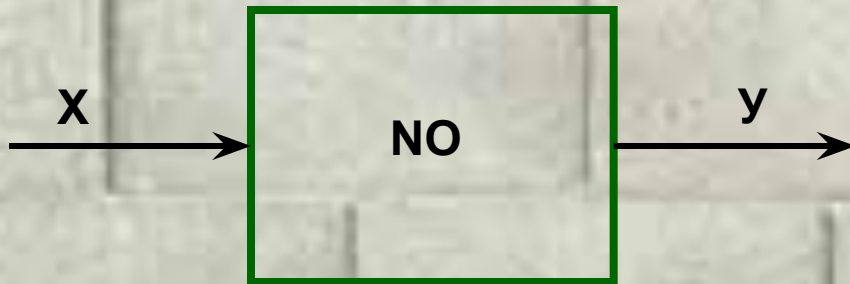


X	Y
0	1
1	0

# Принцип работы логических элементов:

## 2) Логический элемент И (AND)

Выражение  $Z = X \& Y$

*Таблица истинности*

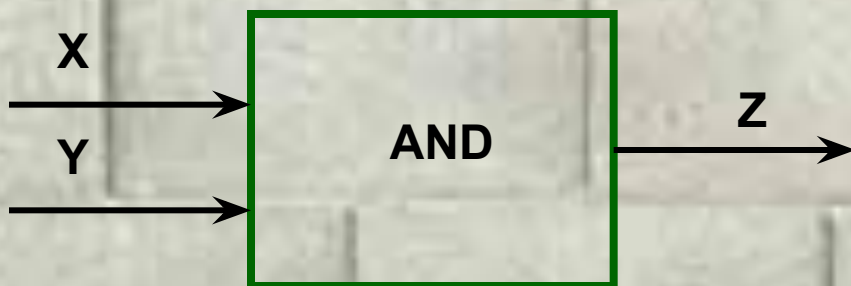


X	Y	Z
0	0	0
1	0	0
0	1	1
1	1	1

# Принцип работы логических элементов:

## 3) Логический элемент ИЛИ (OR)


Выражение  $Z = X \vee Y$

*Таблица истинности*

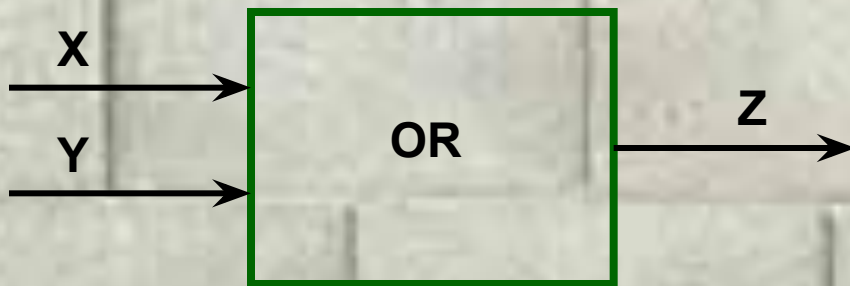

X	Y	Z
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

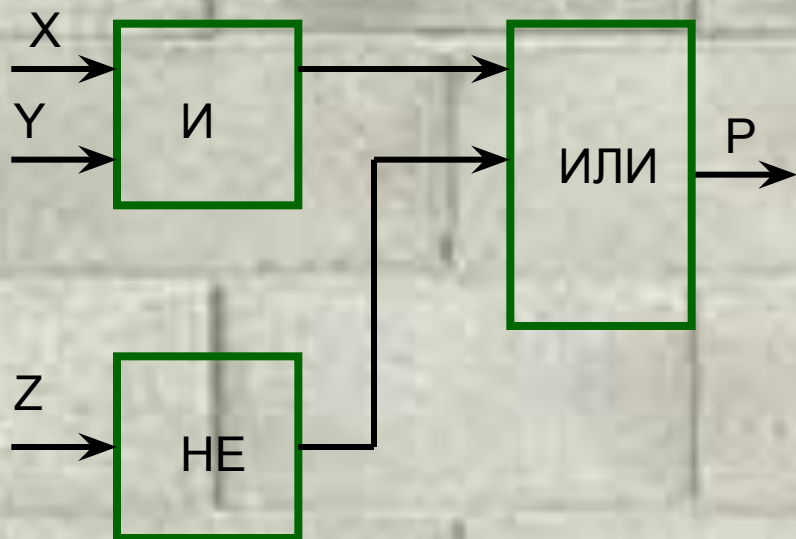
# Составьте таблицу истинности для схемы 1:



X	Y	Z	P
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1

$$P = (X \& Y) \vee \bar{Z}$$
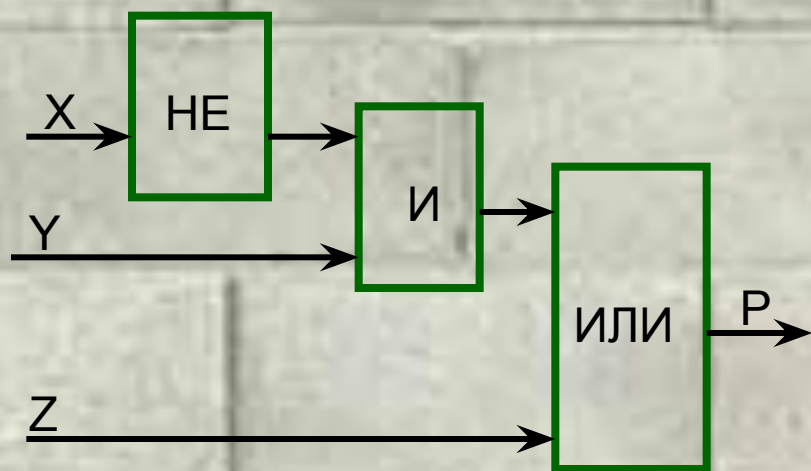
# Составьте таблицу истинности для схемы 2:




X	Y	Z	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	0	0
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

$$P = (\overline{X} \& Y) \vee Z$$



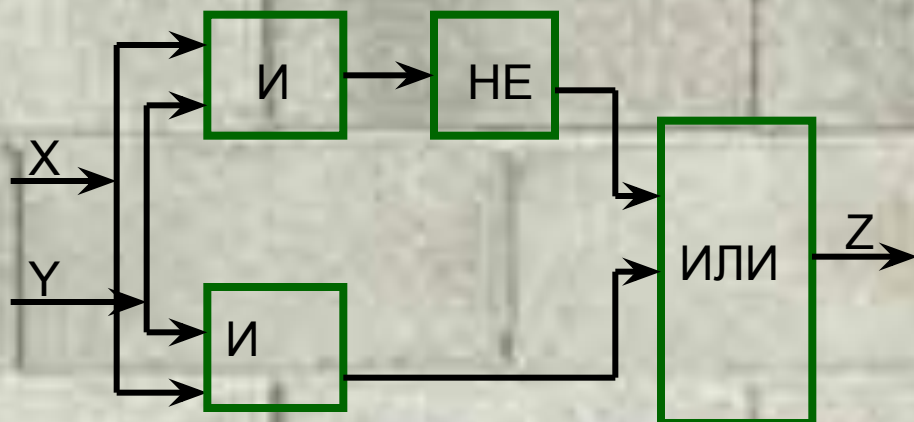
# Составьте таблицу истинности для схемы 3:



X	Y	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Z = \overline{X \& Y} \vee (X \& Y)$$

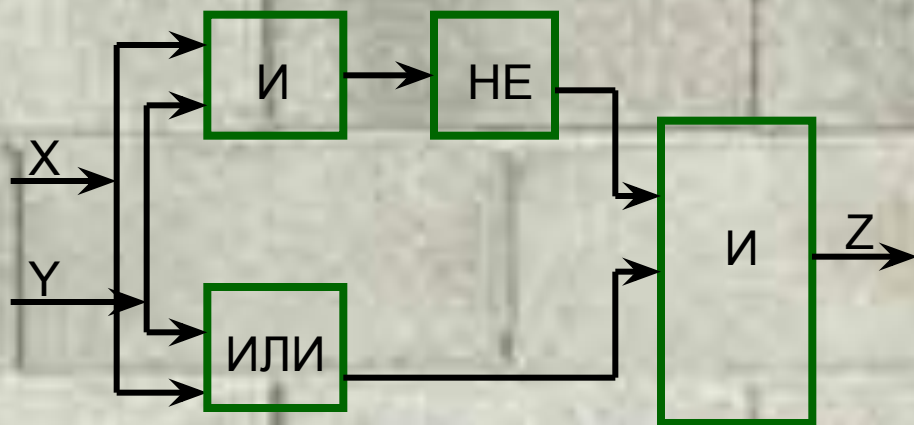
# Составьте таблицу истинности для схемы 4:



X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Z = \overline{X \& Y} \& (X \vee Y)$$
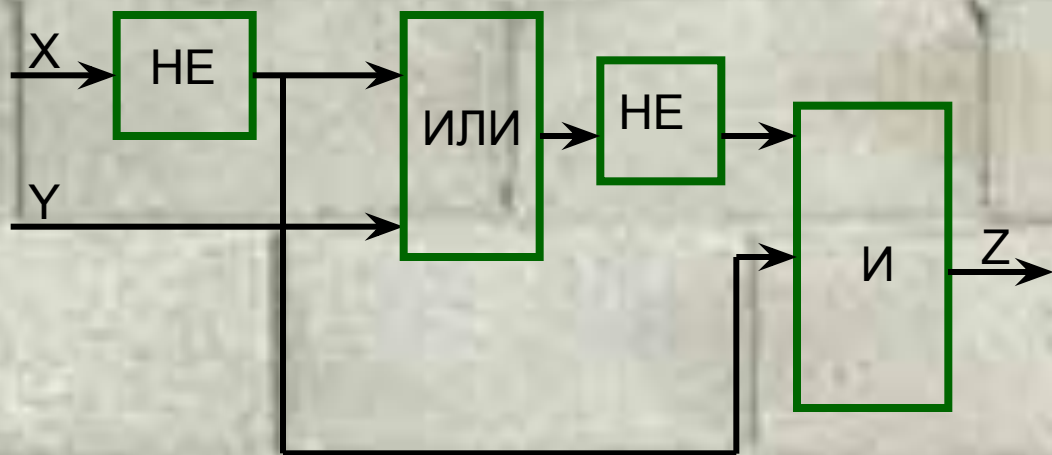
# Составьте таблицу истинности для схемы 5:



$$Z = \overline{X} \& Y \vee \overline{\overline{X}}$$

X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

## *Домашнее задание:*

- Прочитать п.3.7.1 (стр. 140 – 141)
- Составить таблицу истинности для схемы и записать логическое выражение:

