

Логические элементы

Транзистор — основа устройства компьютера

Число транзисторов в процессорах

- Intel Pentium II: 7 млн.
- ARM Cortex A9: 15 млн.
- Core i7 (4 ядра) 731 млн.


Логически транзистор представляет собой выключатель

Их комбинации позволяют строить логические элементы – И, ИЛИ, НЕ, ...

На логических элементах строятся устройства – сумматор, мультиплексор, декодер, регистр

На логических устройствах строится процессор

Цепь с выключателем

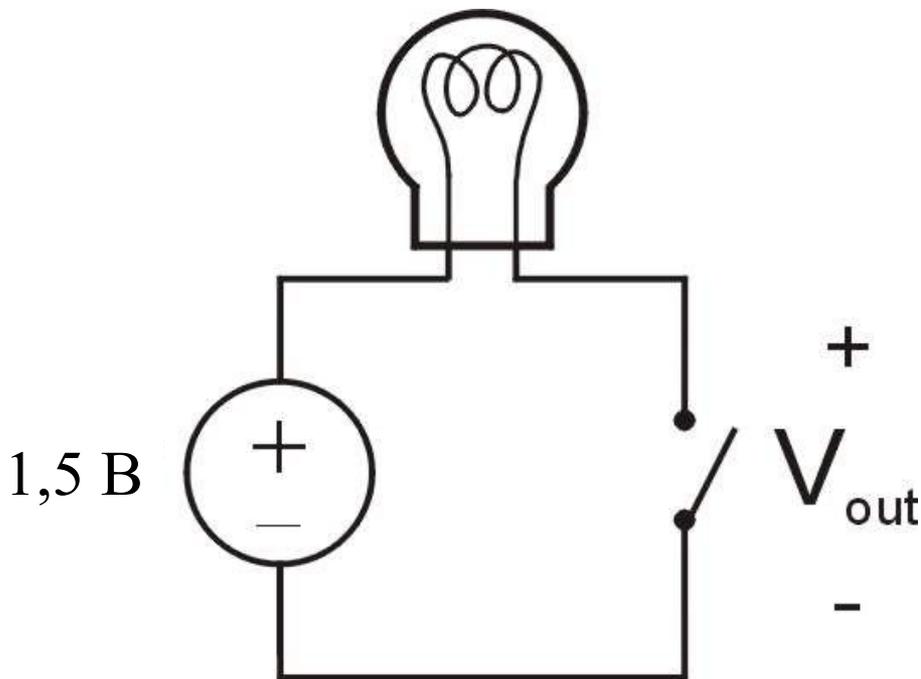

Выключатель разомкнут:

- тока нет
- лампа **не горит**
- V_{out} **+1,5 В**

Выключатель замкнут:

- ток идёт
- лампа **горит**
 - V_{out} **0 В**

Такая цепь практически отражает два состояния

МОП-транзистор


МОП (MOS) = **Металл-окисел-полупроводник (Metal Oxide Semiconductor)**

- два типа: N-канальные и P-канальные

N-канальный

на затворе (Gate) положительное напряжение -
линия 1-2 замкнута

на затворе 0 В — линия 1-2 разомкнута

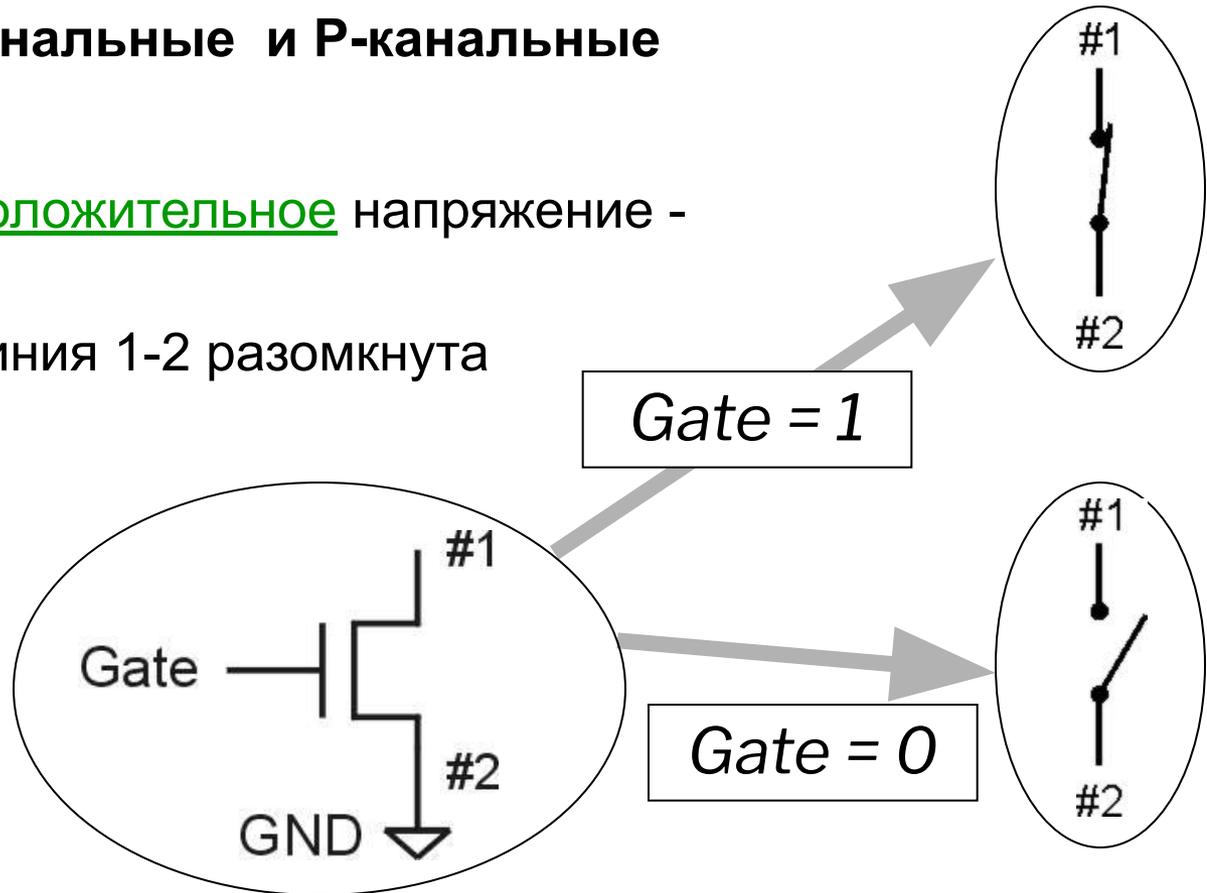


вывод 2 подключен
к земле (0 В).

P-канальный МОП-транзистор

P-канальный дополняет N-канальный


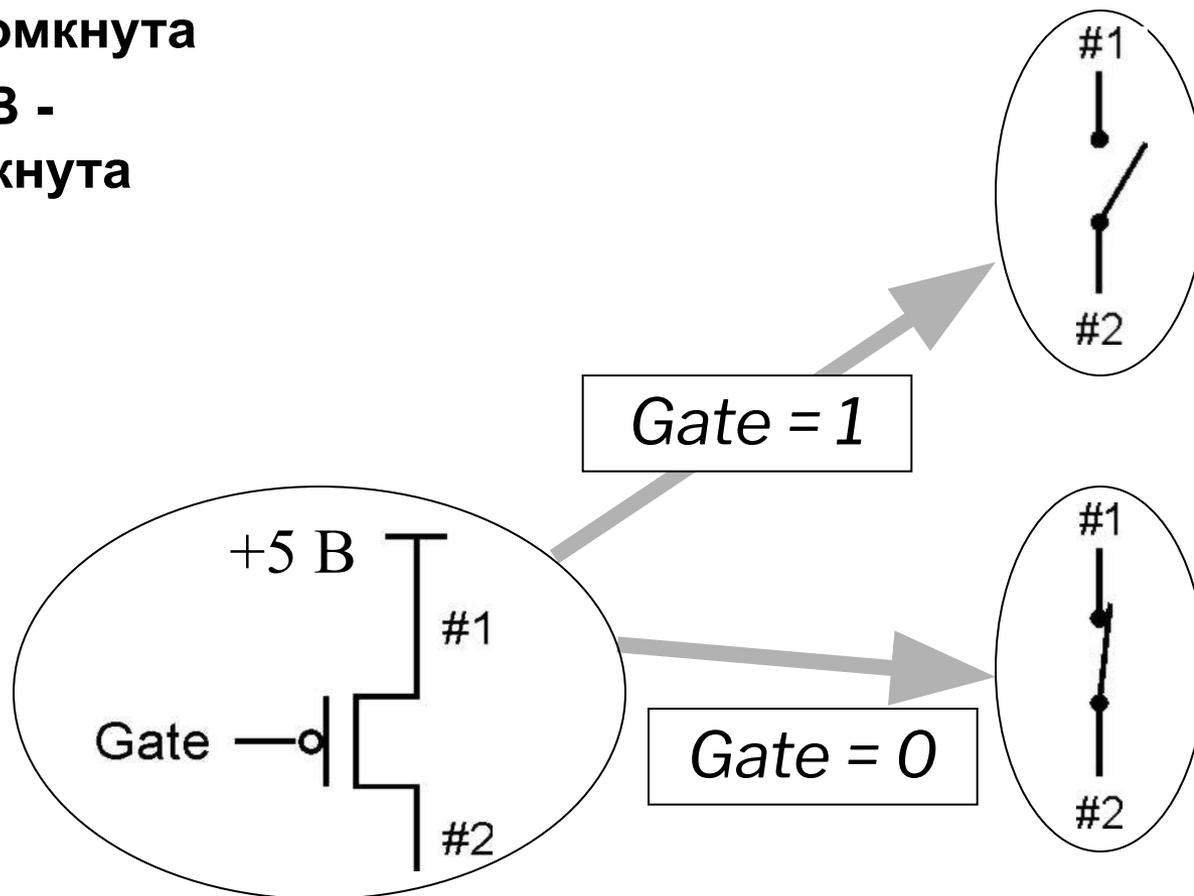
- на затворе положительное напряжение - линия 1-2 разомкнута
- на затворе 0 В - линия 1-2 замкнута



Вывод 1 подключен
к питанию +5 В



Логические вентили

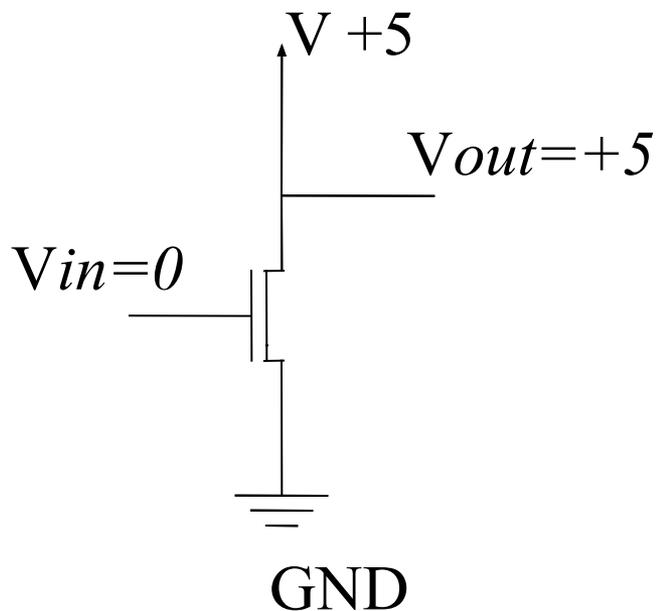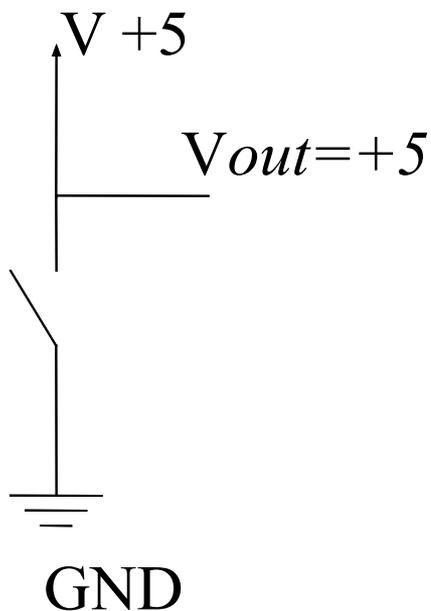Как использовать МОП-транзисторы для реализации логической операции НЕ





Логические вентили

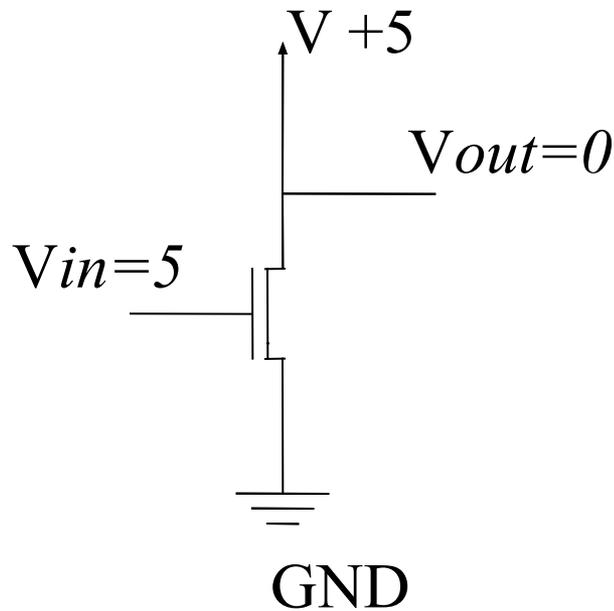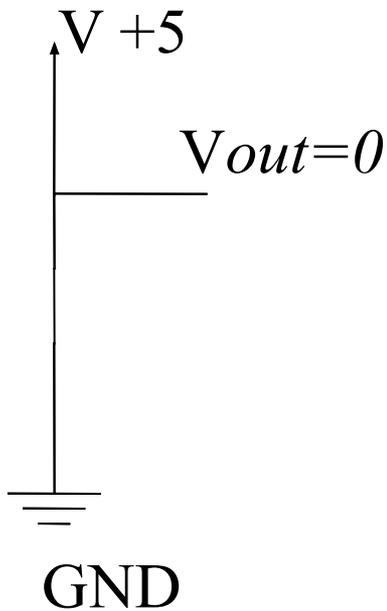Как использовать МОП-транзисторы для реализации логической операции НЕ



Логические вентили МОП



ИЛИ-НЕ $!(a \vee b)$

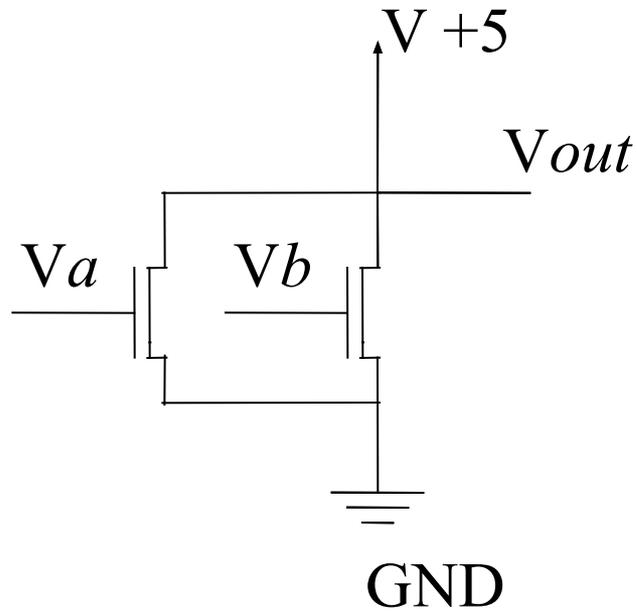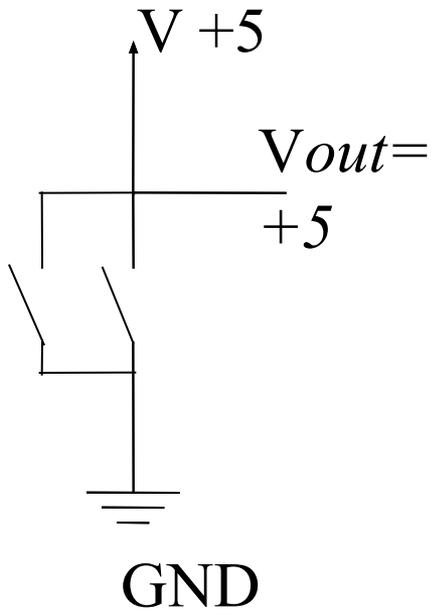

a	b	$!(a \vee b)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Логические вентили МОП

И-НЕ $!(a\&b)$

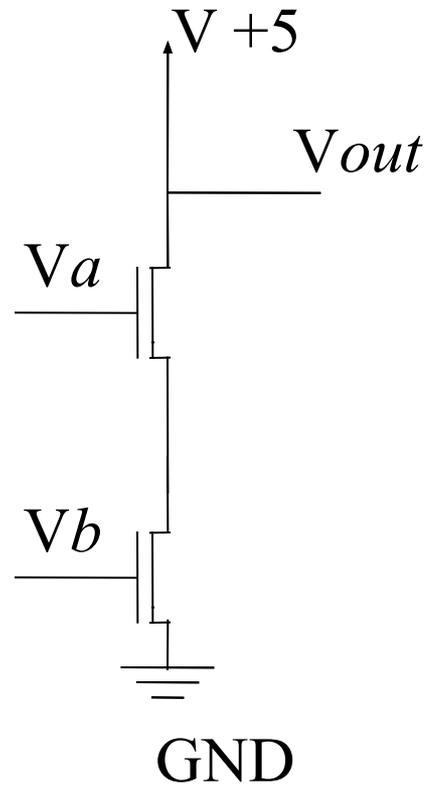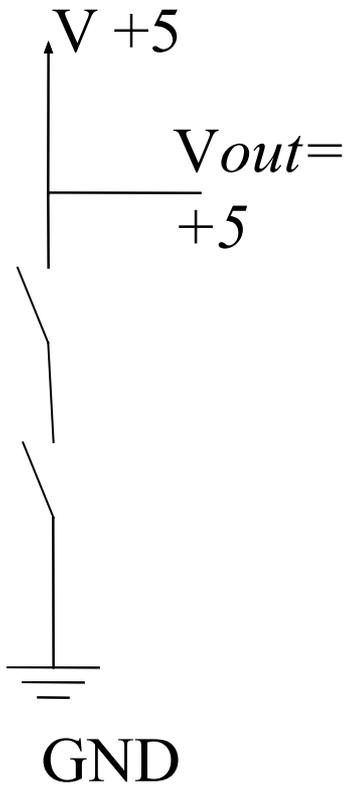

a	b	$!(a\&b)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Инвертор (НЕ) на технологи КМОП

Устраняет проблему тока на землю


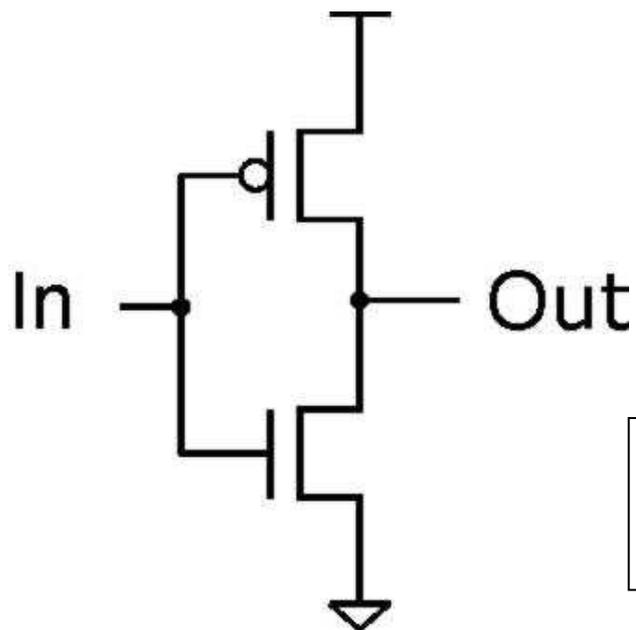
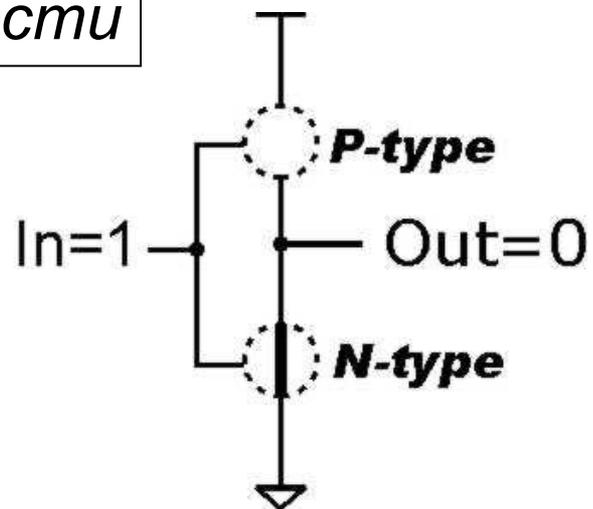




таблица истинности

In	Out	In	Out
0 В	5 В	0	1
5 В	0 В	1	0

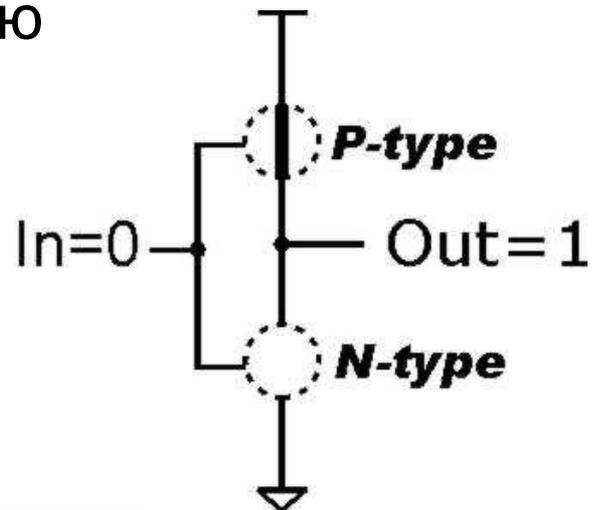

10


Вентиль ИЛИ-НЕ !(AVB)

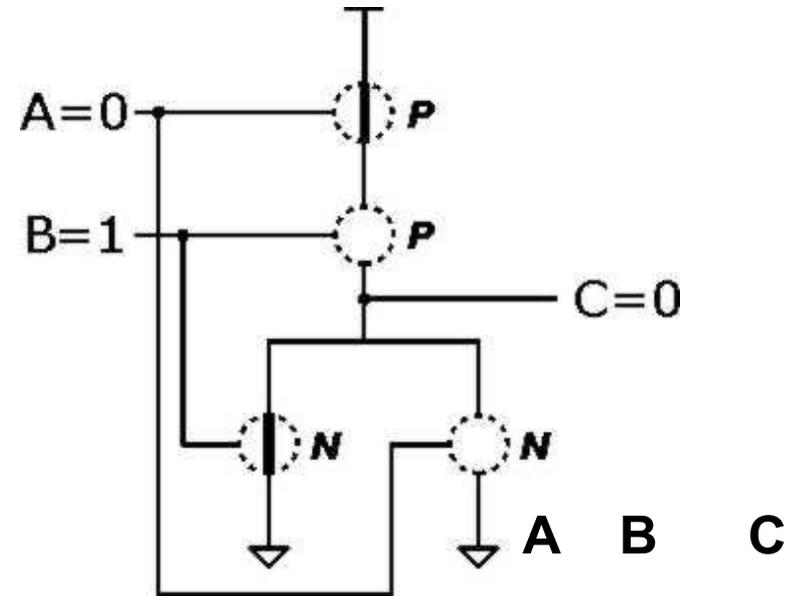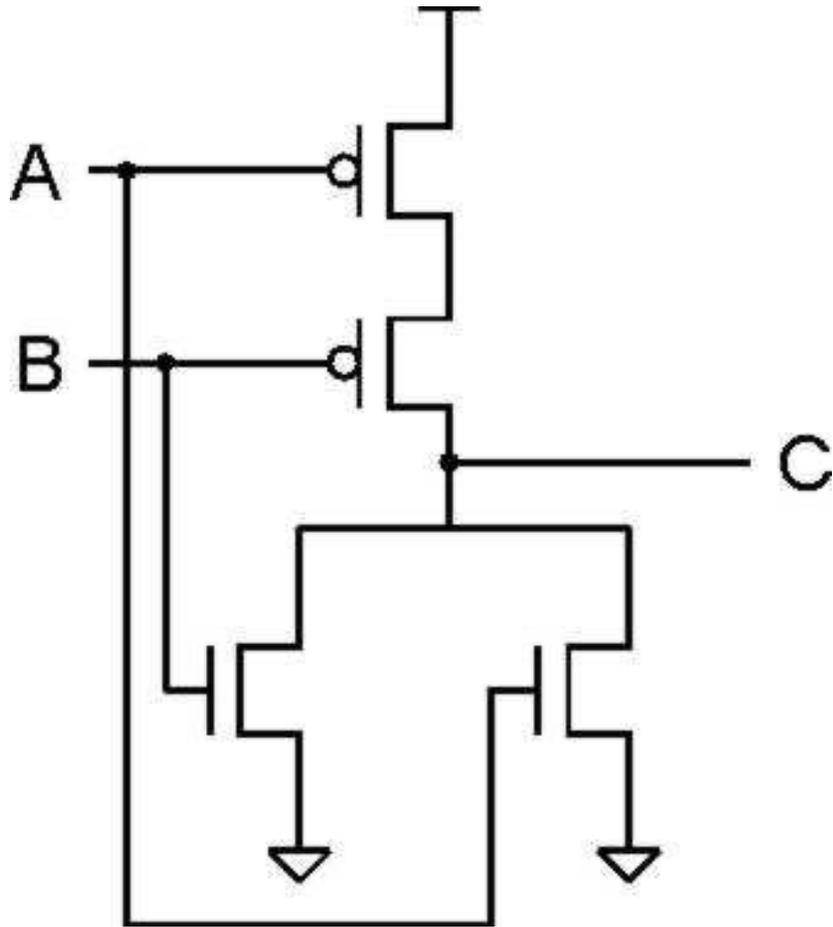

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Сверху последовательная структура,
снизу - параллельная



Вентиль ИЛИ

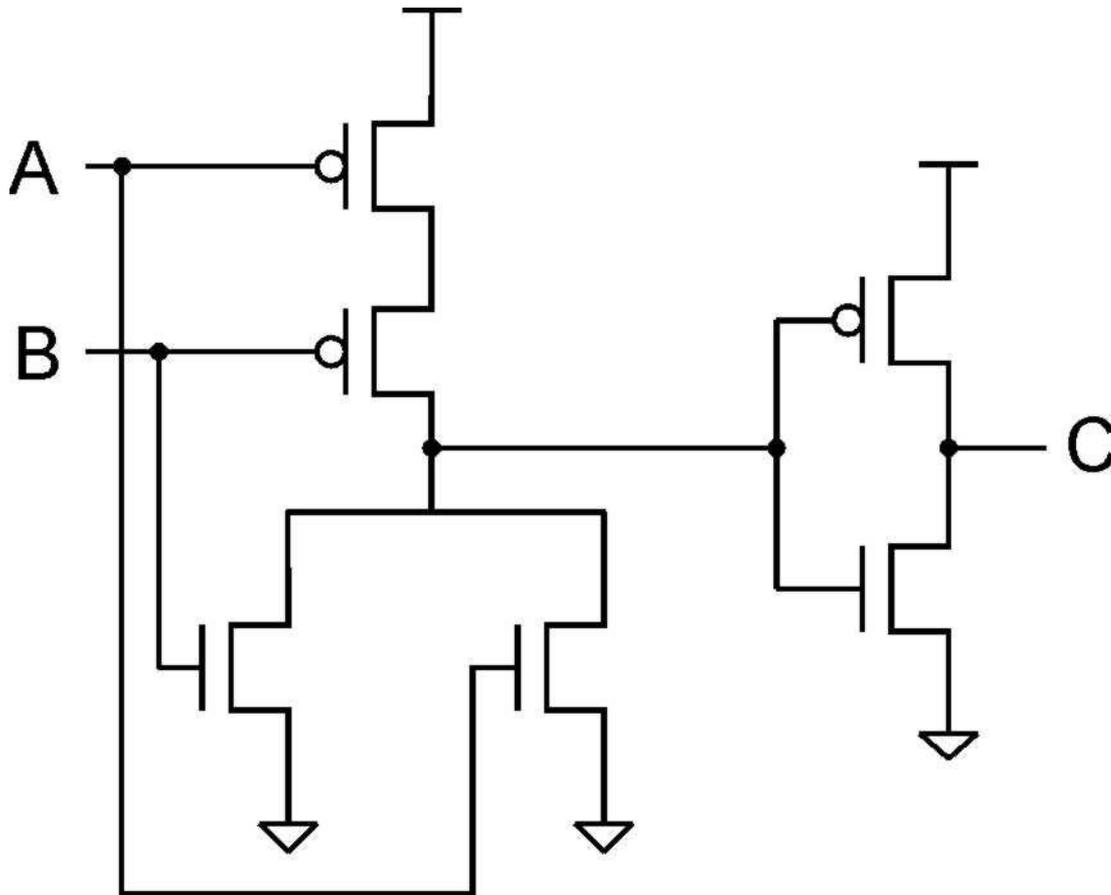

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ИЛИ-НЕ с инвертером


Вентиль И-НЕ (NAND)

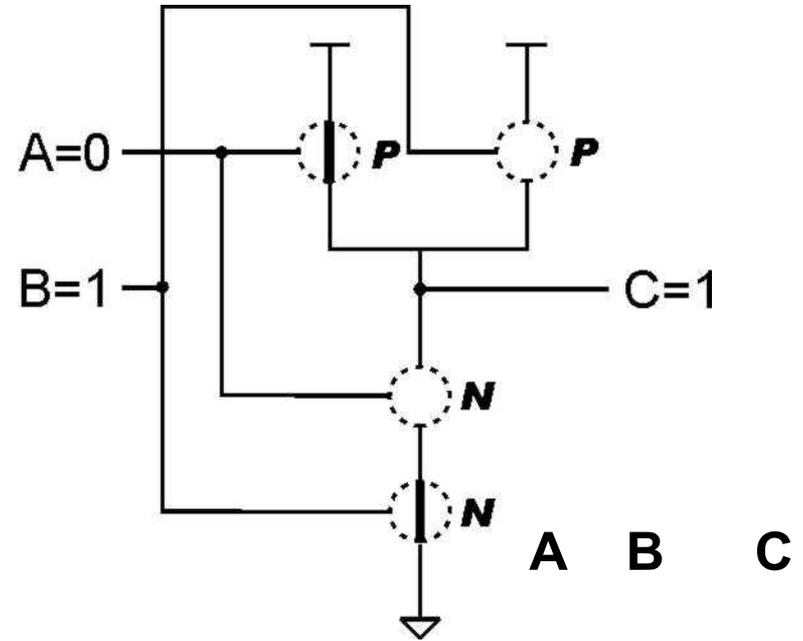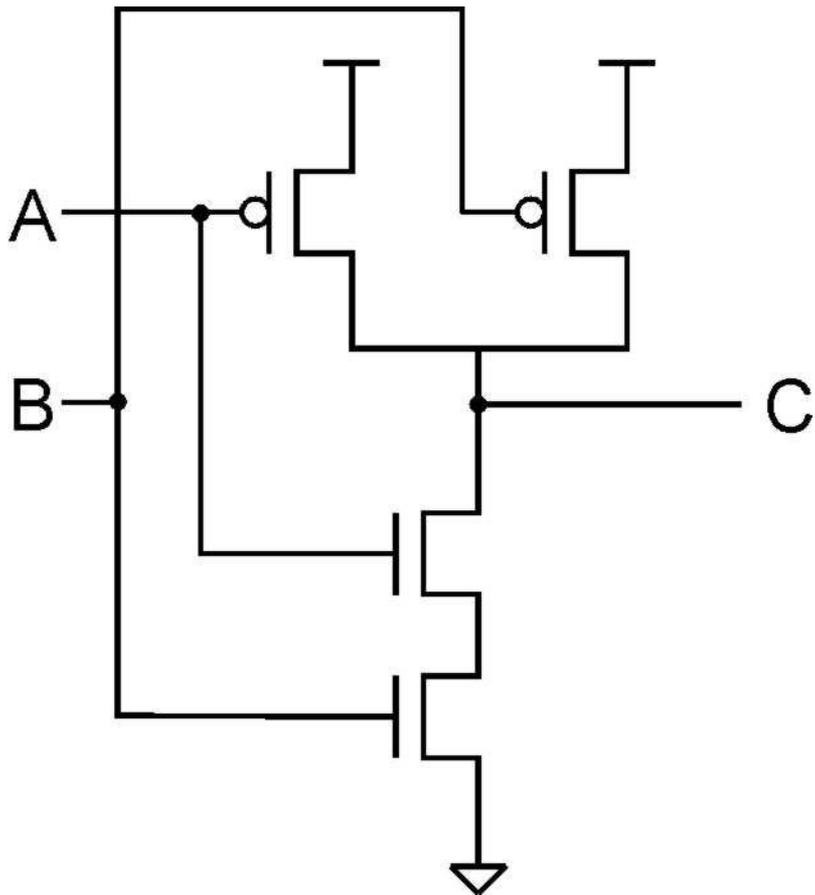

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Сверху параллельная структура
снизу - последовательная


Вентиль И

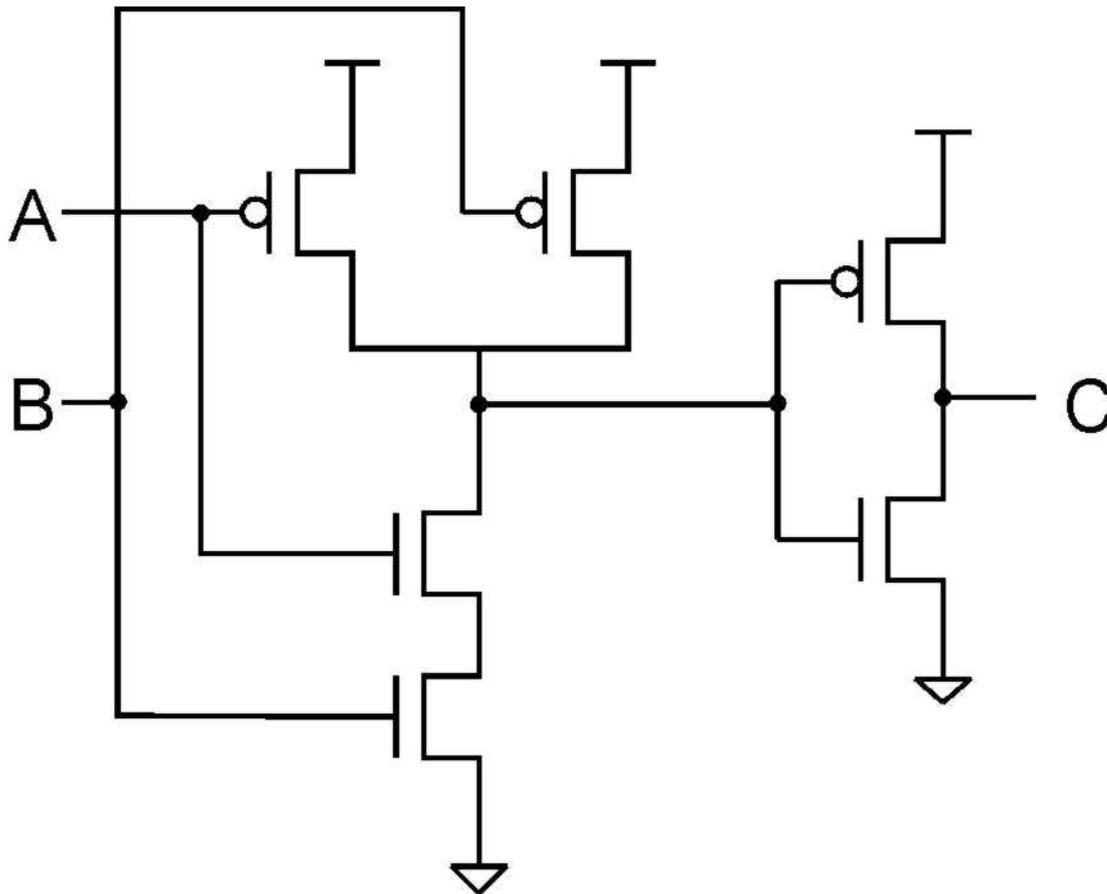


A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

И-НЕ с инвертером


Обозначение вентиляей

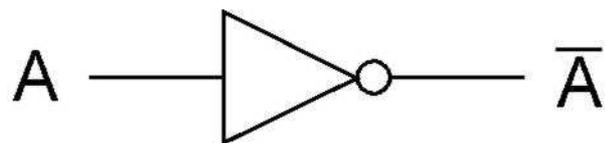


NOT

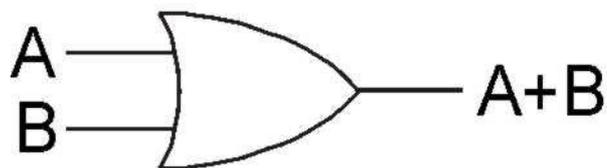


OR

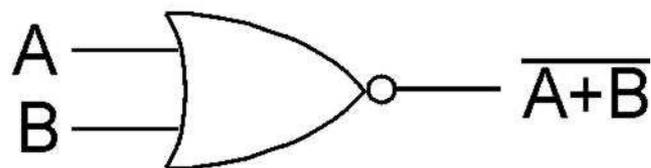

NOR

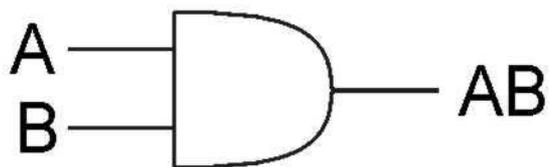


AND

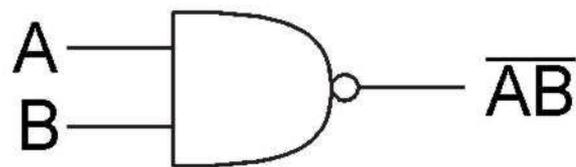

NAND

Вентили с несколькими входами

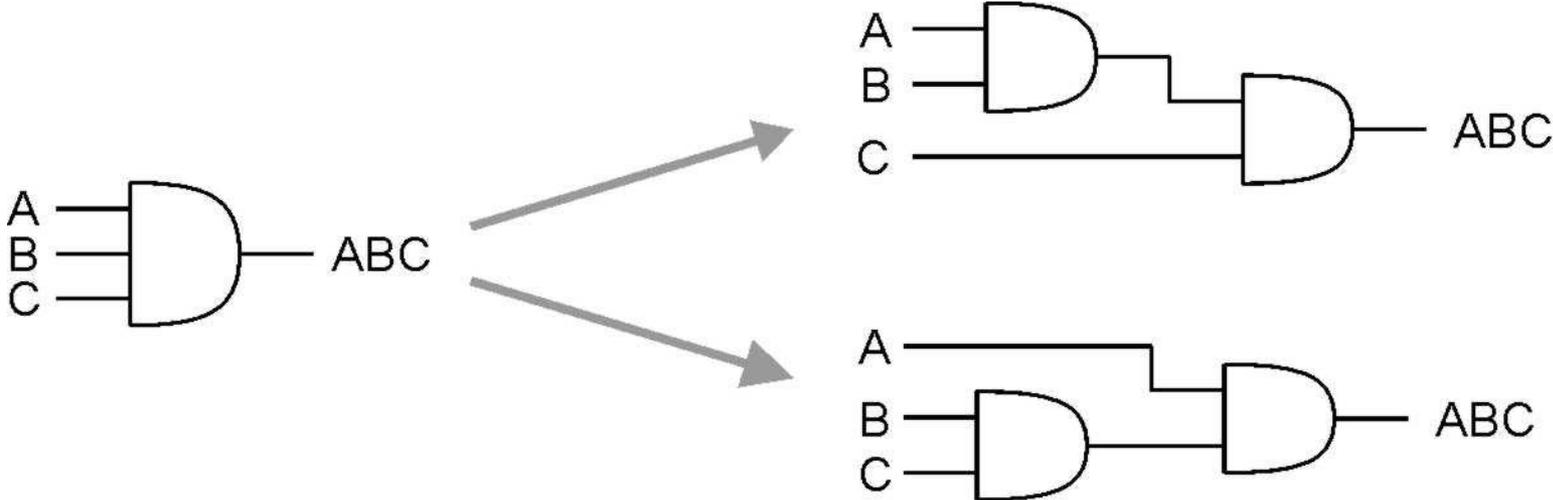


Упражнение 1

Реализуем 3-операндный вентиль ИЛИ-НЕ на КМОП

Полный набор логических функций

Легко видеть (тм), что имеемый набор вентиляей позволяет реализовать любую таблицу истинности

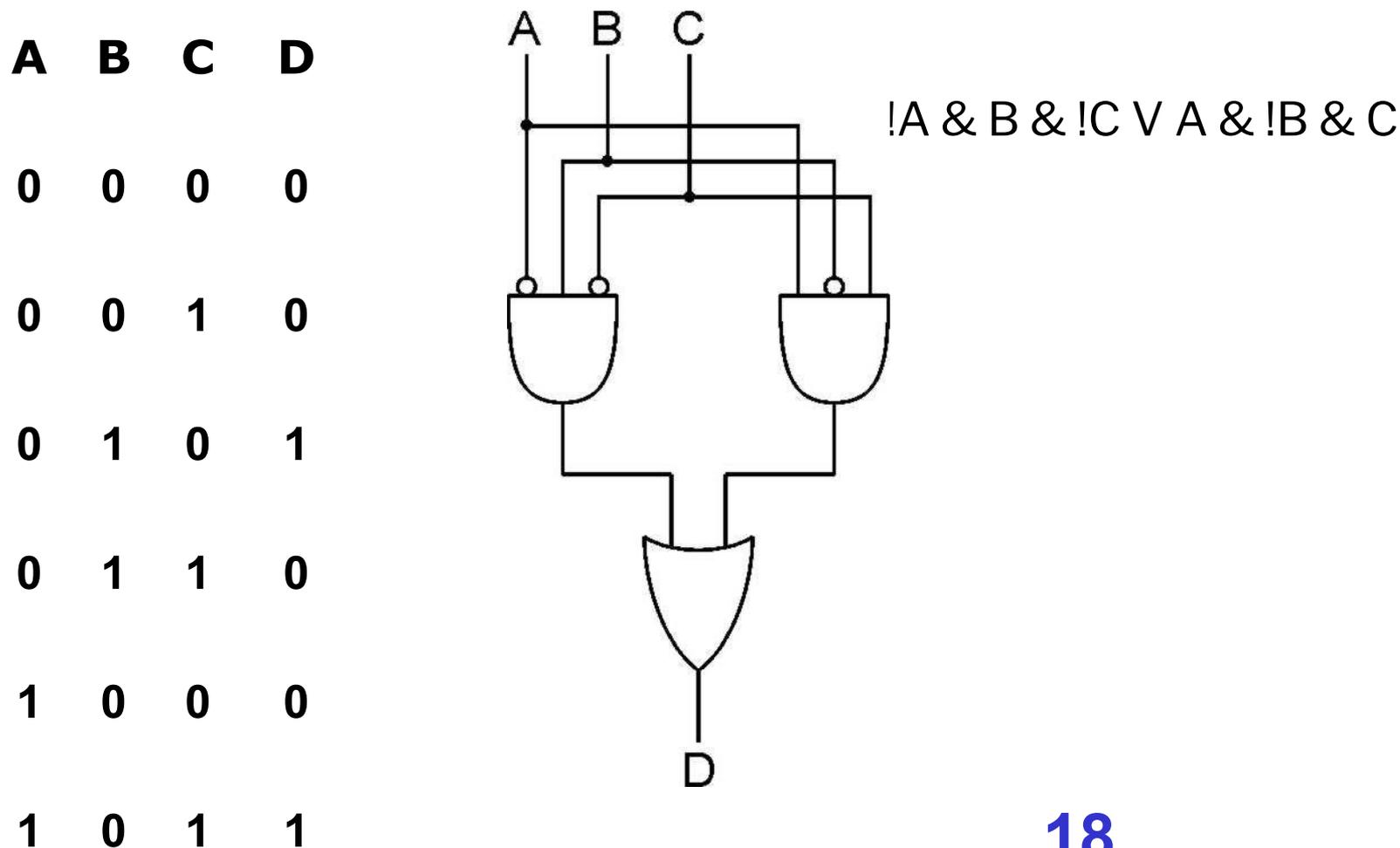


Упражнение 2

Реализуем следующую таблицу истинности

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Закон Де-Моргана

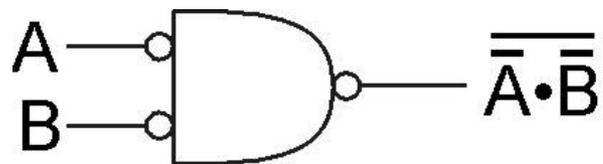Вентиль И превращается в ИЛИ
инвертированием входов и выходов



A	B	\overline{A}	\overline{B}	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1

Итоги

МОП-транзисторы реализуют логические функции как переключатели

- **N-канальные:** подключаются к земле, запитываются (логической 1) чтобы сбросить напряжение до 0
- **P-канальные:** подключаются к +V, запитываются (логическим 0) чтобы поднять напряжение до 1

Основные вентили: НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ

- реализуют логические функции И, ИЛИ, НЕ и т.п.

Реализация функций на вентилях

Рассмотренные примеры реализации логических функций — комбинаторные схемы

Комбинаторная логическая схема

- выход зависит только от текущих входных данных
- нет памяти состояний

Последовательная логическая схема

- выход зависит от цепочки входных комбинаций (прошлых и настоящей)
- хранит информацию о предыдущих входных данных (состояние)


Рассмотрим примеры комбинаторных схем, затем перейдём к последовательным, хранящим информацию о состояниях

Декодер

n ВХОДОВ, 2^n ВЫХОДОВ

- для каждого варианта ВХОДА один и только один ВЫХОД принимает 1



2-
разрядный
декодер

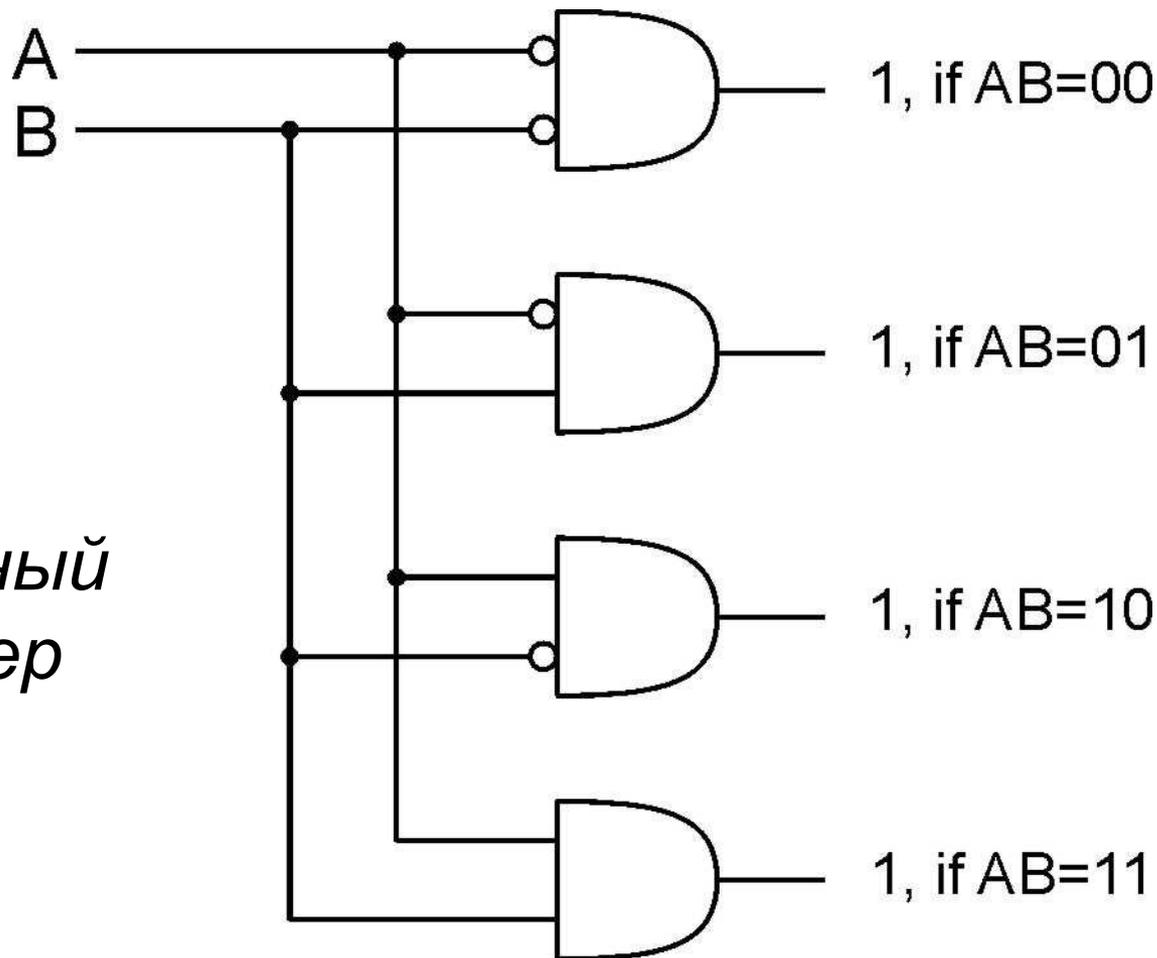

Мультиплексор (MUX)

n -разрядный селектор 2^n входов, один выход

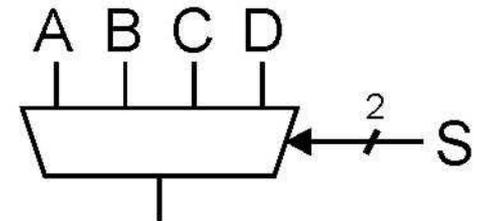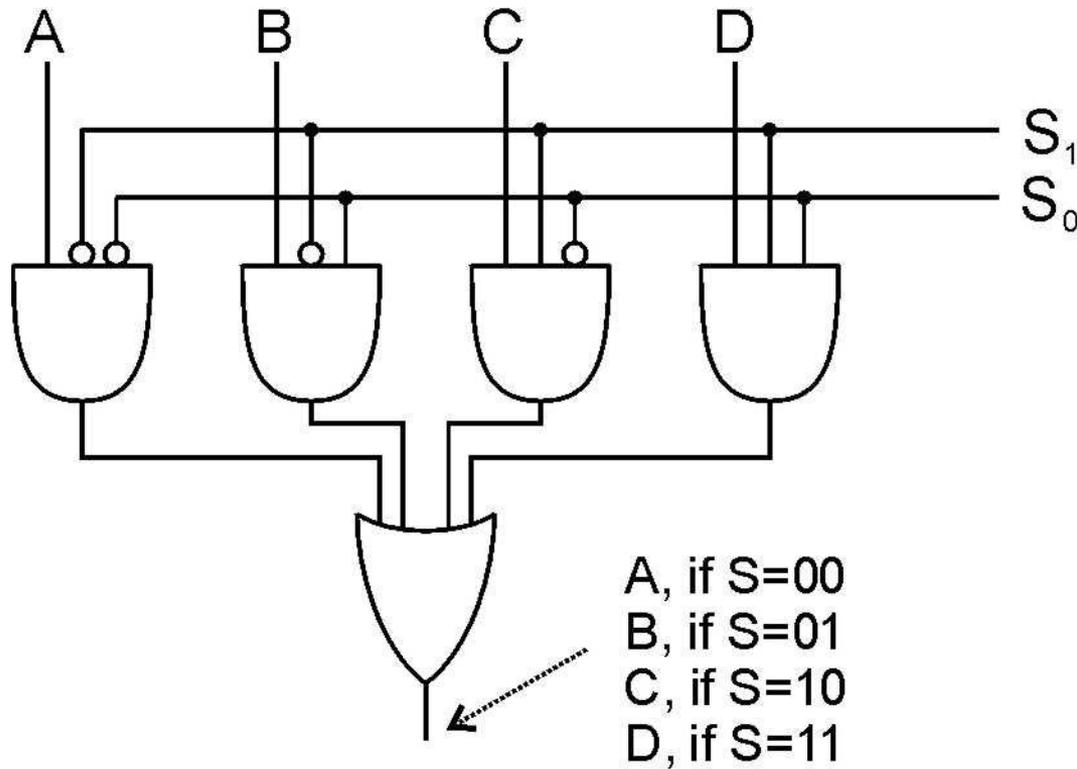
- output equals one of the inputs, depending on selector



4-to-1 MUX

Полный сумматор

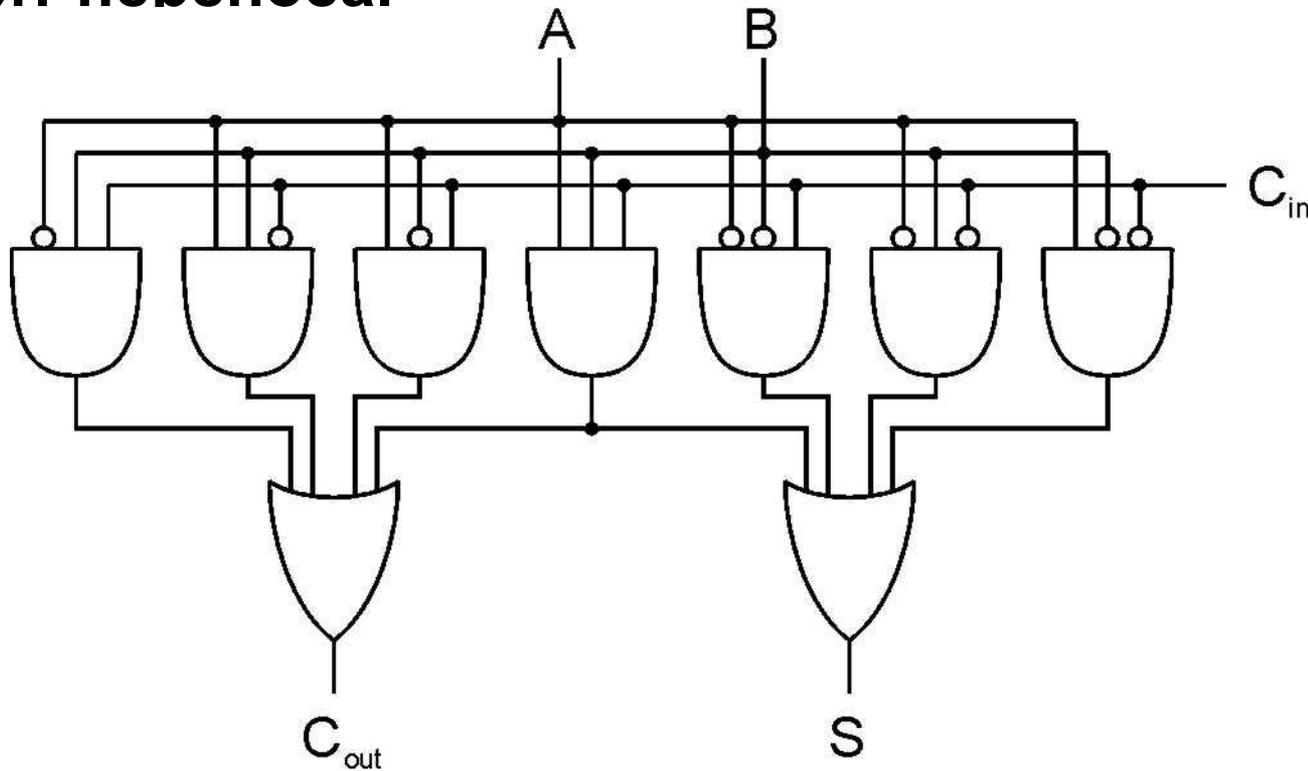2-разрядное сложение с переносом,
на выходе 1-разрядная сумма и
бит переноса.



A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1

4-разрядный сумматор

