
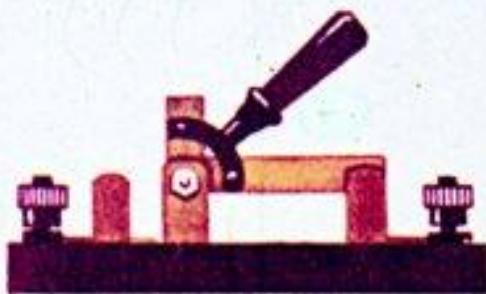


НАГЛЯДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ

(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)



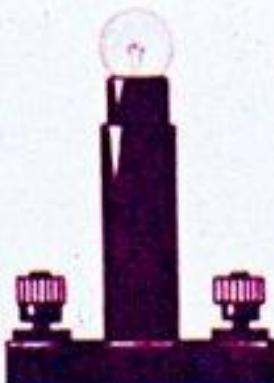




Используя изображенные элементы цепи, нарисуйте отдельные схемы электрических цепей для измерения силы тока:

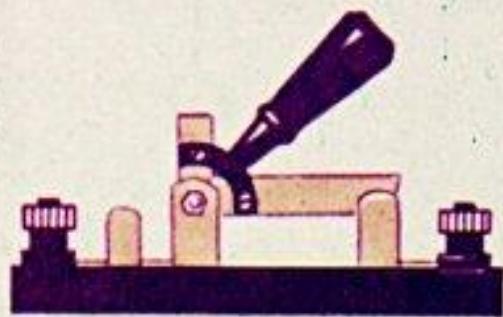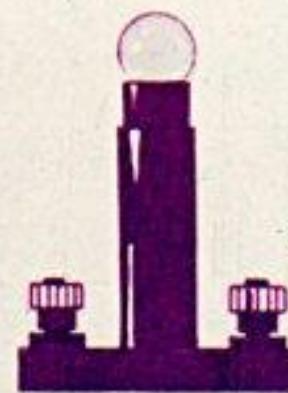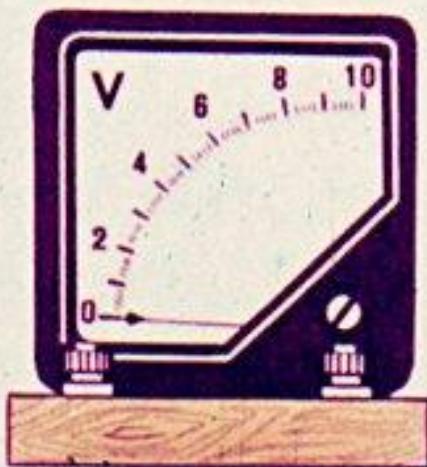- 1. в лампочке,**
- 2. в сопротивлении.**





Покажите стрелками направление тока и определите полярность зажимов амперметра. На схеме укажите точками возможные места его включения в цепь.



Используя изображенные элементы цепи, нарисуйте отдельные схемы электрических цепей для измерения напряжения:

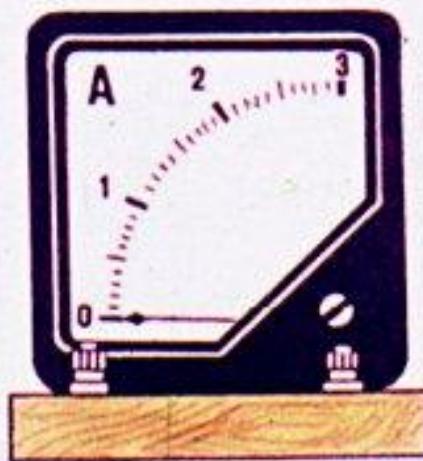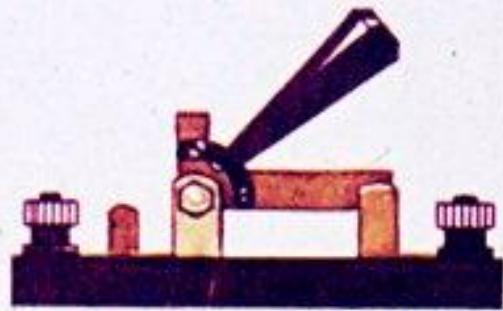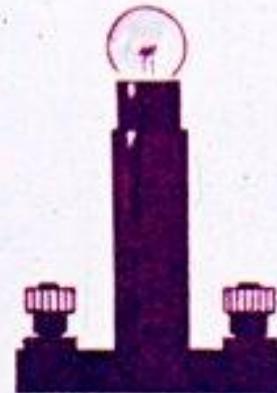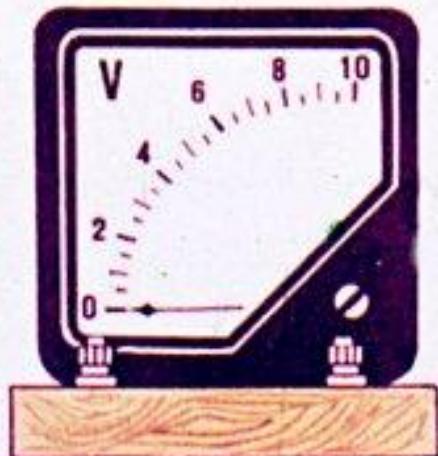1. на сопротивлении и источнике тока,
2. на лампочке и на переходных контактах ключа.





Покажите стрелкой направление тока в цепи и отметьте полярность зажимов вольтметра.



Используя изображенные элементы цепи, нарисуйте схемы электрических цепей для измерения тока и напряжения:

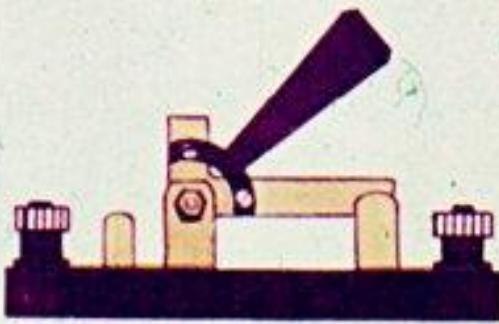
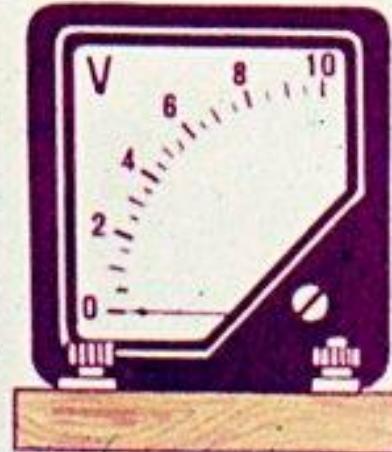
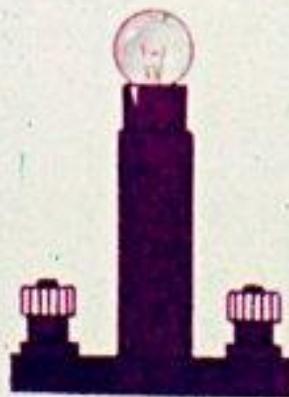
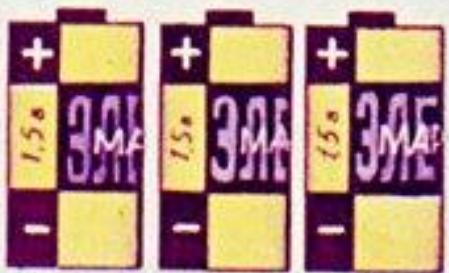
1. на сопротивлении,
2. на лампочке.

Покажите стрелкой направление тока в цепи и отметьте полярность зажимов измерительных приборов.



Используя изображенные элементы цепи, нарисуйте схемы для включения:

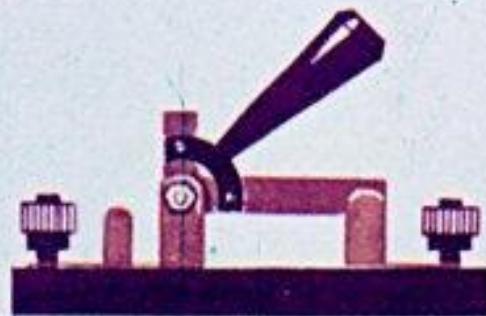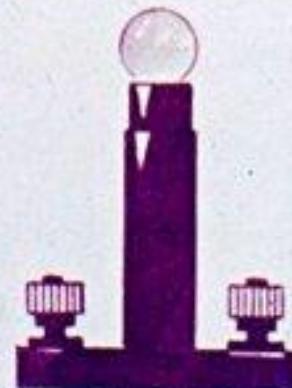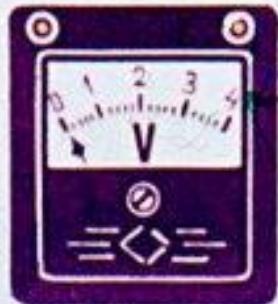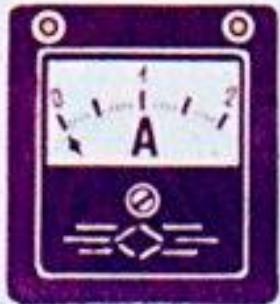
1. лампочки на зажимы батареи из всех элементов и вольтметра для измерения напряжения на одном элементе,
 2. двигателя на зажимы батареи из всех элементов и вольтметра для измерения напряжения на двигателе.
- Отметьте в каждой схеме полярность зажимов вольтметра.



Используя изображенные приборы, нарисуйте отдельные цепи для измерения сопротивлений:

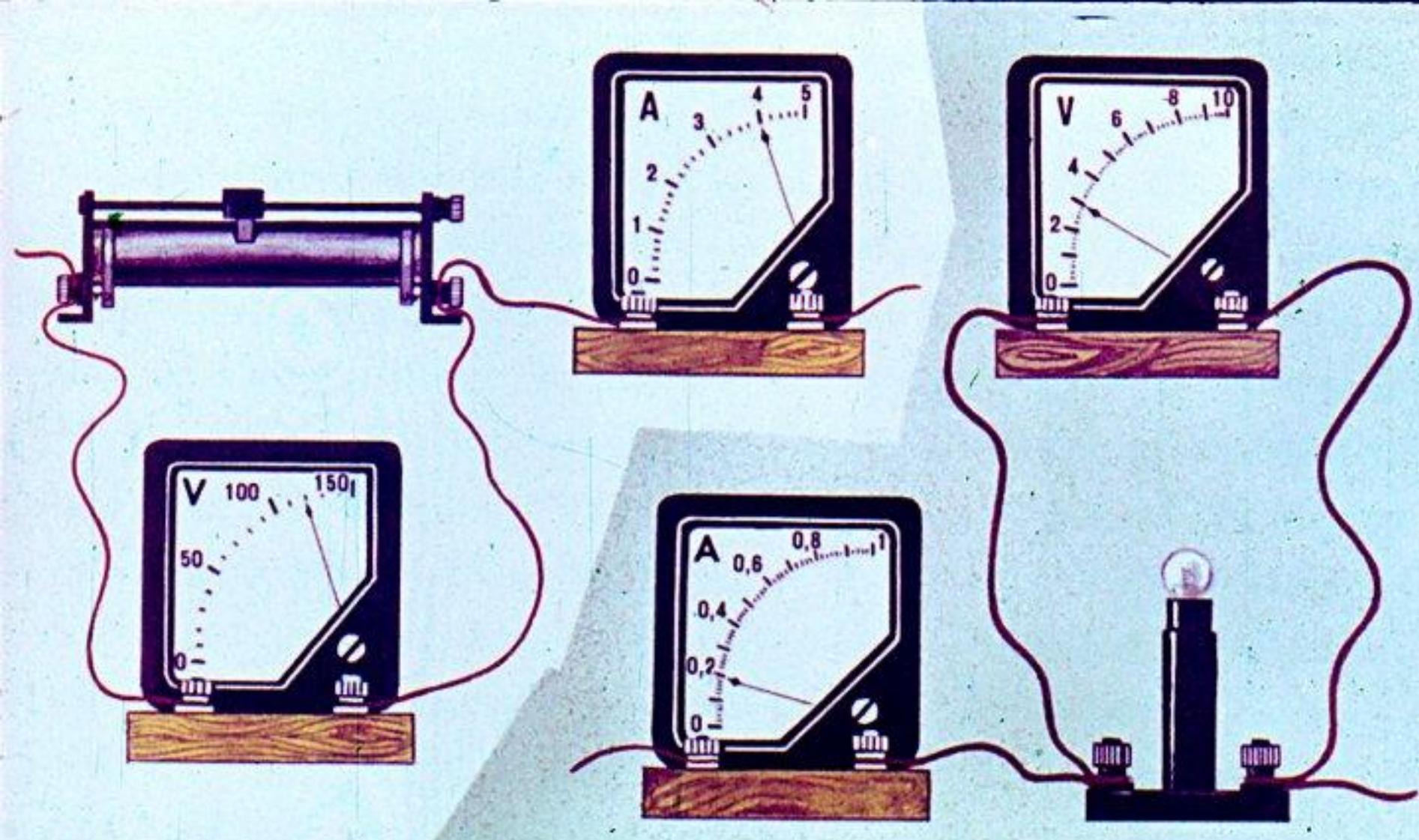1. лампочки,
2. проволочной спирали.


На схеме отметьте направление тока и полярность зажимов измерительных приборов.



По показаниям приборов определите сопротивление:

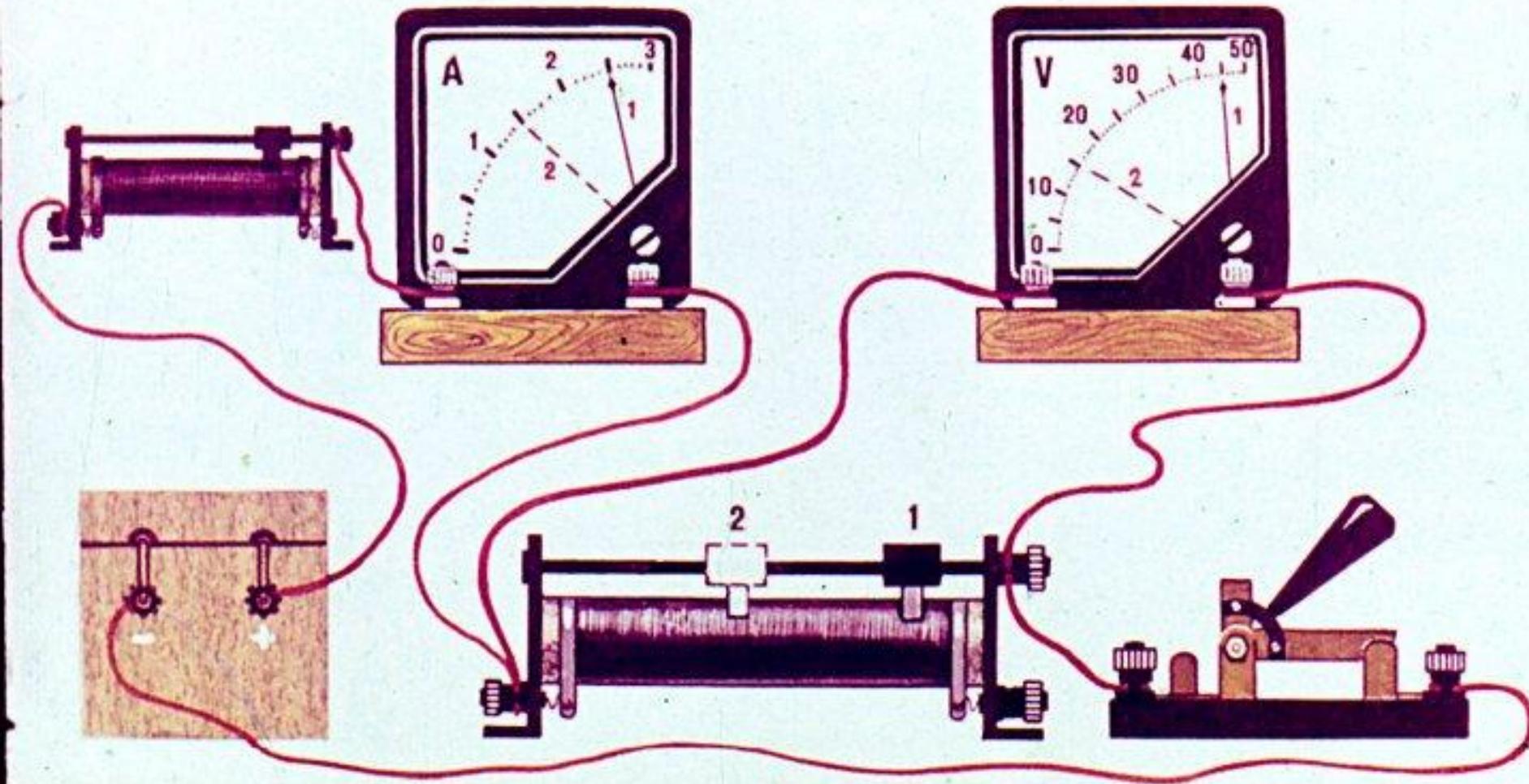1. лампочки,
2. реостата.

Зарисуйте соответствующие схемы электрических цепей. 9



Для двух положений ползунка реостата (1 и 2) даны соответственно два положения стрелок приборов.



1. Определите сопротивление реостата в положении 1.
2. Определите сопротивление реостата в положении 2.

Зарисуйте соответствующие схемы электрических цепей и отметьте полярность зажимов измерительных приборов.




В
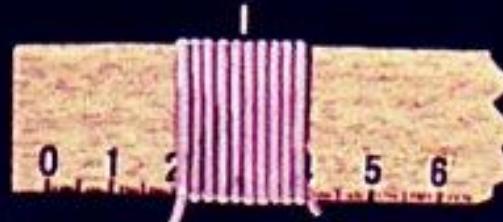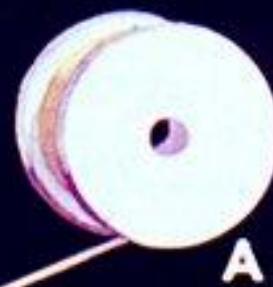
$$\rho_{\text{меди}} = 0,017 \frac{\Omega \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$$



Д

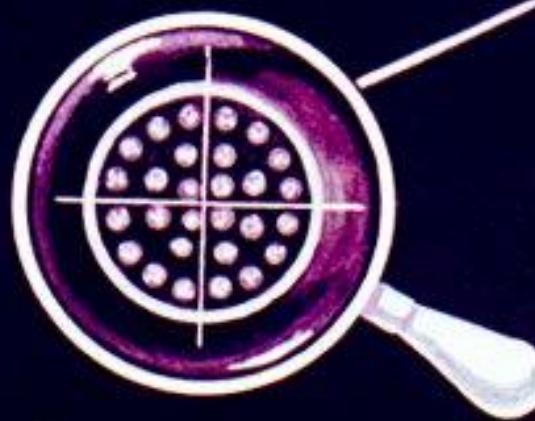

С

$$\rho_{\text{алюминия}} = 0,028 \frac{\Omega \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$$

**Справочная
таблица**

Диаметр мм	Сечение мм ²
0,5	0,196
1	0,785
2	3,141

1. Жила кабеля А состоит из медных проволок, одна из которых намотана на линейку В. Определите сопротивление одного метра кабеля.

2. Жила кабеля С образована из алюминиевых проволок, одна из которых намотана на линейку Д. Определите сопротивление одного метра кабеля.

Справочные таблицы

Диаметр мм	0,5	1	2	3
Сечение мм ²	0,196	0,785	3,141	7,068


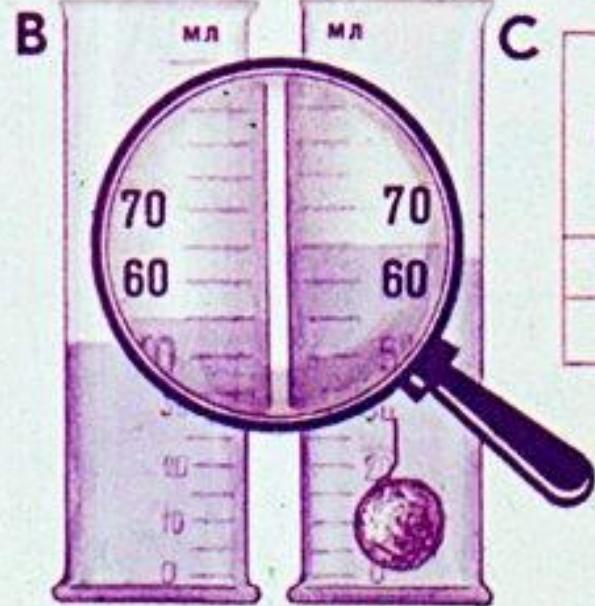


Рис. 1

Материал	Удельное сопротивление $\frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$	Плотность	
		$\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$	$\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$
Алюминий	0,028	2700	2,7
Медь	0,017	8900	8,9

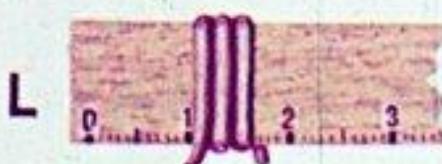

Д








Л

Рис. 2

1. Моток медной проволоки А (рис. 1) опустили в мензурку В, как показано на рисунке I. Затем часть проволоки намотали на линейку Д. Определите сопротивление проволоки.


2. Моток алюминиевой проволоки К (рис. 2) подвесили к динамометру, а затем часть её намотали на линейку Л. Определите сопротивление проволоки.

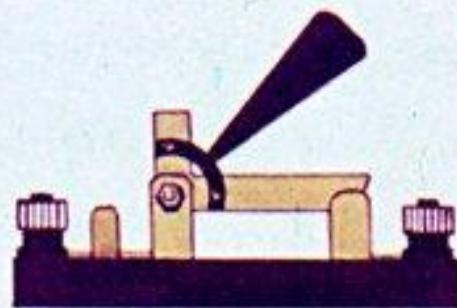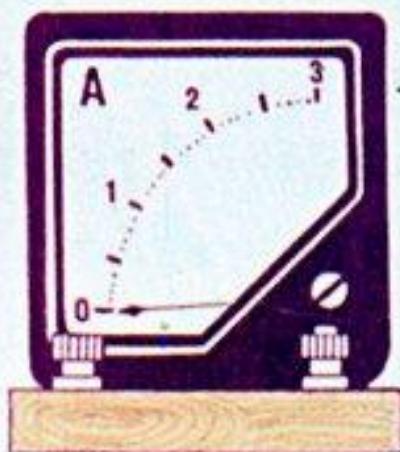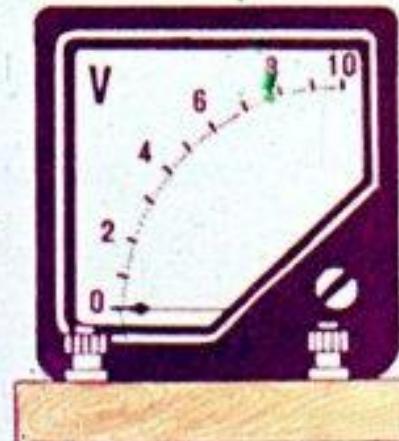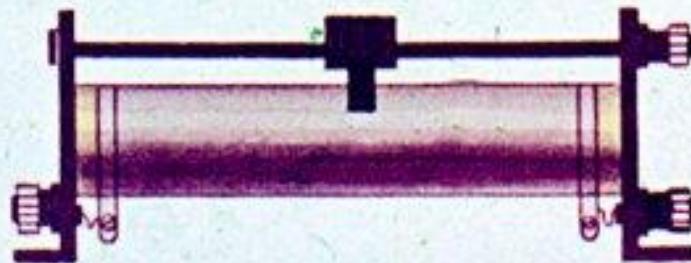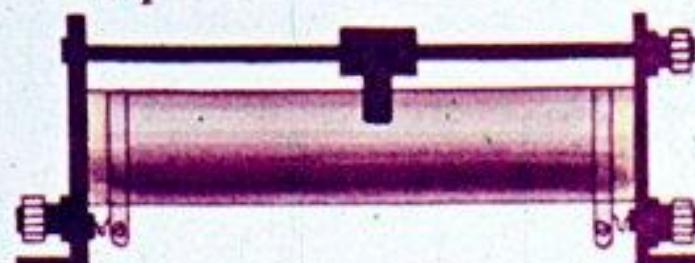 R_1  R_2 

Используя изображенные элементы цепи, нарисуйте схему последовательной цепи с включением двух реостатов и приборов для измерения:

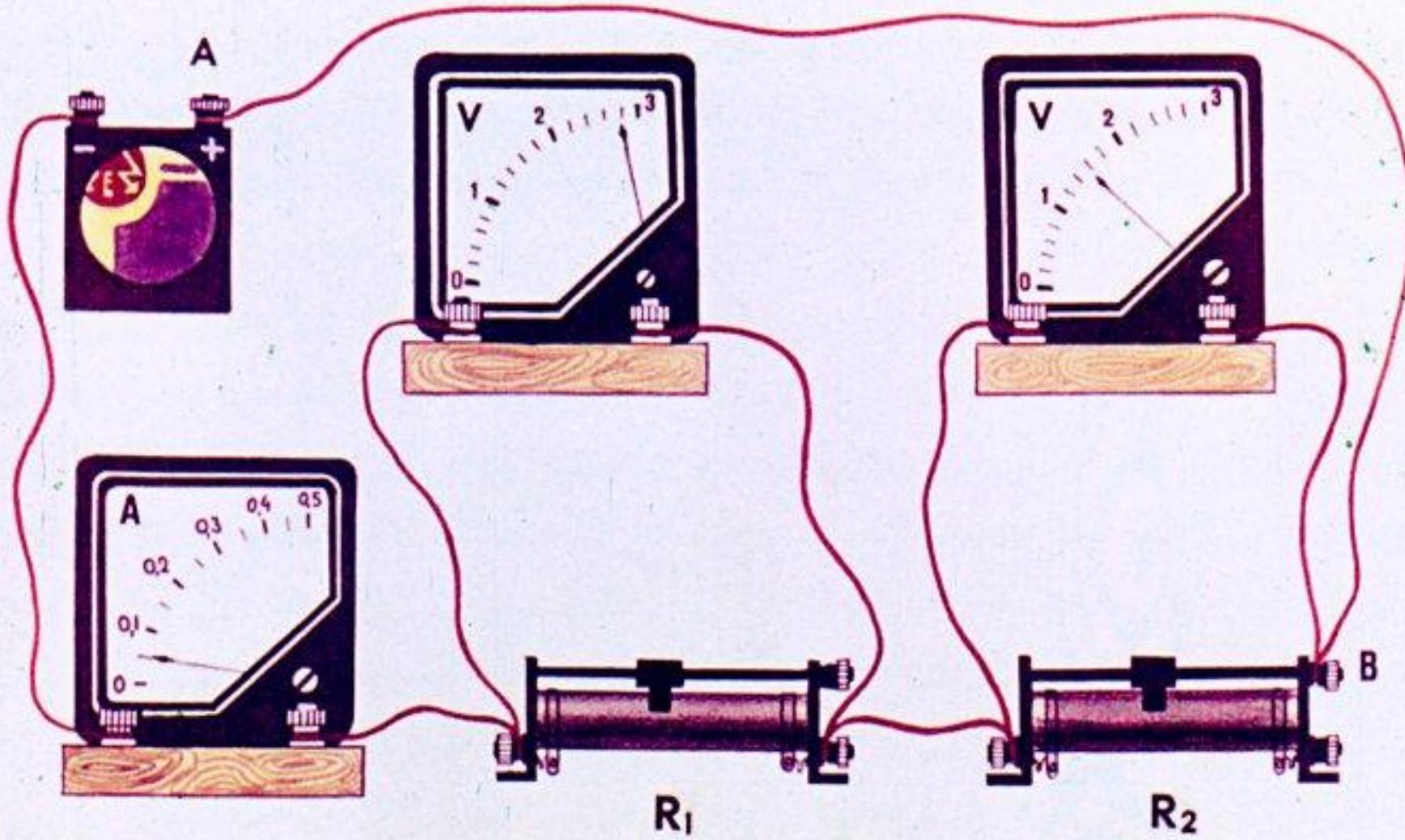
1. тока и напряжения на реостате R_1 ,
2. тока и напряжения на реостате R_2 .

Укажите направление тока в цепи и отметьте полярность зажимов приборов.




Начертите принципиальную схему электрической цепи и определите:

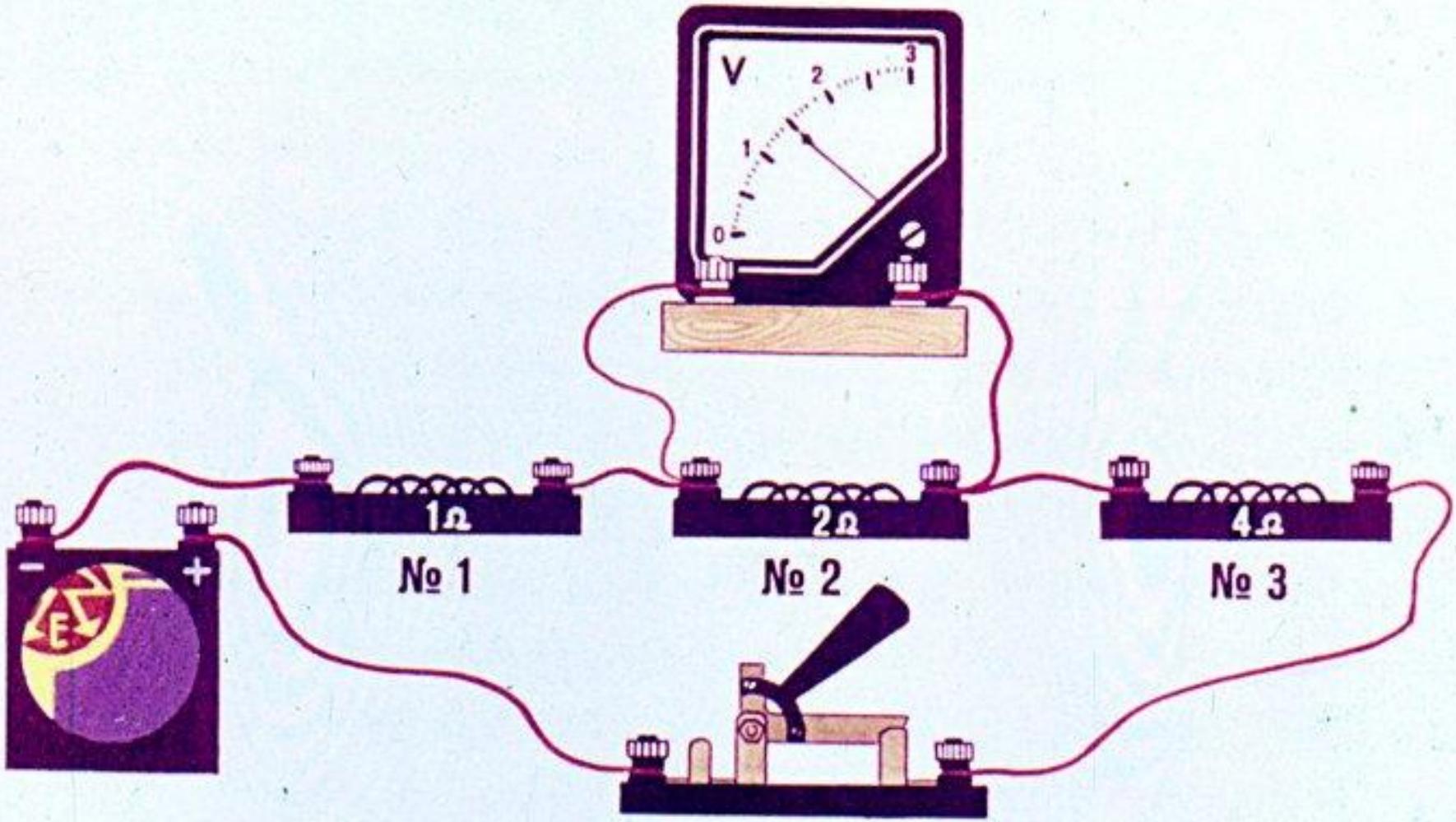1. сопротивление реостата R_1 и напряжение на зажимах батареи,
2. сопротивление реостата R_2 и ток в проводе АВ.




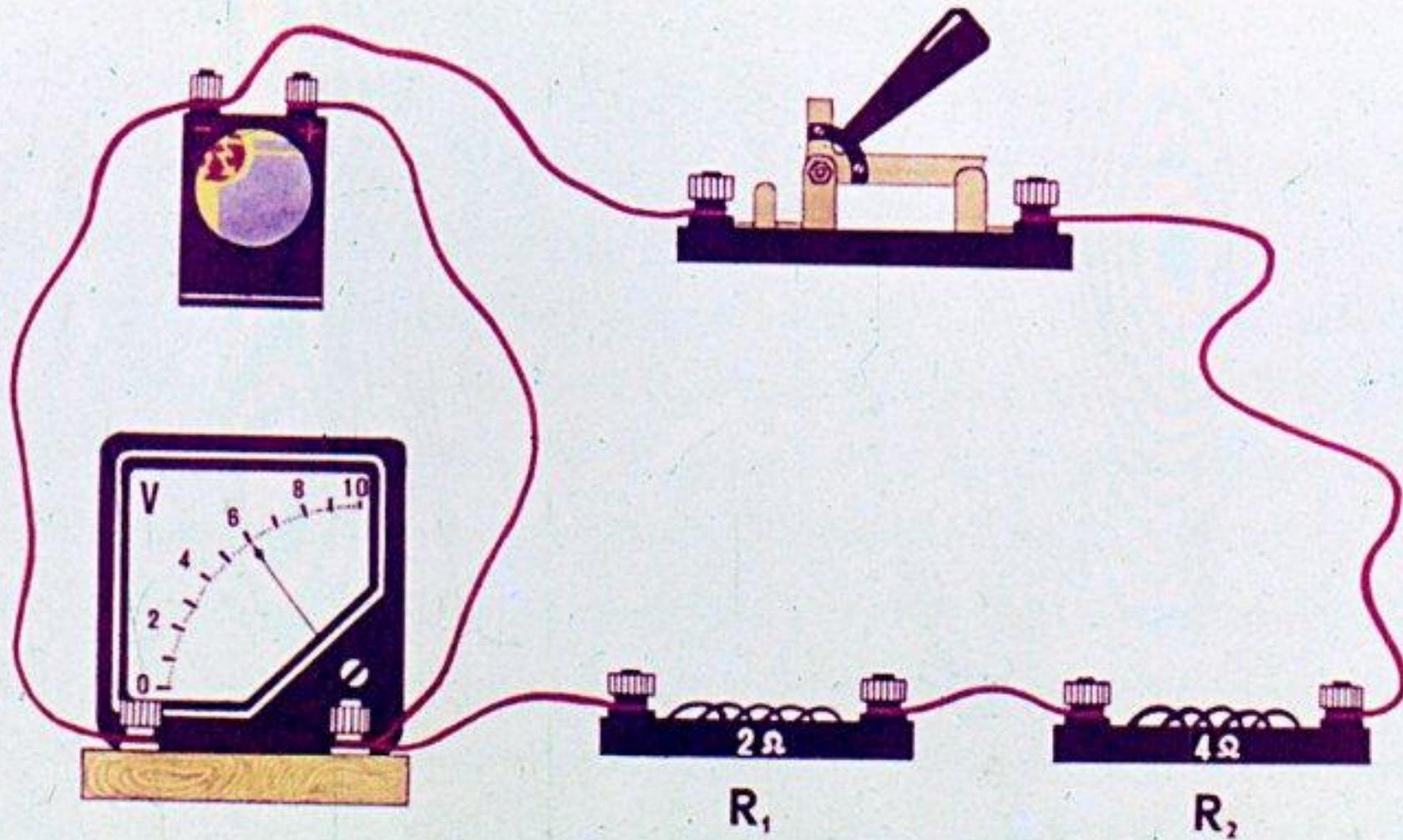- 1. Определите ток в сопротивлении 1. Зарисуйте схему электрической цепи и отметьте точками возможные места включения амперметра.**
- 2. Определите ток в сопротивлении 3. Зарисуйте схему электрической цепи и укажите полярность зажимов вольтметра.**




Начертите принципиальную схему электрической цепи и определите:

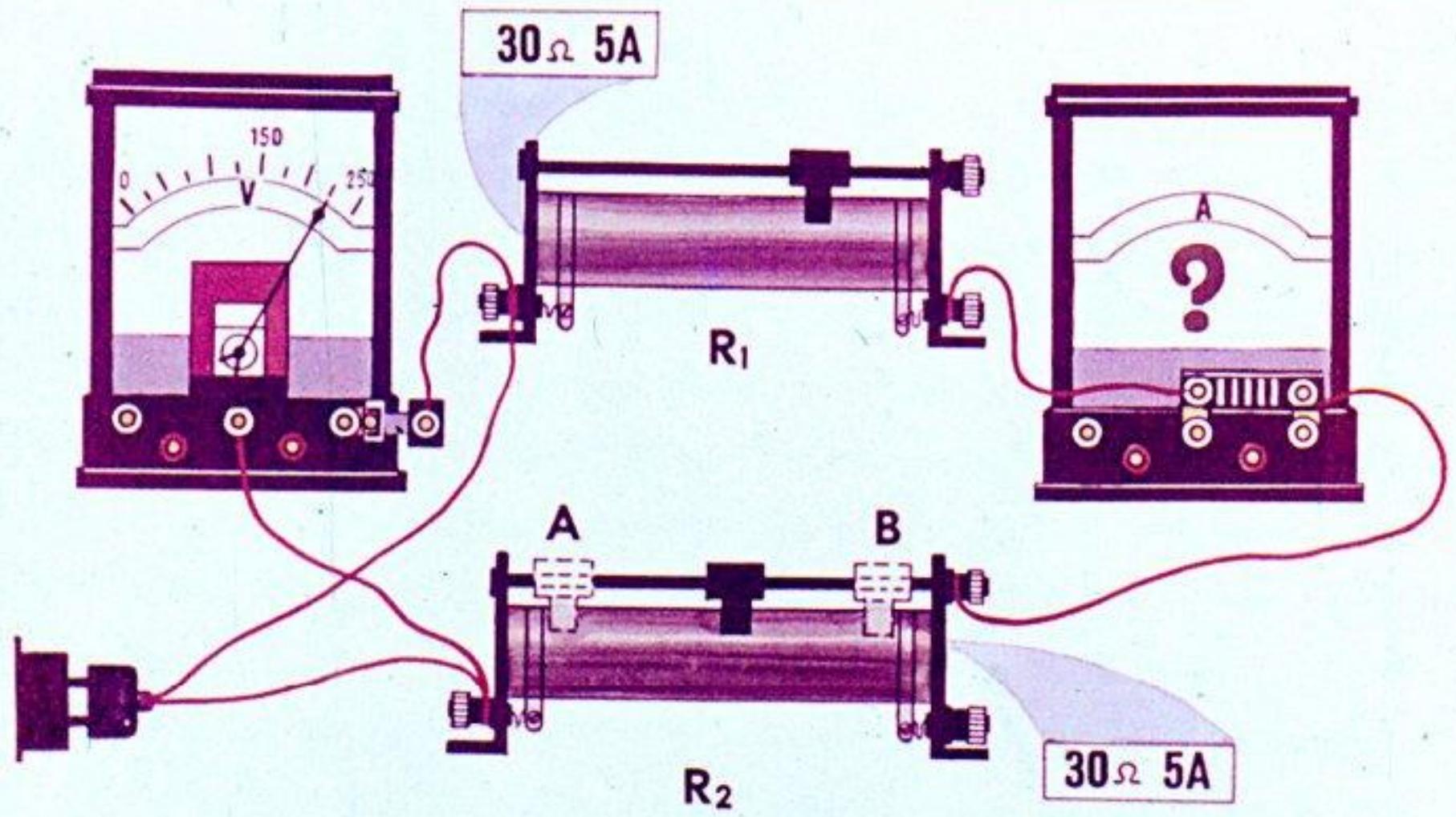1. напряжение на сопротивлении R_1 ,
2. напряжение на сопротивлении R_2 .



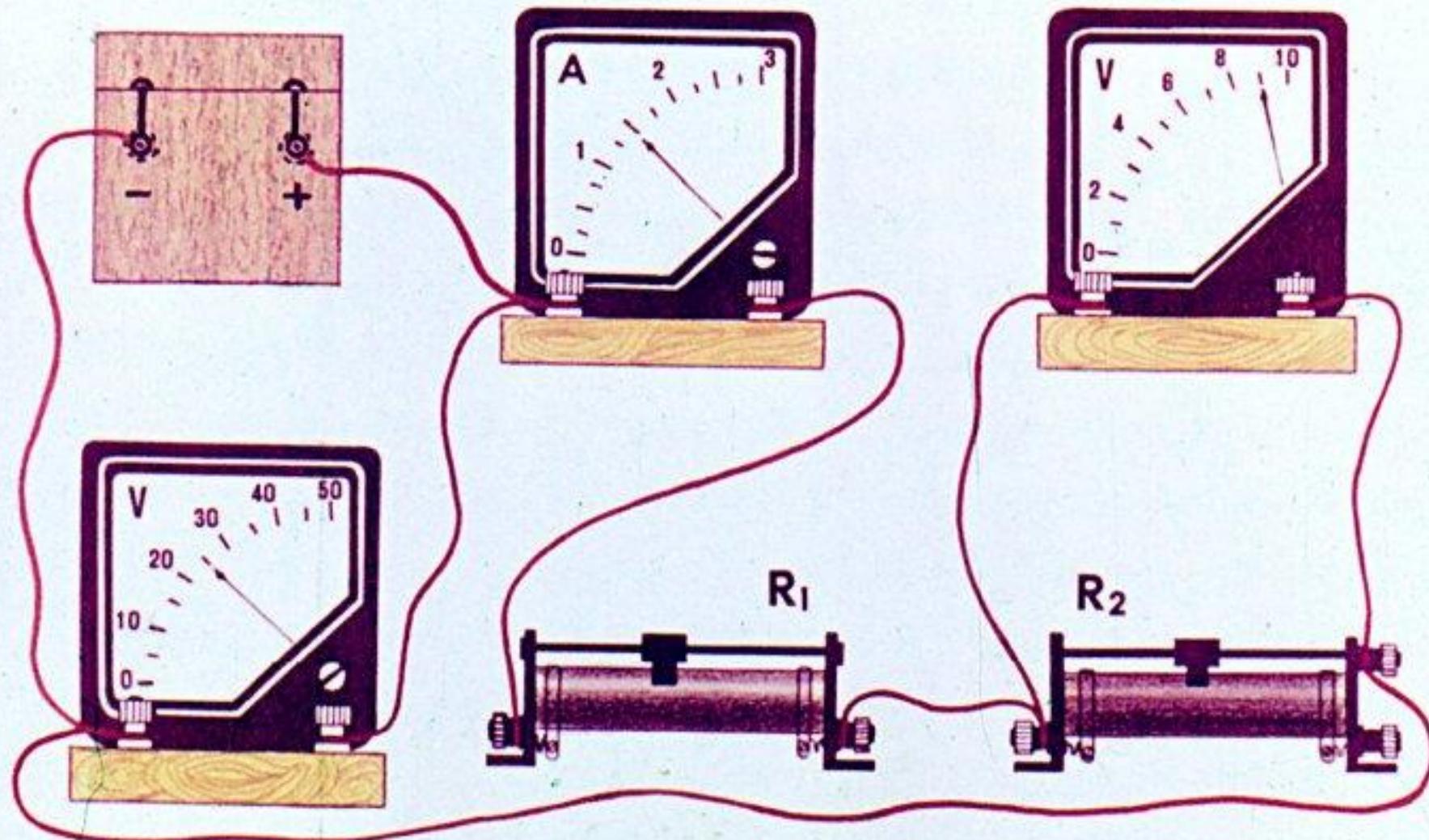1. Определите показания амперметра, когда ползунок реостата R_2 —в положении А. Зарисуйте схему электрической цепи.
2. Определите показания амперметра, когда ползунок реостата R_2 —в положении В. Зарисуйте принципиальную схему электрической цепи.



Начертите принципиальную схему электрической цепи и определите:

1. сопротивление всей цепи,
2. сопротивление реостата R_2 .




Рис. 1

Условное обозначение
разъема









Рис. 2

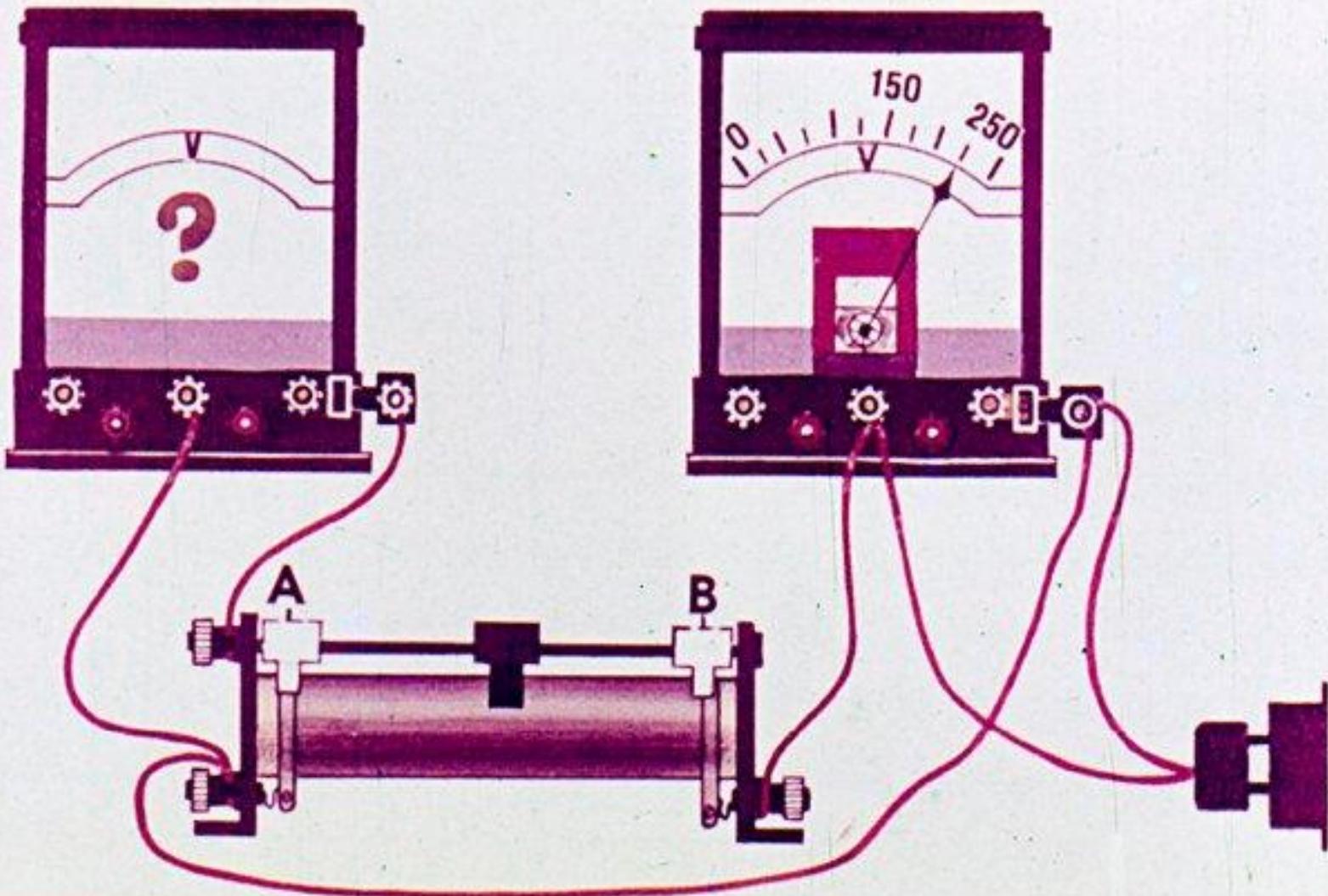1. Нарисуйте схему электрической цепи (рис. 1) и определите сопротивление лампы, всей цепи, силу тока в ней.
2. Нарисуйте схему электрической цепи (рис. 2) и определите сопротивление лампы, всей цепи, силу тока в ней.




20

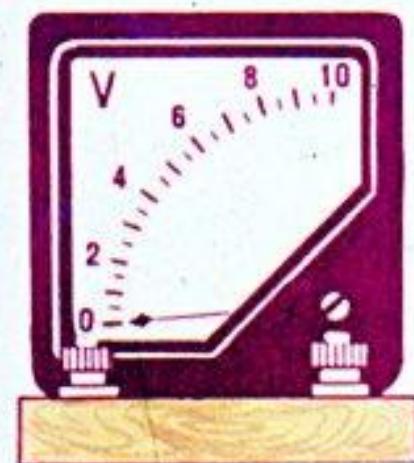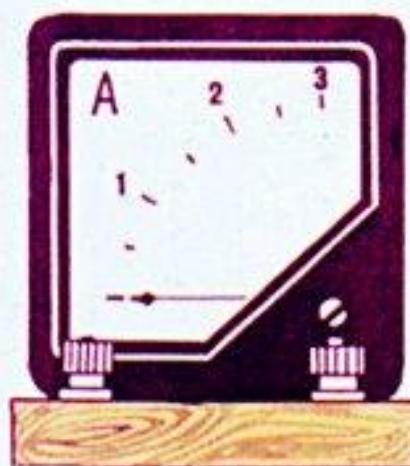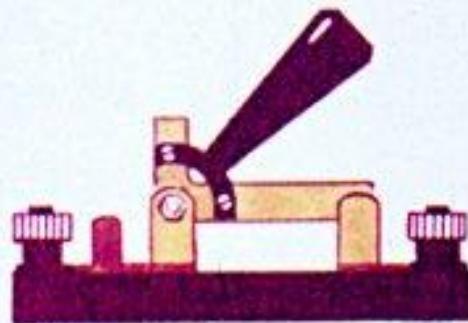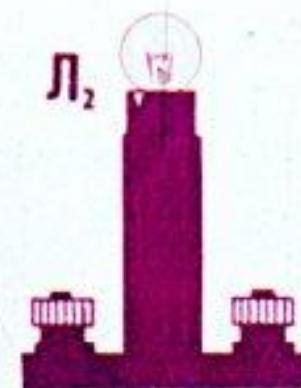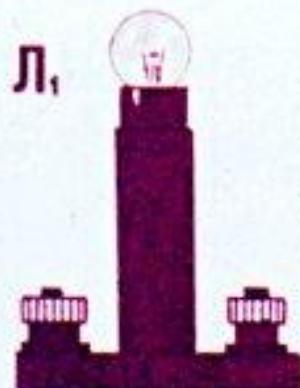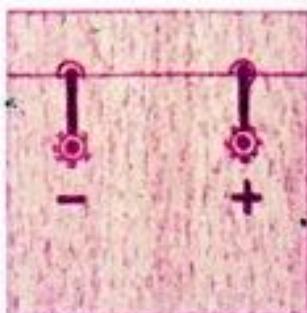1. Определите показание вольтметра, если ползунок реостата — в положении А. Нарисуйте схему электрической цепи.
2. Определите показания вольтметра, если ползунок реостата — в положении В. Нарисуйте схему электрической цепи.




Используя изображенные элементы цепи, нарисуйте схемы параллельного включения двух ламп и дополните их приборами для измерения:

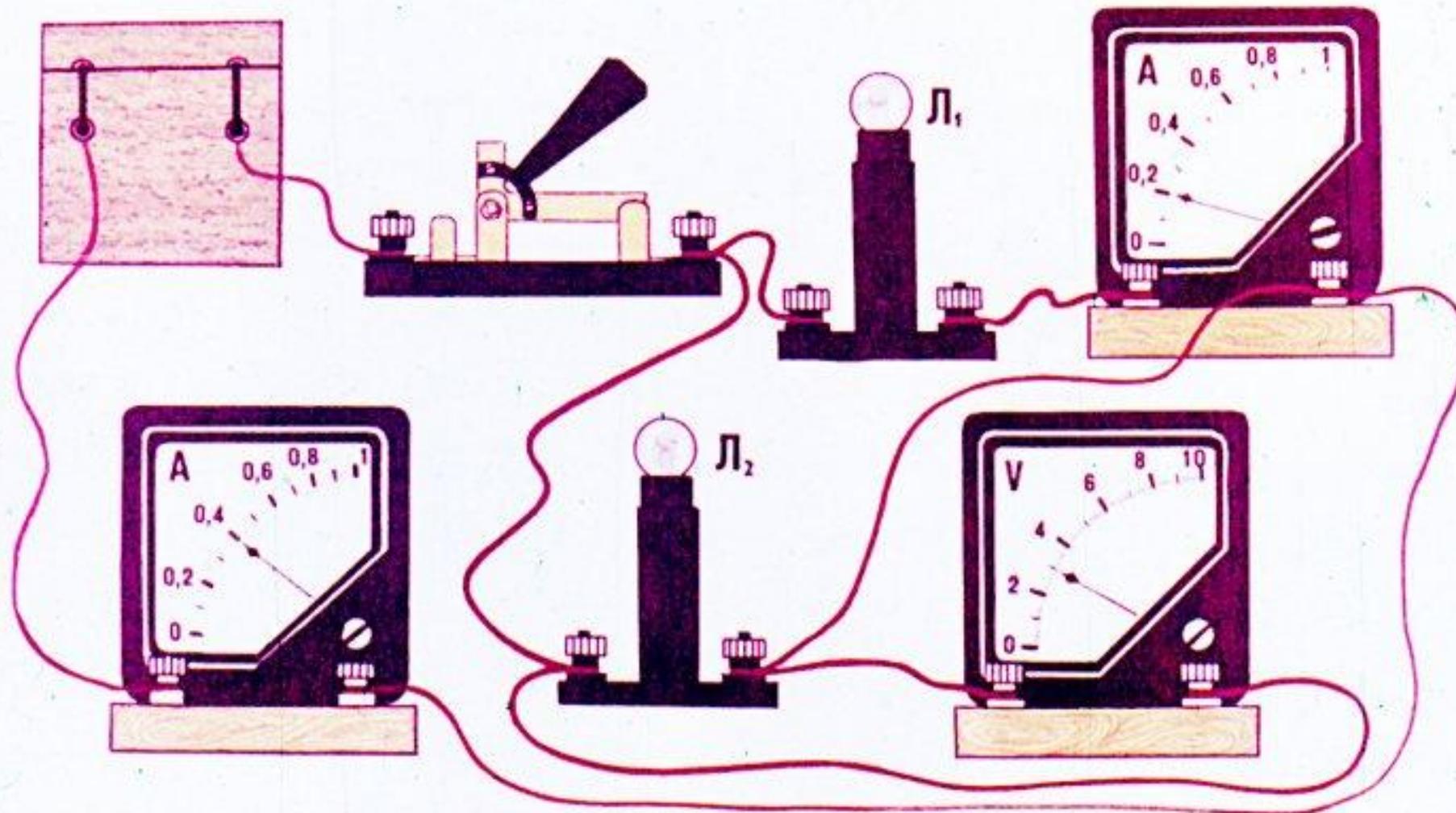1. тока и напряжения на лампе L_1 ,
2. тока и напряжения на лампе L_2 .



Нарисуйте принципиальную схему электрической цепи и определите:

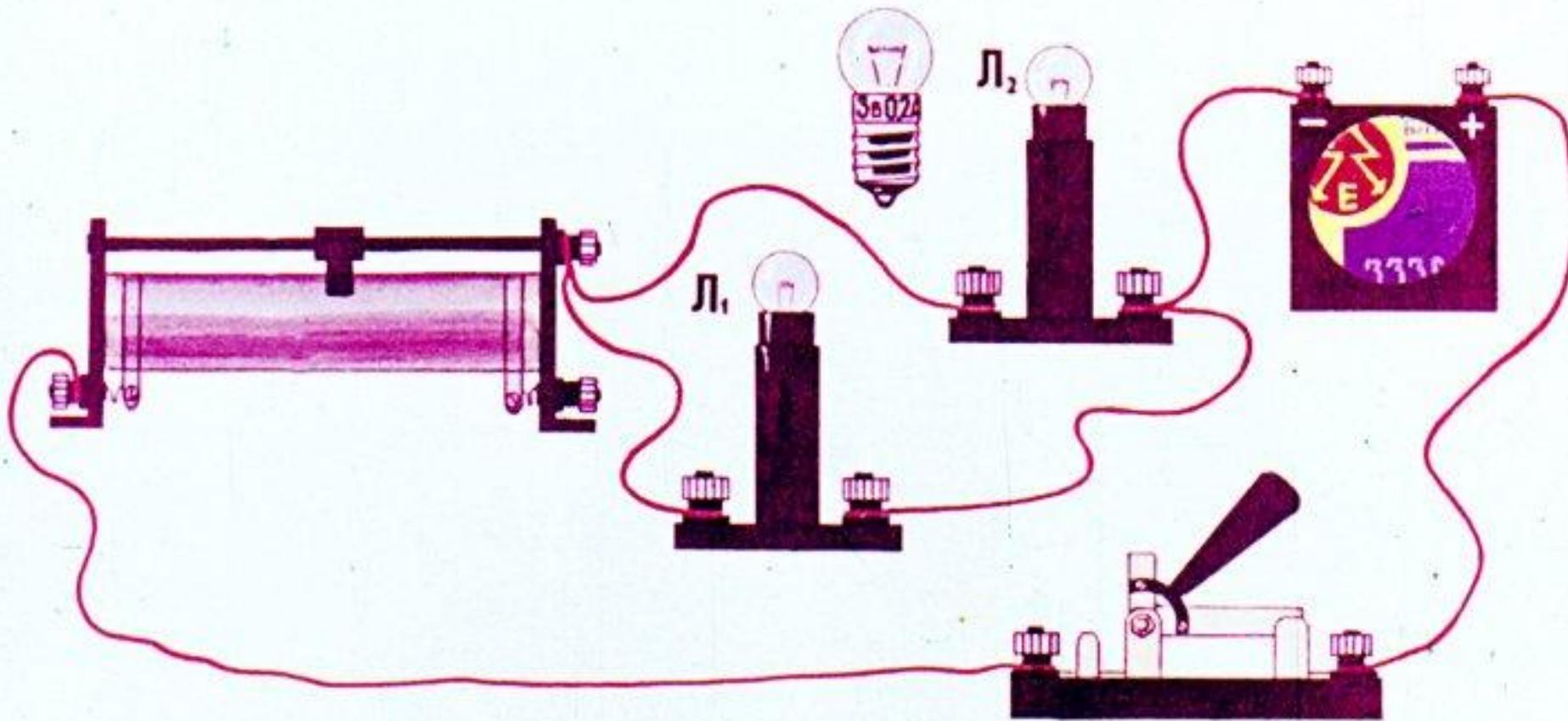1. сопротивление всего параллельного соединения,
2. сопротивление лампы L_2 , если лампы одинаковые.




Нарисуйте принципиальную схему электрической цепи и дополните её:


1. амперметрами для измерения токов на лампах $Л_1$ и $Л_2$ и тока всего параллельного соединения,
2. вольтметрами для измерения напряжений на лампах и во всей цепи.

Определите назначение реостата в цепи и полярность зажимов измерительных приборов.


Передняя

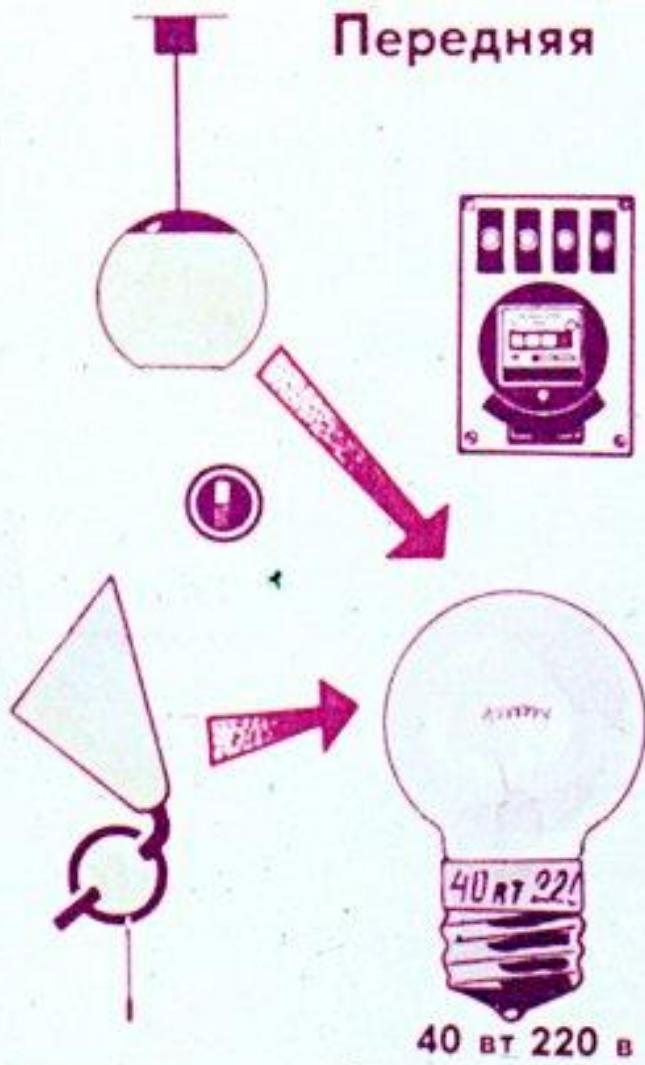

Жилая комната

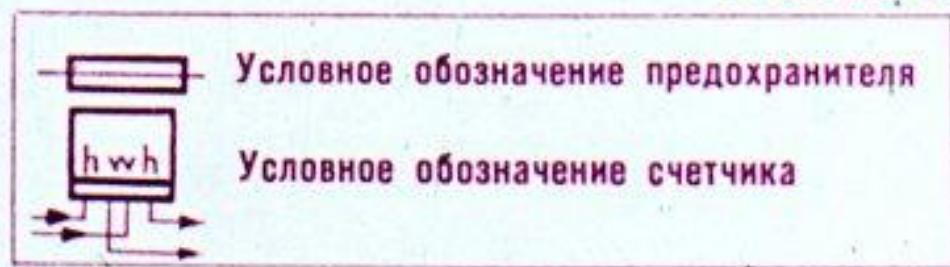


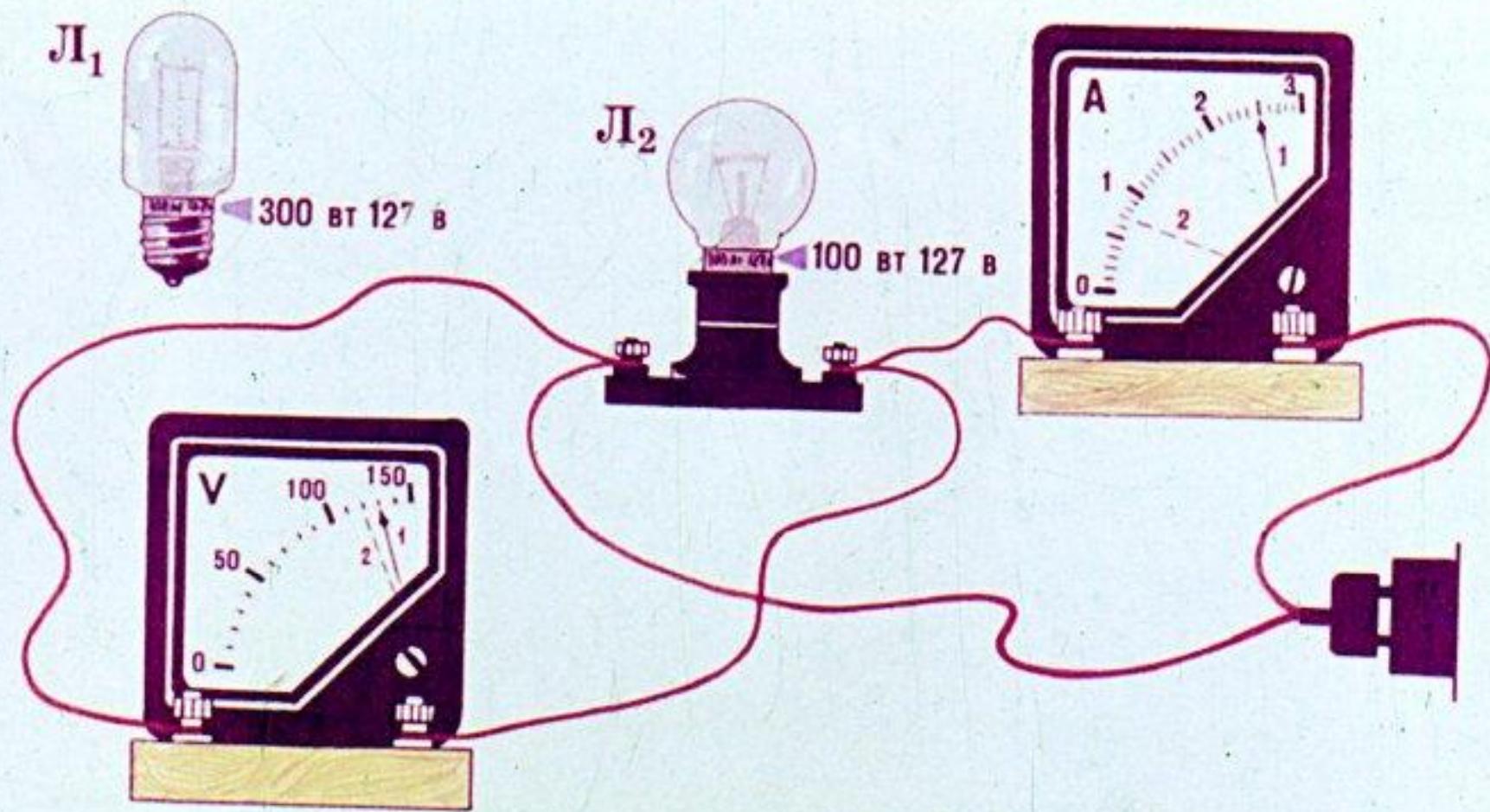1. Нарисуйте схему электрической цепи комнаты, начиная от ввода в квартиру. Определите полный ток в люстре.
2. Нарисуйте схему электрической цепи передней, начиная от ввода в квартиру. Определите полный ток в лампах, установленных в передней.




Включению лампы 1 соответствуют положения стрелок приборов, отмеченные цифрой 1, а включению лампы 2—цифрой 2.

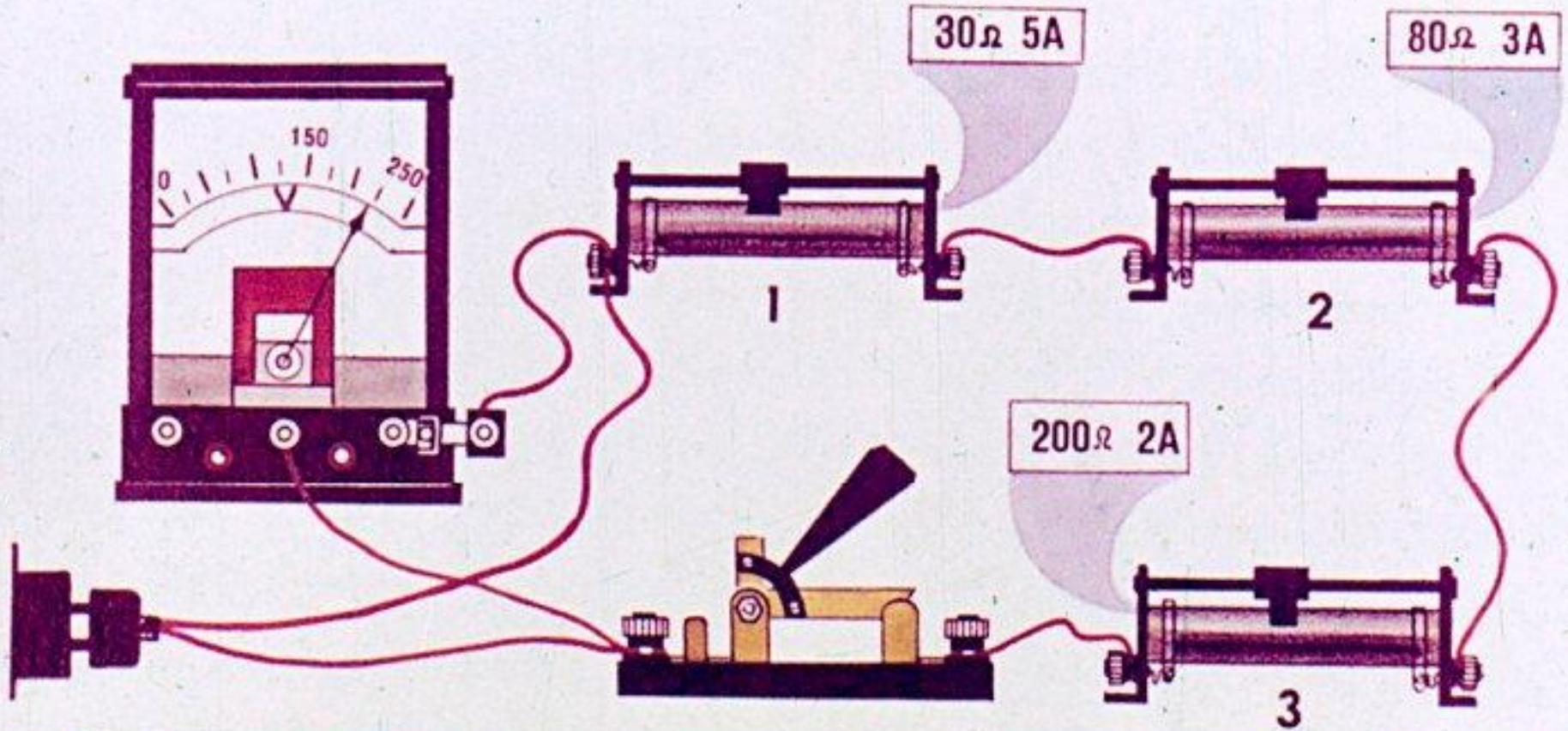
1. Определите фактическую мощность лампы 1.
2. Определите фактическую мощность лампы 2. Объясните несовпадение фактической мощности с номинальной.



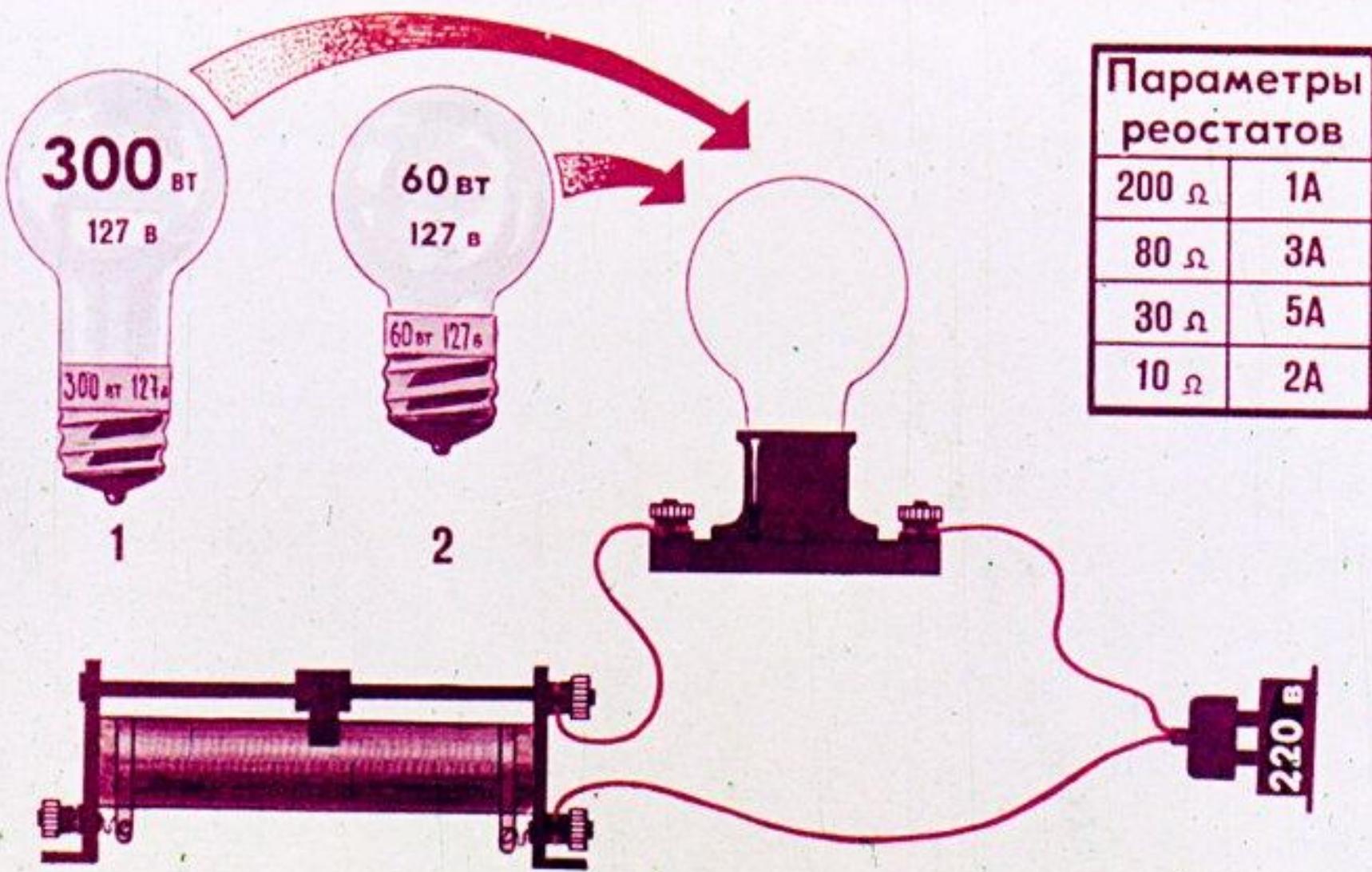
- 1.** Определите напряжение и ток в реостате 1 и его фактическую мощность. Нарисуйте схему электрической цепи и отметьте точками возможные места включения амперметра.
- 2.** Определите напряжение и ток в реостате 3 и его фактическую мощность. Нарисуйте схему электрической цепи и дополните ее вольтметром для измерения напряжения на реостате 2.



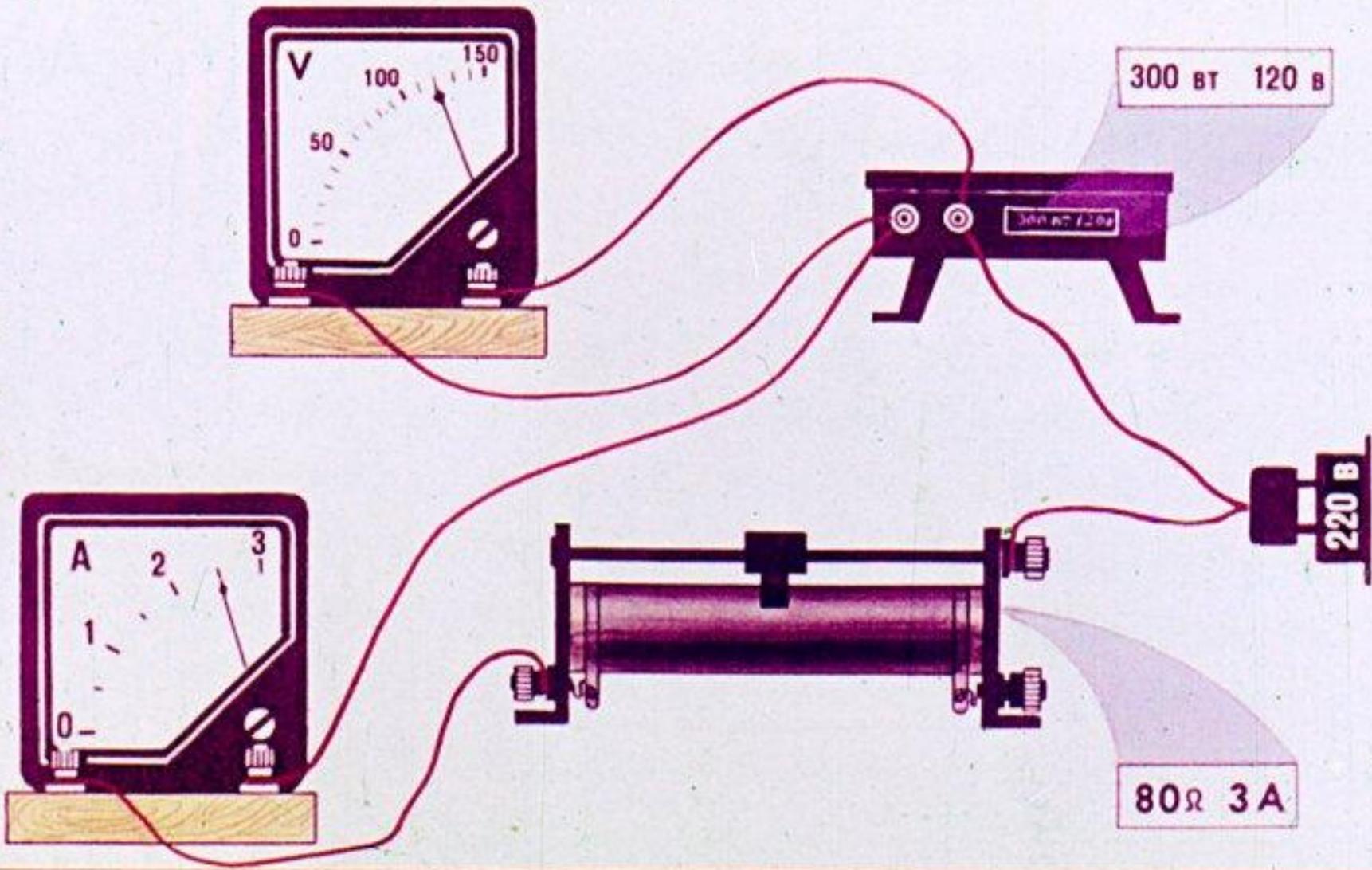1. Подберите параметры реостата (из указанных в таблице) для включения лампы 1. Ответ обоснуйте.
2. Подберите параметры реостата (из указанных в таблице) для включения лампы 2. Ответ обоснуйте.




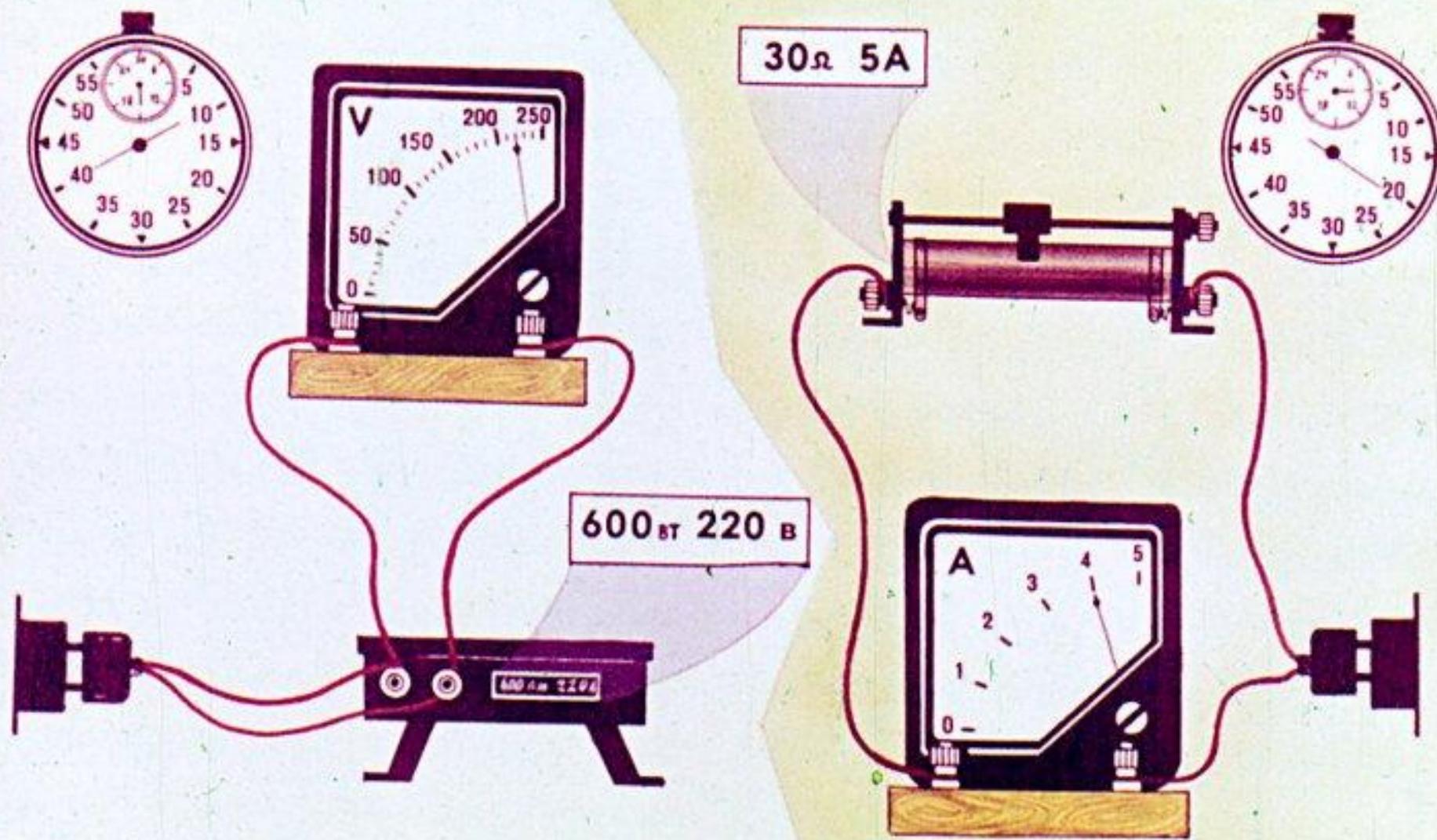1. Определите количество теплоты, выделенное плиткой, за 1 час ее горения.
2. Определите количество теплоты, выделенное реостатом, за 0,5 часа горения плитки.




Одновременно с включением цепей включали секундомеры. При выключении цепей секундомеры выключали.

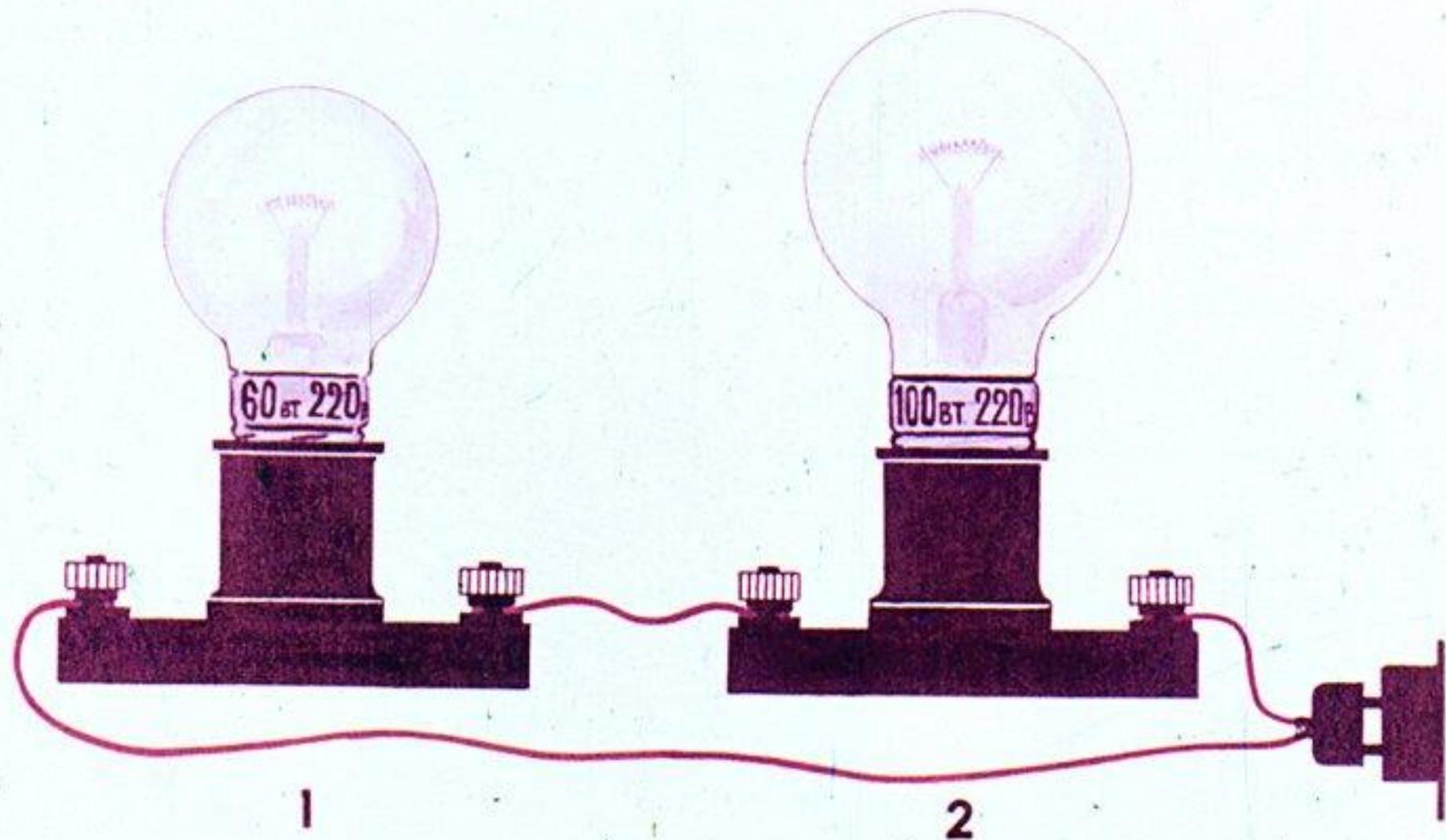1. Определите количество теплоты, выделенное плиткой.
2. Определите количество теплоты, выделенное реостатом.



1. Какая лампа будет гореть ярче? Ответ обоснуйте.
2. В какой лампе выделится больше тепла? Ответ обоснуйте.

Тариф—
4 коп. за 1 квт-час

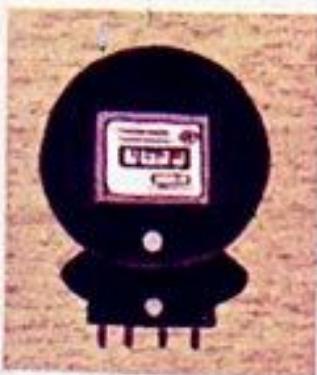

Счетчик однофазный
киловатт-часов

1 4 4 2

1 квт-час 2500 об/мин.
127 в 5A 50 ц

Показания на
1 сентября

Счетчик однофазный
киловатт-часов

1 8 2 5

1 квт-час 2500 об/мин.
127 в 5A 50 ц

Показания на
1 октября

Счетчик однофазный
киловатт-часов


2 6 8 8

1 квт-час 2500 об/мин.
127 в 5A 50 ц


Показания на
1 ноября

1. Определите израсходованную энергию и её стоимость за сентябрь. Какой максимальный допустимый ток всех потребителей энергии для данного счетчика?

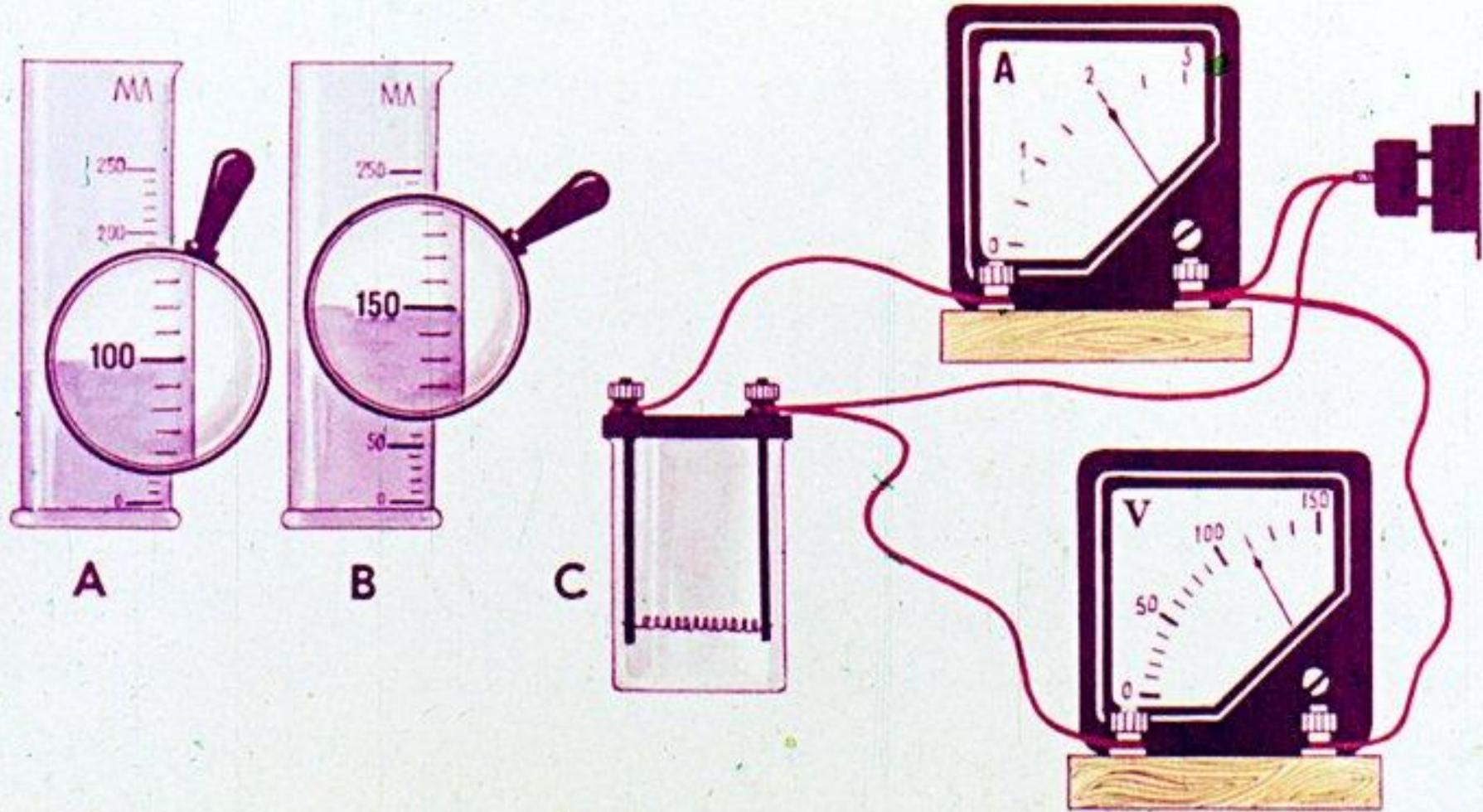
2. Определите израсходованную энергию и ее стоимость за октябрь. Какова допустимая максимальная мощность всех потребителей энергии для данного счетчика?



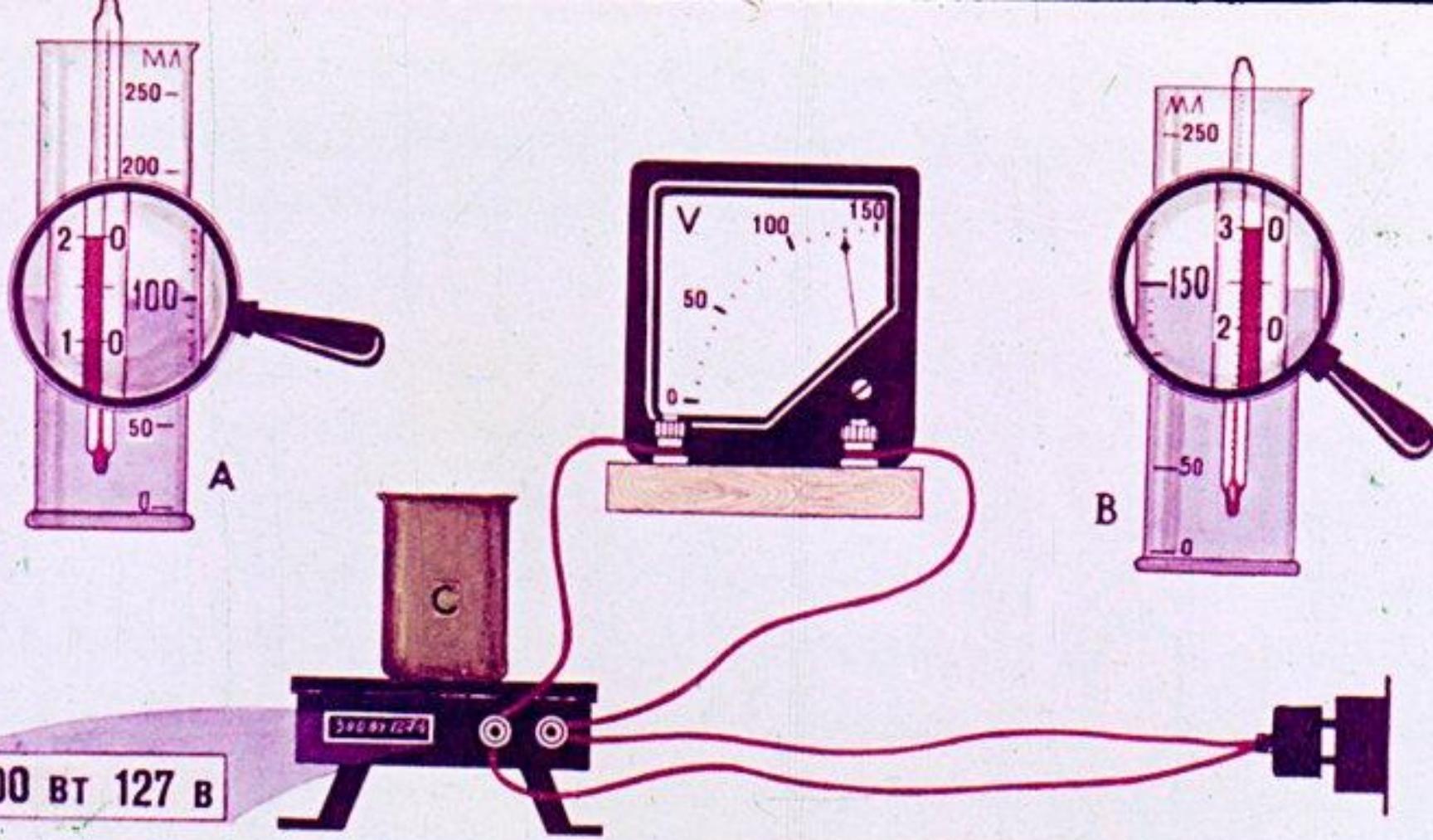1. Воду из мензурки А перелили в сосуд С и нагревали 0,5 минут. На сколько градусов нагрелась вода? Нагреванием сосуда пренебречь.
2. Керосин из мензурки В перелили в сосуд С и нагревали 1 минуту. На сколько градусов нагрелся керосин? Нагреванием сосуда пренебречь.



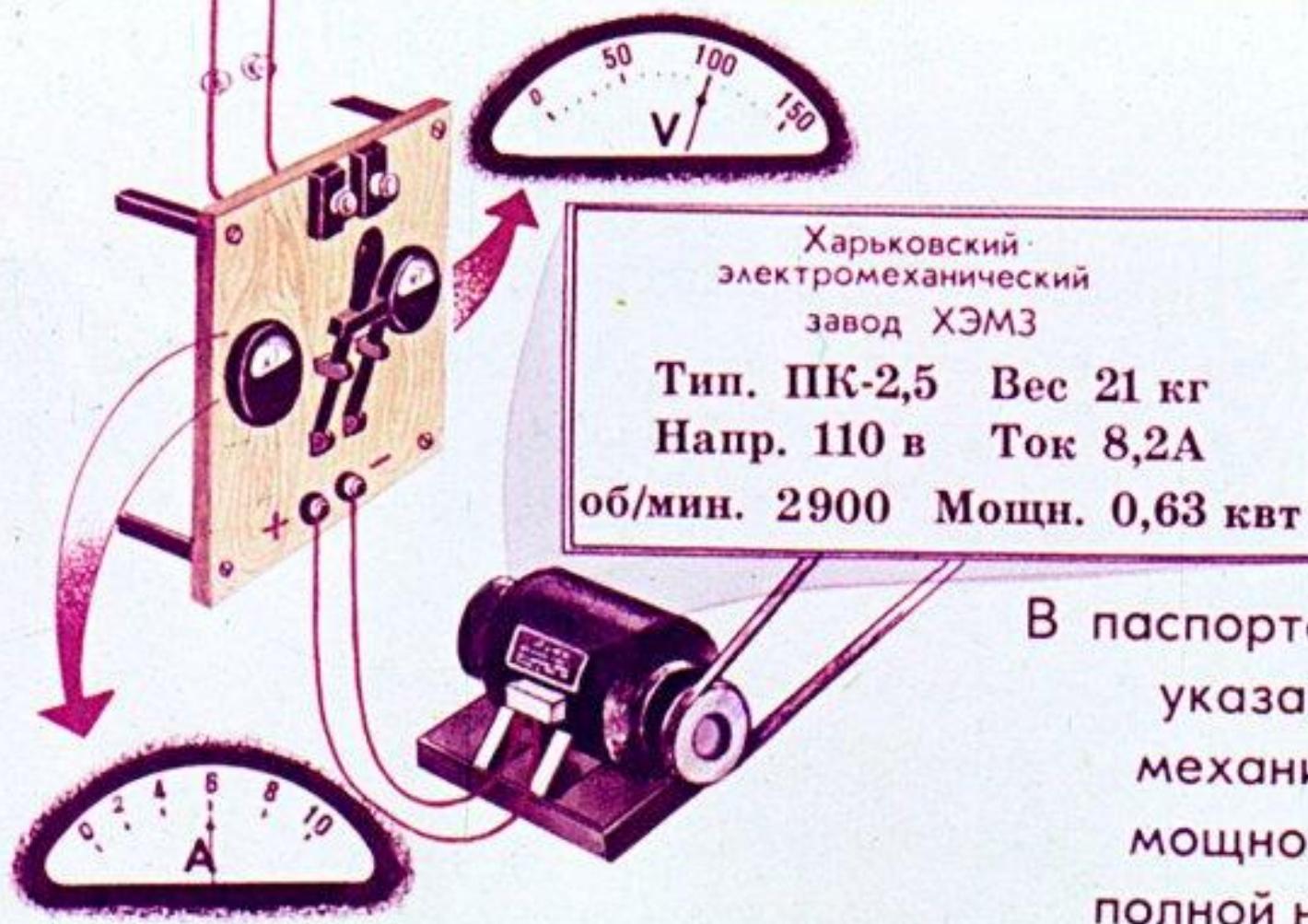1. Воду из мензурки А вылили в сосуд С, стоящий на плитке, и нагрели до кипения за 5 минут. Определить к.п.д. нагревателя в процентах.
2. Воду из мензурки В вылили в сосуд С, стоящий на плитке, и нагрели до кипения за 10 минут. Определите к.п.д. нагревателя в долях единицы.




Харьковский
электромеханический
 завод ХЭМЗ

Тип. ПК-2,5 Вес 21 кг
Напр. 110 в Ток 8,2А
об/мин. 2900 Мощн. 0,63 квт

В паспорте двигателя
указана его
механическая
мощность при
полней нагрузке.

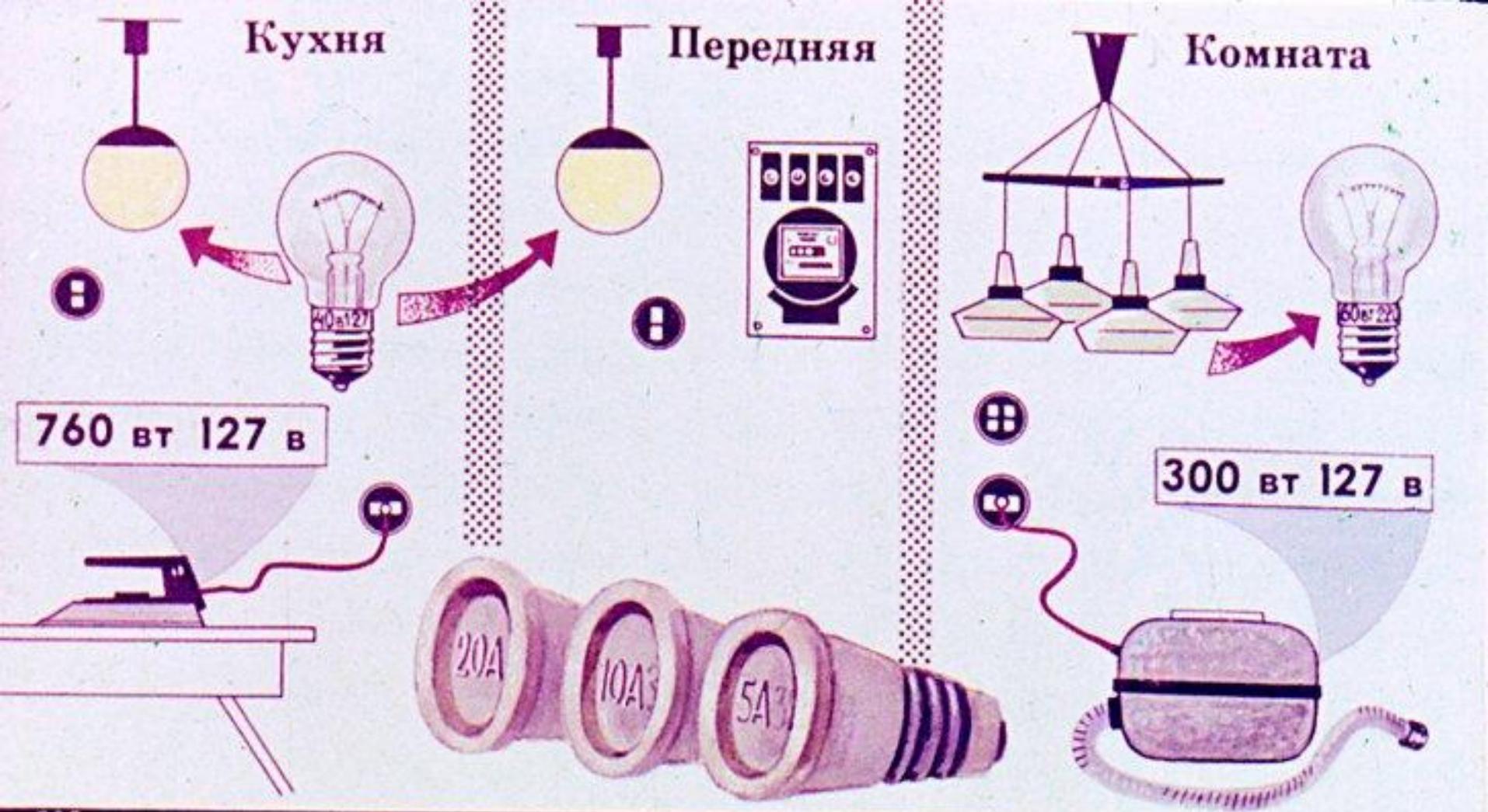- Начертите принципиальную схему электрической цепи.**
- 1. Определите электрическую мощность двигателя и его к.п.д. при полной нагрузке.**
 - 2. Определите фактическую электрическую мощность двигателя и работу тока за 10 минут.**



Жилая комната имеет отдельные предохранители на щитке счетчика.

1. Нарисуйте схему электрической цепи комнаты и подберите для нее соответствующие предохранители.
2. Нарисуйте электрическую схему цепи передней и кухни и подберите для них соответствующие предохранители.