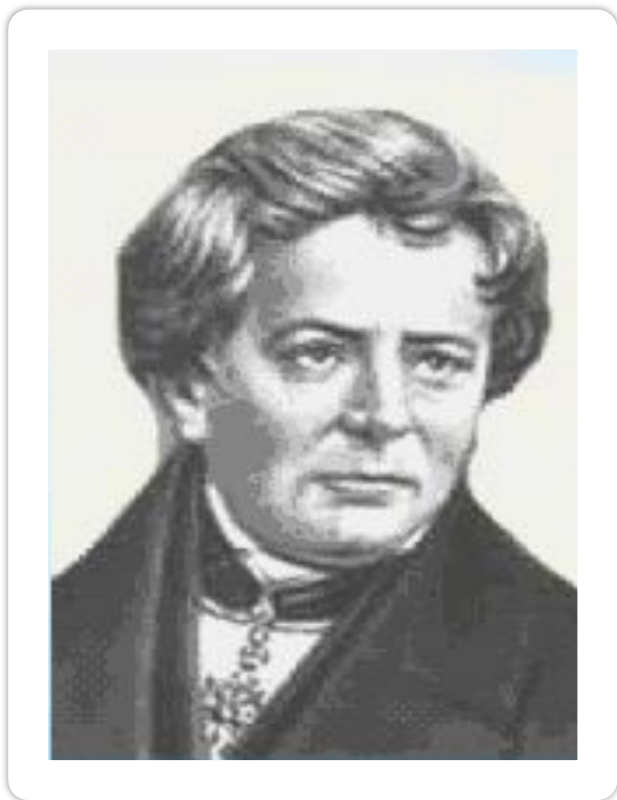


Закон Ома для участка цепи.





Георг Симон Ом
1789-1854




Сила тока – I [A]
Напряжение – U [В]

$$I = q/t$$
$$U = A/q$$

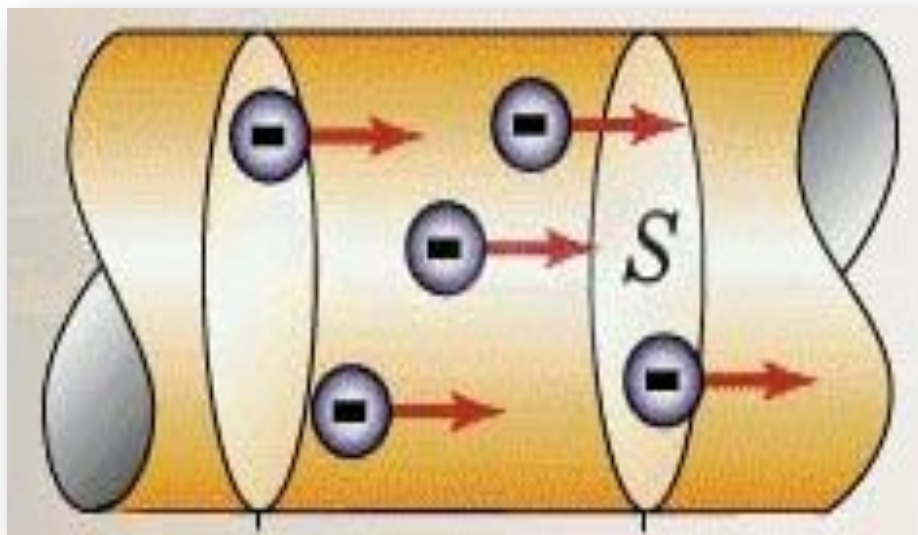

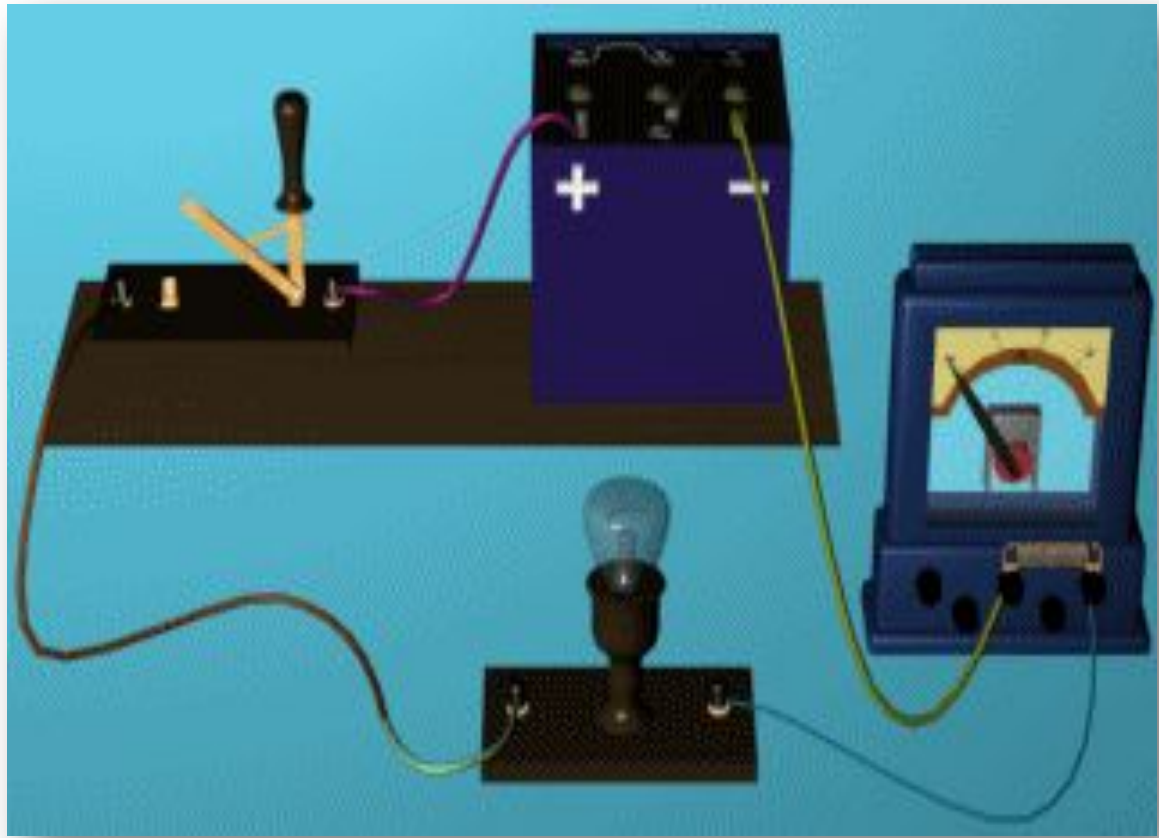


Сопротивление - R [Ом]

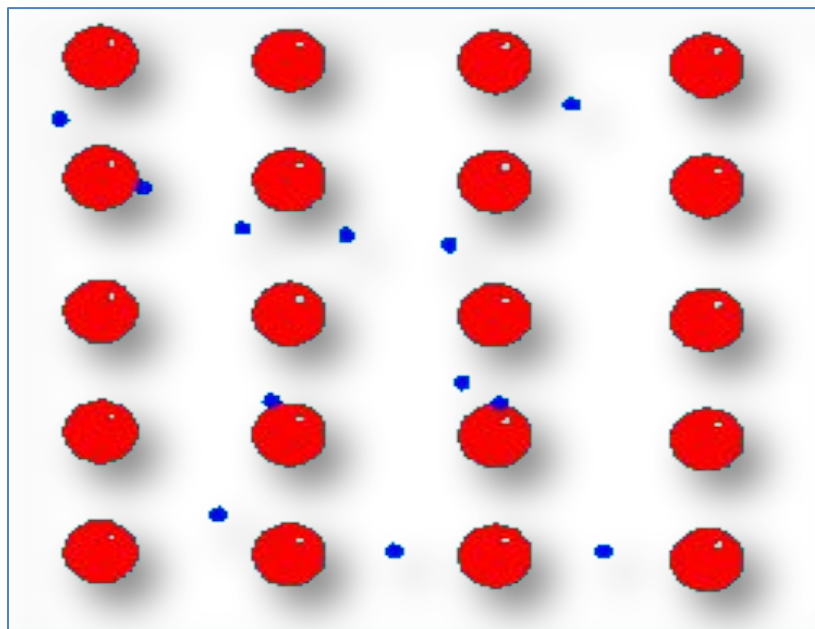


Сила тока


Напряжение


Сопротивление

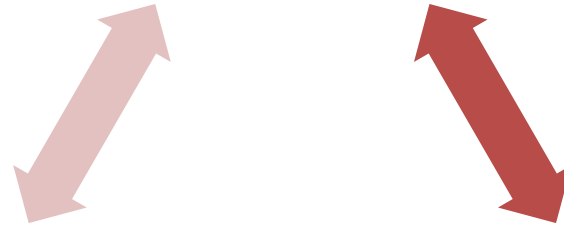

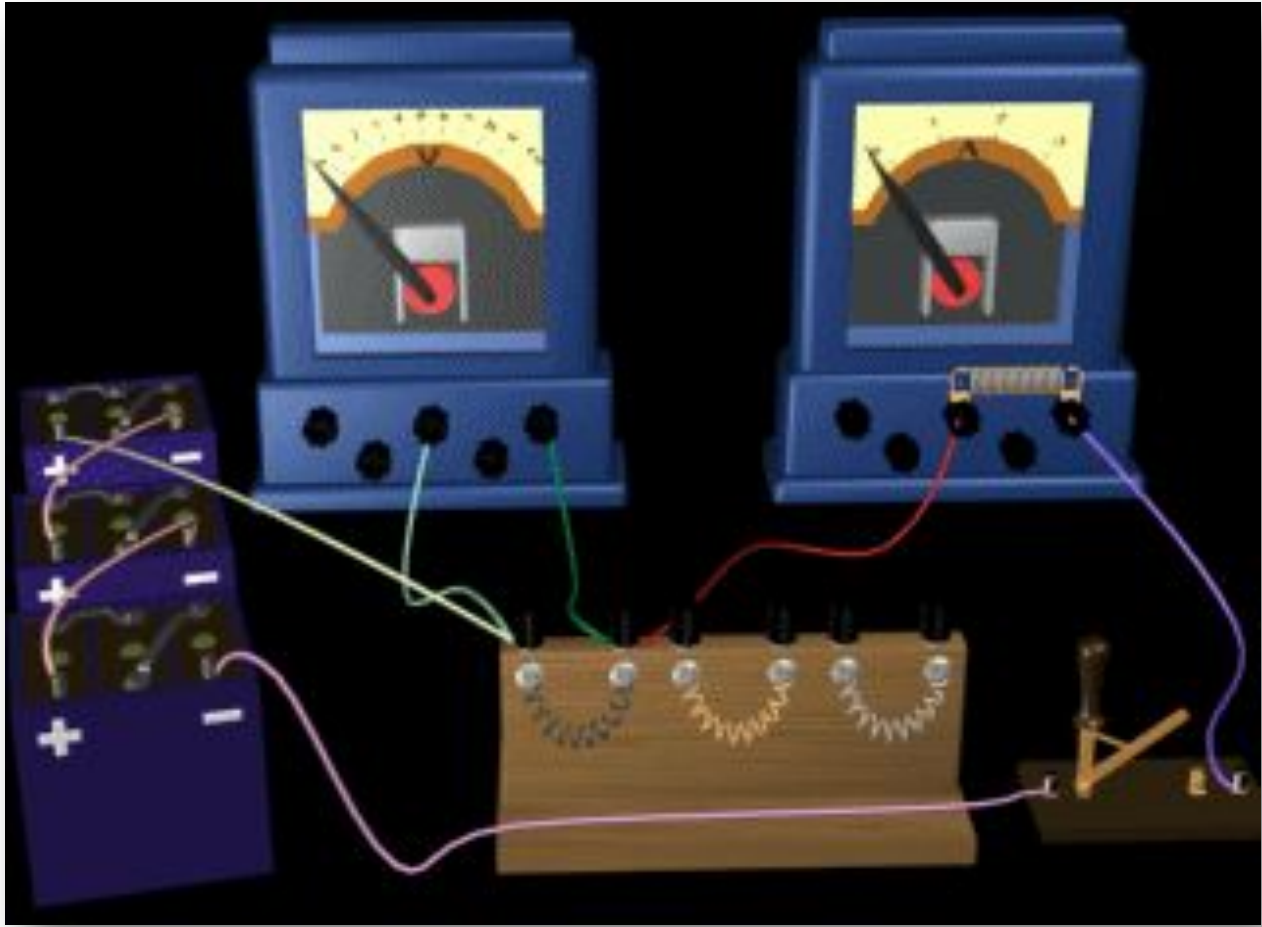


Закон Ома

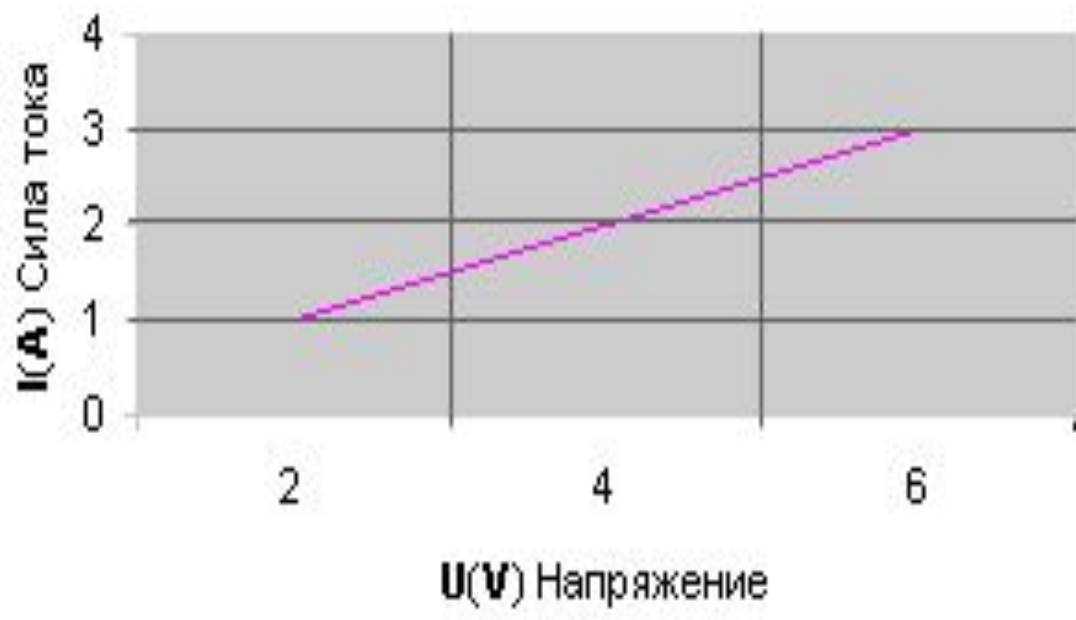

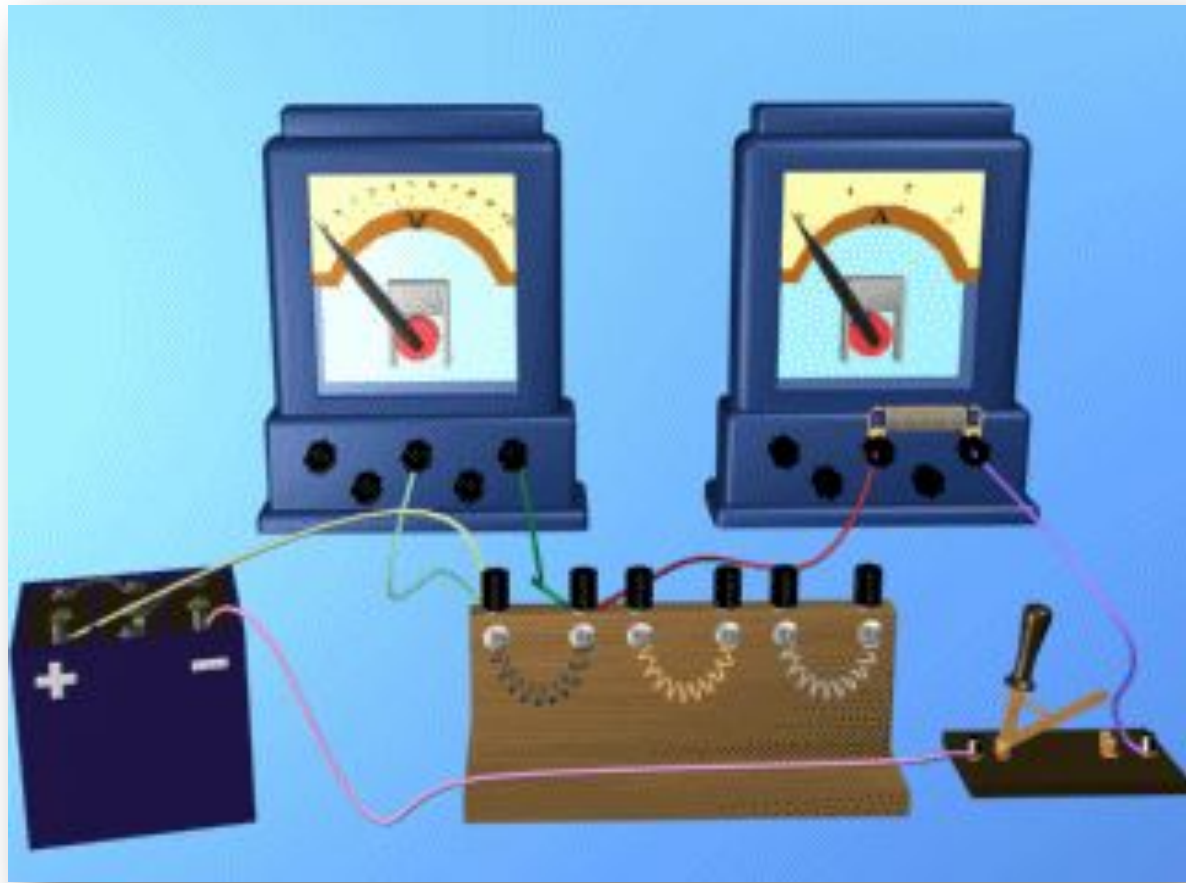

Закон Ома

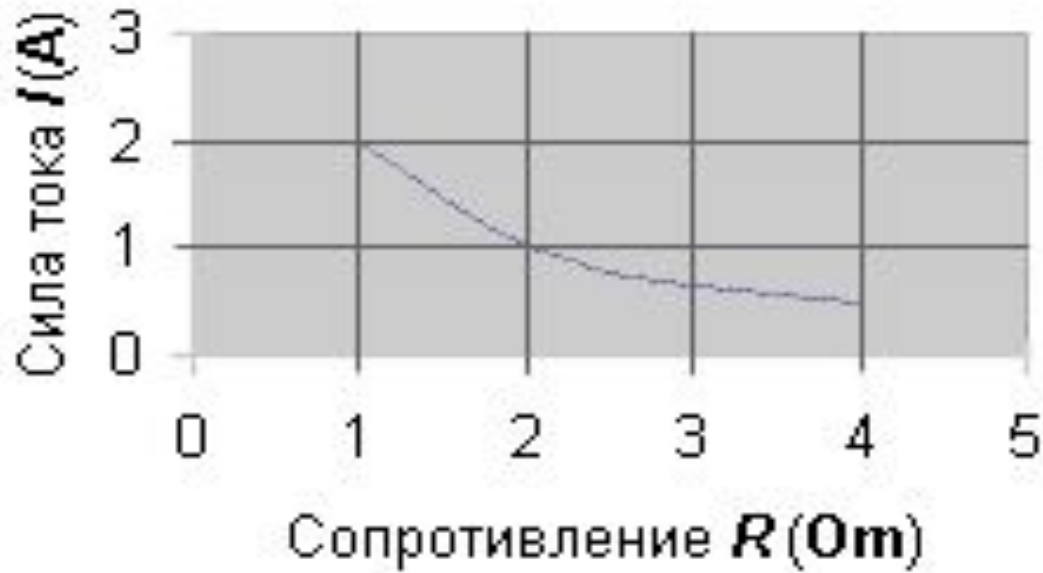

Закон Ома для участка цепи.

$$I = \frac{U}{R}$$

Как вы работали на уроке?

**Рука об
руку.**

**В поте
лица.**

**Через пень
колоду.**

**Не шатко
не валко.**

**Не
покладая
рук.**

**Тяп да
ляп.**

