

Отчет по практике

Выполнил:

Высоцкий
А. А.

Группа 11-РТ

2012


- MATLAB (сокращение от англ. «Matrix Laboratory») — пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений и одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете. MATLAB используют более 1 000 000 инженерных и научных работников, он работает на большинстве современных операционных систем, включая Linux, Mac OS, Solaris (начиная с версии R2010b поддержка Solaris прекращена) и Microsoft Windows.



Построение характеристик схемы при помощи MATLAB

Зададим начальные параметров схемы

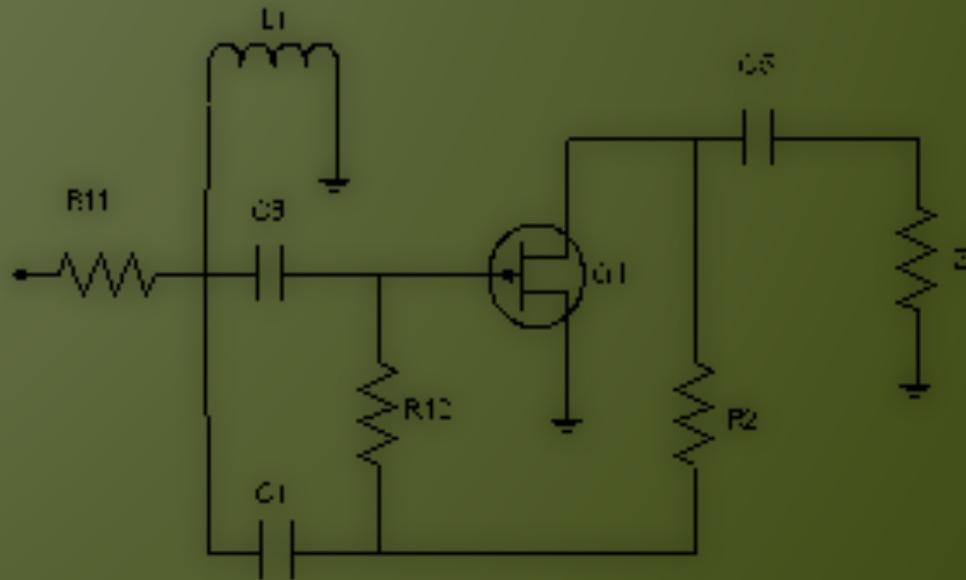- $r_1=180e+3;$
- $c_1=800e-12;$
- $I_1=1e-3;$
- $c_3=7e-9;$
- $f_p=0.25e+3;$
- $c_n=40e-12;$
- $r_n=20e+3;$
- $c_{zi}=10e-12;$
- $c_{zs}=5e-12;$
- $r_{tr}=40e+3;$
- $s_{tr}=8e-3;$



Построим схемы замещения для исходной схемы

Схема замещения на Y параметры


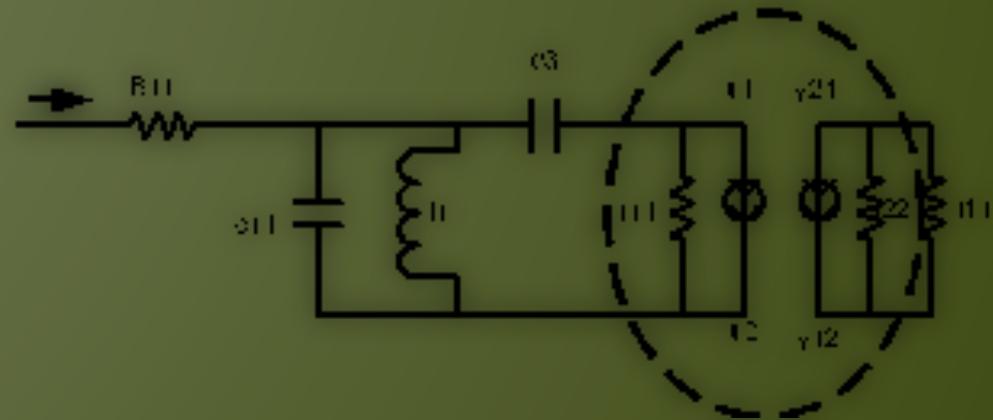


Схема замещения на Z параметры

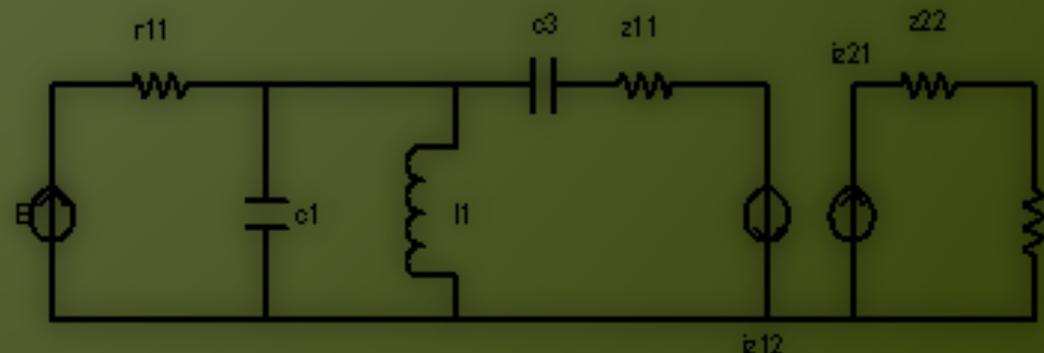

Просчитаем резонансную и угловую частоты

- $w = 1 / \sqrt{L_1 * C_1};$
- $f = w / (2 * \pi);$
- $f_{rdp} = f - (0.1 * f);$
- $f_{rdv} = f + (0.1 * f);$

Зададим длительности импульса

- $x = 0 : 2.85e-7 : 1.14e-3;$
- $x_1 = 0 : 2.85e-7 : 5.7e-4;$
- $x_2 = 5.7e-4 + 2.85e-7 : 2.85e-7 : 1.14e-3;$

Рассчитаем Y и Z параметры схемы

- $y_{11} = i * w * (czi + czs);$
- $y_{12} = -i * w * czs;$
- $y_{21} = str - i * w * czs;$
- $y_{22} = (1 / rtr) + i * w * czs;$
- $y = [y_{11}, y_{12}; y_{21}, y_{22}];$
- $d = \det(y);$
- $z_{11} = y_{22} / d;$
- $z_{12} = -y_{12} / d;$
- $z_{21} = -y_{21} / d;$
- $z_{22} = y_{11} / d;$
- $L = 2;$
- $e(L) = 0;$


Построение схемы замещения для сопротивления и проводимости

- $\mathbf{ew}=[1;0;0;0];$
- $\text{while}(fp \leq 1.3e+5);$
- $zn=(rn-1/(i^2\pi f_p c_n));$
- $xc1=-1/(i^2\pi f_p c_1);$
- $xc3=-1/(i^2\pi f_p c_3);$
- $xl1=i^2\pi f_p l_1;$
- $zw=[r1+xc1,-xc1,0,0;$
- $-xc1, xc1+xl1,-xl1,0;$
- $0,-xl1,xl1+xc3+z11,-z12;$
- $0,0,-z21,z22+zn];$
- $ziw=\text{inv}(zw);$
- $iw=ziw * \mathbf{ew};$
- $uv=zn * iw(4);$
- $e(L)=uv;$
- $f_p=f_p+32.44;$
- $L=L+1;$
- $\text{end};$


Построение графика АЧХ и ФЧХ

- `fk=1e+3:100:4.01e+5;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(fk,abs(e)),grid,title('achh'),xlabel('chastota'),ylabel('uvih');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(fk(1000:2980),angle(e(1250:3230))),grid,title('fchh'), xlabel('chastota'),ylabel('faza');`
- `figure;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(fk(1580:2000),abs(e(1580:2000))),grid,title('achhvre2'), xlabel('chastota'),ylabel('uvich');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(fk(1580:2000),angle(e(1831:2251))),grid,title('fchhvre2'), xlabel('chastota'),ylabel('faza');`

Построение графика АЧХ и ФЧХ

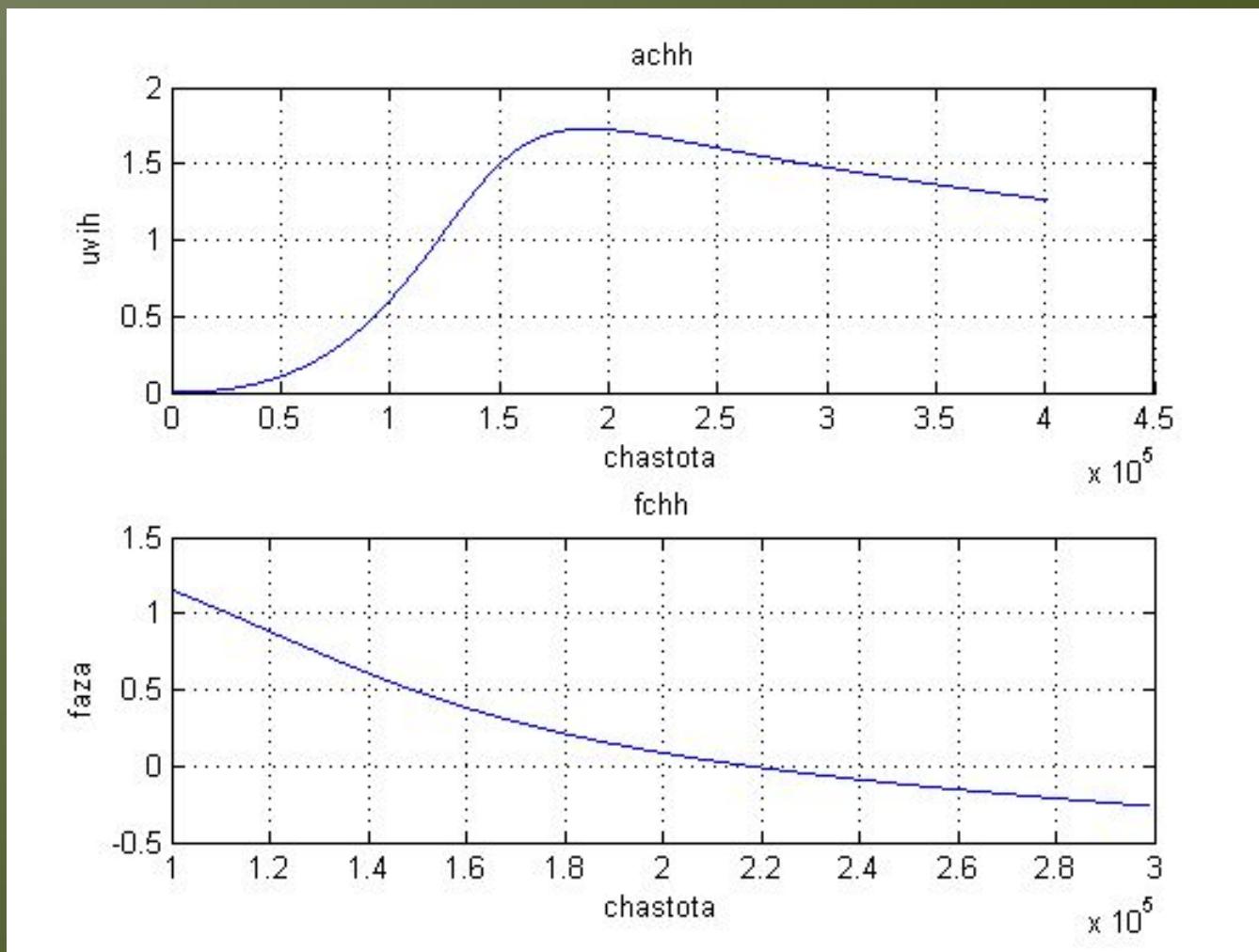


Построение графика АЧХ и ФЧХ

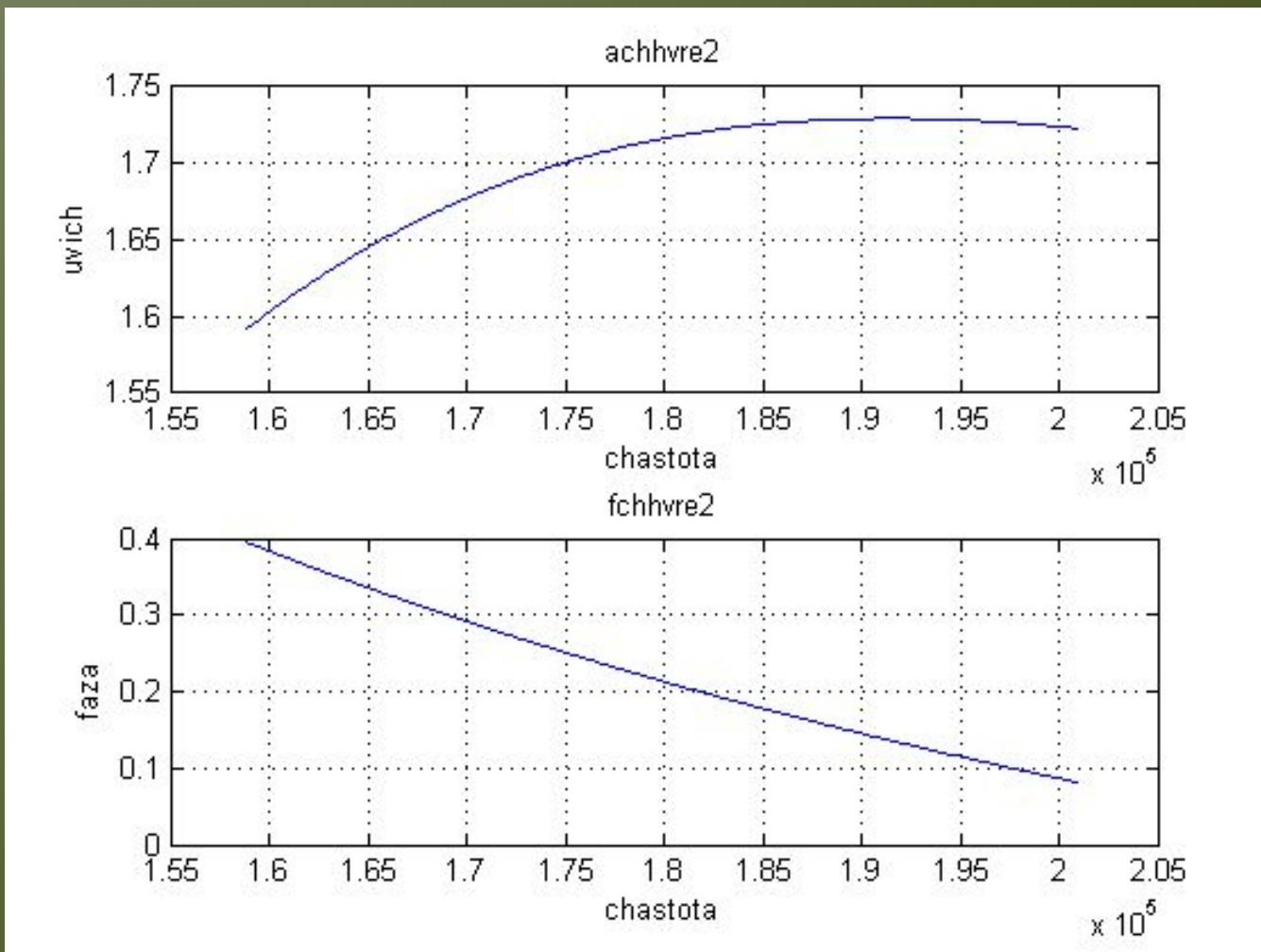

Построение графика управляющего сигнала

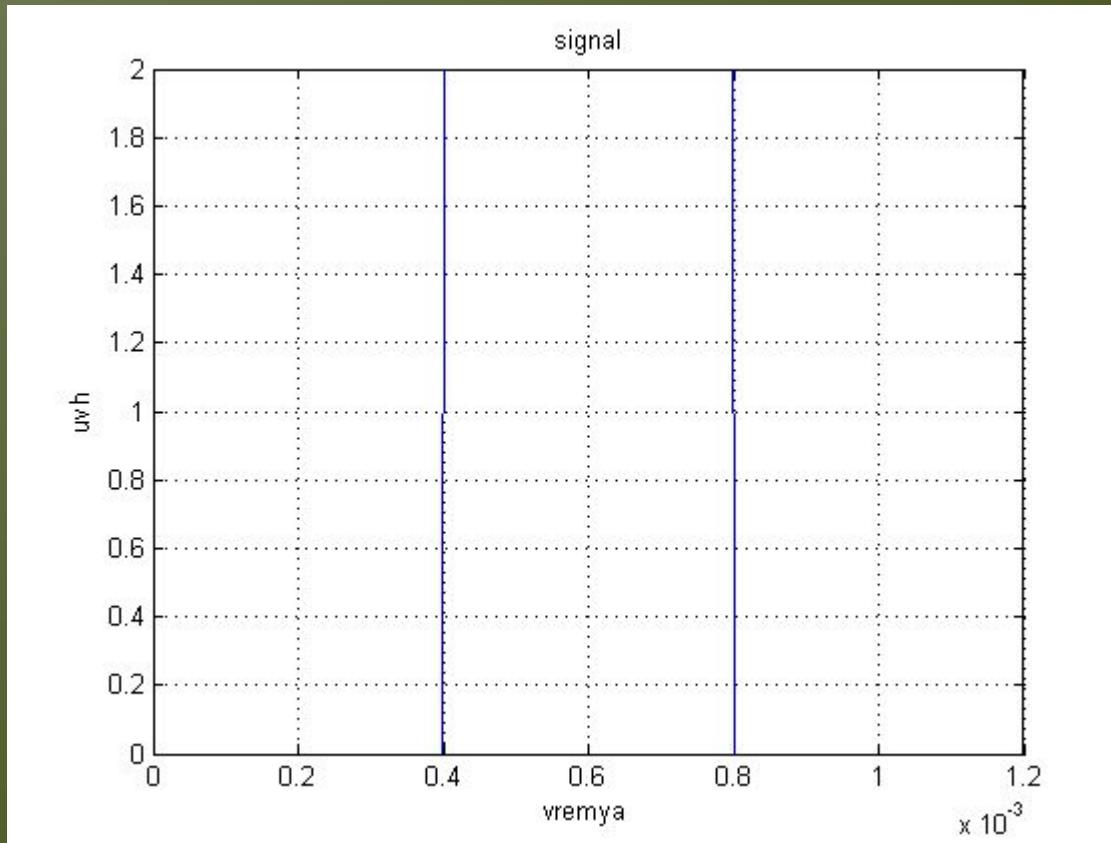
- $y=1+\text{square}((x*5e+3)*\pi/2+\pi);$
- `figure;`
- `plot(x,y),grid,title('signal'),xlabel('vremya'),ylabel('uvh');`




Амплитудно-фазовый спектр

- `ys=fft(y);`
- `sp=fftshift(ys);`
- `sn=2*sp/4001;`
- `fo=0:0.22437:0.9699e+3;`
- `figure;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(fo(3590:3650),abs(sn(1971:2031))),grid,title('amplitpektr'),xlabel('chastota'),ylabel('amplityda');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(fo(3590:3650),angle(sn(1971:2031))),grid,title('fazovospektr'),xlabel('chastota'),ylabel('faza');`
- `p=e.*sn;`
- `figure;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(fo(3590:3650),abs(p(1971:2031))),grid,title('amplit spektr'),xlabel('chastota'),ylabel('amplityda');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(fo(3590:3650),angle(p(1971:2031))),grid,title('fazovo spektr'),xlabel('chastota'),ylabel('faza');`

Амплитудно-фазовый спектр

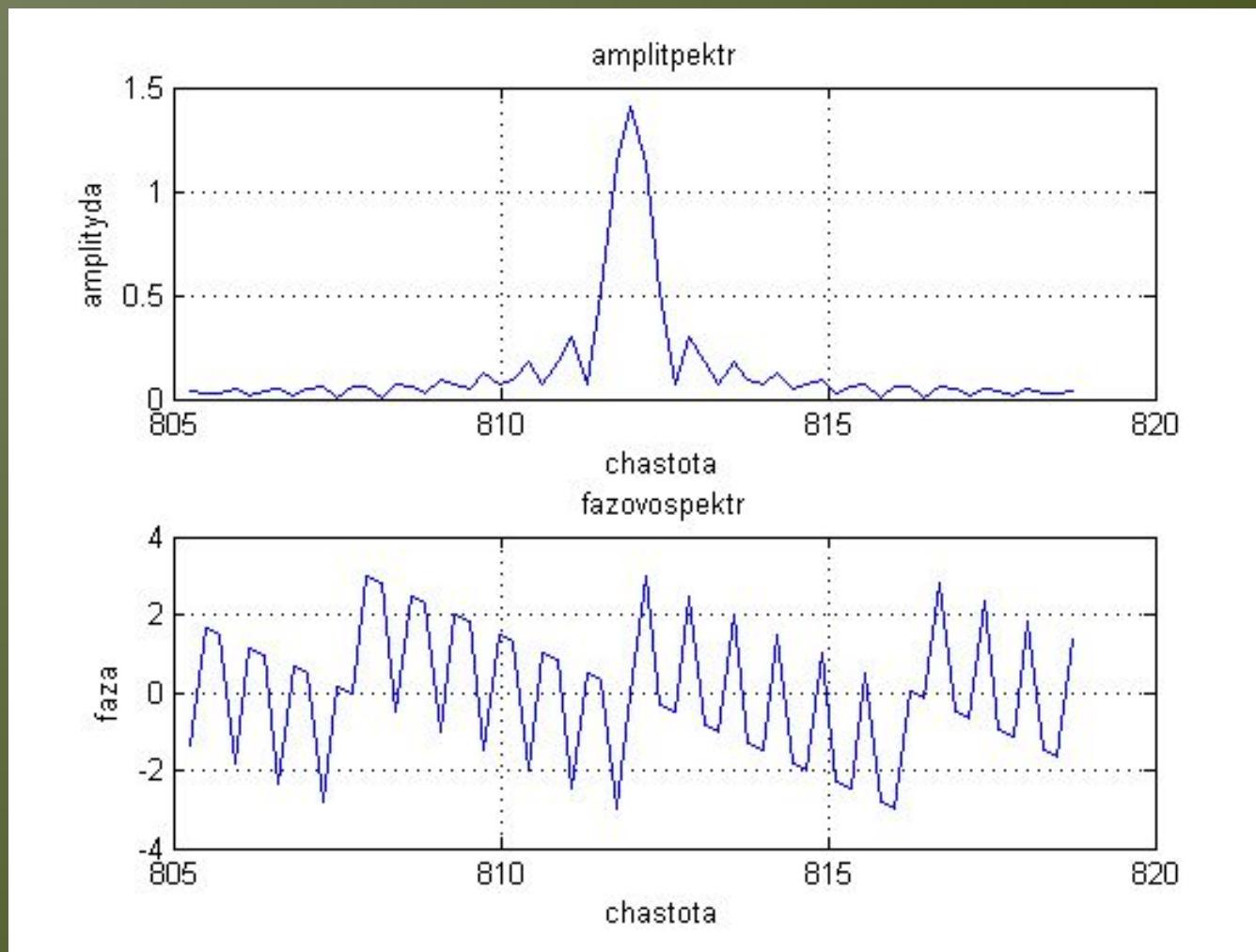


Амплитудно-фазовый спектр

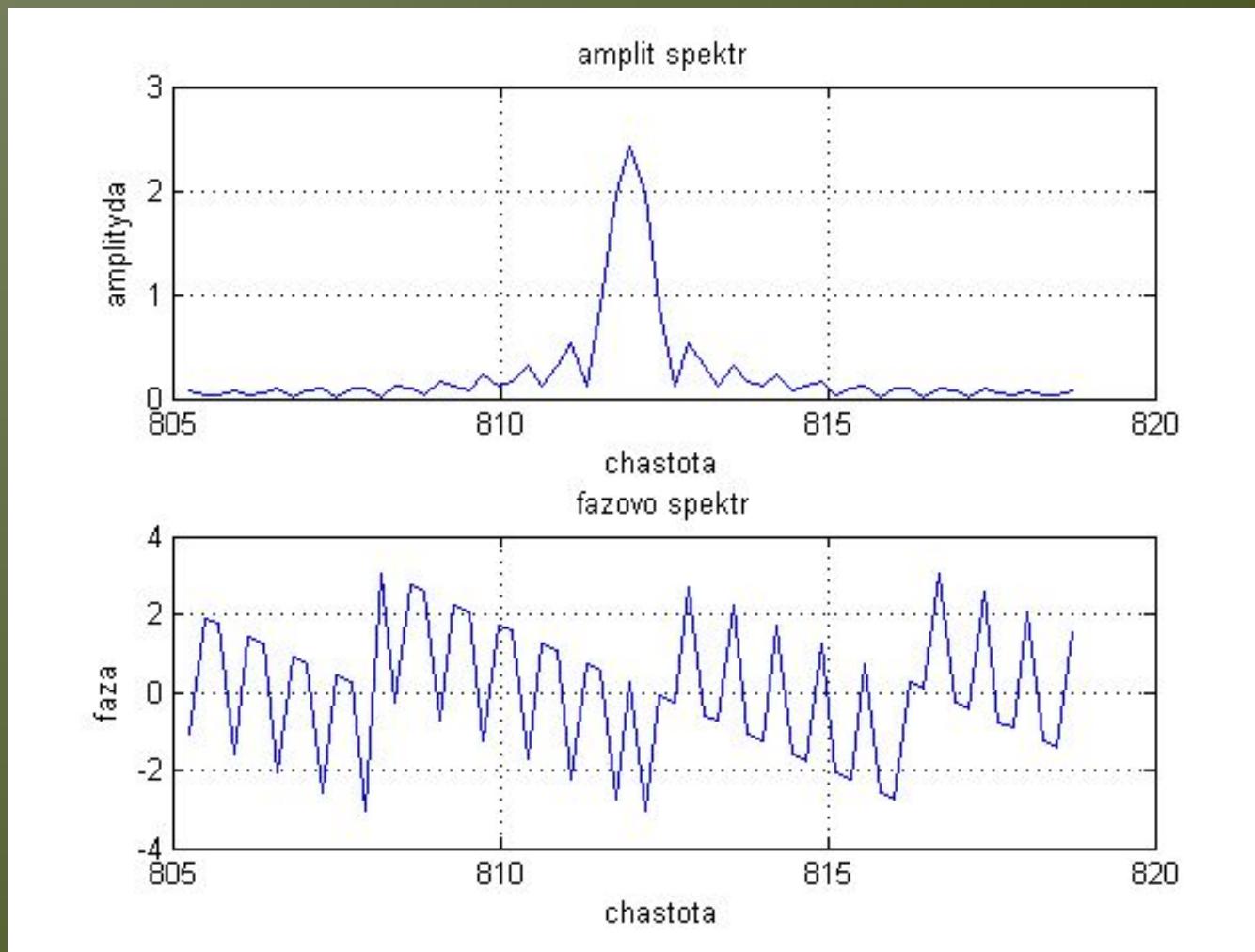


Балансовая модуляция

- $q=0.2\cos(\omega*x);$
- $y_b=y.*q;$
- `figure;`
- `plot(x,yb),grid,title('am signal'), xlabel('vremia'), ylabel('uvh');`
- `y21=fft(yb);`
- `y22=fftshift(y21);`
- `sp2=2*y22/4001;`
- `figure;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(fk(1460:2000),abs(sp2(1730:2270))),grid, title('amplit spektr'), xlabel('chastota'), ylabel('amplituda');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(fk(1460:2000),angle(sp2(1730:2270))*57),grid, title('fazovo spektr'), xlabel('chastota'), ylabel('faza');`

Балансовая модуляция

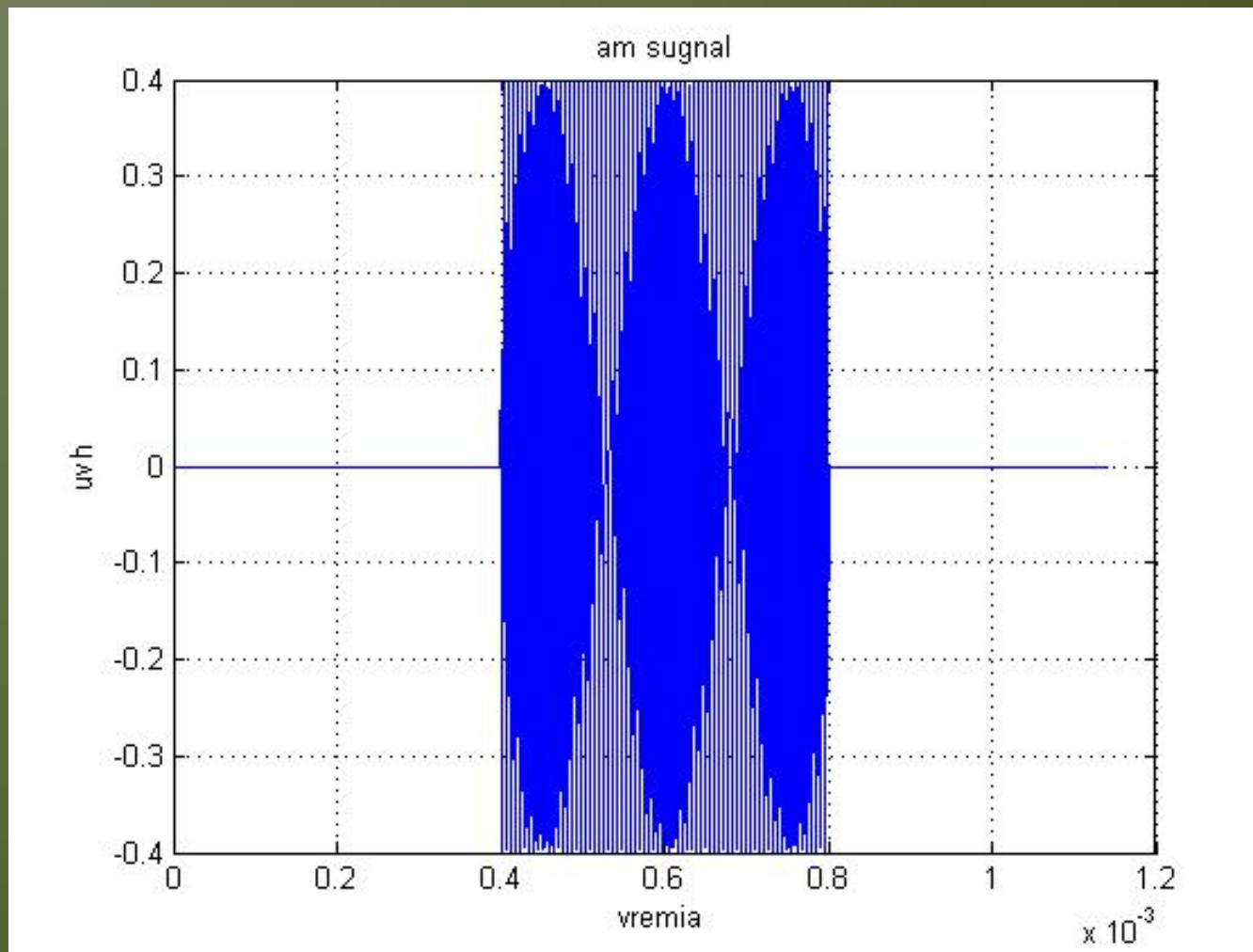


Балансовая модуляция

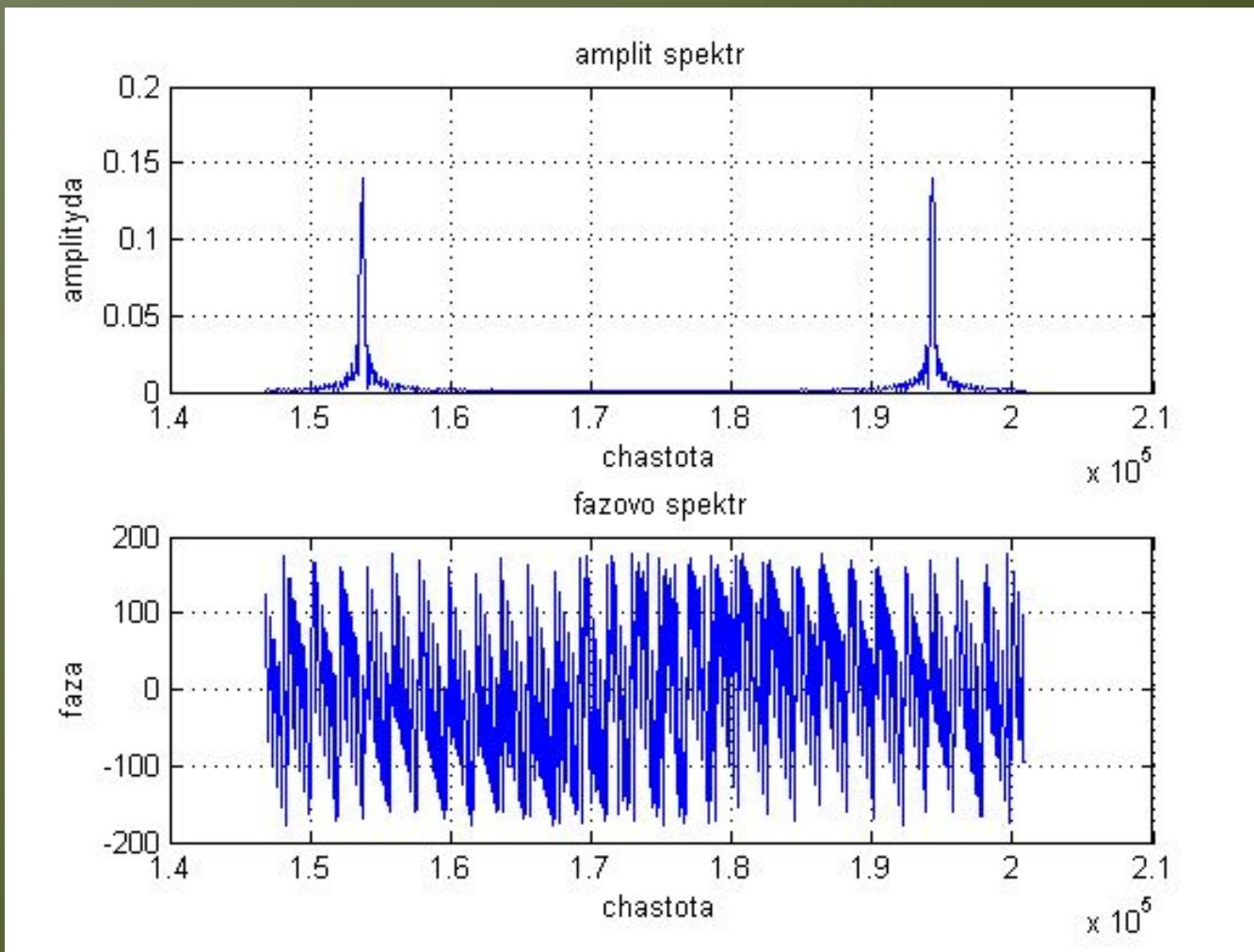


Импульсная характеристика

- $q1=0.1*\sin(w*x1);$
- $q2=\sin(w*x2);$
- $q=[q1,q2];$
- $q1=fft(q);$
- $v=q1.*e;$
- $sp1=fft(v);$
- `figure;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(x,q),grid,title('stypenka'), xlabel('chastota'), ylabel('amplituda');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(x,sp1),grid,title('stypenka'), xlabel('chastota'), ylabel('faza');`
- `figure;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(x(1950:2100),q(1950:2100)),grid,title('stypenka'), xlabel('chastota'), ylabel('amplituda');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(x(1950:2100),sp1(1950:2100)),grid,title('stypenka'), xlabel('chastota'), ylabel('faza');`

Импульсная характеристика

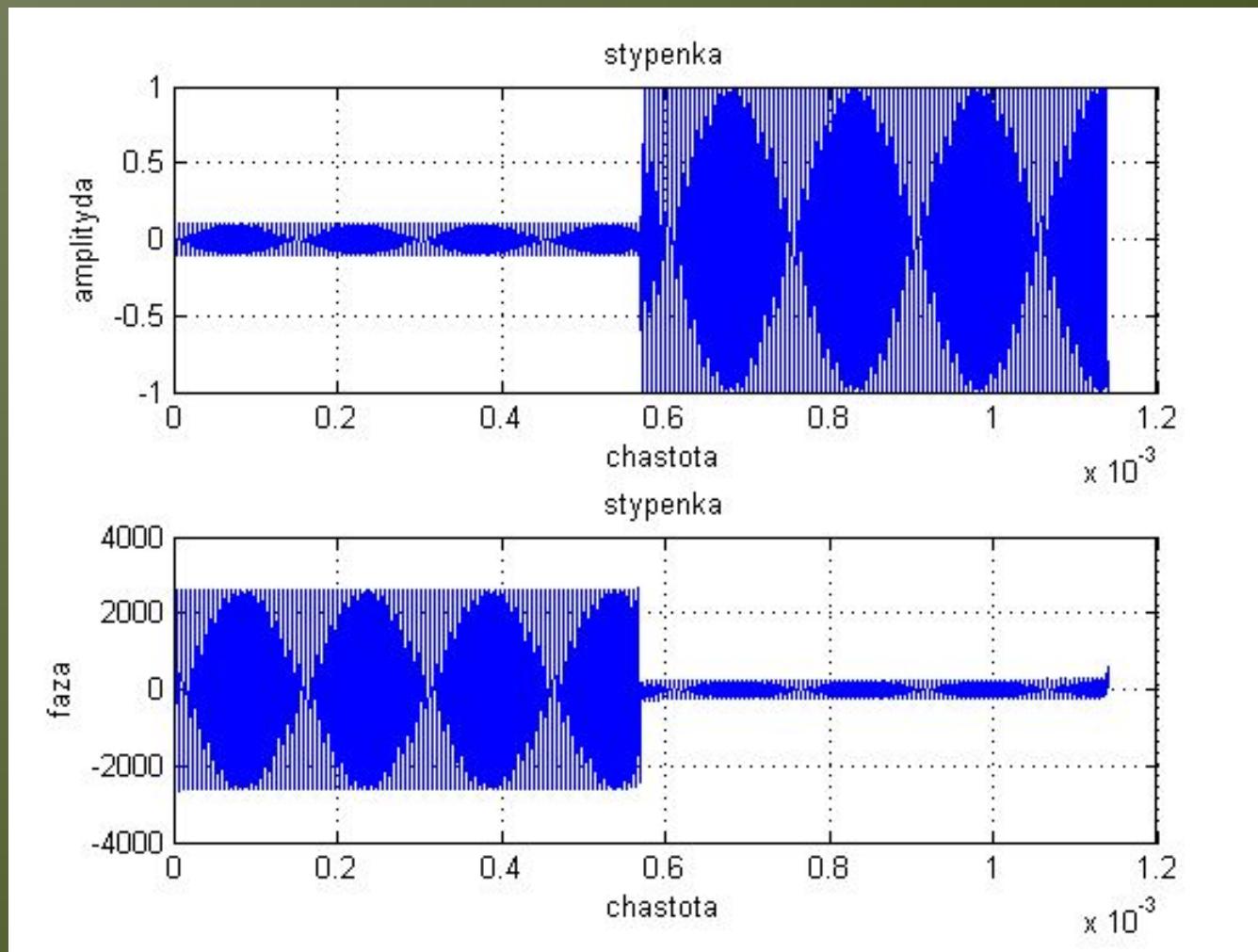


Импульсная характеристика

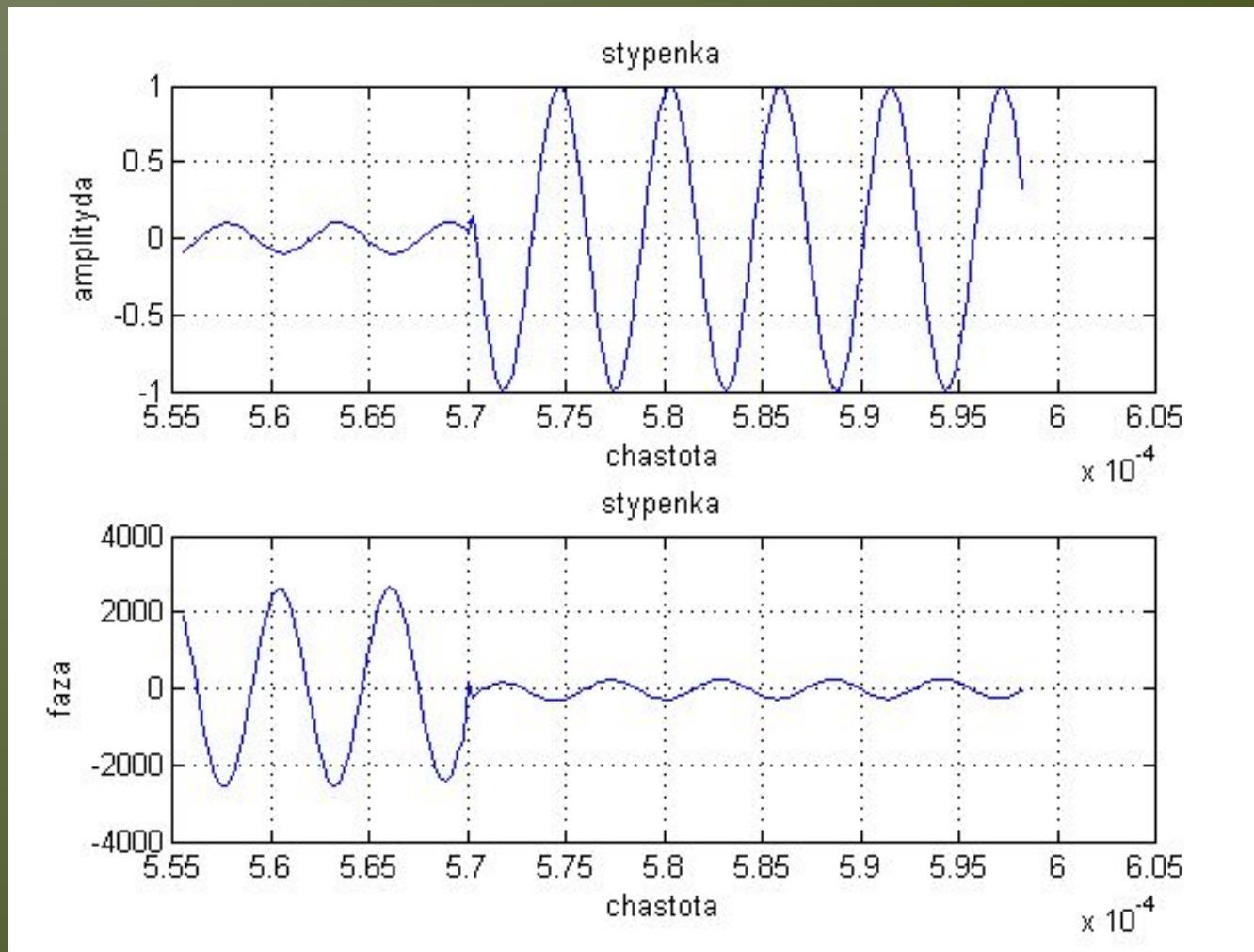

Отклик схемы

- $q1 = \sin(w*x);$
- $q2 = \sin(0.01*w*x);$
- $q = q1.*q2;$
- $q1 = fft(q);$
- $v = e.*q1;$
- $sp1 = ifft(v);$
- `figure;`
- `subplot(2,1,1);`
- `plot(x,q), grid, title('степенка'), xlabel('частота'), ylabel('амплитуда');`
- `subplot(2,1,2);`
- `plot(x,sp1), grid, title('степенка'), xlabel('частота'), ylabel('фаза');`



Отклик схемы

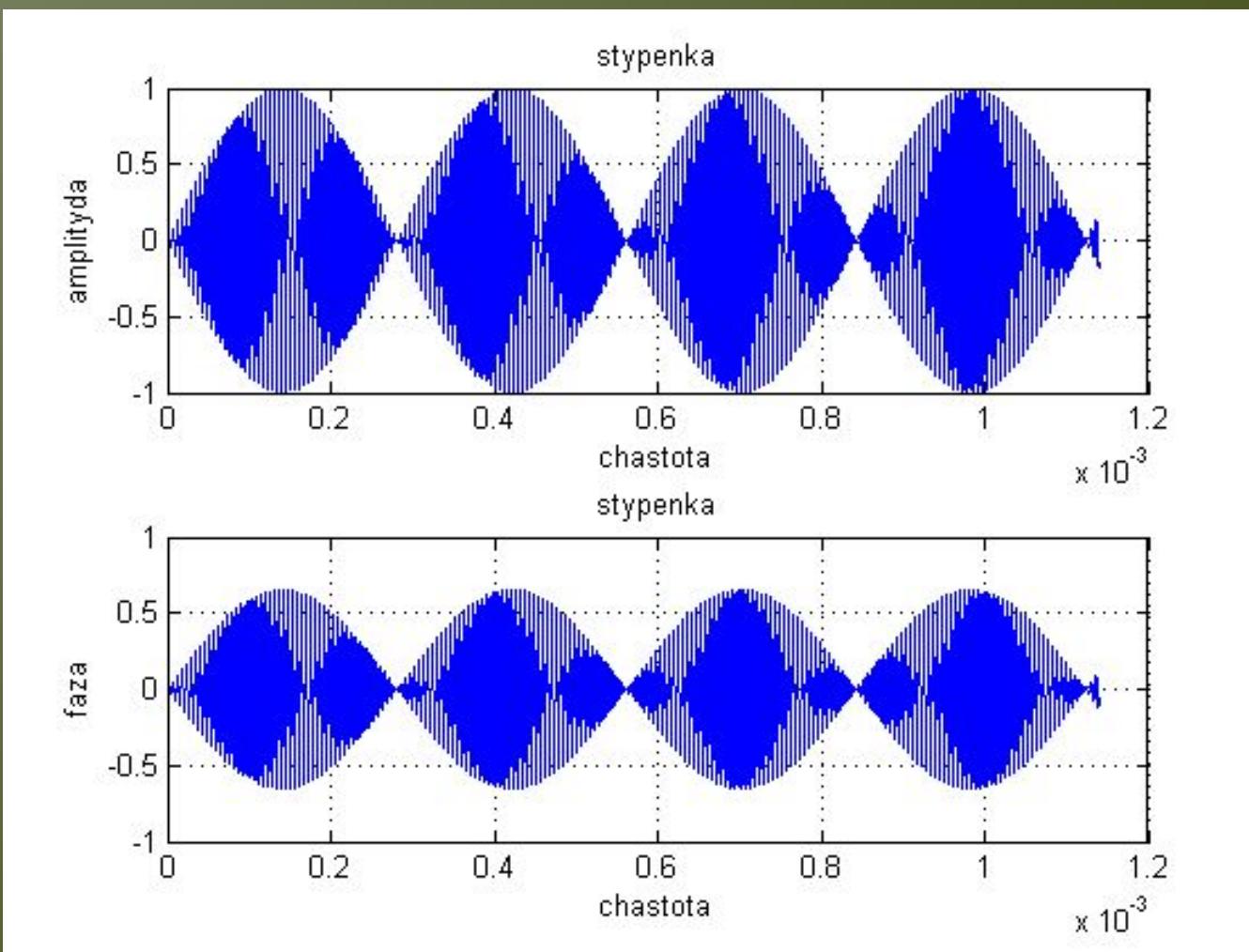



Расчёт токов на всех элементах цепи методом контурных токов

Исходная схема

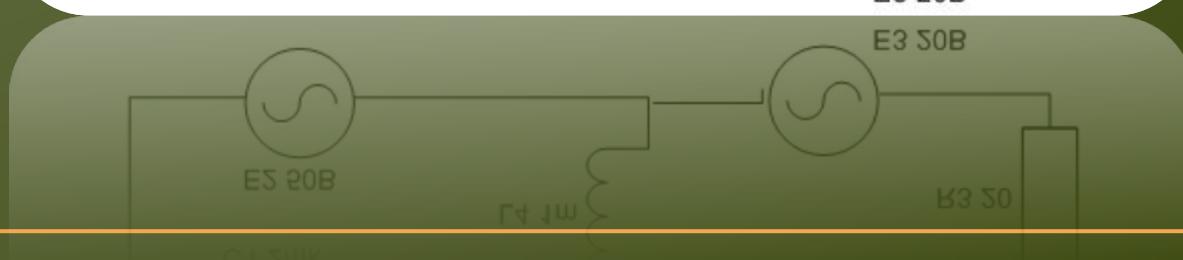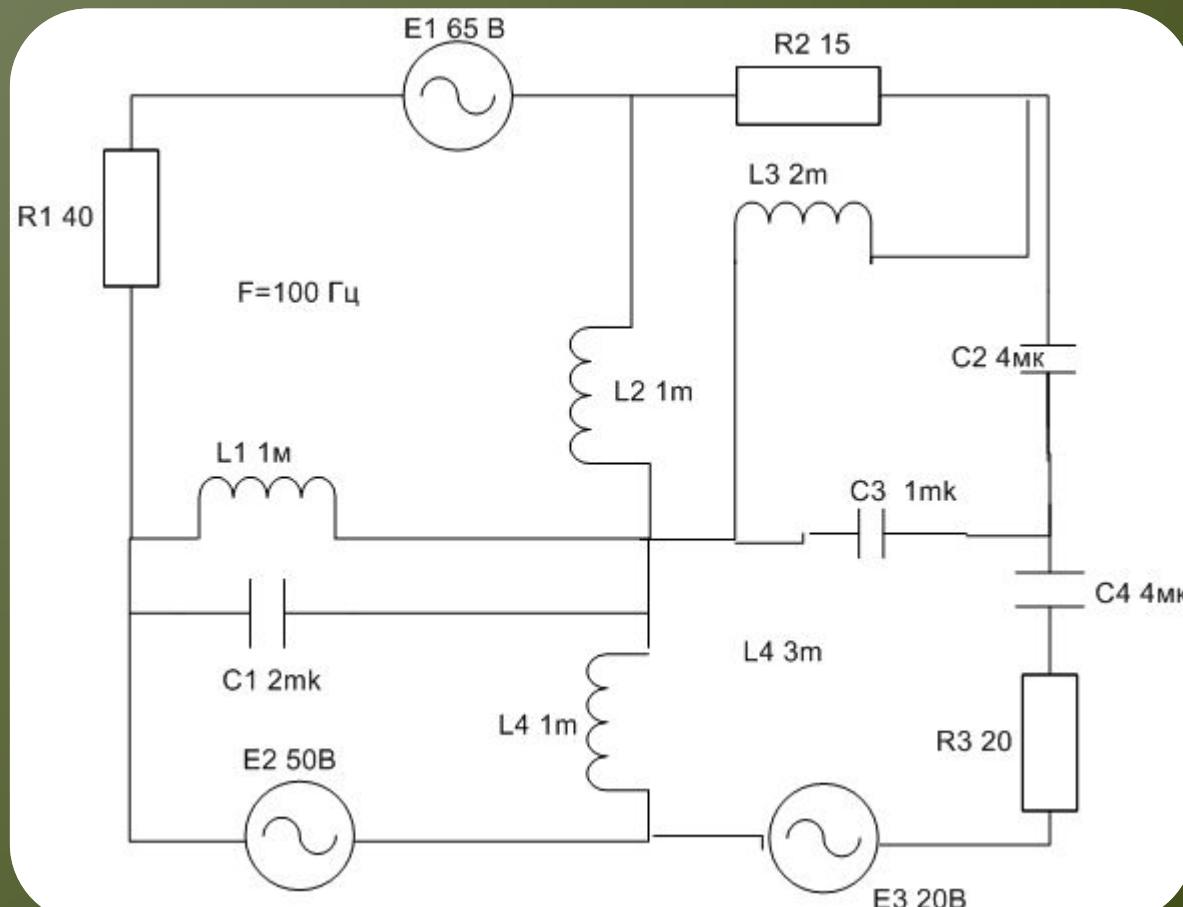

Зададим начальные параметры схемы

- $f=100;$
- $w=2*\pi*f;$
- $e1=65;$
- $e2=50;$
- $e3=20;$
- $r1=40;$
- $r2=15;$
- $r3=20;$
- $C1=2e-12;$
- $C2=4e-12;$
- $C3=1e-12;$
- $C4=4e-12;$
- $L1=1e-3;$
- $L2=1e-3;$
- $L3=2e-3;$
- $L4=1e-3;$

Расчет реактивных сопротивлений схемы

- $XL1 = j * w * L1;$
 - $XL2 = j * w * L2;$
 - $XL3 = j * w * L3;$
 - $XL4 = j * w * L4;$
-
- $XC1 = 1 / (j * w * C1);$
 - $XC2 = 1 / (j * w * C2);$
 - $XC3 = 1 / (j * w * C3);$
 - $XC4 = 1 / (j * w * C4);$

Задание матрицы сопротивлений и источников напряжения, расчёт контурных токов

- $Z = [r2+XL1+XL2, -XL2, 0, -XL1, 0, 0;$
 - $-XL2, r2+XL2+XL3, -XL3, 0, 0, 0;$
 - $0, -XL3, XC2+XC3+XL3, 0, 0, -XC3;$
 - $-XL1, 0, 0, XL1+XC1, -XC1, 0;$
 - $0, 0, 0, -XC1, XC1+XL4, -XL4;$
 - $0, 0, -XC3, 0, -XL4, r3+XL4+XC4];$
-
- $U = [u1; 0; 0; 0; u2; u3];$
 - $I = \text{inv}(Z)^*U;$

Расчёт токов на элементах

- $iR1 = I(1)$
- $iR2 = I(2)$
- $iR3 = I(6)$
- $iC1 = I(4) - I(5)$
- $iC2 = I(3)$
- $iC3 = I(6) - I(3)$
- $iC4 = I(6)$
- $iL1 = I(4) - I(1)$
- $iL2 = I(1) - I(2)$
- $iL3 = I(2) - I(3)$
- $iL4 = I(5) - I(6)$

Полученные результаты

- $iR1 = 5.9663 - 0.3729i$
- $iR2 = 0.0463 + 0.2441i$
- $iR3 = 2.1945e-009 - 5.1261e-008i$
- $iC1 = -2.3554e-009 - 3.1269e-008i$
- $iC2 = 1.7263e-009 - 4.1163e-008i$
- $iC3 = 4.6813e-010 - 1.0098e-008i$
- $iC4 = 2.1945e-009 - 5.1261e-008i$
- $iL1 = -2.9832 - 39.6023i$
- $iL2 = 5.9200 - 0.6170i$
- $iL3 = 0.0463 + 0.2441i$
- $iL4 = 2.9832 - 39.9752i$