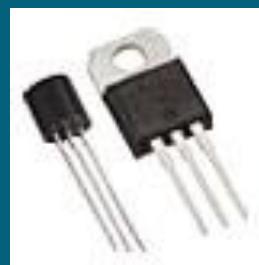


Тема урока: «Эквивалентные схемы. Параметры биполярных транзисторов



Транзисторы



Цели занятия:

обучающие:

- а) показать студентам процесс составления заданий на основе принципа последовательности: «от простой к усложняющейся дидактической величине», путем изменения числовых и введения буквенных коэффициентов;
- б) продолжить формирование умений и навыков при решении заданий по теме: «Эквивалентные схемы и параметры биполярных транзисторов»; в) формирование профессионализма технических знаний;
- г) сформировать умение делать оценки некоторых величин характеризующих и влияющих на работу биполярных транзисторов.

развивающие: учить анализировать, выделять главное, обобщать, доказывать и опровергать логические выводы в предложенной дидактической величине. формировать на репродуктивном уровне проектные умения анализа, обобщения.

воспитательные:

- а) обосновать значимость психологического аспекта изучаемой темы в курсе электронной техники;
- б) вырабатывать умение действовать в ситуации, отличной от заданного алгоритма.

Фронтальный опрос

1. Дать определение биполярного транзистора.
2. Какие типы биполярных транзисторов знаете?
3. Назовите особенности биполярного транзистора.
4. Что является основным носителем заряда в эмиттере и коллекторе?
5. Что является основным носителем заряда в базе?
6. Описать принцип работы n-p-n транзистора

7. Перечислить режимы работы биполярного транзистора и дать краткую характеристику каждому режиму


8. Показать структурную схему и условное графическое изображение биполярных транзисторов.

9. Перечислить схемы включения биполярных транзисторов

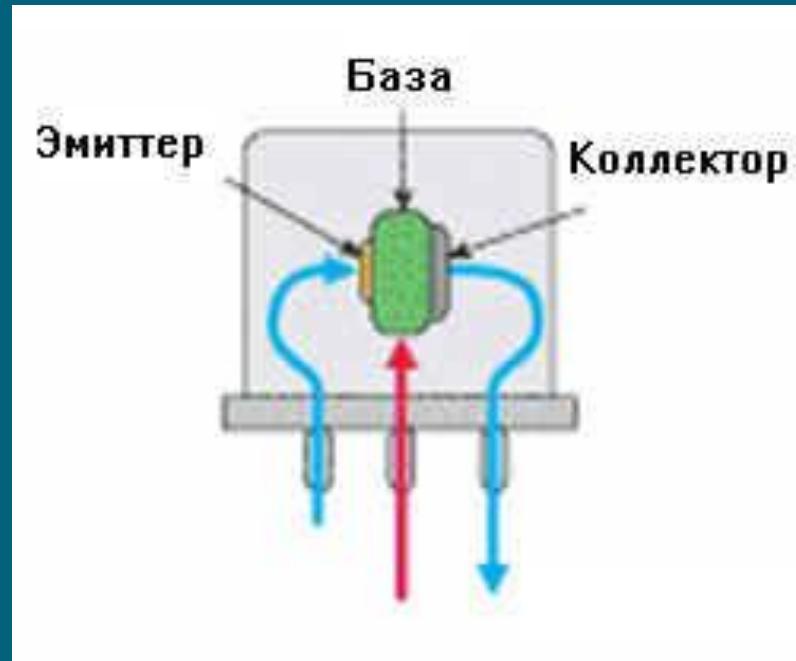10. Показать схемы включение биполярного транзистора.

Биполярные транзисторы

Полупроводниковый прибор, имеющий три электрода и два взаимодействующих между собой $p-n$ -перехода, называется биполярным транзистором.




Биполярные транзисторы (БТ)

Тип транзистора с тремя слоями полупроводника, различают ***n-p-n*** и ***p-n-p*** транзисторы, где ***n*** (*negative*) – электронный тип примесной проводимости, ***p*** (*positive*) – дырочный. Основные носители заряда: электроны и дырки («би» – два); электроды эмиттер, база, коллектор.

Особенности транзистора:


- площадь ***p-n*** перехода коллектора больше, чем эмиттера;
- в базе мало носителей заряда, ее толщина невелика.

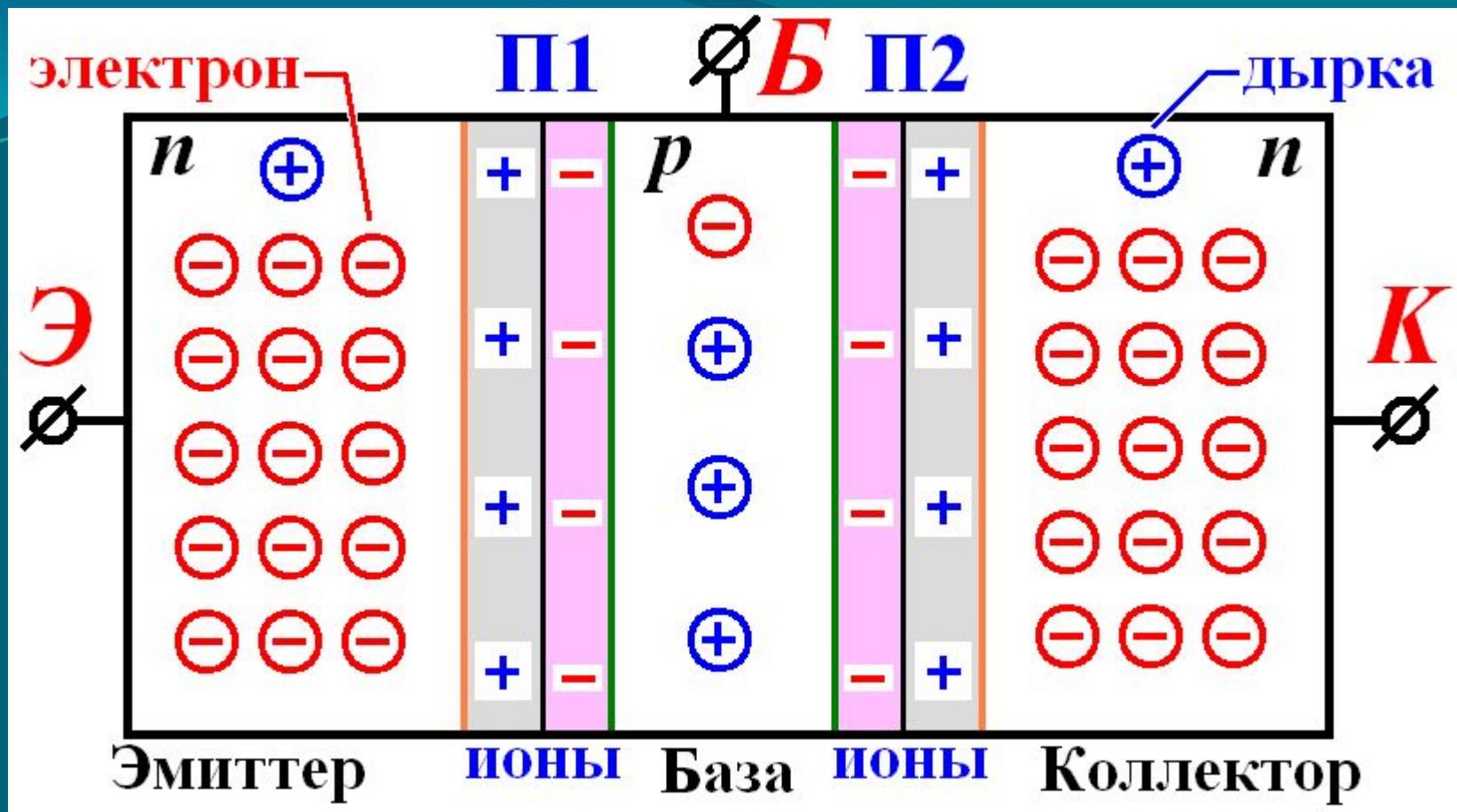Биполярный транзистор основной элемент усилителей и интегральных микросхем (операционные усилители, транзисторно-транзисторная, диодно-транзисторная логика и т.д.).



Эмиттер (Э), Коллектор (К): основные заряды
электроны, не основные дырки;

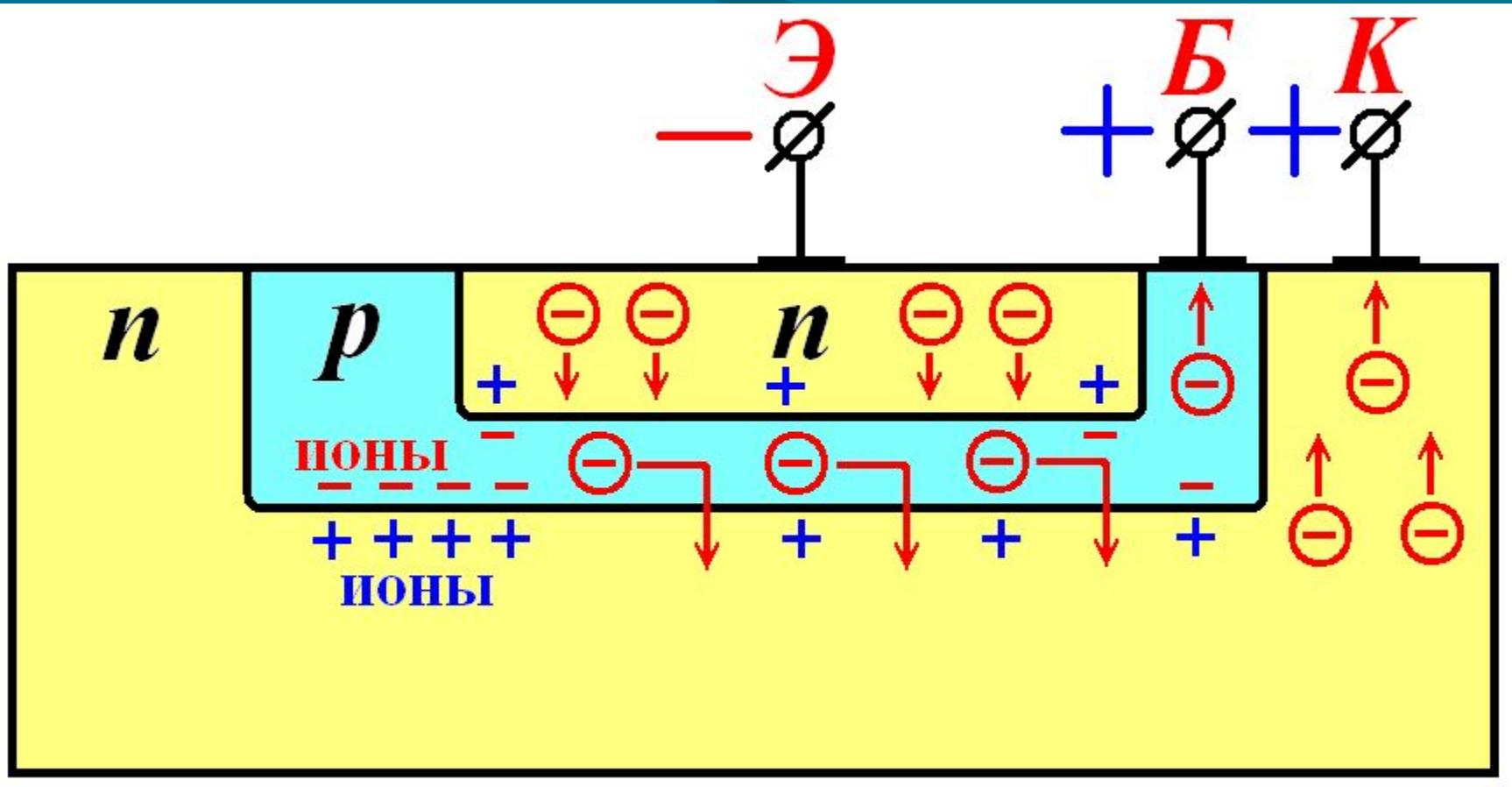База (Б): основные заряды дырки, не основные
электроны; *p-n* переходы П1, П2 образованы
ионами полупроводника.



База вызывает электроны из эмиттера, но переход эмиттер – коллектор для них открыт (здесь они не основные заряды) и большая часть уходит в коллектор, совсем немного доходит до базы. За счет этого происходит усиление базового тока (ток коллектора).

Режимы работы биполярного транзистора



В зависимости от того, какие напряжения действуют на переходах, различают 3 режима работы транзистора:

- *активный режим* работы или режим усиления, когда эмиттерный переход смещен в прямом направлении , а коллекторный в обратном;
- *режим насыщения*, когда оба перехода смешены в прямом направлении;
- *режим отсечки*, когда оба перехода смешены в обратном направлении.




Биполярные транзисторы *n-p-n* и *p-n-p* типа

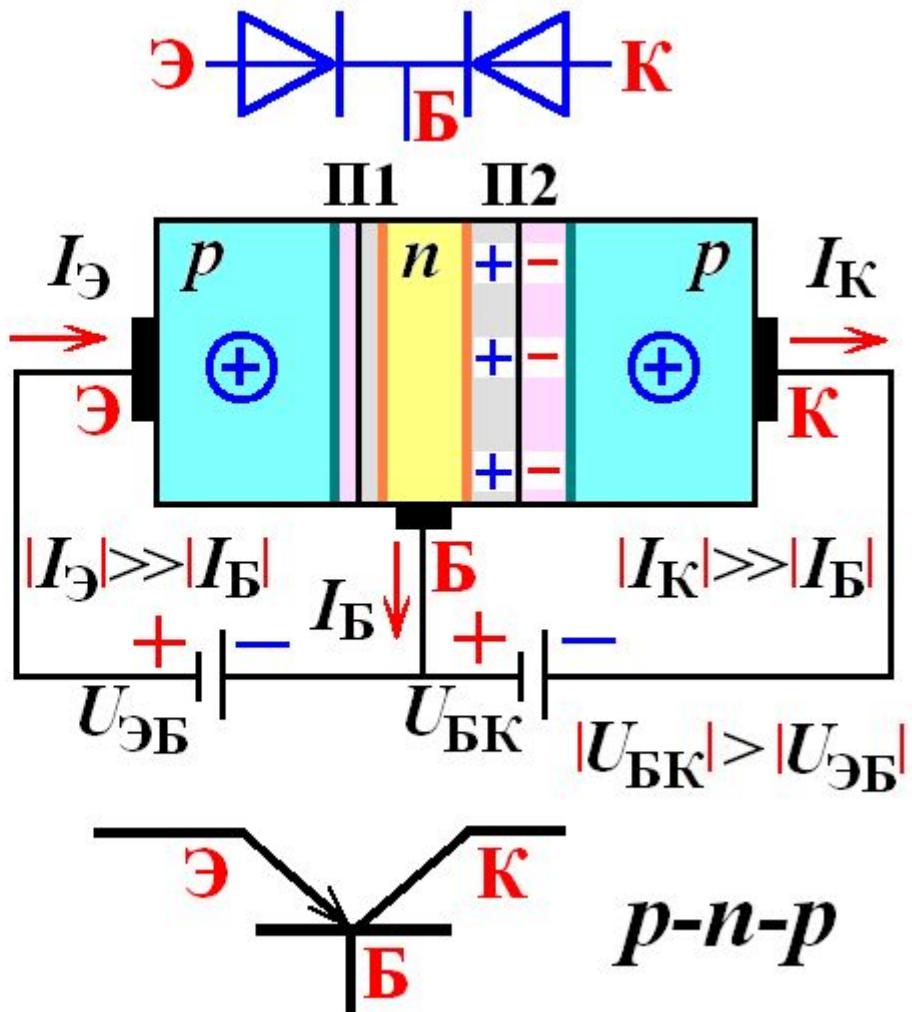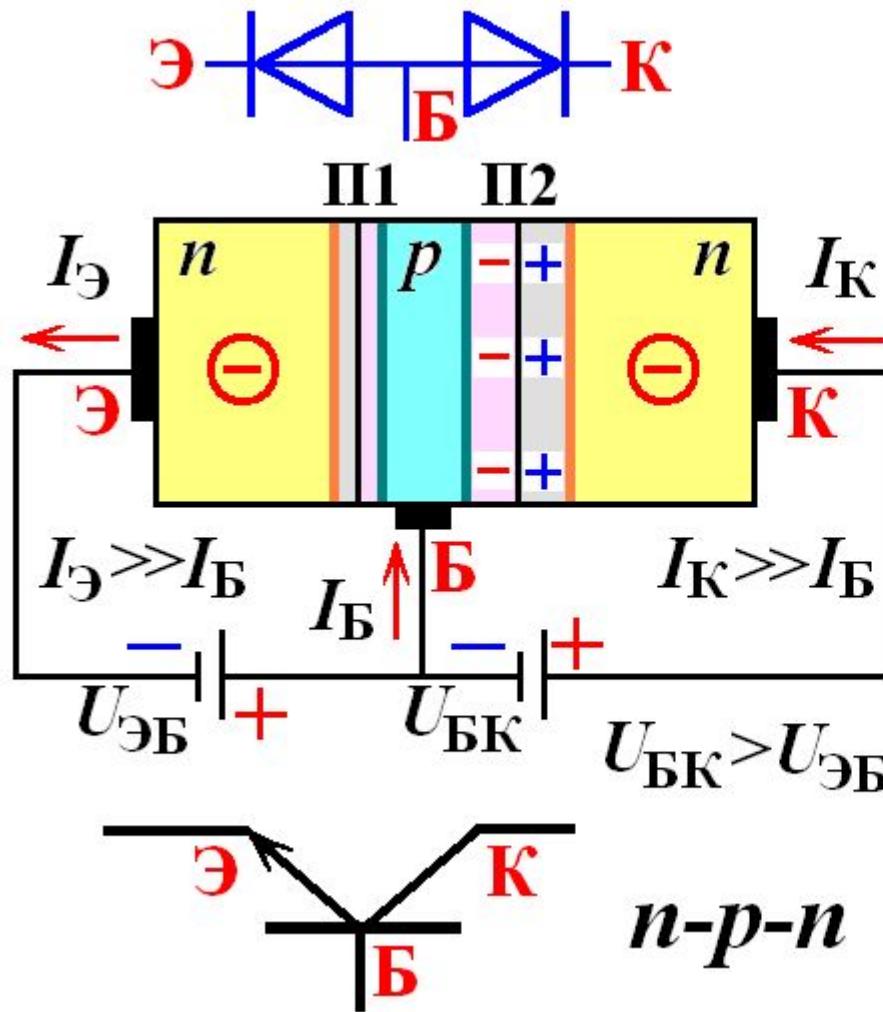Структурная схема и графическое обозначение.



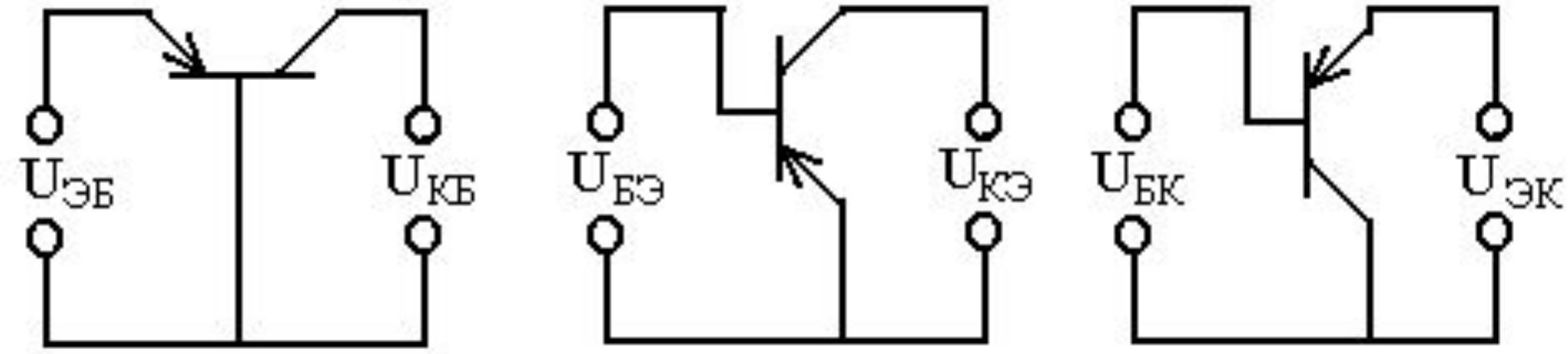Схемы включения БТ:
с общей базой (ОБ),
общим эмиттером (ОЭ),
общим коллектором (ОК) .




ОБ


ОЭ

ОК

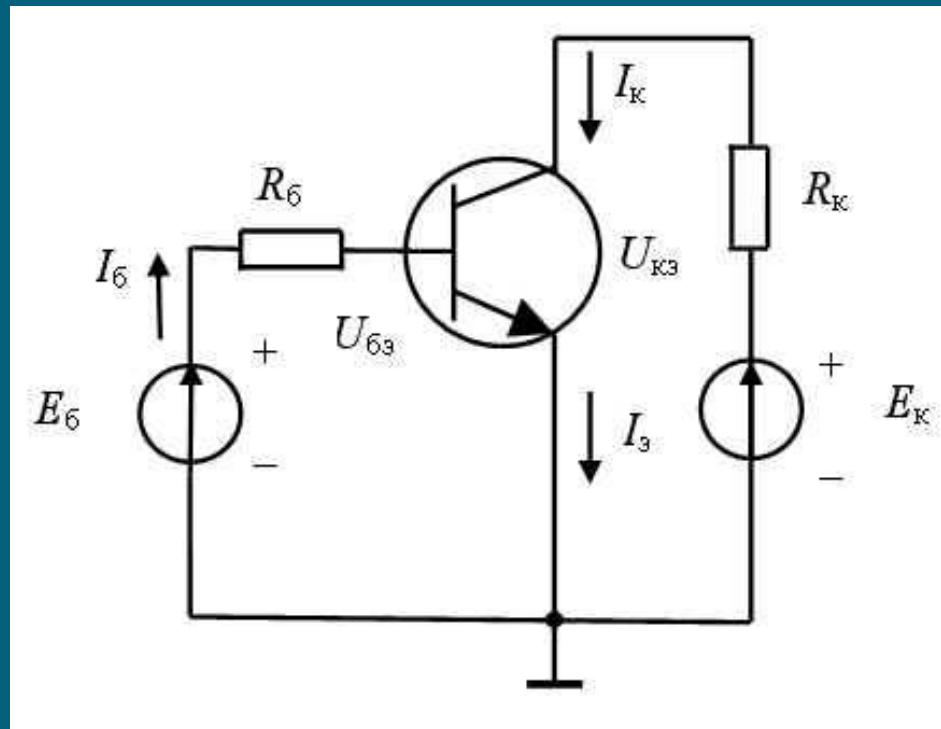
Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером



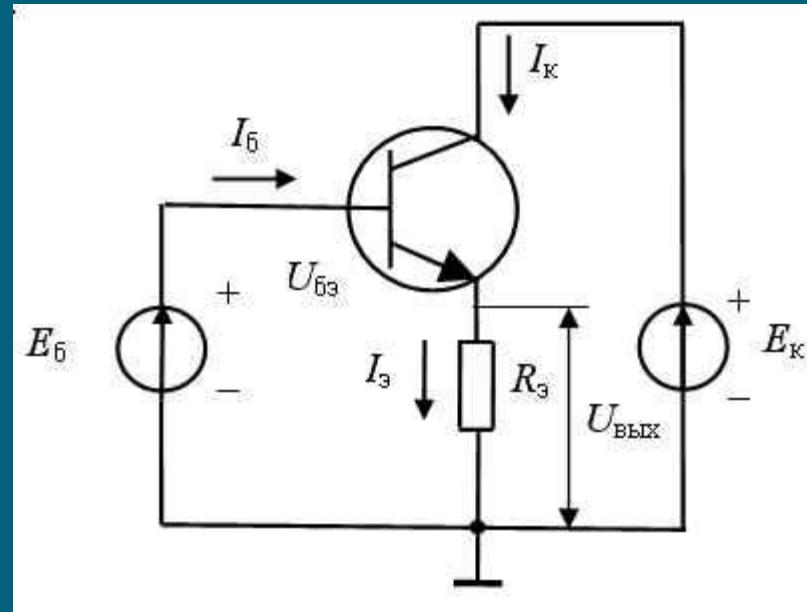Включение биполярного транзистора n-p-n- типа по схеме с общим коллектором.




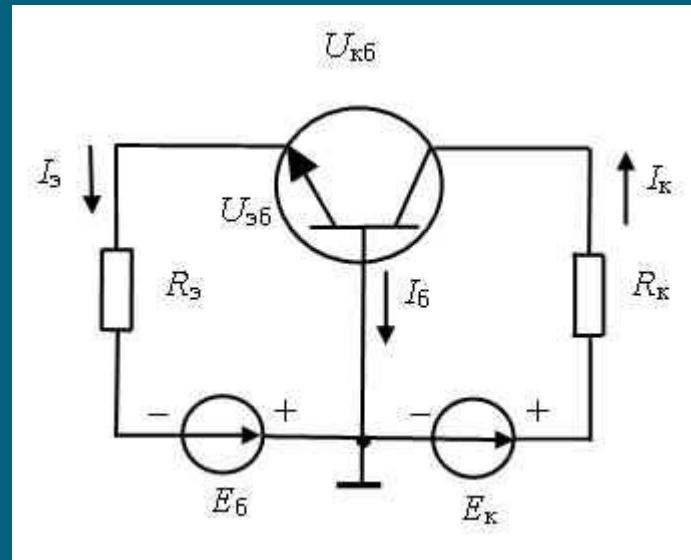Включение биполярного транзистора n-p-n- типа по схеме с общей базой.



Эквивалентные схемы и параметры биполярного транзистора

(Объяснение нового материала)

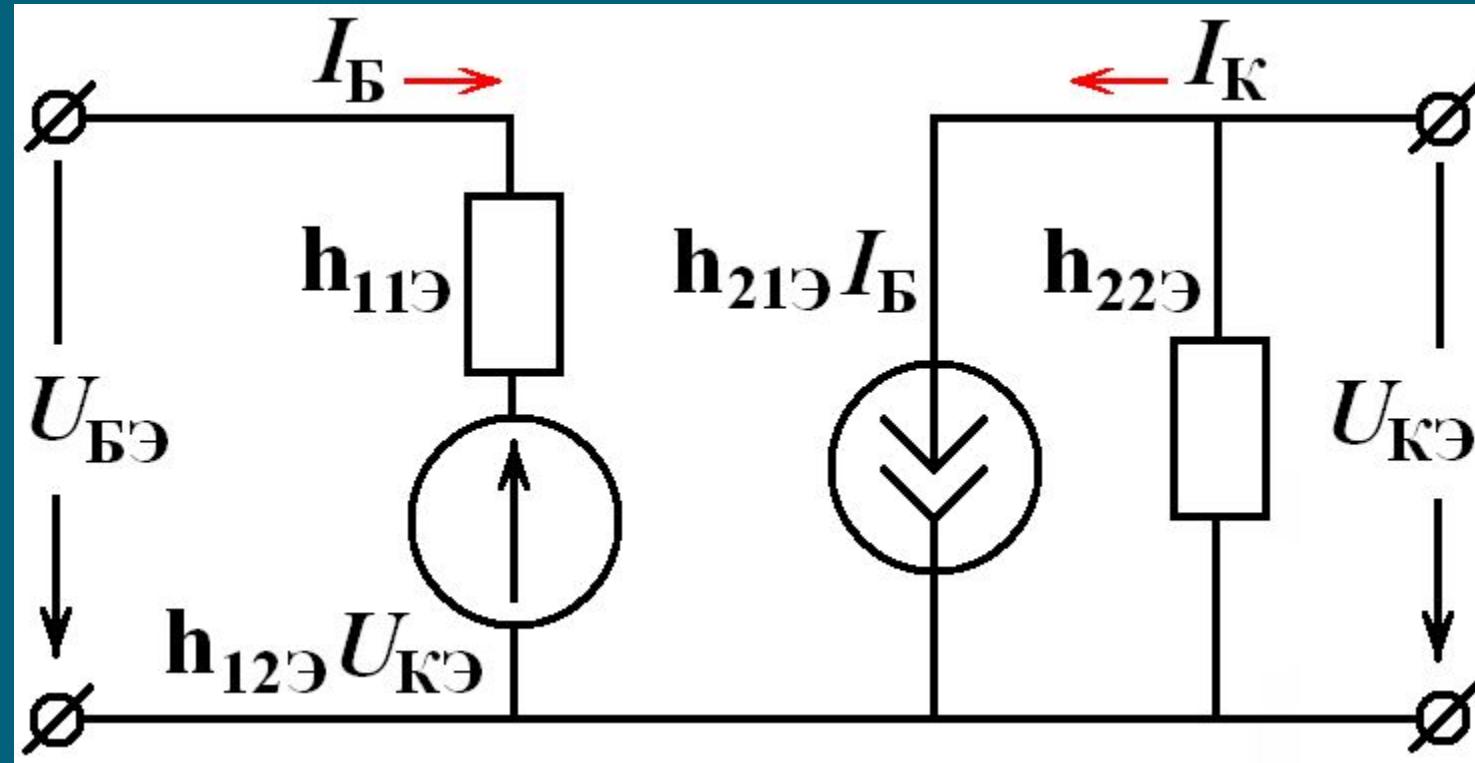

Параметры биполярного транзистора

собственные
(или первичные)



характеризуют
свойства самого
транзистора.

вторичные



различны, для
различных схем
включения.

Статические характеристики биполярных транзисторов

Статический режим работы транзистора – режим работы при отсутствии нагрузки в выходной цепи.

Статические характеристики связывают постоянные токи электродов с постоянными напряжениями на них- это графически выраженные зависимости напряжения и тока входной цепи и выходной цепи (вольтамперные характеристики ВАХ).

Их вид зависит от способа включения транзистора.

Статический коэффициент передачи тока базы :



$$\beta = \frac{I_K}{I_B}; \quad I_{\mathcal{E}} = I_K + I_B; \\ I_B \ll I_{\mathcal{E}}, I_K.$$

статический коэффициент передачи $I_{\mathcal{E}}$ или :

статический коэффициент усиления по току

$$\alpha = \frac{I_K}{I_{\mathcal{E}}} = \frac{I_K}{I_K + I_B} = \frac{I_B}{I_K + I_B + 1} = \frac{\beta}{\beta + 1};$$


$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}.$$

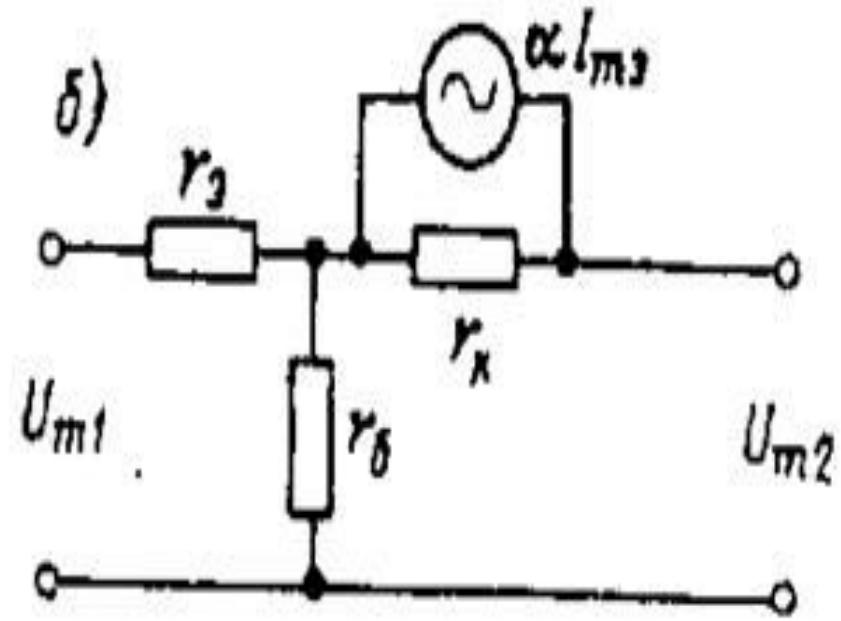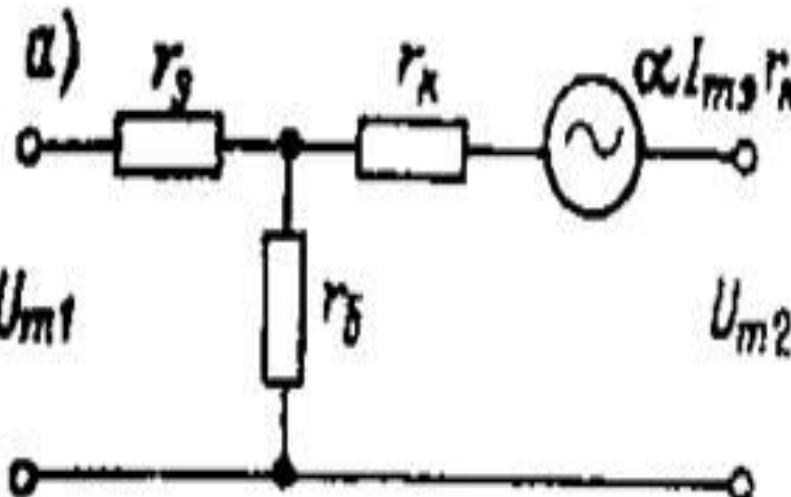

Эквивалентная Т-образная
схема транзистора с
генератором ЭДС

Эквивалентная Т-образная
схема транзистора с
генератором тока

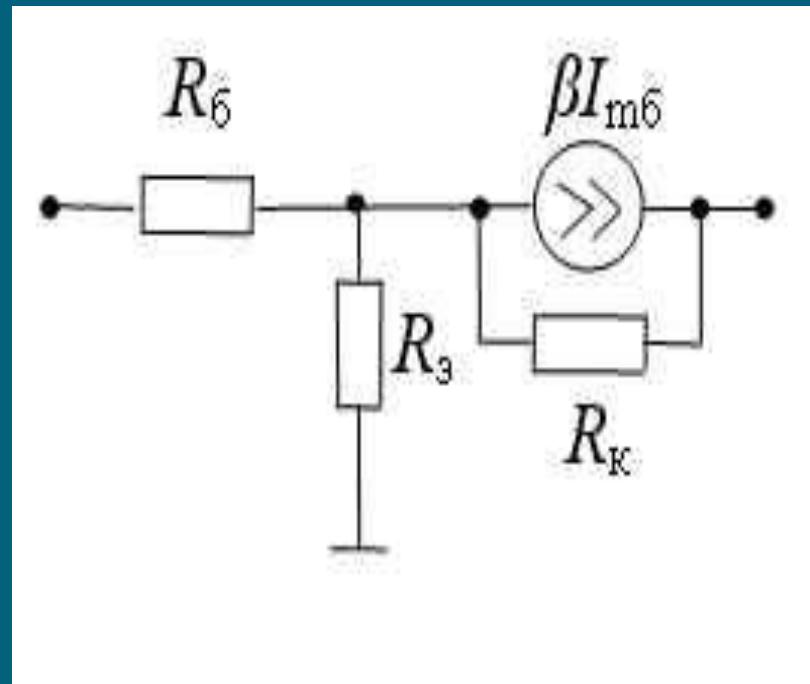Эквивалентная Т – образная схема транзистора включенного по схеме ОЭ- эквивалентная схема с генератором тока



h параметры схемы с общим эмиттером

$h_{11\Theta} = U_{B\Theta}/I_B$, при $U_{K\Theta} = \text{const}$:

входное сопротивление транзистора переменному току при отсутствии выходного переменного напряжения.

$h_{12\Theta} = U_{B\Theta}/U_{K\Theta}$, при $I_B = \text{const}$:

коэффициент обратной связи по напряжению – доля выходного переменного напряжения передаваемая на вход транзистора вследствие обратной связи в нем.

$h_{21\Theta} = I_K/I_B$, при $U_{K\Theta} = \text{const}$:

коэффициент усиления по току – усиление переменного тока транзистором при работе без нагрузки.


$h_{22\Theta} = I_K/U_{K\Theta}$, при $I_B = \text{const}$:

выходная проводимость переменного тока между коллектором и эмиттером.

Выходное сопротивление $R_{\text{вых}} = 1/h_{22\Theta}$.

Эквивалентная схема БТ, система h-параметров
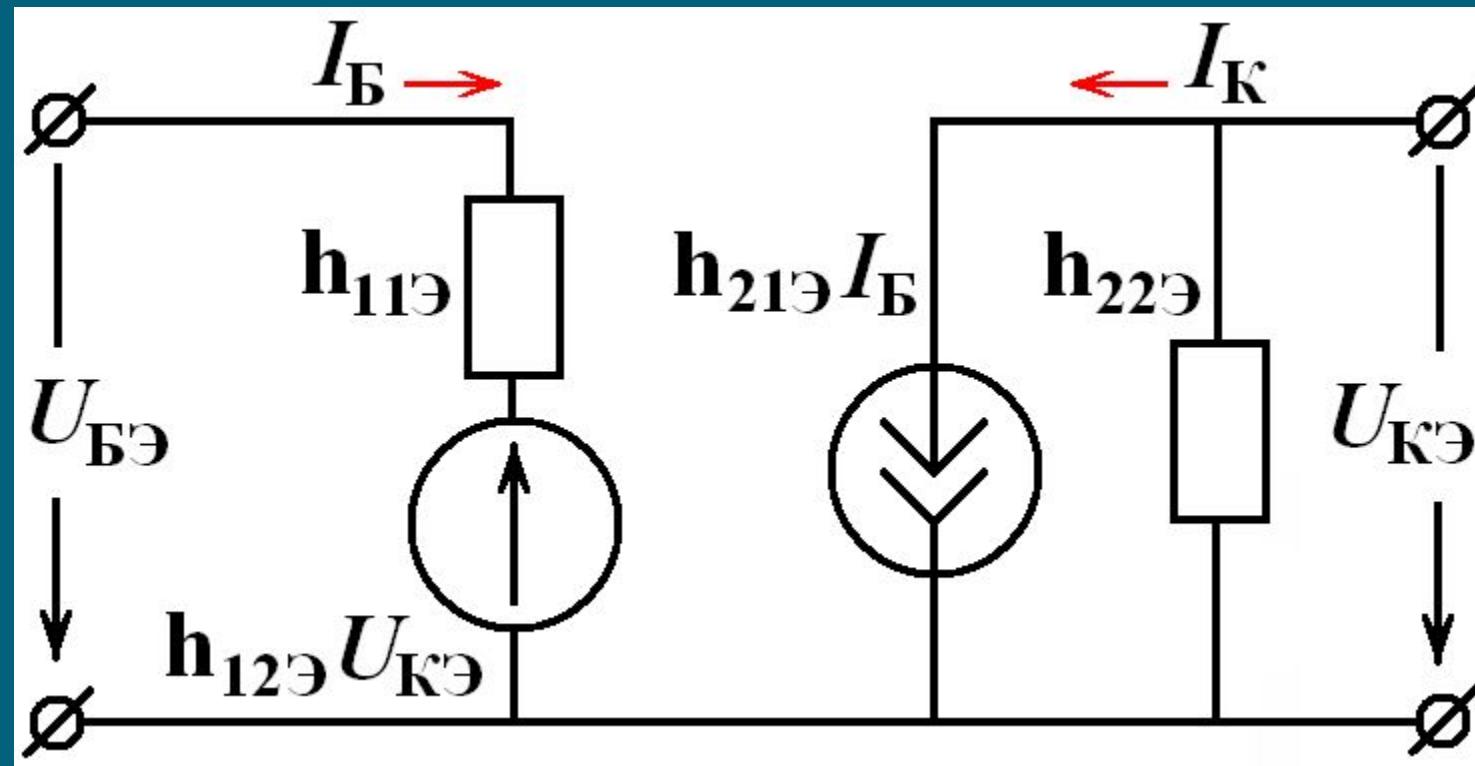
$$U_{mБЭ} = h_{11Э} I_{mБ} + h_{12Э} U_{mКЭ}$$
$$I_{mК} = h_{21Э} I_{mБ} + h_{22Э} U_{mКЭ}$$



Практическая часть

Расчет схемы с общим эмиттером

Схема с общим эмиттером применяется для усиления напряжения, тока, мощности

Коэффициент усиления по току:

$$\beta = \frac{I_{\text{ВЫХ}}}{I_{\text{ВХ}}} \quad \text{или} \quad h_{21\Theta} \quad (\text{десятки-сотни}).$$

Входное сопротивление:

$$R_{\text{ВХ}} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{I_{\text{ВХ}}} \quad \text{или} \quad h_{11\Theta} \quad (\text{сотни Ом – кОмы})$$

Выходное сопротивление:

$$R_{\text{ВЫХ}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{I_{\text{ВЫХ}}} \quad \text{или} \quad \frac{1}{h_{22\Theta}} \quad (\text{десятки-сотни Ом}).$$

Коэффициент усиления по напряжению:

$$K_U = \frac{I_{\text{ВЫХ}} \cdot R_K}{I_{\text{ВХ}} \cdot R_{\text{ВХ}}} = h_{21\Theta} \cdot \frac{R_K}{h_{11\Theta}};$$

Коэффициент усиления по мощности:

$$K_P = h_{21\Theta} \cdot K_U = h_{21\Theta}^2 \cdot \frac{R_K}{h_{11\Theta}};$$

Коэффициент полезного действия:

$$\eta = \frac{P_{\text{ВЫХ}}}{P_K}; \quad P_{\text{ВЫХ}} = U_K \cdot I_K; \\ P_K = U_{K\Theta 0} \cdot I_{K0}.$$

полная потребляемая мощность схемы

