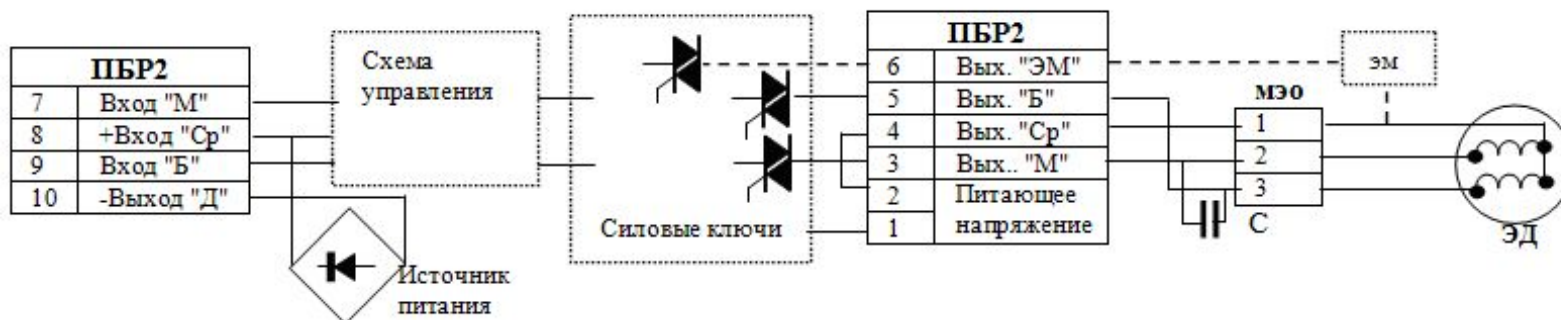



# Схемы управления регулирующих клапанов

# Схемы управления на базе бесконтактных реверсивных пускателей


## Структура пускателя ПБР-2




## Структура пускателя ПБР-3

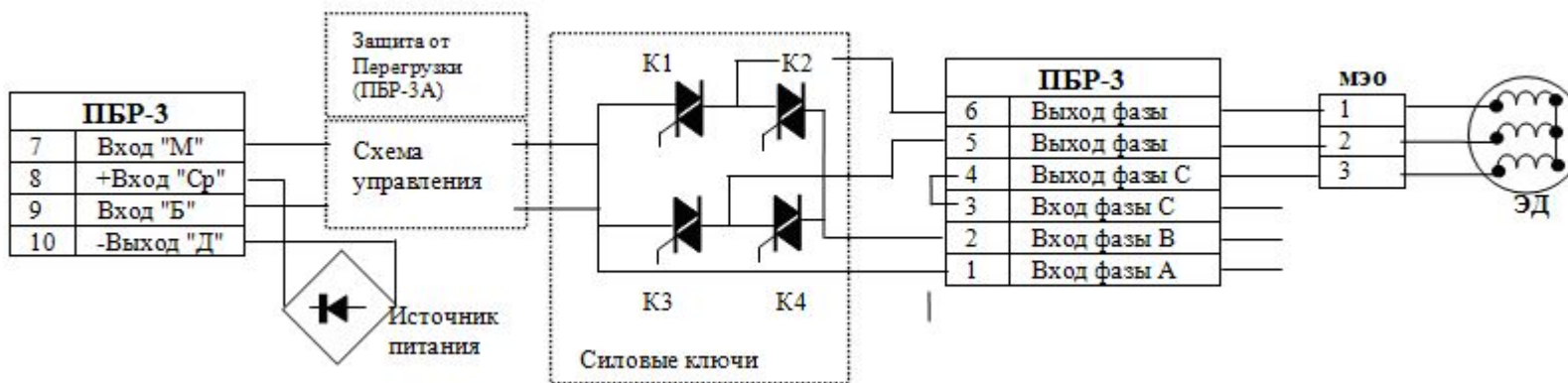




# Схема управления РК от регулятора РП4

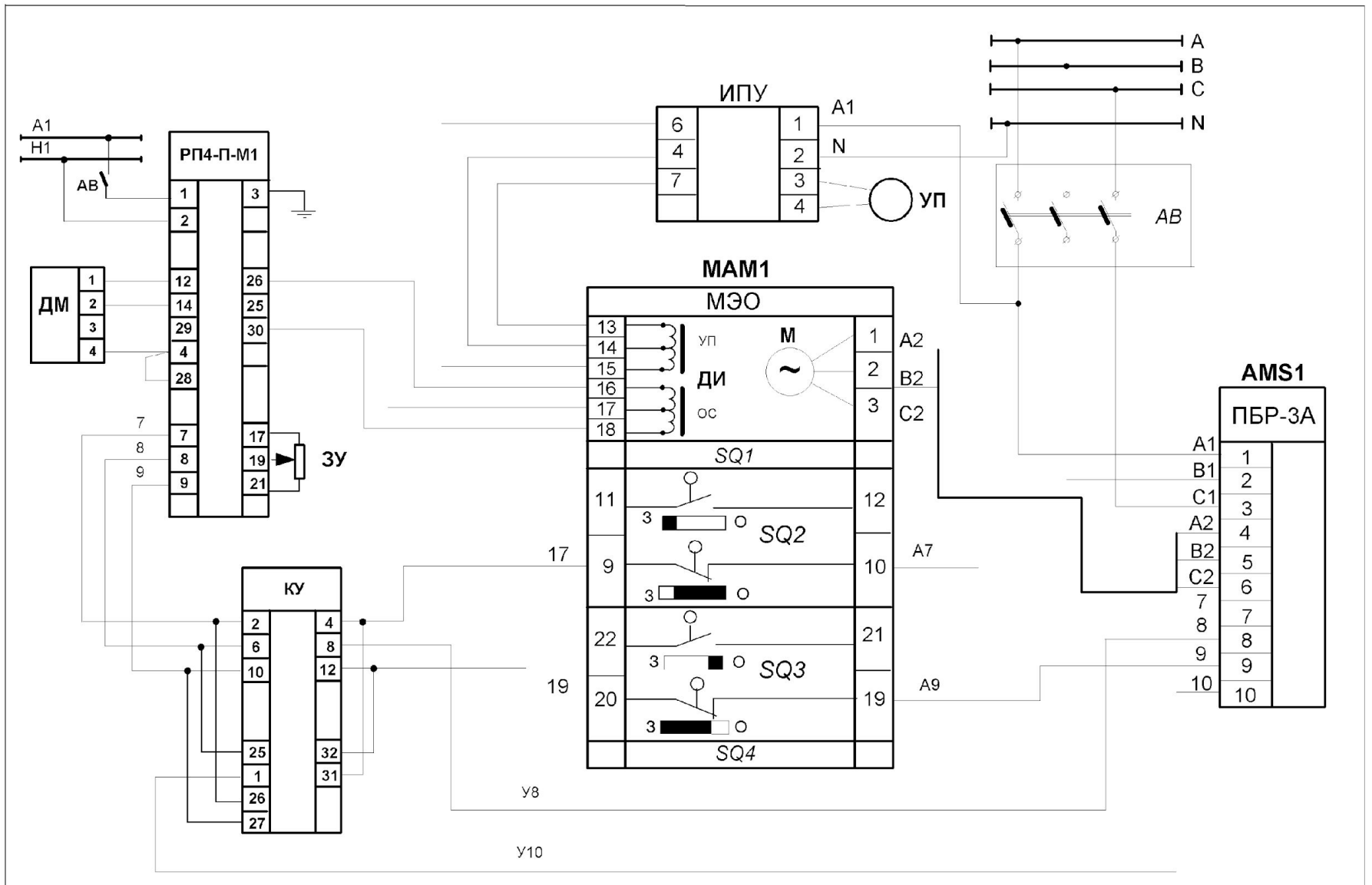

# Схема управления РК от ПТК

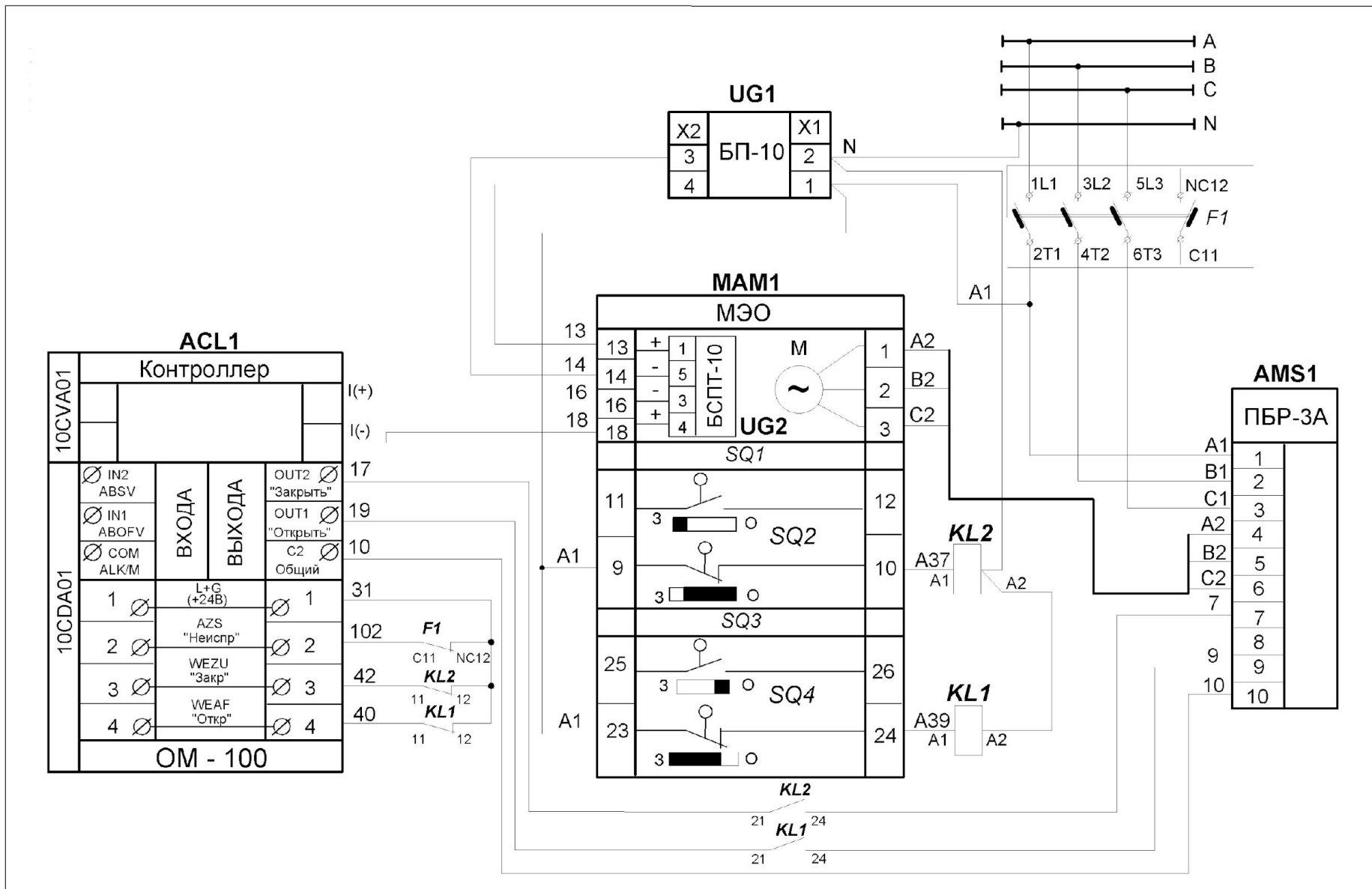

# Мнемосхемы автоматических регуляторов

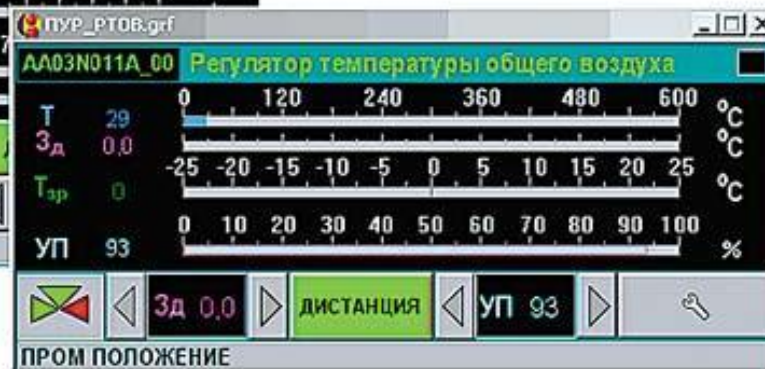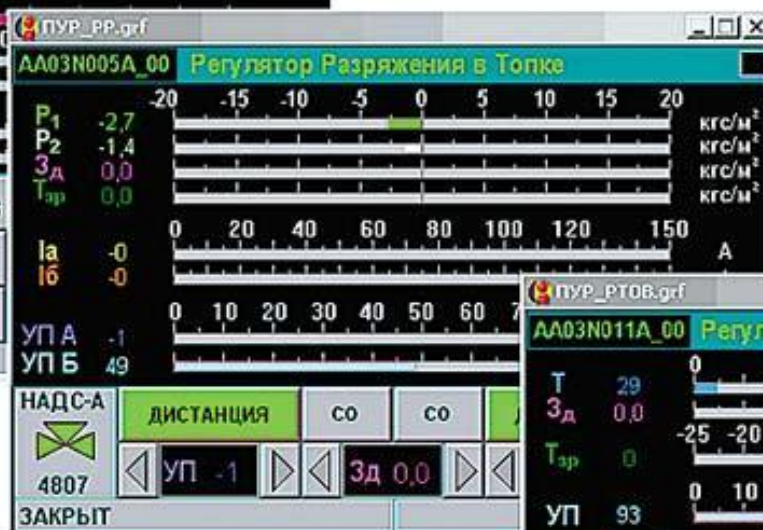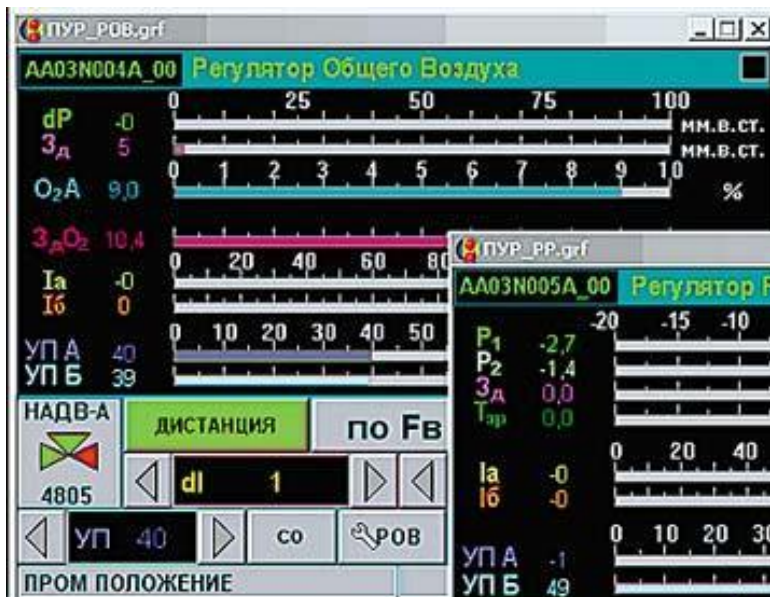

# Электромагнитные привода

## Клапаны с электромагнитным приводом



тип "НО" (15кч835p).



тип "H3" CBMG 15кч883

Импульсные  
электромагнитные  
клапаны  
предохранительных  
устройств.

## Запорные клапаны

с электромагнитным  
исполнительным  
механизмом ПКН (ПКВ)

электромагнитным  
приводом КЗГЭМ

