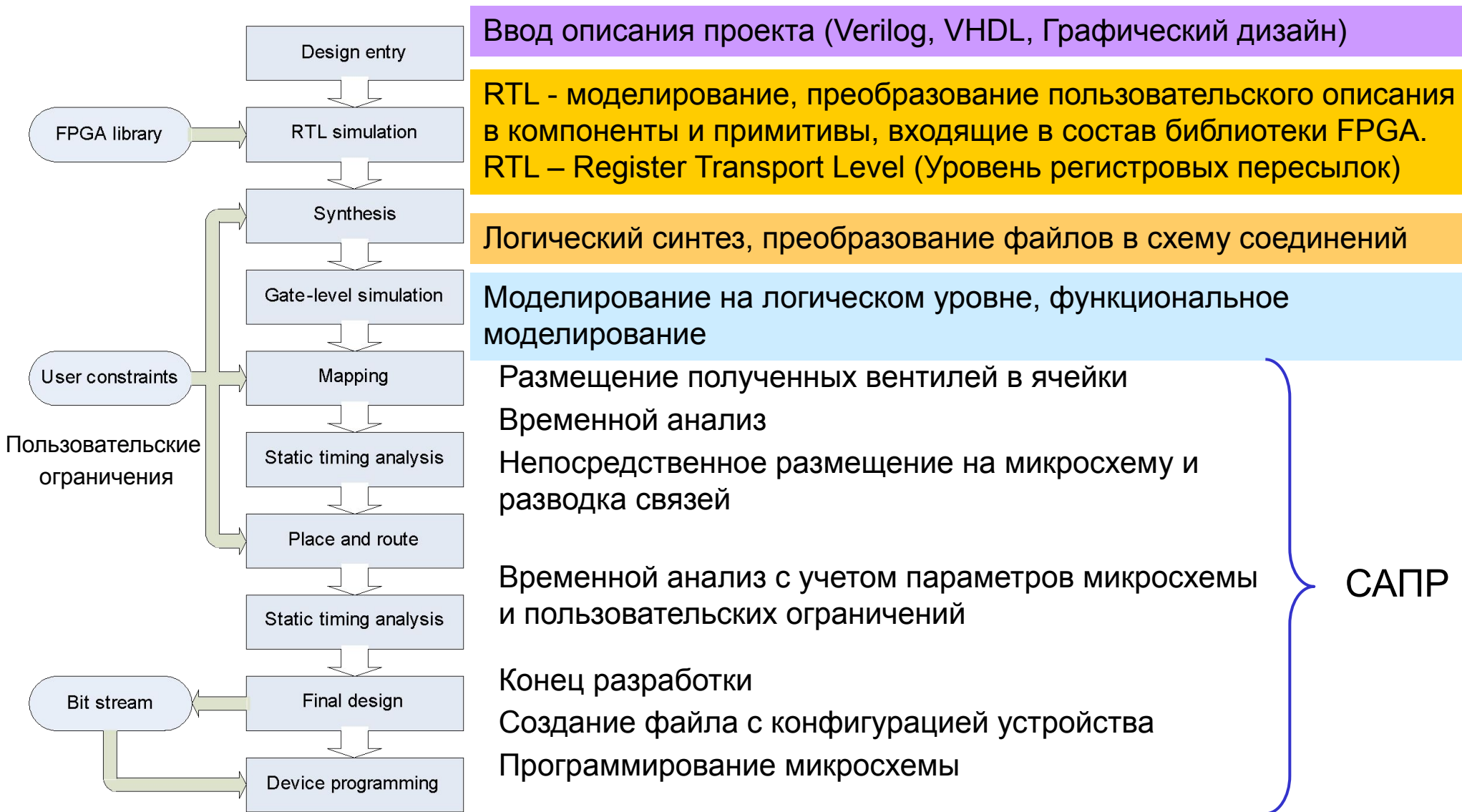


Введение в Verilog

Стандартный поток проектирования устройств на FPGA (Design flow)



Verilog – язык описания аппаратуры

- Описание **схем**, функциональных тестов и **алгоритмов функционирования** аппаратуры

- Любой уровень детализации описания:

Функциональный

- Описание устройств процессор-память

⋮

Логический

- Описание узлов
на уровне вентилей (**gate level**)
на уровне МОП-ключей (**switch level**)

Описание алгоритмов ЭВМ
на уровне команд

⋮

Описание алгоритмов устройств
на уровне межрегистровых передач
и булевых функций

Объект проекта – компонент – модуль


- Модуль – базовая единица проекта
- Модуль должен быть задекларирован (объявлен). □ *подготовка*
- Модуль может быть конкретизирован (создан экземпляр) □ *использование*
- Определение модуля должно вкладывается между ключевыми словами 'module' и 'endmodule'.

Интерфейс

имя модуля,
имена портов,
направленность портов (in, out, inout),
разрядность портов (1 бит, n-битный вектор)

Тело модуля

 - Структурное описание
- Поведенческое описание



```
module module_name (список портов);  
    // in, out, inout объявление портов
```

Интерфейс

```
    // signal/wire/reg объявление сигналов  
    // data variable объявление переменных  
    // sub-module создание экземпляров вложенных  
        // модулей и подключение  
    // initial, always, function, task функциональные блоки,  
        // описывающие логику работы компонента
```

Тело модуля

```
endmodule
```

```
module ModF (A, B, C);  
    input      A;  
    inout [7:0] B;  
    output [7:0] C;  
    // описания  
    // описания 'f'  
endmodule
```

Структурное описание

- Функция устройства представляется как структура компонент низшего уровня сложности соединяемых друг с другом связями
- Компонент – объект внутренней структура которого не имеет значения на данном уровне рассмотрения
- Компонент может состоять из более простых компонент
- На самом низшем уровне иерархии проекта функция компонента может быть раскрыта (поведенческое описание)
- Использование библиотечных модулей – структурный синтез

Поведенческое описание


- Раскрывается функция компонента
 - Моделируемая система – множество процессов взаимодействующих с помощью сигналов. Изменения сигналов – события. События порождают другие процессы.
-
- Создание собственных компонент для структурного синтеза. Раскрывается функция компонента.
-
- Разработчики САПР не раскрывают функцию компонента. Для разработчиков библиотечные модули доступны только в виде готовых компонентов для структурного синтеза

```


module ModF (A, B, C);
  input      A;
  inout [7:0] B;
  output [7:0] C;
  // описания
  // описания 'f'
endmodule

```

Создание экземпляра модуля

 

создание экземпляра

 

Связь между компонентами - вводятся имена

Имена портов и связей совпадают

```

module ModG (AA, BB, CC);
  input      AA;
  inout [7:0] BB;
  output [7:0] CC;
  wire      a;
  wire [7:0] b;
  // описание 'g'
  // создание экземпляра 'f'
  ModF Umodf (.A(a), .B(b), .C(CC));
endmodule

```

Соединение портов

Имя экземпляра

Имя модуля



Соединение портов

- Позиционный принцип – сопоставление портов в объявлении модуля и в его экземпляре:

```
module ModF (A, B, C);  
ModF Umodf (a, b, cc);
```

- Ключевой принцип - явное указание, какой сигнал подключить к какому порту модуля
  
```
module ModF (A, B, C);  
ModF Umodf (.A(a), .B(b), .C(CC)); // в любом порядке
```



Типы данных Verilog

Поведенческое описание схемы - ПРОЦЕСС
`assign` - оператор непрерывного присваивания

- **Net** - соединение (связь, цепь, сигнал)

передача сигналов между объектами, сигнал постоянно удерживается
выходом объекта - источником (логический вентиль, комбинационная схема)

- **wire** – простой провод
- **wand, wor** – монтажное И/ИЛИ
- **tri, tri0, tri1, triand, trior, trireg**
- соединения с третьим состоянием
- **supply0** – постоянный 0 (GND)
- **supply1** – постоянная 1 (VCC/VDD)

- **Variable** - переменная

- **Reg** - регистр (сигнал не требующий драйвера)
 - хранение данных при отключении их от источника
 - не требует наличия тактирующего сигнала, изменяет значение в любой момент при поступлении новых данных
 - средствами синтеза интерпретируется как триггер, группа триггеров, регистр
- **Integer** – специальный тип регистра
 - 32-битовый знаковый тип данных

- **Real** – регистры действительного типа

- регистры действительного типа, действительные константы
- Не поддерживаются средствами синтеза, функциональный синтез, отладка проекта, test-bench код

```
// инициализация провода
wire a;
// назначить другой сигнал
wire b;
assign a = b;
```

```
// шина
wire [0:7]c;
wire [15:0]d;
// массив
// (8 32-х разрядных шин)
wire [8:0] g [31:0]
assign a = c[4];
```




```
//4-х битное двоичное число
wire [3:0] t = 4'b0101;
//8-ми битное шестнадцатеричное
// число A5
wire [3:0] q = 8'hA5;
```

```
// шина
reg m[0:7];
reg n[15:0];
// присвоить проводу значение регистра
wire c[1:0] = s[31:30];
// память 32 слова X 8 бит
reg [7:0] s [31:0];
```

```
// Массив из 11 целых чисел:
integer Data[0:10]
```

```
real A; // регистр действительного типа
real Pi = 3.14; // действительная константа
```


Правила соединения портов

   

- Входной порт модуля должен иметь тип соединение (связь)
- Выходной порт модуля может иметь тип или соединение или регистр (переменная)
- Двухнаправленные порты должны иметь только тип соединения

```
input wire port_a,  
output wire [6:0] port_b,  
output reg [3:0] z  
input wire [0:4] w,  
inout wire y,
```

Четырехзначный алфавит Verylog


Значение	
0	<u>Низкий логический уровень</u> или <u>ложно</u>
1	<u>Высокий логический уровень</u> или <u>истинно</u>
X, x	Неопределенный логический уровень
Z, z	Высокоимпедансный логический уровень, третье состояние

Символ «?» так же используется для альтернативного представления «Z» состояния

Функциональное моделирование. Общий подход.

Test-bench уровень (Уровень тестирующих программ)

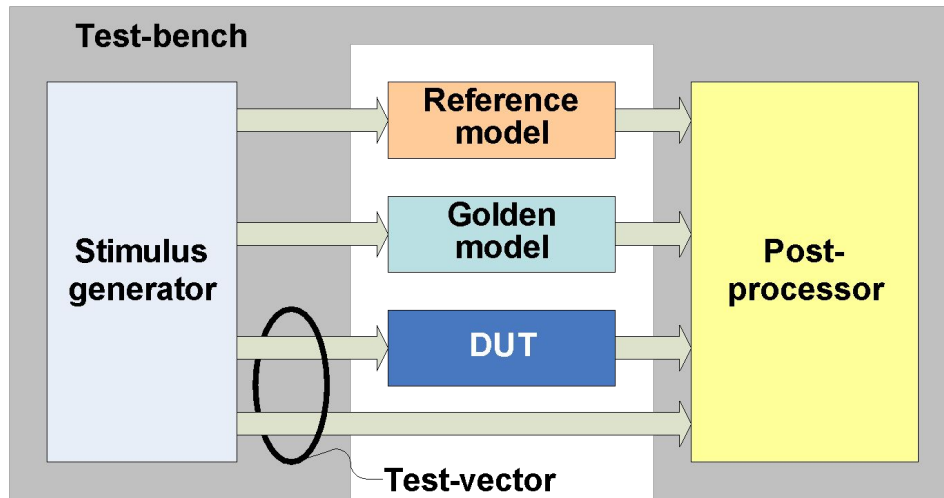Замкнутая среда моделирования для моделируемой системы, содержит стимулы для моделирования, осуществляет автоматическую проверку и выдает сообщения об успехе/неуспехе. Используется для функционального моделирования (ModelSim)



Golden model – идеальная модель, на выходе выдает идеальные ожидаемые результаты

Reference model – базовая модель, взятая за основу, работает идентично, но может быть создана с помощью других функций, например математических или аппаратная реализация, созданная сторонними разработчиками.

- «Test-bench» это специальный уровень кода (уровень тестирующих программ), который создает пользовательские входные параметры (stimulus) для тестируемого проекта (DUT, design under test) и определяет, производит ли DUT ожидаемые (golden) выходные сигналы
- «Test-vector» установка значений для всех входных портов DUT(stimuli) и ожидаемых значений (образцов) выходных портов тестируемого модуля
- «Test-bench», который создает пользовательские входные сигналы, образцы выходных сигналов DUT и сравнивает выходные сигналы с ожидаемыми (golden) результатами называется однородно-проверяющим.

Разработка структурной схемы сумматора


- Сумматор цифровая схема которая выполняет сложение чисел

- Одноразрядный полусумматор складывает два однобитных двоичных числа (A и B). На выходе формируется значение суммы (S) и переноса (C).
- Полный одноразрядный сумматор складывает три однобитных значения (C, A and B). На выходе формируется значение суммы (S) и переноса (C).

Cin	a	b	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



$$S = (a \oplus b) \oplus c_{in}$$

$$C_{out} = ab \vee c_{in}(a \oplus b)$$

 

$$S = a \oplus b$$

$$C = a \& b$$

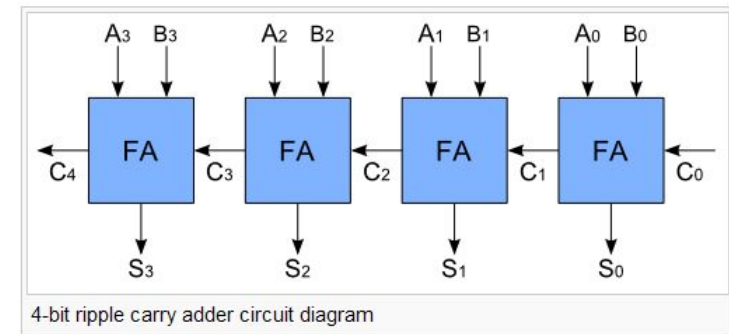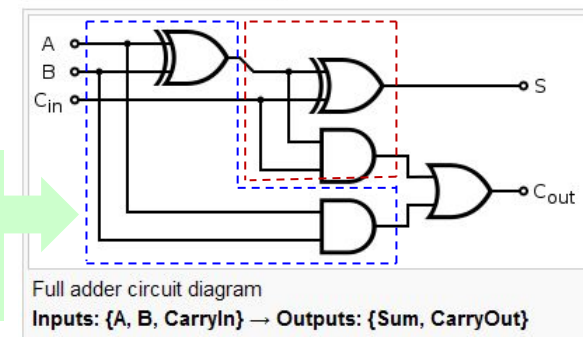




- Многоразрядный сумматор

- Суммирование с распространением переносов
- Перенос из младшего полусумматора учитывается старшим полусумматором




Проект “adder” - сумматор

- Содержимое папки ‘design’

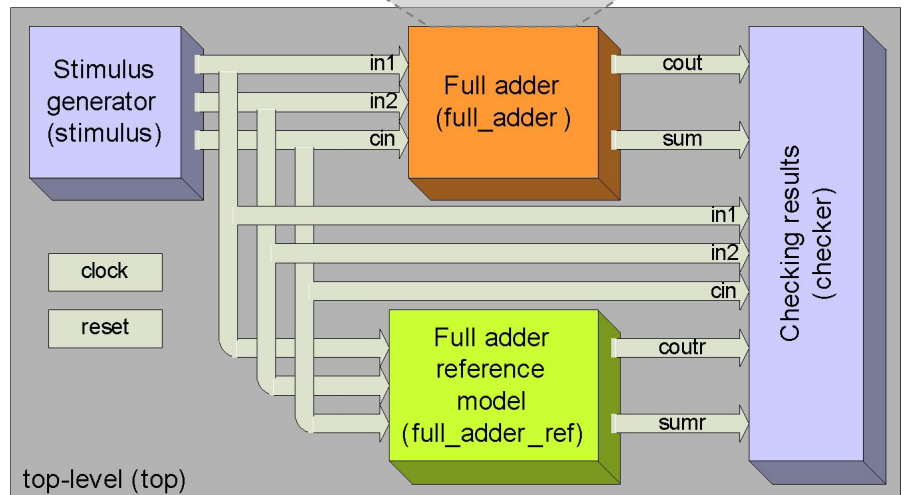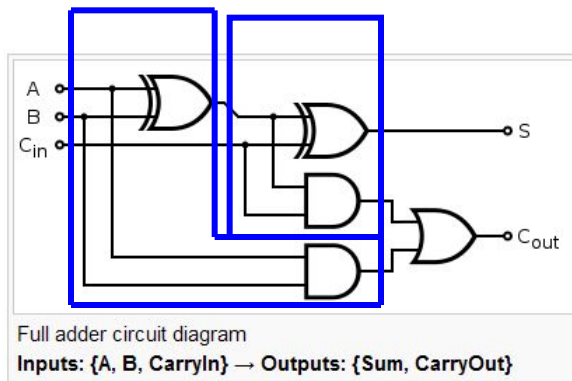 - top.v
- full_adder.v
- half_adder_gate.v
- half_adder_rtl.v
- stimulus.v
- full_adder_ref.v
- checker.v





Модуль full_adder

 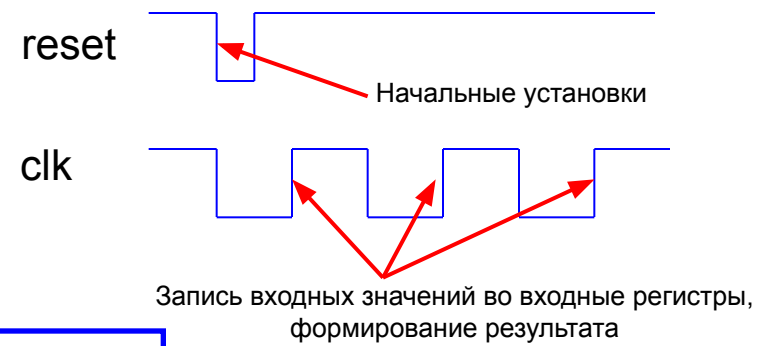 

```

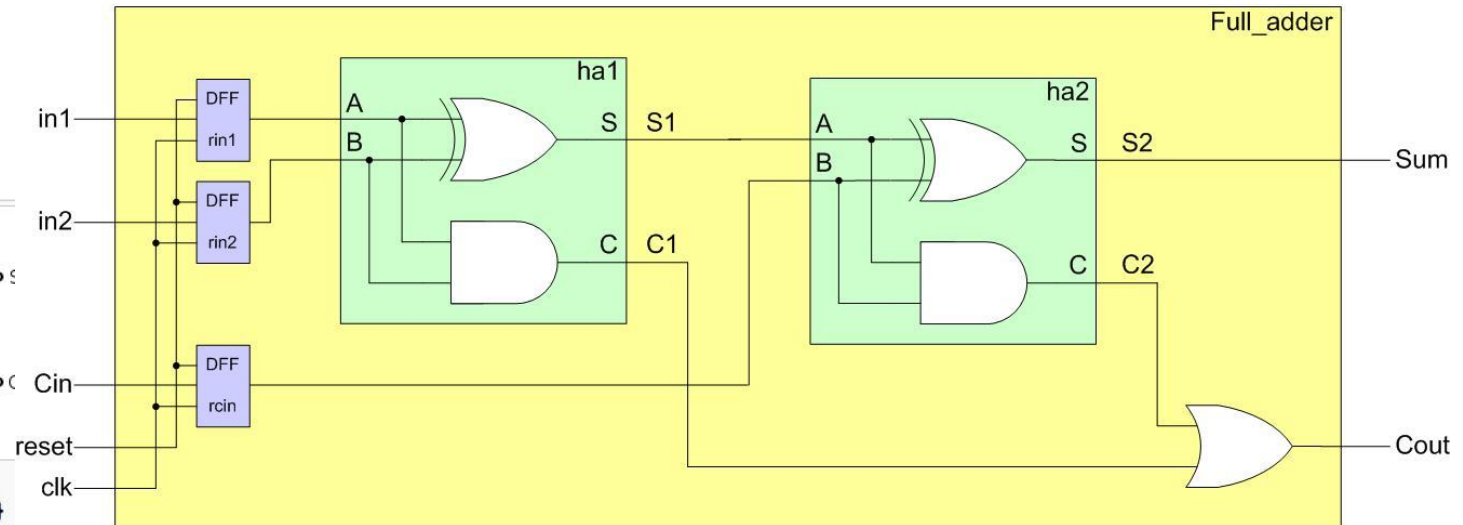 module half_adder (S, C, A, B);
    output S, C;
    input  A, B;
    // описание модуля
endmodule
    
```



Операторы поведенческого описания схем

Поведенческие операторы (процессы)

initial

begin

//Последовательность поведенческих операторов;

end;

- запускается один раз в начале процесса моделирования (модельное время 0);
- несколько блоков запускаются параллельно;
- игнорируется средствами синтеза логических цепей;
- Назначение: формирование начальных значений и тестовых последовательностей, мониторинг значений сигналов, вывод на внешние носители информации

assign - оператор непрерывного присваивания

```
always [@ (список чувствительности) ]  
begin  
// Последовательность поведенческих операторов;  
end
```

Оператор ожидания события

@ (A or D) / событие изменения сигналов A или B
@ posedge clk / событие фронта clk
@ negedge clk / событие среза clk

- здесь следует размещаются поведенческие операторы, реализующие основной алгоритм функционирования электронного устройства.
- работа процесса **always** – бесконечное формирование выходного сигнала электронным устройством по заданному алгоритму.


Операторы присваивания

module test1 (input wire date, input wire clk, output reg reg_a, output reg reg_b);

```
always @(posedge clk)  
begin  
reg_a<=date;  
reg_b<=reg_a;  
end  
endmodule
```

Неблокирующее присваивание (параллельно)

 
В результате:
// reg_a=date;
// reg_b=reg_a;



Блокирующее присваивание

reg_a=date;
reg_b=reg_a;

 В результате:
// reg_a=date;
// reg_b=date;



Модуль full_adder (1/3)

```


timescale 1ns/1ps
module full_adder(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
    output sum, cout; /выходные сигналы
    input in1, in2, cin; /входные сигналы
    input clk, resetb; /входные сигналы

    /объявление типов связей, сигналов и соединений
    wire sum, cout; /соединение (проводник)
    reg rin1, rin2, rcin; /переменная (регистр)
    wire s1, c1, s2, c2; /соединение (проводник)

    /процедурный блок - процесс
    always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
        if (resetb==1'b0) begin
            rin1 <= 1'b0; rin2 <= 1'b0; rcin <= 1'b0; end
        else begin
            rin1 <= in1; rin2 <= in2; rcin <= cin;
        end
    end

    /создание экземпляров модулей
    half_adder_gate ha1 (.S(s1), .C(c1), .A(rin1), .B(rin2));
    half_adder_rtl ha2 (.S(s2), .C(c2), .A(s1), .B(rcin));

    /процедурные присваивания
    assign sum = s2;
    assign cout = c1|c2;
    
```

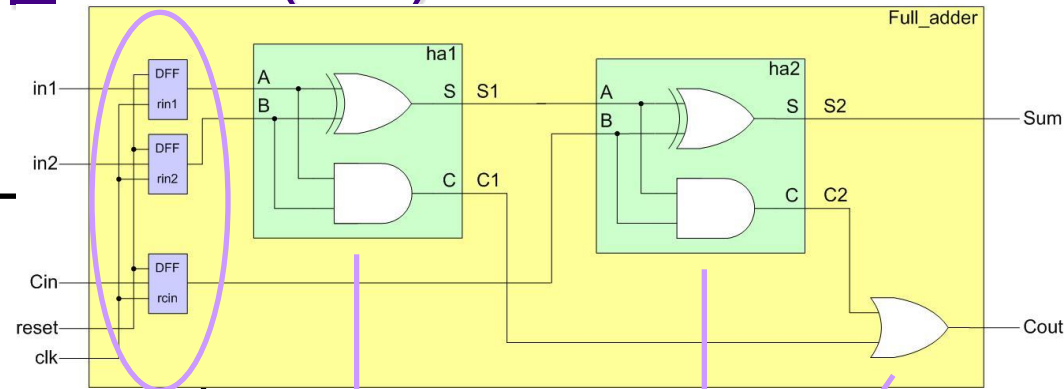

timescale 1ns/1ps

Дискретность
времени
моделирования
(точность)

Длительность
одного шага
моделирования
(единица)

Full adder (2/3)

```
module full_adder(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
    output sum, cout;
    input  in1, in2, cin;
    input  clk, resetb;

    wire  sum, cout;
    reg   rin1, rin2, rcin;
    wire  s1, c1; wire  s2, c2;

    always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
        if (resetb==1'b0) begin
            rin1 <= 1'b0; rin2 <= 1'b0; rcin <= 1'b0;
        end else begin
            rin1 <= in1; rin2 <= in2; rcin <= cin;
        end
    end

    half_adder_gate ha1 ( S(s1), .C(c1), .A(rin1), .B(rin2));
    half_adder_rtl  ha2 ( S(s2), .C(c2), .A(s1), .B(rcin));

    assign sum = s2;
    assign cout = c1|c2;
endmodule
```

Имя модуля

Объявление портов

Описание портов

Описание сигналов и соединений

Описание логики работы модуля, процесс

Создание экземпляров модулей полусумматора

Описание логики работы модуля, процесс

Full adder (3/3)

```
module full_adder(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
    output sum, cout;
    input in1, in2, cin;
    input clk, resetb;

    wire sum, cout;
    reg rin1, rin2, rcin;
    wire s1, c1; wire s2, c2;

    always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
        if (resetb==1'b0) begin
            rin1 <= 1'b0; rin2 <= 1'b0; rcin <= 1'b0;
        end else begin
            rin1 <= in1; rin2 <= in2; rcin <= cin;
        end
    end

    half_adder_gate ha1 (.S(s1), .C(c1), .A(rin1), .B(rin2));
    half_adder_rtl ha2 (.S(s2), .C(c2), .A(s1), .B(rcin));

    assign sum = s2;
    assign cout = c1|c2;
endmodule
```

Verilog типы данных: связь and переменная

net : wire

variable: reg, integer, real ...

Этот процесс запускается, когда наступает событие размещенное в списке чувствительности.

фронт 'clk'

срез 'resetb'

Блок процедурного присваивания, переменные внутри блока инициализируются и присваиваются многократно, если случается событие

=: оператор блокирующего присваивания

<=: неблокирующее присваивание


Экземпляры моделей, которые описывают соединение портов в виде позиционного списка

Блоки непрерывного присваивания значений сигналам, которые срабатывают, если изменяется хотя бы один сигнал в правой части

выражения

|: оператор побитового ИЛИ (OR)

 Структурная модель полусумматора (описание на уровне базовых элементов (gate level))



использование
библиотечных
модулей and и xor


```
module half_adder_gate (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input  A, B;  
    and UAND (C, A, B);  
    xor UXOR (S, A, B);  
endmodule
```

Структурное описание – структура объекта, как композиция компонентов, соединенных между собой и обменивающихся сигналами.

Структурная модель - создание экземпляров примитивов и модулей (использование библиотечных модулей, или создание собственных)

Поведенческое описание объектов

 Процессная форма описания поведения (Behavior model)



Объект представлен в виде “черного ящика”, описывают функцию объекта - зависимость выходных сигналов от входных на уровне **одного процесса**.

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

```
module half_adder_beh1 (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input  A, B;  
    reg    S, C;  
    always @ (A or B)  
    begin  
        if ((A==0) or (B==1)) and ((A==0) or (B==1))  
            begin S<=1'b1; C<=1'b0; end  
        else  
            begin  
                S<=1'b0;  
                if (A==0) and (B==0)  
                    C<=1'b0; else C<=1'b1;  
            end  
        end  
    end  
endmodule
```


```
module half_adder_beh2 (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input  A, B;  
    reg    S, C;  
    always  
        begin @ (A or B);  
            S<=A^B;    / S = A or B  
            C<=A&B;    / S = A xor B  
        end  
endmodule
```

Поведенческое описание объектов

Полусумматор. Потокковое описание архитектуры (Data-flow model (RTL-модель))


(RTL, Register Transfer Level, Уровень регистровых передач)

- ❖ Объект представлен архитектурным описанием, где минимальная видимая единица примитив RTL уровня - RTL модель
- ❖ Data-flow модель – модель потоков данных
- ❖ Описывает поведение архитектуры объекта, потоки данных функционирующие на уровне архитектуры объекта и их преобразование.
- ❖ Поведение архитектуры описывается с помощью **операторов непрерывных назначений** (присваиваний), которые представляют собой параллельные процессы.

 

```
module half_adder_rtl (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input  A, B;  
    wire  S, C;  
    assign C = A & B;  
    assign S = A ^ B;  
endmodule
```

Модели мультиплексора (Behavior model)

 


sel[1]	sel[0]	out
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d



```
module mx_beh (sel, a, b, c, d, out);
    output out;
    input  sel, a, b, c, d;
    wire  a, b, c, d;
    wire  [1:0]sel;
    / description
endmodule
```

```
always @ (sel or a or b or c or d)
    if (sel == 2'b00) out = a;
    else if (sel == 2'b01) out = b;
    else if (sel == 2'b10) out = c;
    else out = d;
```

 
```
always @ (sel or a or b or c or d)
    case (sel)
        2'b00: out = a;
        2'b01: out = b;
        2'b10: out = c;
        default: out = d;
    endcase
```



```
assign c = (s) ? b : a;
```

  

Test-bench: stimulus

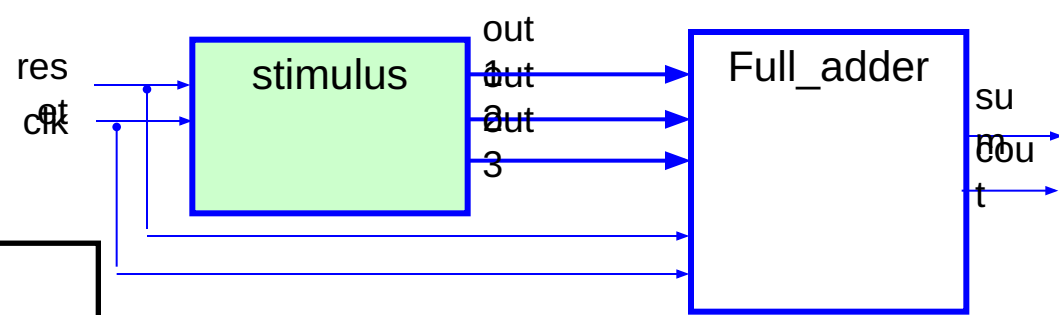

```

module stimulus(out1,out2,out3,clk,resetb);
  output out1,out2,out3;
  input clk,resetb;

```

```

  reg out1,out2,out3;

```

```

  initial begin

```

```

    out1 <=0; out2 <=0; out3 <=0;

```

/ ожидание сброса триггеров в 0

```

    wait (resetb==1'b0);

```

```

    wait (resetb==1'b1);

```

/ по фронту clk генерация на выходе трех битов

```

    @ (posedge clk); out1=1; out2=0; out3=0;

```

```

    @ (posedge clk); out1=0; out2=1; out3=0;

```

```

    @ (posedge clk); out1=1; out2=1; out3=0;

```

```

    @ (posedge clk); out1=0; out2=0; out3=1;

```

```

    @ (posedge clk); out1=1; out2=0; out3=1;

```

```

    @ (posedge clk); out1=0; out2=1; out3=1;

```

```

    @ (posedge clk); out1=1; out2=1; out3=1;

```

```

    @ (posedge clk);

```

/ повторить 3 раза

```

    repeat (3) @ (posedge clk);

```

```

    $finish; /

```

```

end

```

```

endmodule

```

Initial однократно выполняемая конструкция, выполняется во время старта симуляции.

<=: неблокируемый оператор присваивания

'wait' – оператор ожидания условия (выполняется, когда условие станет true)

reset

'@' оператор ожидания события

=: оператор блокирующего присваивания, присваивания выполняются последовательно

'repeat': Выполняет установку фиксированного количества тактов

\$finish - Системная задача, конец моделирования, выполняет остановку симулятора и передает управление назад операционной системе компьютера

Test-bench: full_adder_ref

```
module full_adder_ref(sum,cout,in1,in2,cin,clk,resetb);
    output sum, cout;
    input  in1, in2, cin;
    input  clk, resetb;

    wire  sum, cout;
    reg   rin1, rin2, rcin;

    always @ (posedge clk or negedge resetb) begin
        if (resetb==1'b0) begin
            rin1 <= 1'b0;
            rin2 <= 1'b0;
            rcin <= 1'b0;
        end else begin
            rin1 <= in1;
            rin2 <= in2;
            rcin <= cin;
        end
    end
    assign {cout, sum} = rin1+rin2+rcin;

endmodule
```

Оператор конкатенации ({, }) объединение двух или более значений в последовательность.

Test-bench: checker

```
module checker(in1,in2,cin,sum,cout,sumr,coutr,clk,resetb);  
  input in1,in2,cin,sum,cout,sumr,coutr,clk,resetb;  
  always @ (clk) begin  
    if ({cout,sum}=={coutr,sumr})  
      $display($time,,"correct");  
    else $display($time,,"error result=%b expect=%b", {cout, sum}, {coutr,sumr});  
  end  
endmodule
```

Display - системная задача, вывод информации с новой строки на экран.


\$display («текст с символами форматирования», list_of_arguments);

Time - системная функция возвращает текущее модельное время, целое 64-битное значение времени, масштабируемое соответственно единице временного масштаба модуля (timescale), установленной в нем

\$time ;

Top-level модуль содержит весь проект, и не имеет входных портов.

Test-bench: top

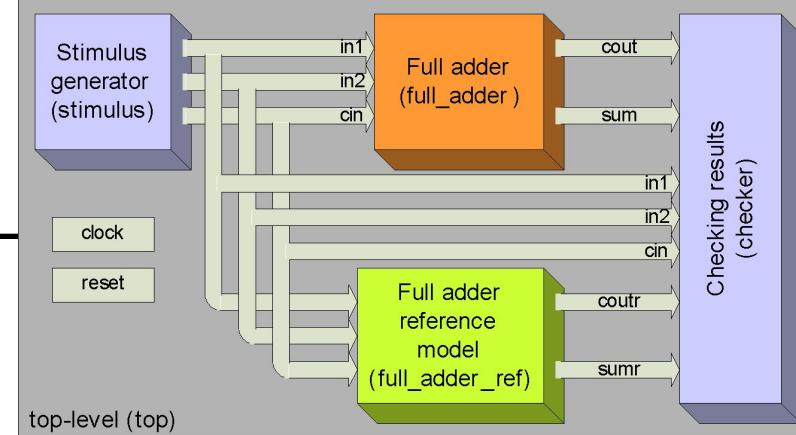

```
module top;
  wire in1, in2, cin;
  wire sum, cout, sumr, coutr;
  reg clk, resetb;
  full_adder Ufa (.sum(sum), .cout(cout), .in1(in1), .in2(in2), .cin(cin), .clk(clk), .resetb(resetb));
  full_adder_ref Urf (.sum(sumr), .cout(coutr), .in1(in1), .in2(in2), .cin(cin), .clk(clk), .resetb(resetb));
  stimulus Ust (.out1(in1), .out2(in2), .out3(cin), .clk(clk), .resetb(resetb));
  checker Uck (.in1(in1), .in2(in2), .cin(cin), .sum(sum), .cout(cout), .clk(clk), .resetb(resetb));
```

/ генератор синхроимпульсов с периодом 5ns

```
initial begin
  clk <= 0;
  forever #5 clk = ~clk;
end
initial begin
  resetb <= 1'b0;
  #200 resetb <= 1'b1;
end
initial begin
  $dumpfile("wave.vcd");
  $dumpvars(1);
  $dumpvars(1, Ufa);
end
endmodule
```

Forever - непрерывное назначение

Просмотр сигналов в графическом виде, в виде *waveform*

VCD файлы – Value Change Dump File, текстовые файлы, описывают сигналы и моменты их изменения в проекте во время симуляции. Специальные программы - отображают сигналы в графическом виде (GTKWave)

Dumpfile задача для установки имени VCD file.

```
$dumpfile( filename );
```

Dumpvars задача для установки переменных для записи в VCD file

```
$dumpvars ( level, module_name );
```

Уровень иерархии проекта относительно некоторого модуля. Без параметров - все сигналы будут выведены в файл

Результаты моделирования



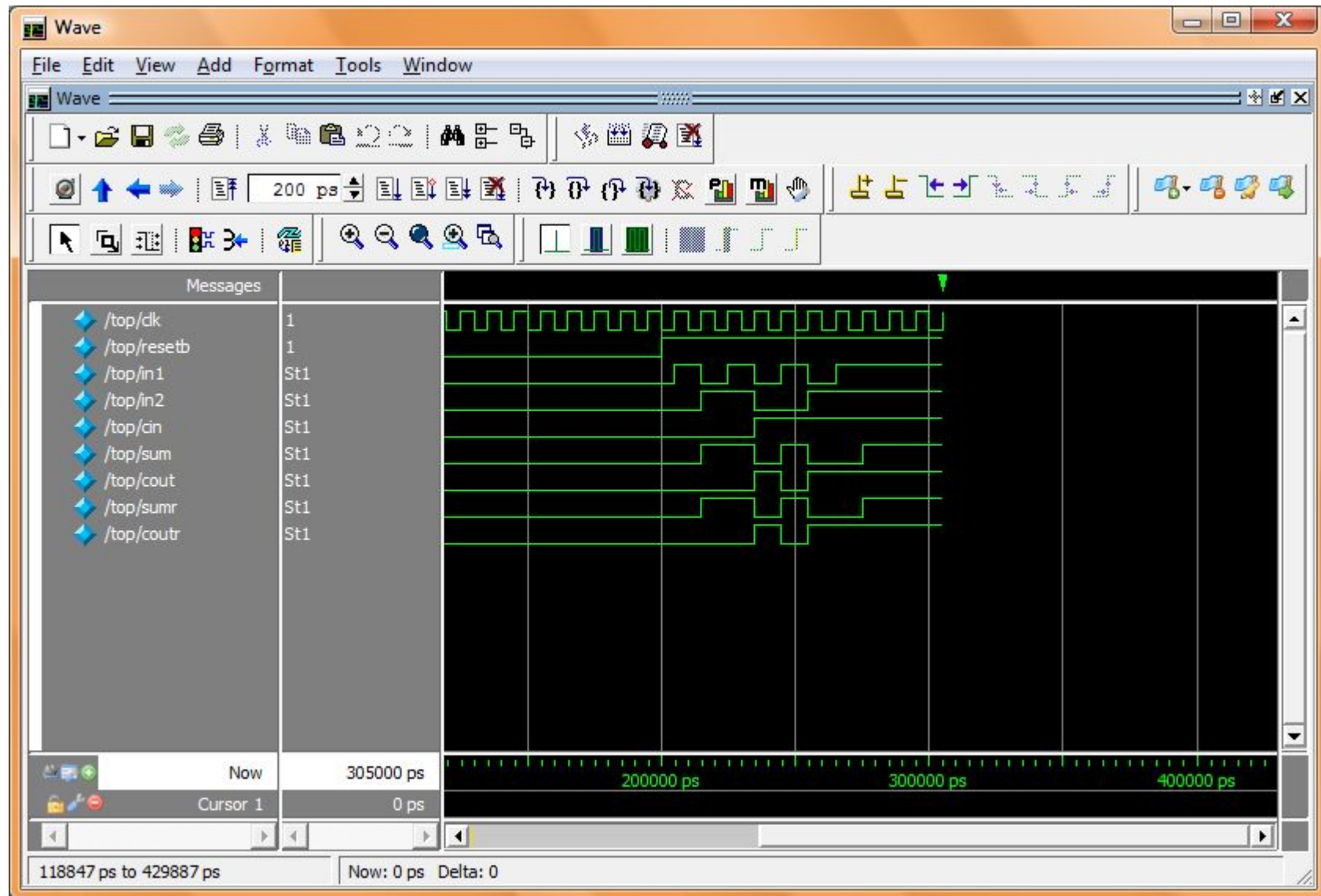


Схема для лабораторной работы №3

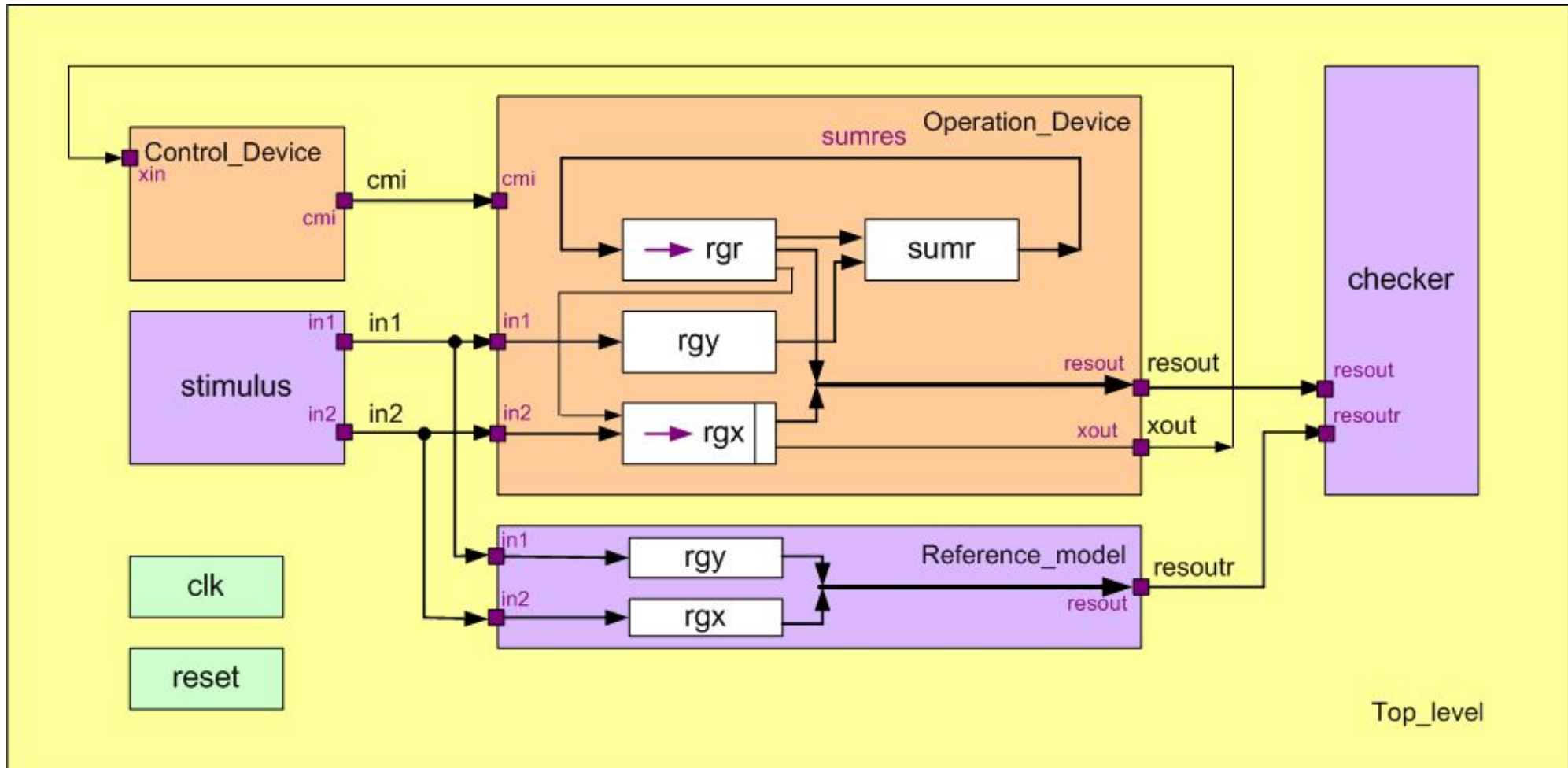

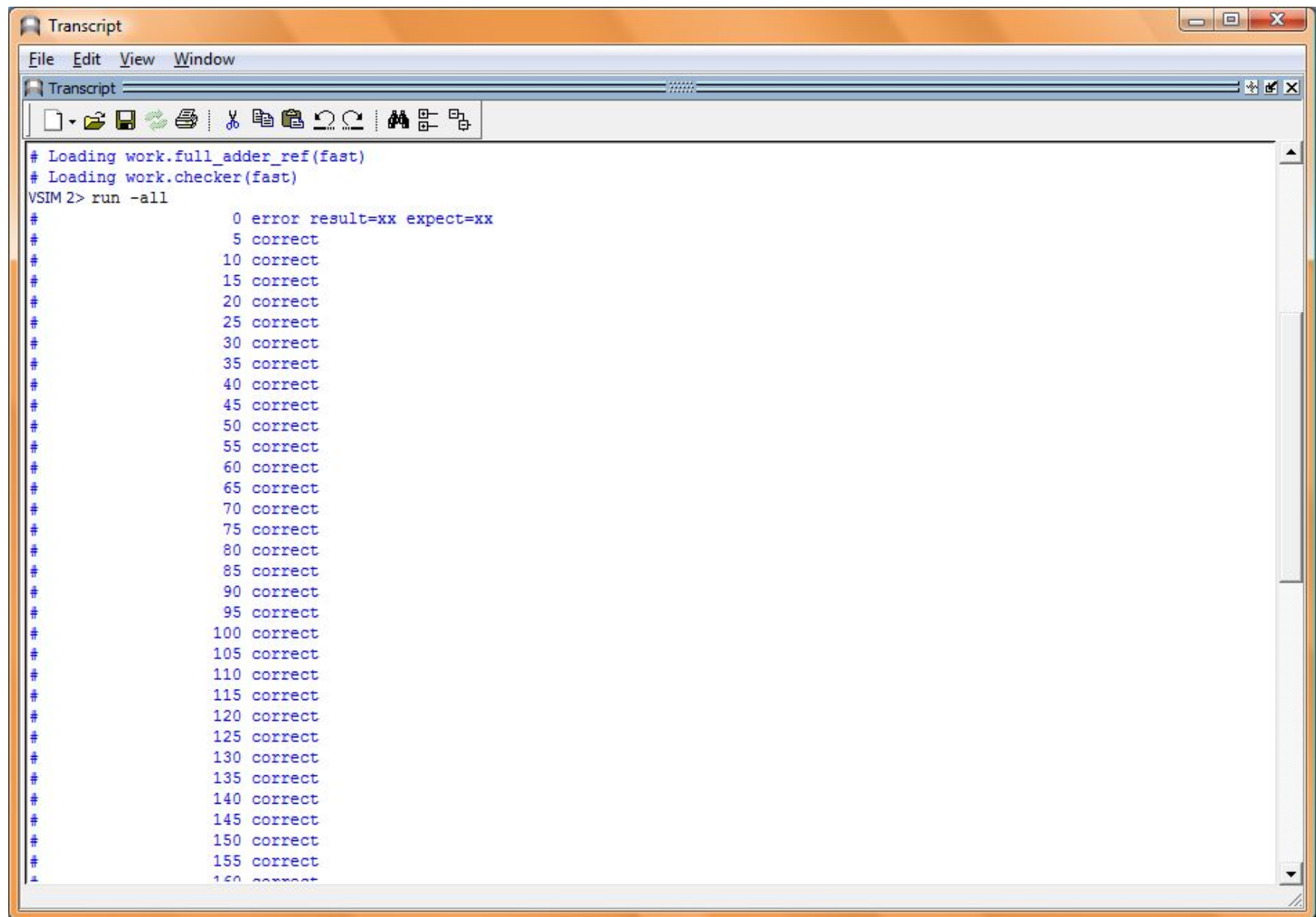

The image shows a screenshot of a VSIM Transcript window. The window has a title bar with the text "Transcript" and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar is a menu bar with "File", "Edit", "View", and "Window". Underneath the menu bar is a toolbar with various icons for file operations (open, save, print, copy, paste, delete) and simulation controls (run, stop, pause, resume, single step, multi step, and a list of test cases). The main area of the window contains a text-based transcript of a simulation run. The transcript starts with two comments: "# Loading work.full_adder_ref(fast)" and "# Loading work.checker(fast)". This is followed by the command "VSIM 2> run -all". The results show a summary line: "# 0 error result=xx expect=xx", followed by a list of 16 test cases, each marked as "correct". The test cases are numbered from 5 to 160 in increments of 5. The window has a vertical scrollbar on the right side.


```
# Loading work.full_adder_ref(fast)
# Loading work.checker(fast)
VSIM 2> run -all
#          0 error result=xx expect=xx
#          5 correct
#         10 correct
#         15 correct
#         20 correct
#         25 correct
#         30 correct
#         35 correct
#         40 correct
#         45 correct
#         50 correct
#         55 correct
#         60 correct
#         65 correct
#         70 correct
#         75 correct
#         80 correct
#         85 correct
#         90 correct
#         95 correct
#        100 correct
#        105 correct
#        110 correct
#        115 correct
#        120 correct
#        125 correct
#        130 correct
#        135 correct
#        140 correct
#        145 correct
#        150 correct
#        155 correct
#        160 correct
```

- <http://www.allhdl.ru/verilog.php#primA>
- <http://naliwator.narod.ru/index.html>


Моделирование с использованием ModelSim GUI

- Invoking ModelSim form start menu
- Create new project
- Add design files
- Compile
- Wave setting
- Simulation
- Invoking ModeSim project


Invoking ModelSim from start menu

 


File->New->Project

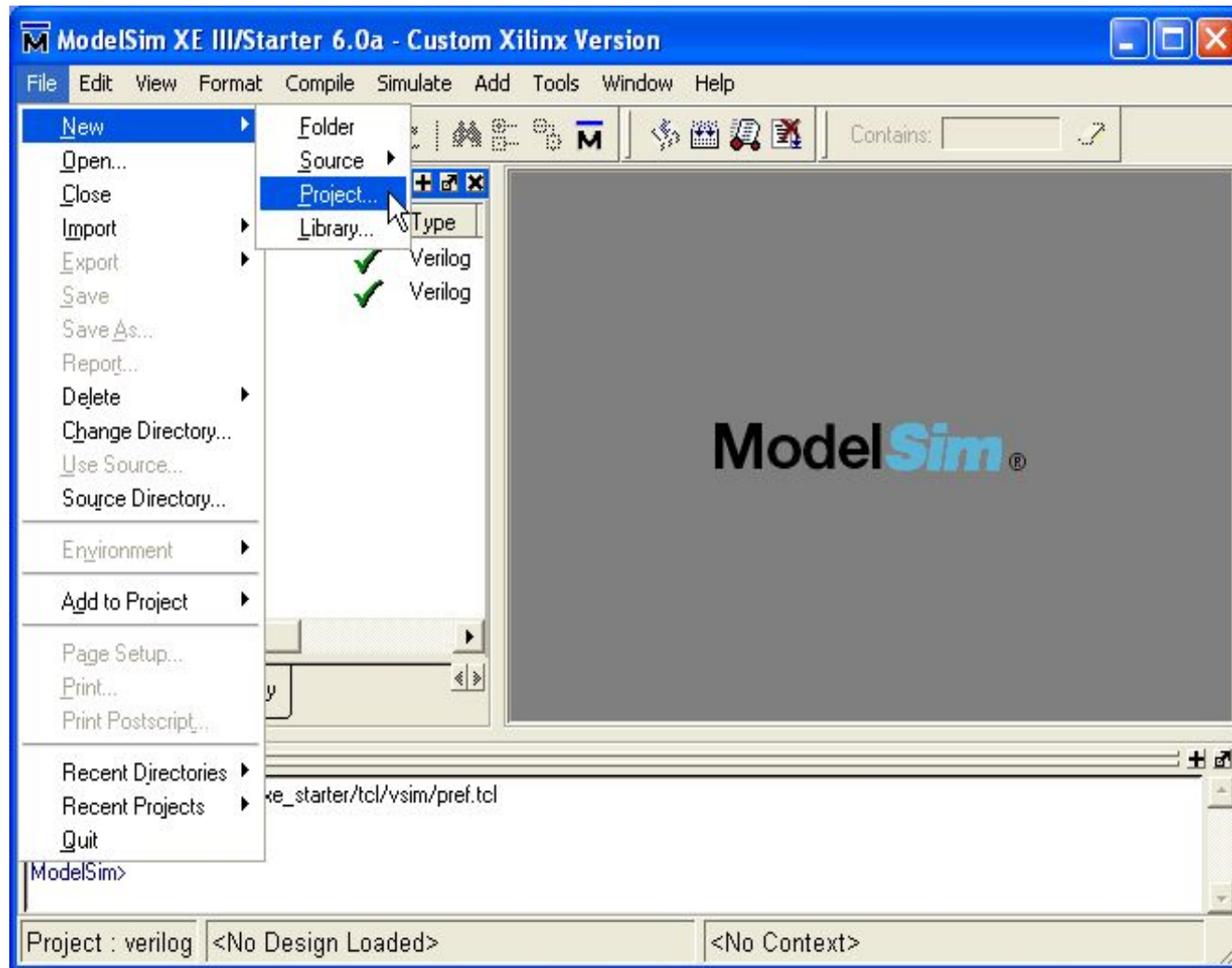



Specify project name and location

 


File->Add to Project->Existing File

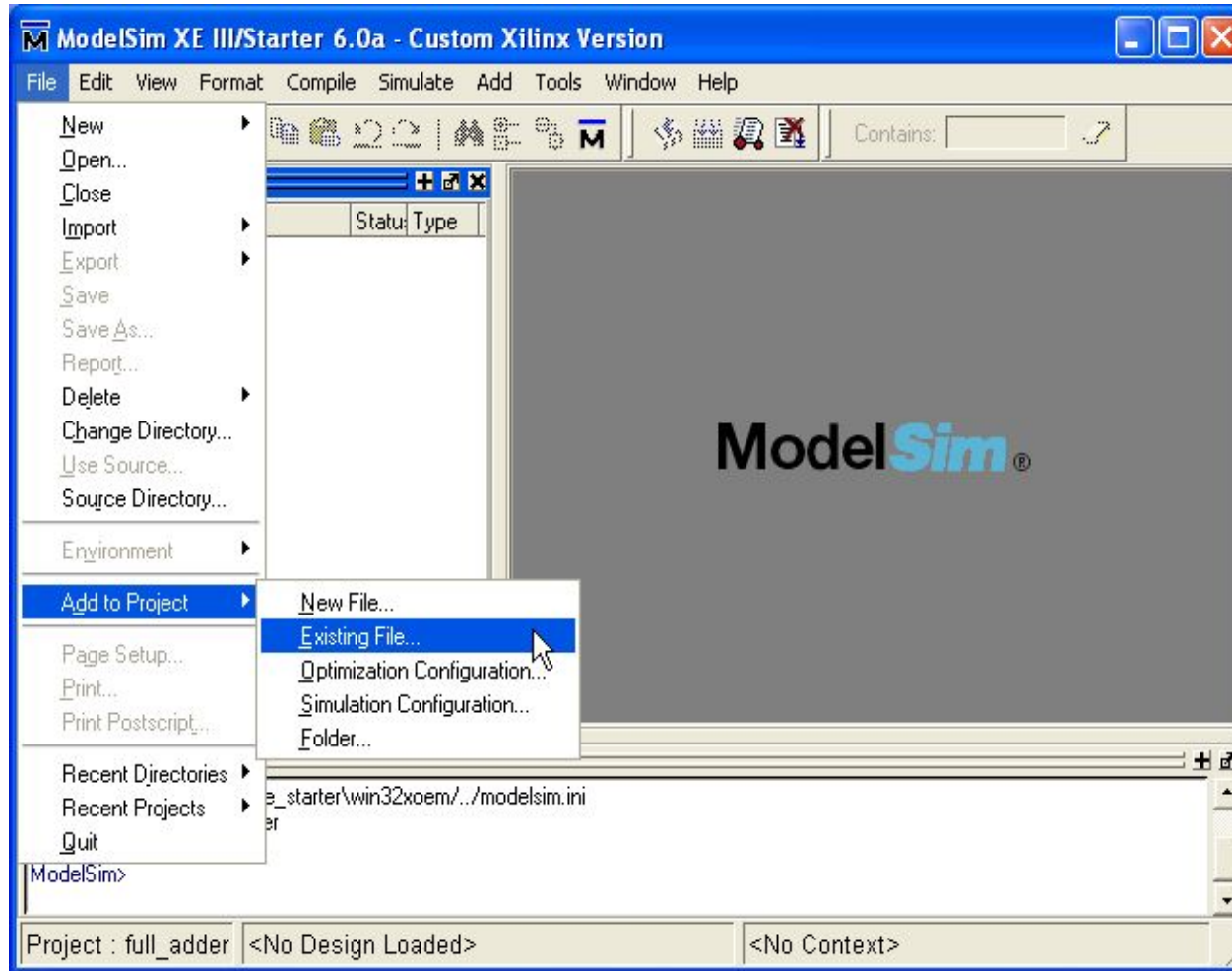


Add files

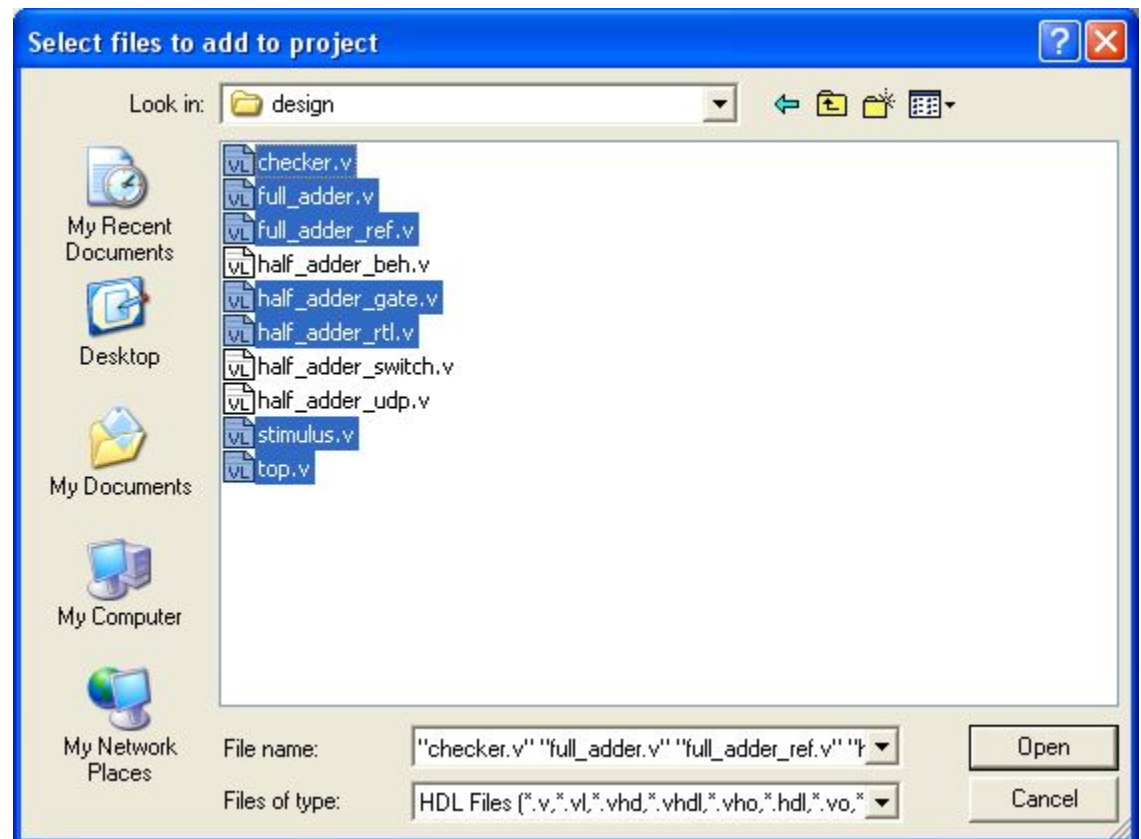 


After adding files

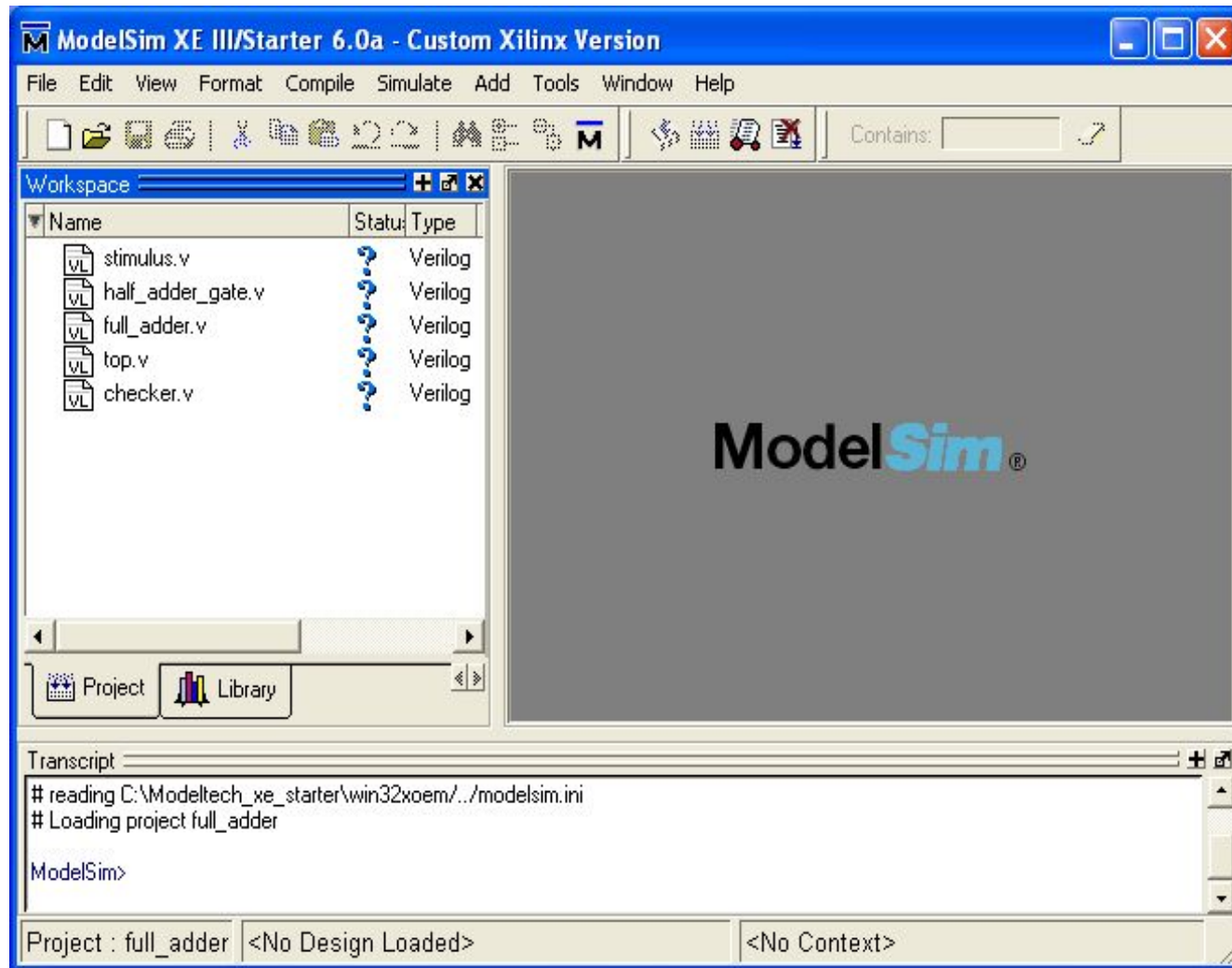


Compile->Compile All

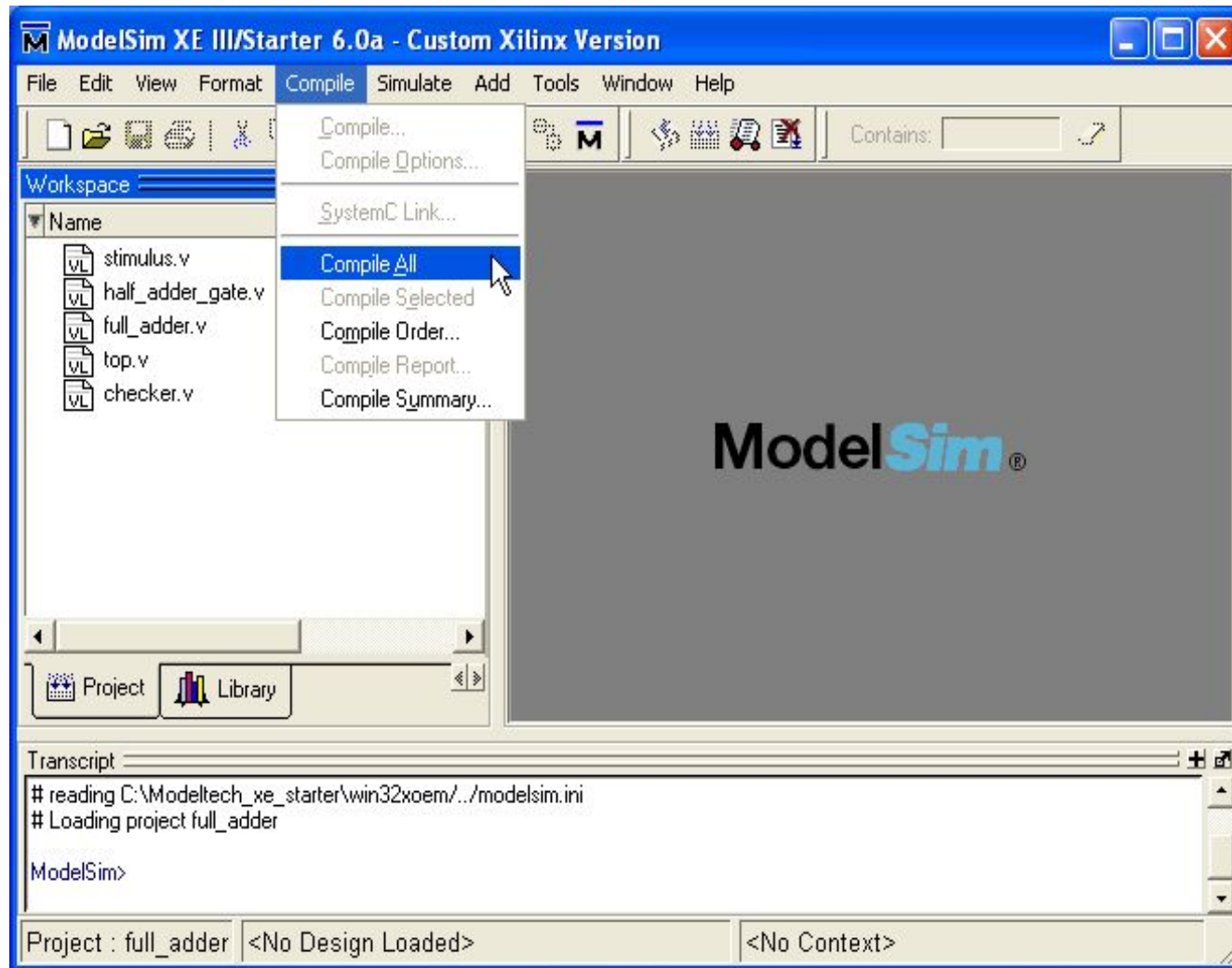


After compilation

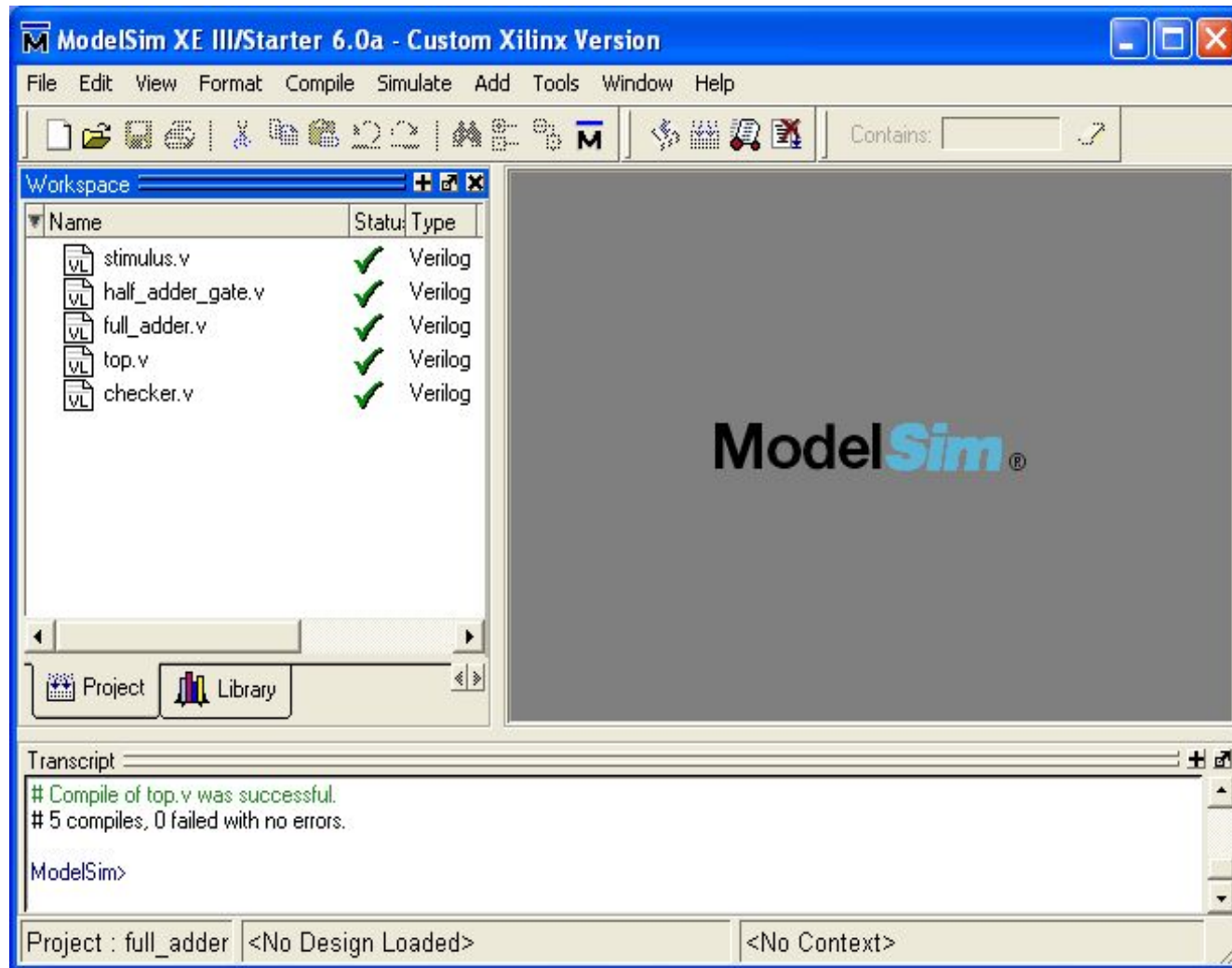


View->Debug Windows->Wave

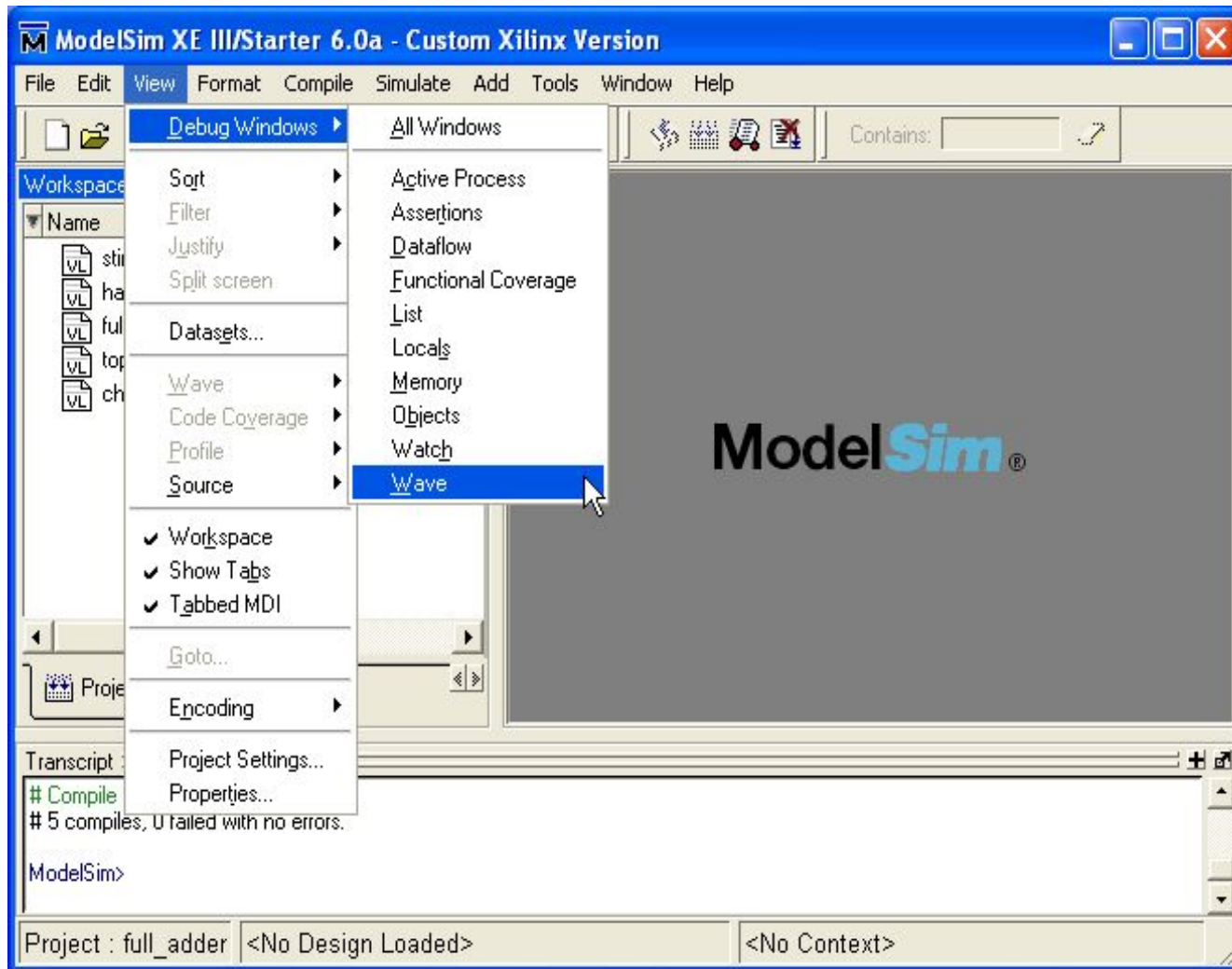


After adding wave window

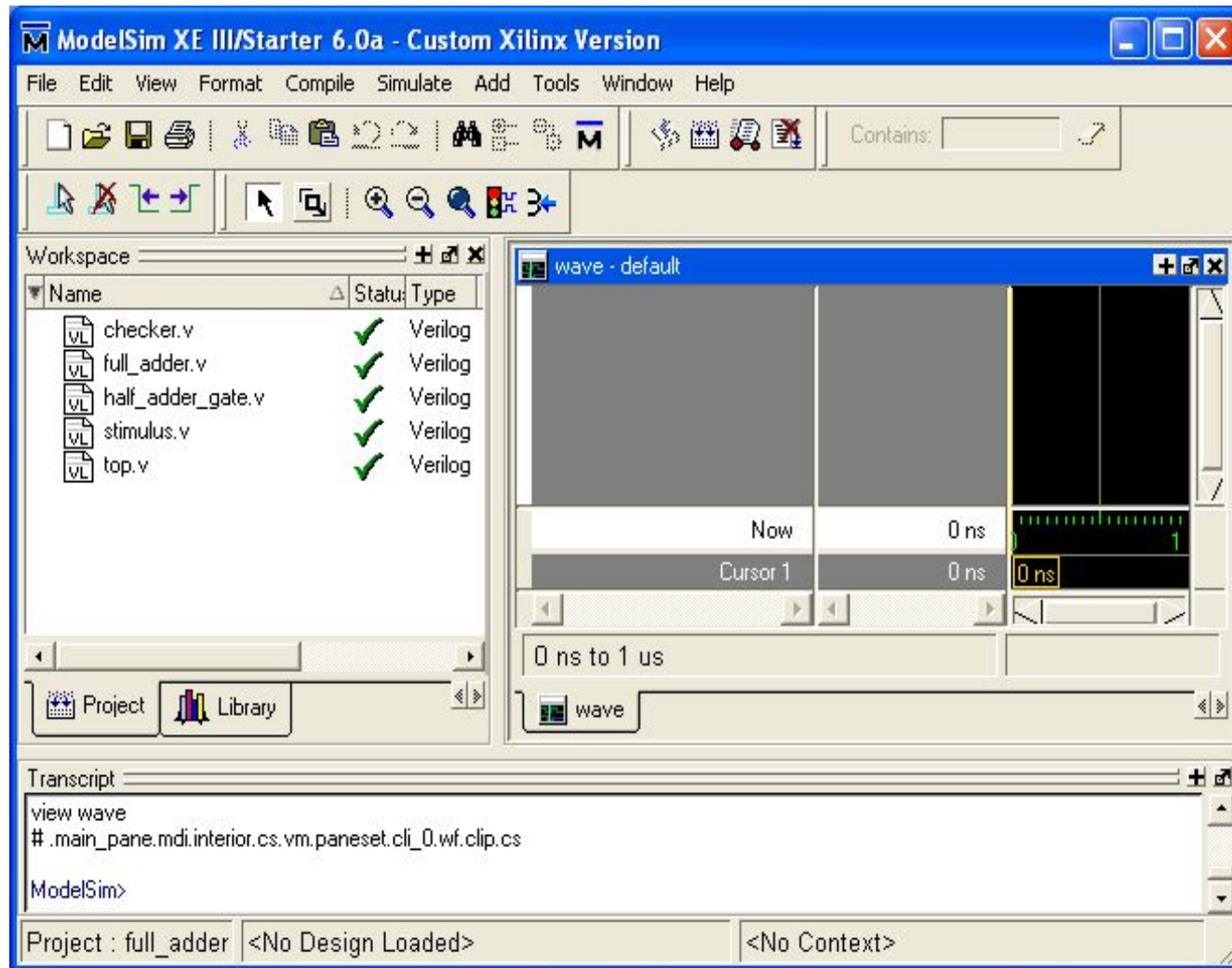


Select Library tab

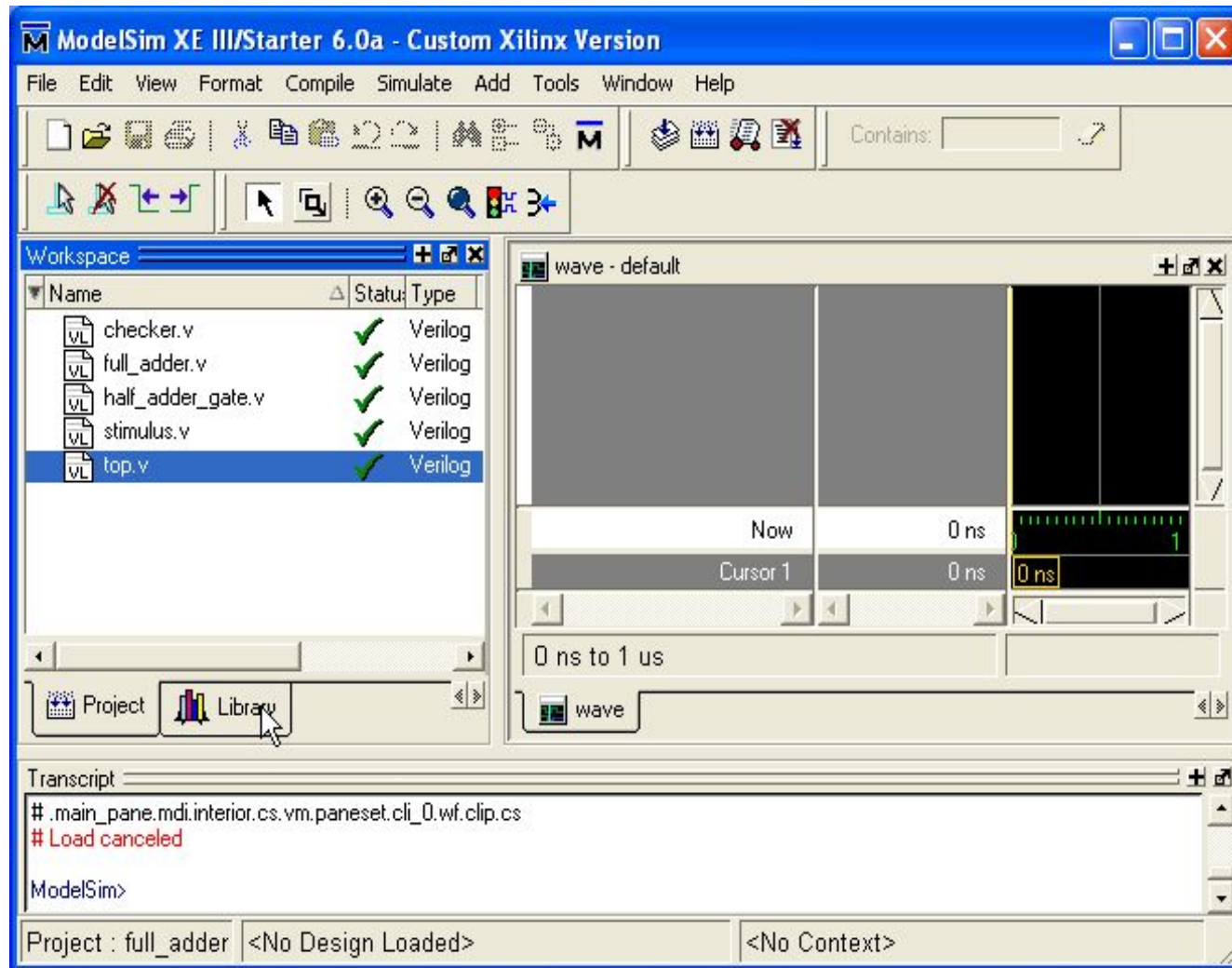


Run simulation with top-level

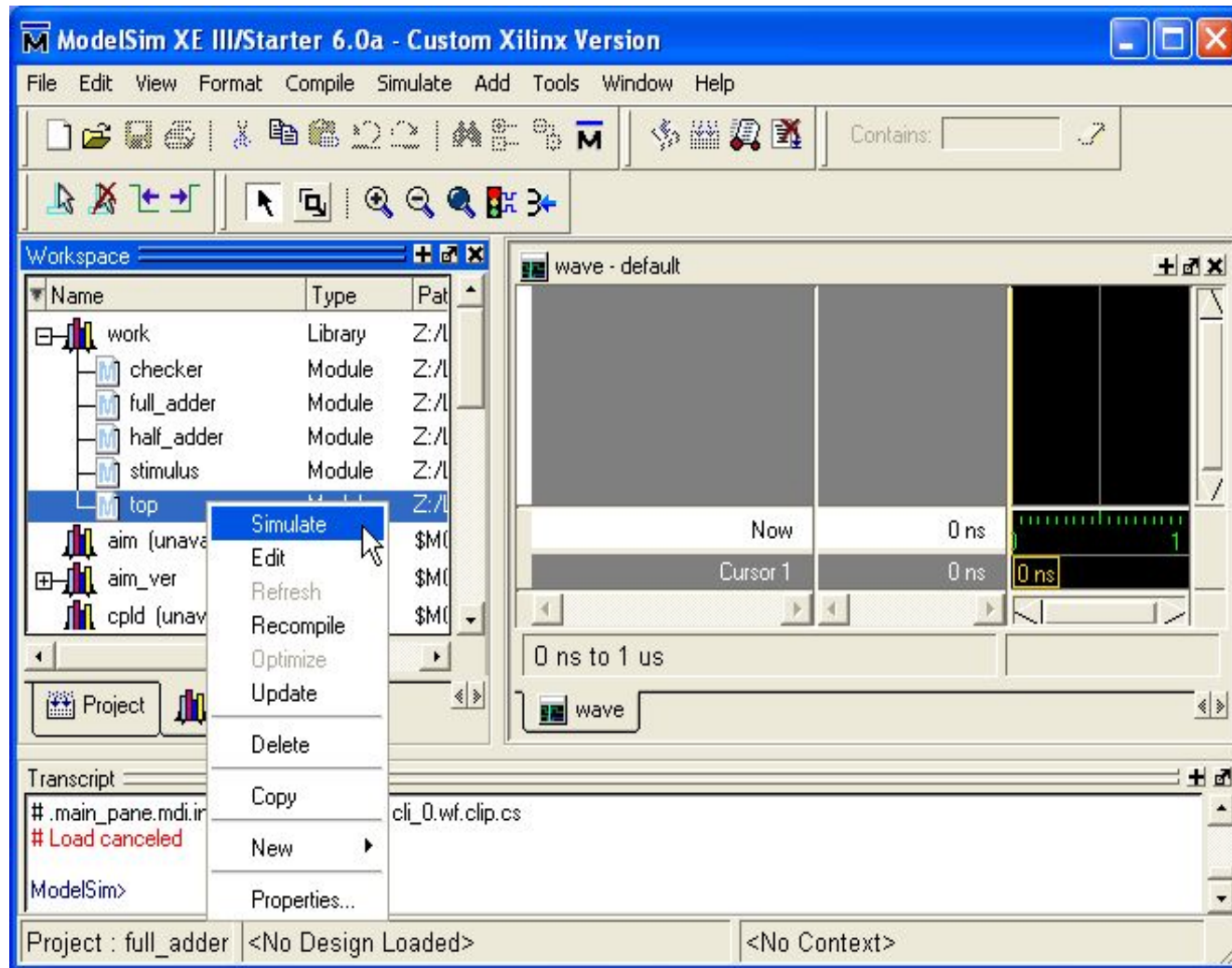


After simulation

 


Selecting signals to be view

 


After selection

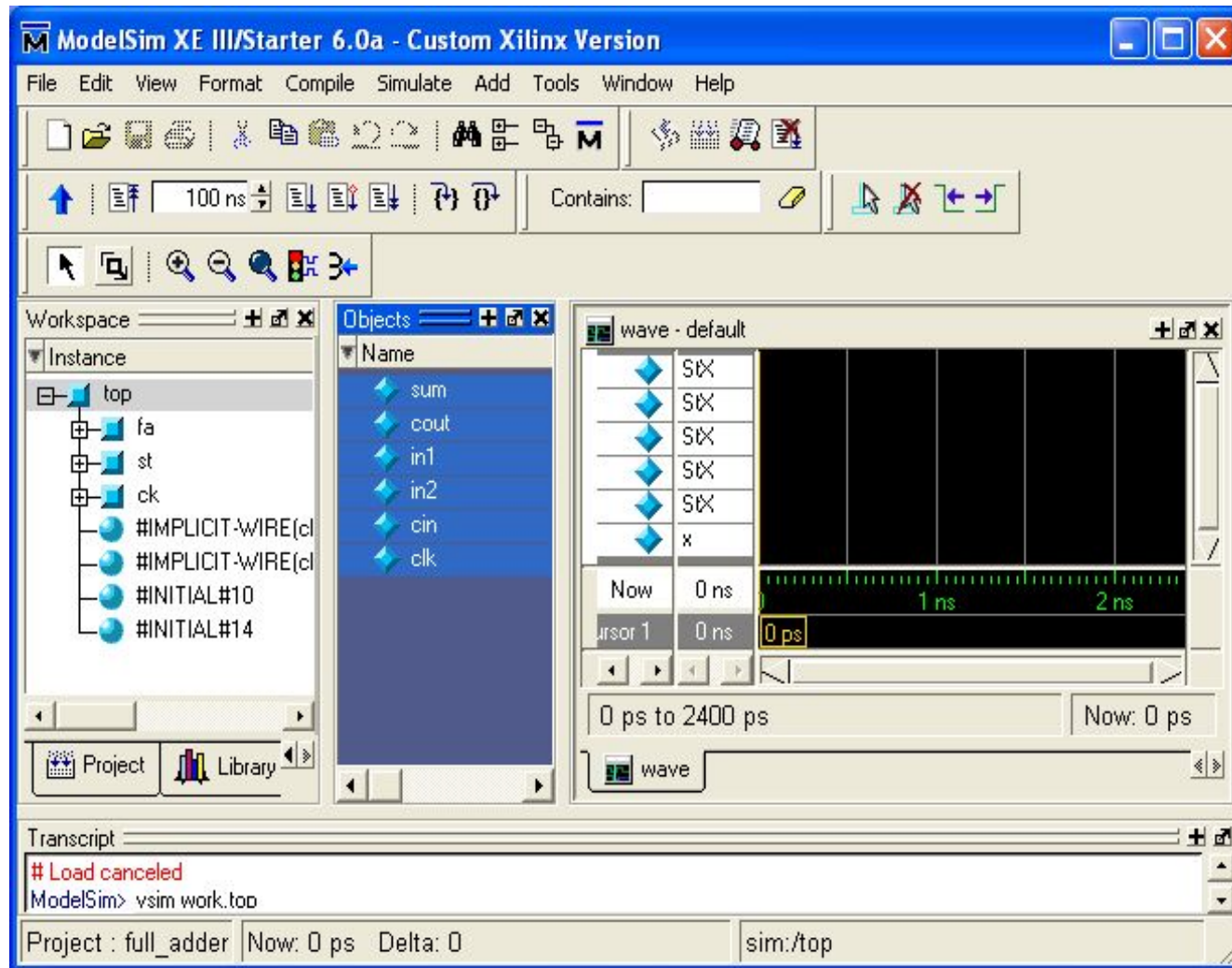


Run-All

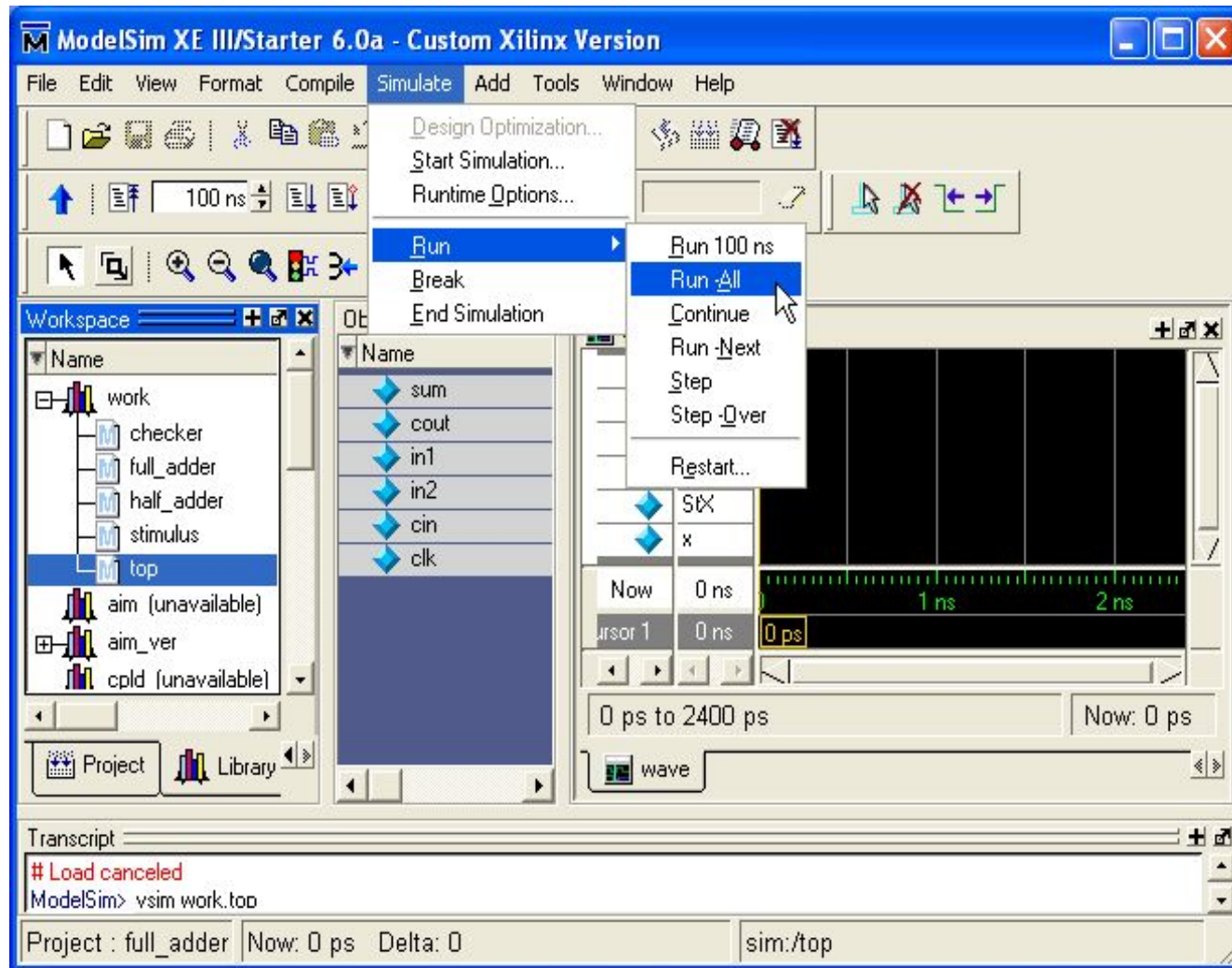

Create a new project


 


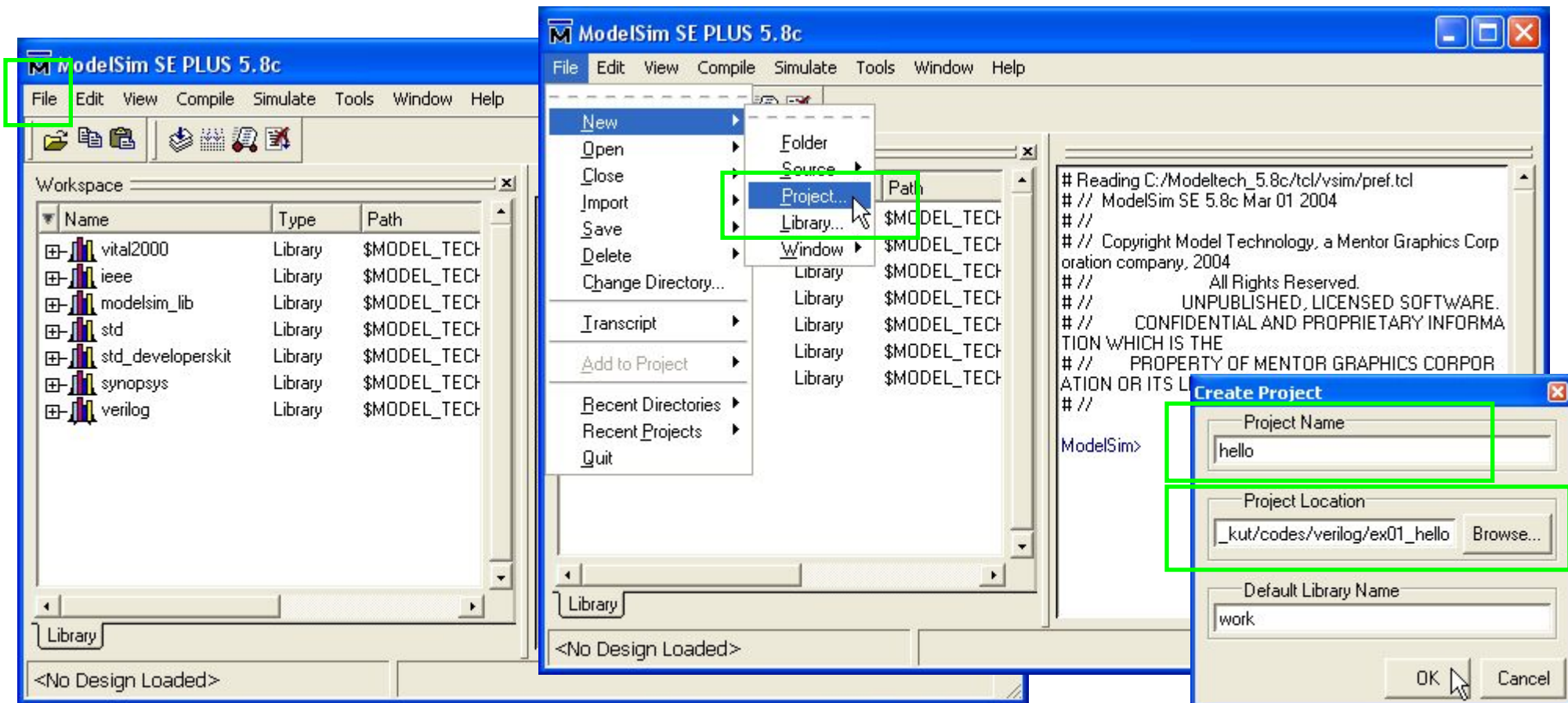- Invoke ModelSim
- File ☐ New ☐ Project
- Specify 'Project Name' and 'Project Location'






Add existing file



- Add the Verilog design file

 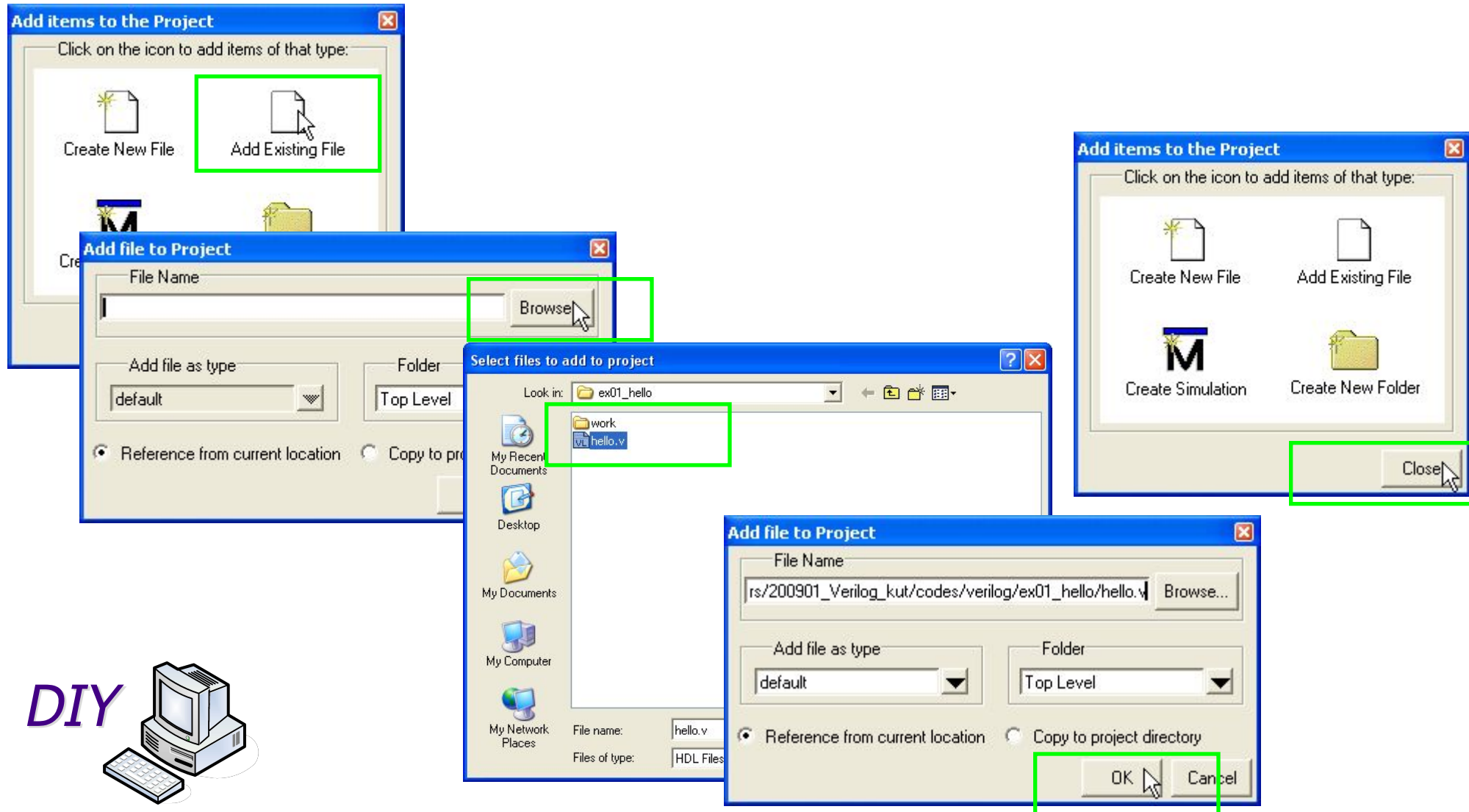




Compile

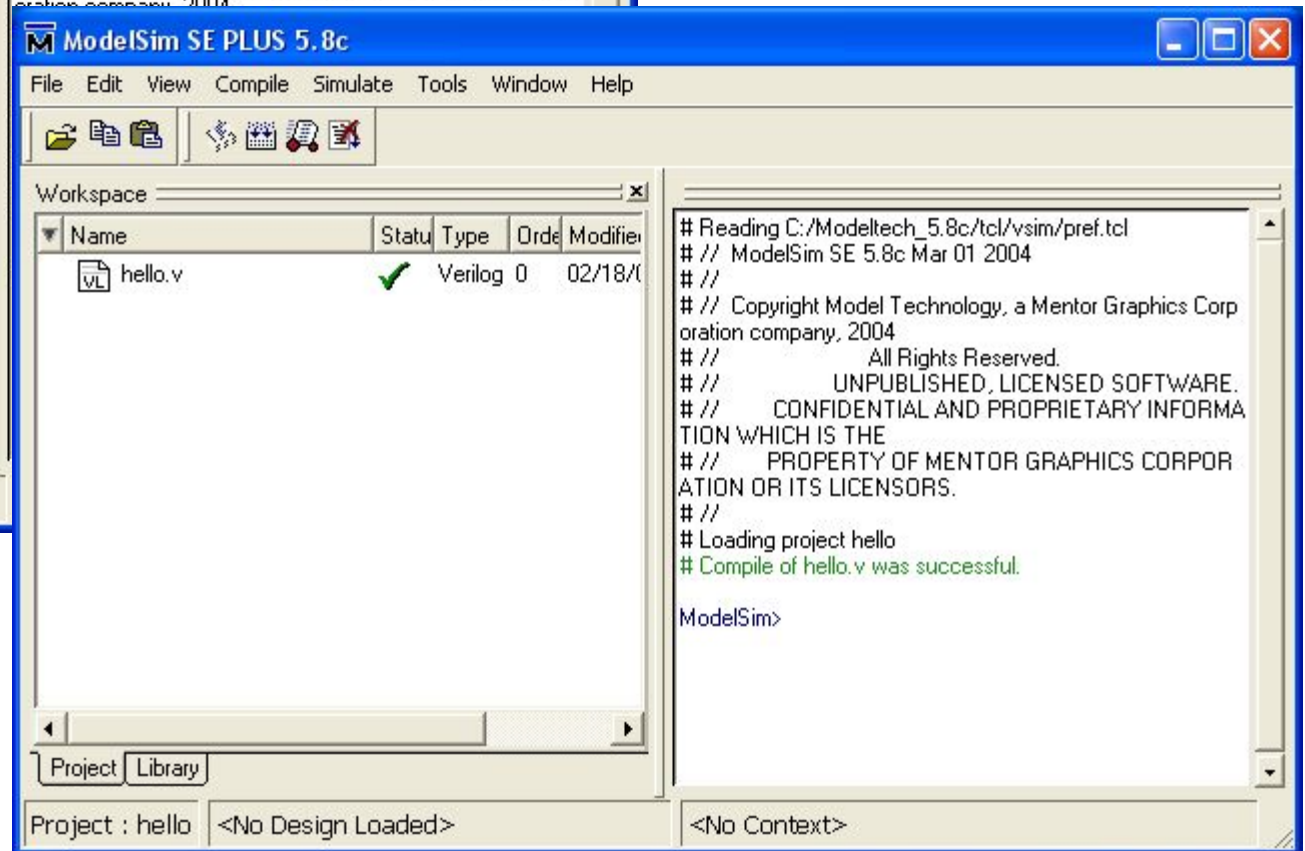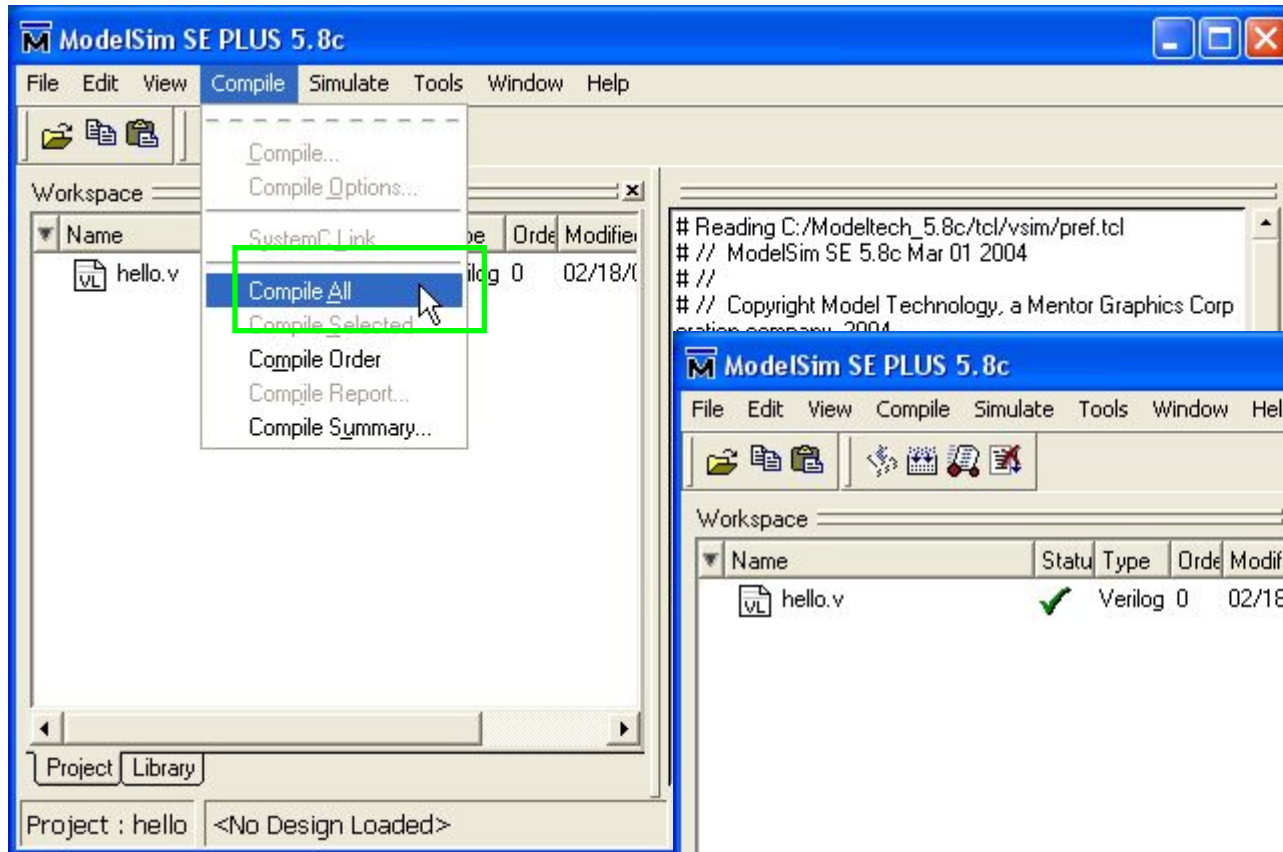 

Compile

 
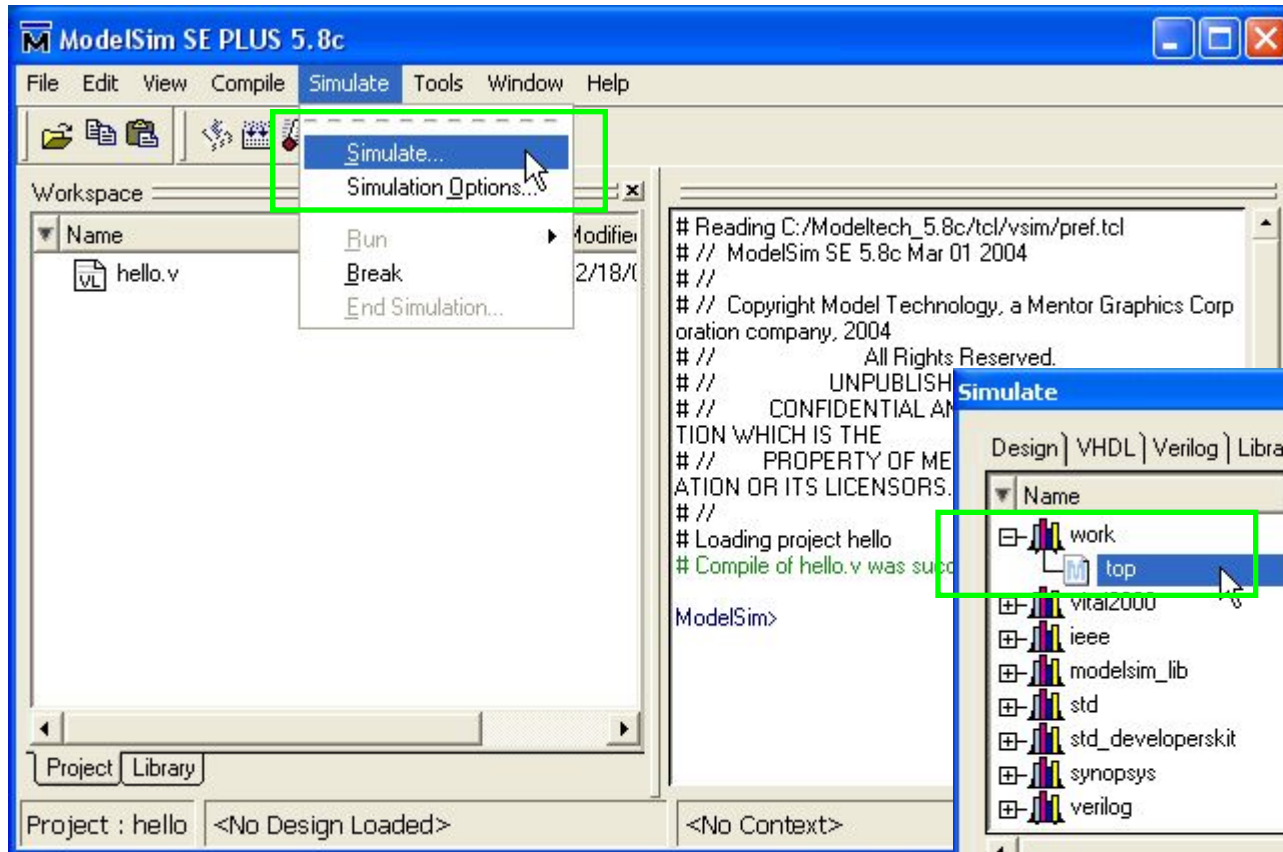


Compile

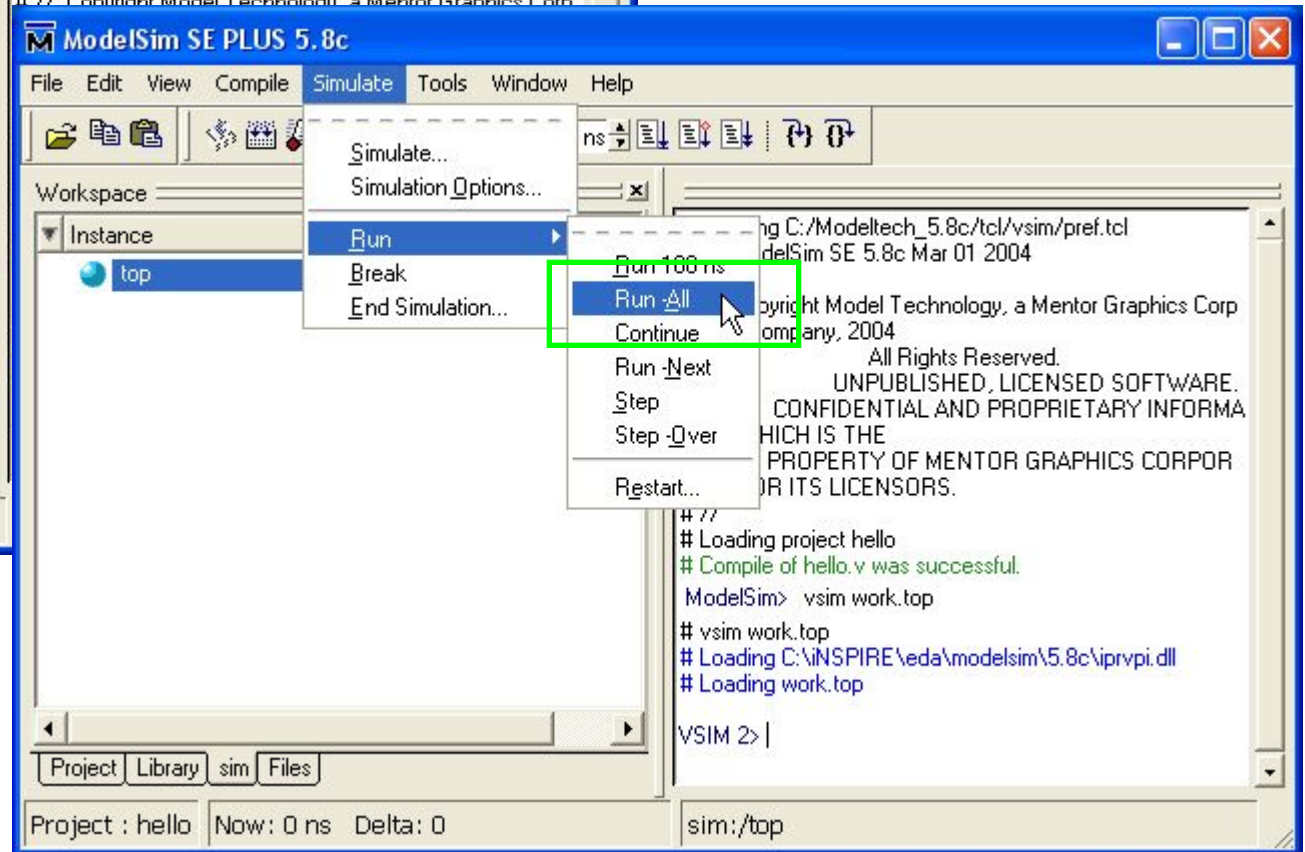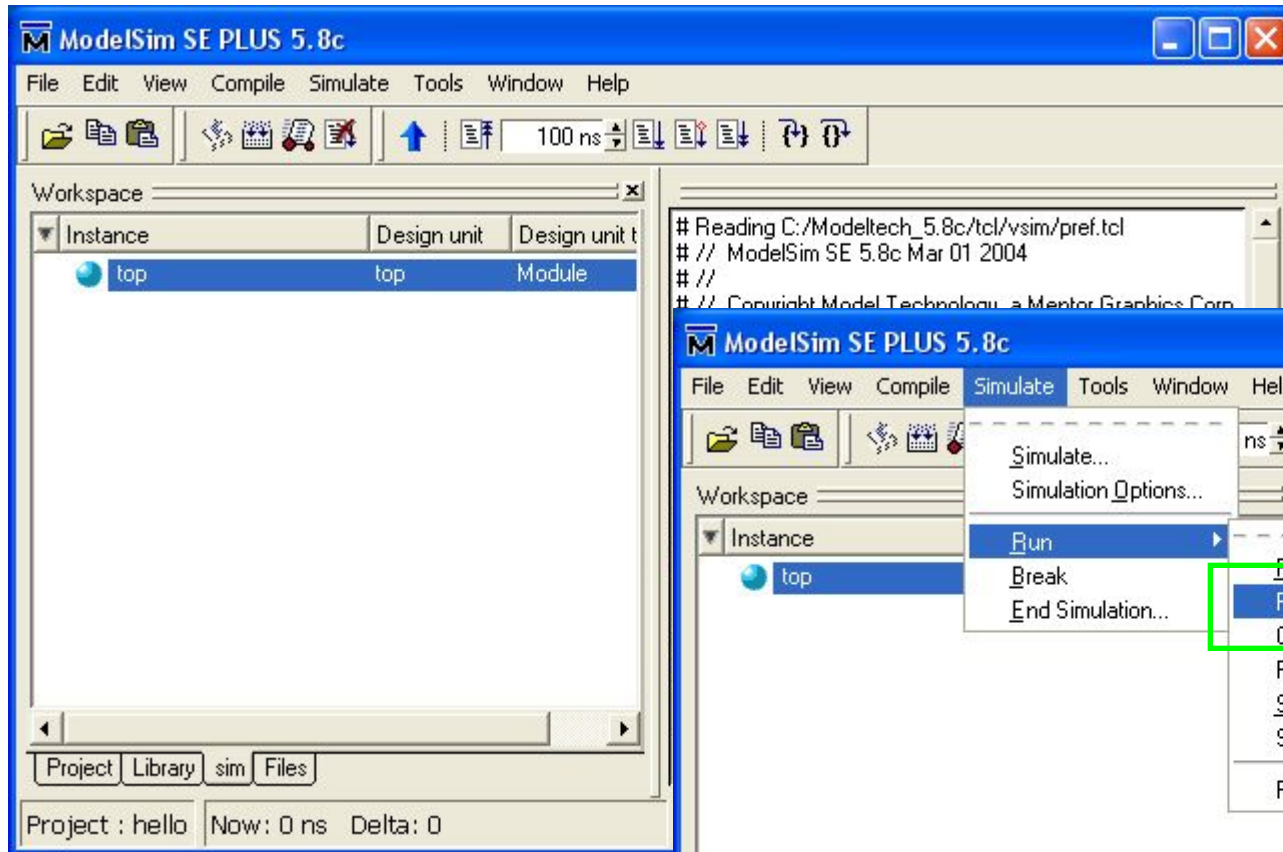
 


Simulation

DIY

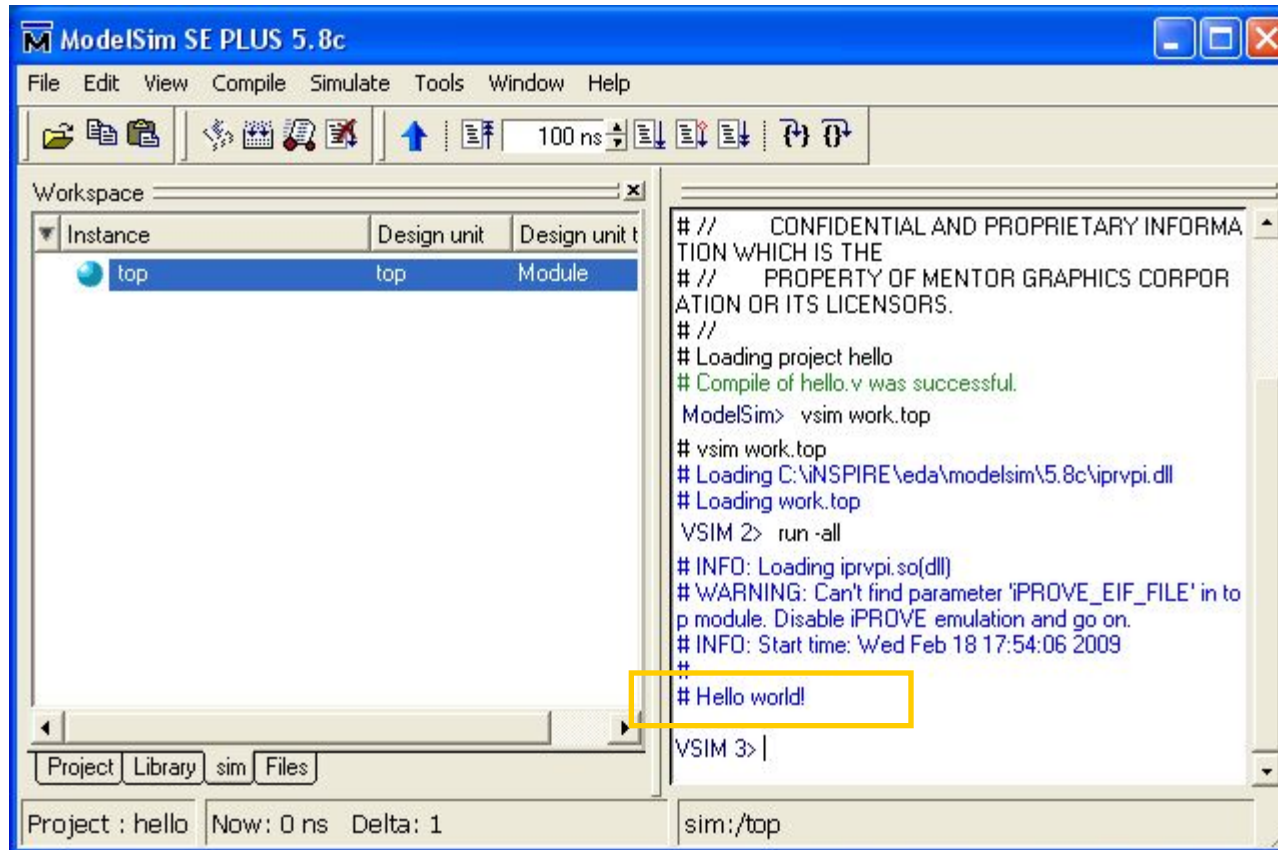 

Quit

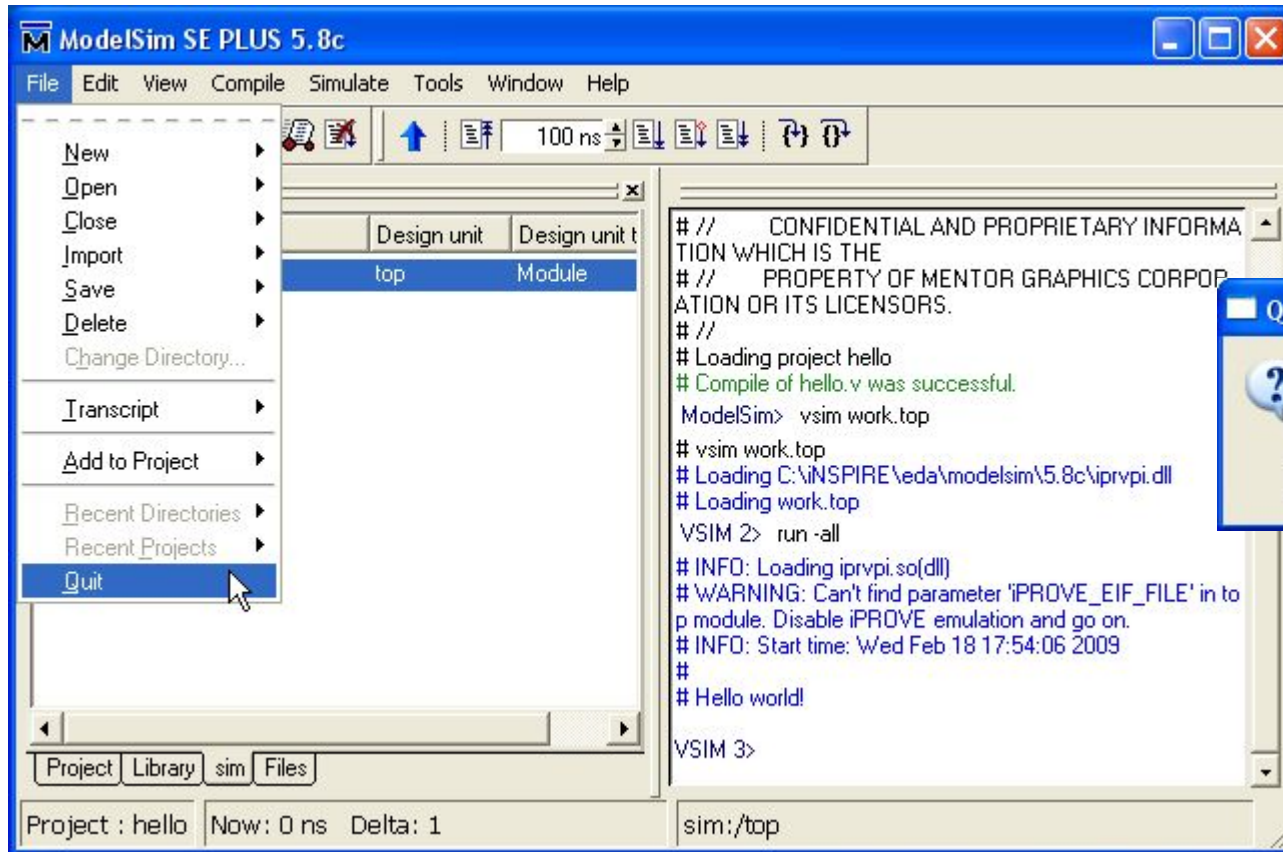 

- There should be 'hello.mpf', which is ModelSim project file.