

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты

Преподаватель Ветлугин Вадим Владимирович

Тема урока: «Промежуточные реле»

Промежуточное реле – автоматический прерыватель цепи, функционирующий в дискретных схемах, выполняя роль вспомогательного устройства.

ИЛИ

Промежуточные реле – логически реле, предназначенные для дискретных цепей, расширяющие функции других реле, имеющих на участке электрической сети.



Классификация промежуточных реле

1 По месту подключения:

- ✓ *Первичные* – непосредственно составляют защищаемую цепь.
- ✓ *Вторичные* – подключаются через индуктивную, емкостную связь.

2 По способу действия:

- ✓ *Прямые* – непосредственно размыкают защищаемую цепь.
- ✓ *Косвенные* – действуют опосредованно.


3 По назначению:

- ✓ *Измерительные* – с регулировкой в некоторых пределах уровня срабатывания.
- ✓ *Логические* – срабатывают по одному уровню, в дискретных цепях.
- ✓ *Комбинированные* – несколько измерительных, объединенных логической связью.

4 По характеру переключения:

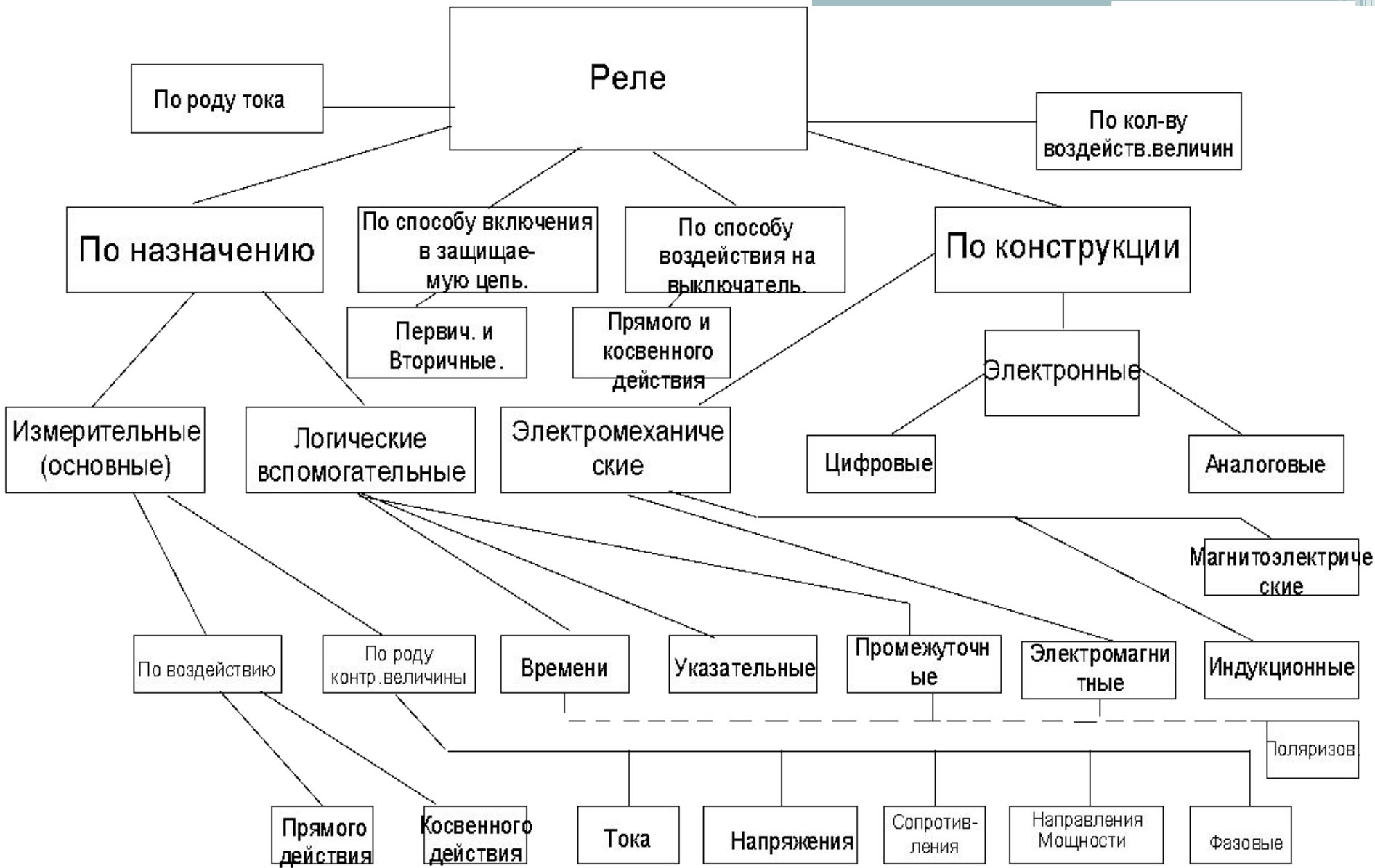- ✓ *Максимальные* – работают на подъем параметра до некоторого лимита.
- ✓ *Минимальные* – работают на падение параметра до некоторого лимита.





Основные параметры

- **Ток или напряжение срабатывания**

$I_{\text{ср}}$; $U_{\text{ср}}$ – минимальные значения, при которых контакты из исходного состояния переходят в рабочее.


- **Ток или напряжение отпускания**

$I_{\text{отп}}$; $U_{\text{отп}}$ – величины, при которых контакты реле переходят из рабочего состояния в исходное.

- **Рабочий ток и напряжение I_p ;**

U_p – величины, обеспечивающие надёжное включение реле.

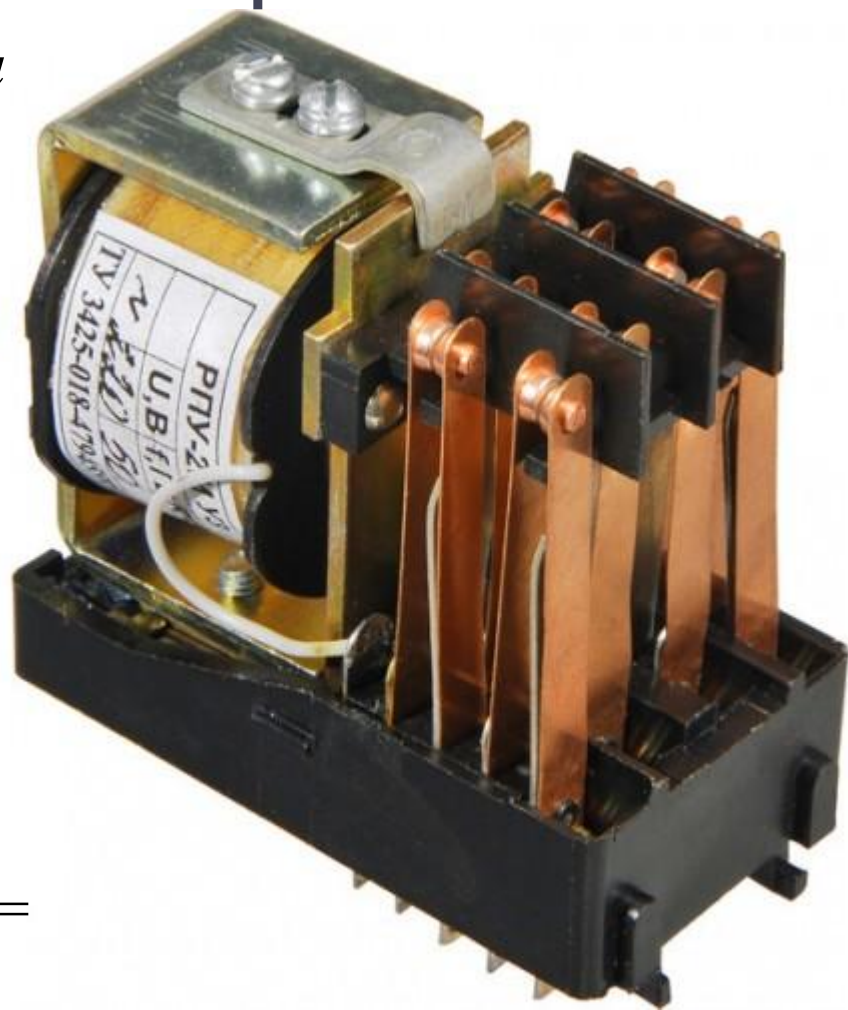
- **Коэффициент возврата $K_v = I_{\text{отп}} / I_{\text{ср}} = 0,2 \dots 0,95$;**



Области применения реле

Области применения телекоммуникационных реле:

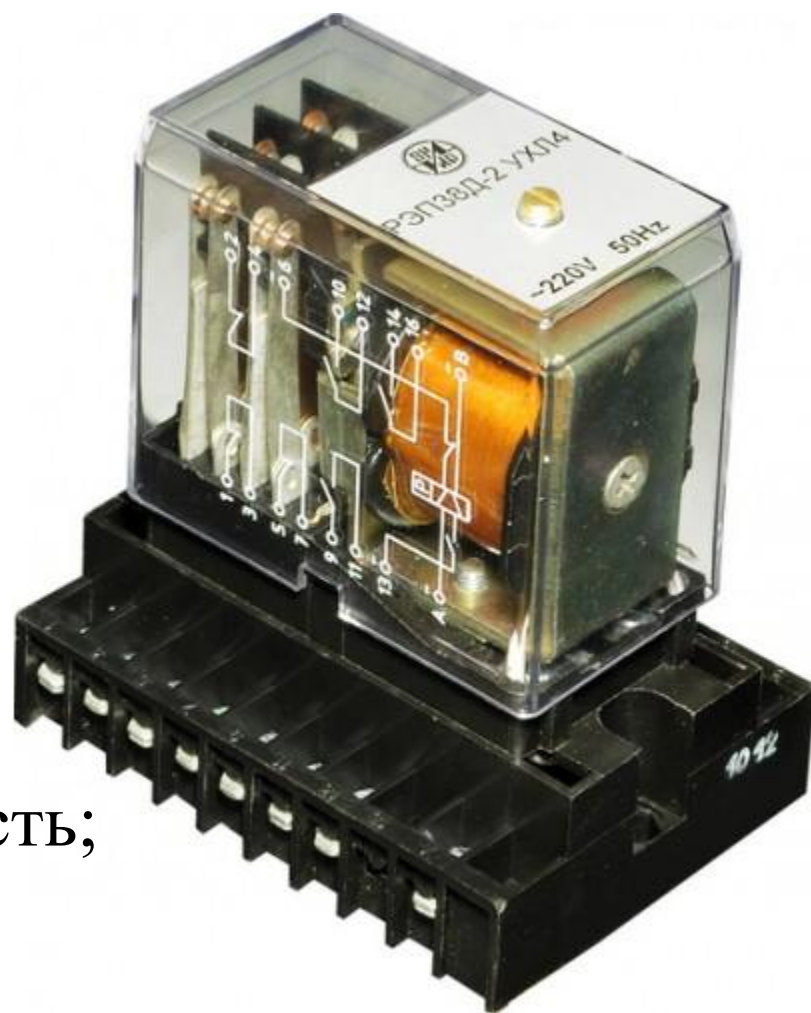- телекоммуникационное оборудование;
- голосовая IP-телефония;
- офисное оборудование;
- оборудование контроля, управления, измерения;
- системы автоматизации;
- автомобильная промышленность;
- медицинское оборудование;
- бытовая электроника.



Тема урока: «Кнопки»

Кнопочные посты осуществляют работу запуска или останова электротехнических устройств, для реверсивного движения приводов в механизмах, для аварийного останова приводов механизмов в неотложных ситуациях и т. д.



Устройство и работа кнопок

Кнопочные посты изготавливаются в корпусах разной формы и разным числом кнопок, в зависимости от выполняемых ими функций.

Особенностью применения кнопок является то, что **они не применяются в схемах с высоким напряжением.**

Однако кнопочными постами можно управлять оборудованием с высоким напряжением, подключая их в цепи управления на переменном токе до 600 В, и на постоянном токе до 400 В.

Через кнопки управления проходит **не рабочий силовой ток, а ток управления.**

Также работают и кнопочные посты.

Силовую цепь замыкает пускатель, который работает от кнопочного поста.



Кнопочные посты бывают 2-кнопочными и многокнопочными. Самый простой кнопочный пост имеет в своем составе две кнопки:

«Пуск» и «Стоп».

Кнопки размещают в корпусе. Кнопка является основной деталью кнопочного поста.

Их конструкции разделяются на 2 типа:

с фиксацией и самовозвратные.

Кнопки с фиксацией размыкают контакты и возвращаются в исходное положение только при повторном нажатии.

Самовозвратный вариант исполнения кнопок действует путем выталкивания кнопки пружиной в первоначальное состояние, то есть, при нажатии одной кнопки, вторая выталкивается автоматически, и наоборот.



Разновидности кнопок



По форме

- ✓ В виде гриба
- ✓ Утапливаемые
- ✓ В виде цилиндра

По цвету:

- ✓ «Стоп» — чаще используются желтый и красный
- ✓ «Пуск» — синий, зеленый, белый, черный

Кнопки могут подключать цепи с силой тока до 10 ампер при 600 вольт.

Посты кнопок имеют цифровое обозначение, которое расшифровывается следующим образом.

- 1 – ряд в серии
- 2 – метод монтажа
- 3 – класс защиты
- 4 – материал
- 5 – количество контактов
- 6 – модернизация.
- 7 – климатический вариант по категории расположения.



Условно - графическое обозначение



1 - 2 -- нормально разомкнутый контакт (NO)

3 - 4 -- нормально замкнутый контакт (NC)

Магнитный пускатель



Тепловое реле



Электромагнитное реле напряжения KV (KA - тока)



Переключатели


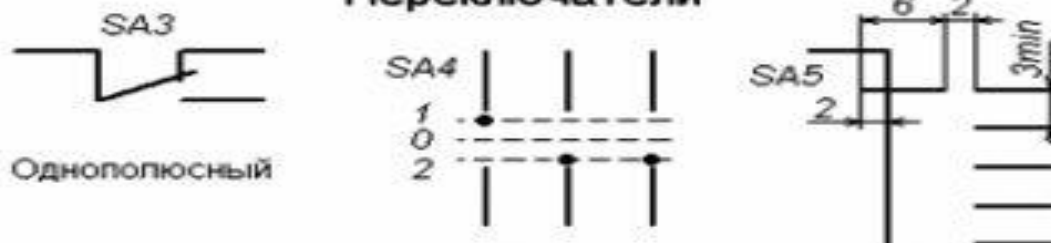


схема управления ЭП с использованием магнитного пускателя

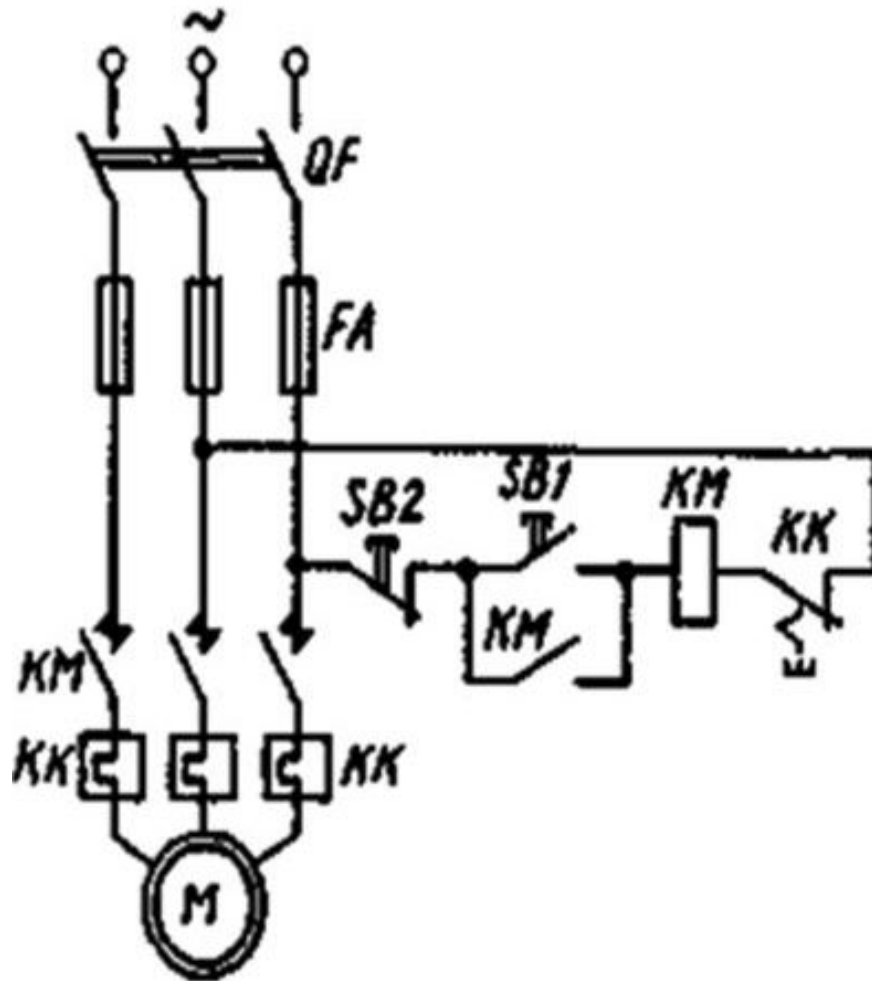

Условные обозначения:

- QF - автоматический выключатель
- FA - плавкий предохранитель
- KM - магнитный пускатель
- M - электродвигатель
- KK - тепловое реле
- SB - кнопки управления